



ORGANIZACIJA RAČUNALNIKOV

Povzetki predavanj

2. Osnove digitalnih vezij

Prejšnje poglavje – Uvod v OR in digitalna vezja:

- Splošni pojmi
- Zgradba in organizacija računalnika
 - **Funkcijske enote** kot osnovni gradniki rač.
 - **Nivojska zgradba** rač.
- Računalnik na nivoju digitalne logike
 - Osnove digitalnih vezij (**stikalo, tranzistor**)
 - Realizacija **logičnih vrat** v digitalnih vezjih (NOT,NAND,NOR)
 - Digitalna vezja visoke stopnje integracije – **VLSI** (razvoj, postopek izdelave,potencialne težave)

Način dela, dodatna gradiva :

■ „No sheeping !!!“, „Flipped learning“:

□ <https://www.youtube.com/watch?v=QOy7IB-P3nk>

■ Valvano: Embedded Systems - Shape The World

□ EdX course :

■ <https://www.edx.org/course/embedded-systems-shape-world-utaustinx-ut-6-03x>

□ Ebook:

■ <http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/>

- Chapter 3: [Electronics](#)
- Chapter 4: [Digital Logic](#)
- Chapter 5: [Introduction to C](#)
- zanimiva tudi ostala poglavja






Table of Contents

- Chapter 1: [Introduction](#)
- Chapter 2: [Fundamental Concepts](#)
- Chapter 3: [Electronics](#)
- Chapter 4: [Digital Logic](#)
- Chapter 5: [Introduction to C](#)
- Chapter 6: [Microcontroller Ports](#)
- Chapter 7: [Design and Development Process](#)
- Chapter 8: [Switches and LEDs](#)
- Chapter 9: [Arrays and Functional Debugging](#)
- Chapter 10: [Finite State Machines](#)
- Chapter 11: [UART - The Serial Interface](#)
- Chapter 12: [Interrupts](#)
- Chapter 13: [DAC and Sound](#)
- Chapter 14: [ADC and Data Acquisition](#)
- Chapter 15: [Systems Approach to Game Design](#)
- Appendix: [Reference Material](#)
- Video links: [Web links to videos \(All chapters 1](#)
- Closed caption files: [Closed caption srt files](#)
- Index: [Index of terms and concepts](#)

Namen in cilji 2. poglavja:

Razumevanje :

  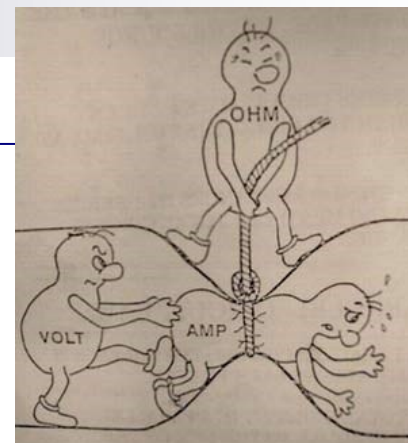- osnovnih pojmov: **el. napetost, tok, upornost**
- **enostavnih tokokrogov**: LED dioda, upori, stikalo, tranzistorji
- osnovnih **lastnosti digitalnih vezij**
- **delovanja** (načrtovanja) digitalnih vezij
- razvojnih **problemov in tehnoloških omejitev**
- vzrokov za **pojav paralelizma**



2. Osnove digitalnih vezij

2.1 Prehod iz logičnega modela v digitalna vezja

- Računalnik je sestavljen iz gradnikov:

- „logična vezja“

„LOGIČNI MODEL“

- „preklopna“,

- “digitalna vezja“

„REALIZACIJA“

Logika
Log. vrata
logični
nivoji: 1,0


Digitalna
vezja:
napetostni
nivoji:
 $\approx 0V, \approx 5V$

 2.1 Prehod iz logičnega modela v digitalna vezja

- Von Neumannov (VN) model:
 - Matematični, logični model rač. (do nivoja log. vrat):
 - CPE, pomnilnik, V/I, povezave
 - ne predpisuje realizacije, tehnologije



- Realizacija VN -> „digitalna vezja“:
 - posebni čipi VLSI
 - (CPE, Pomn., V/I, grafika, zvok, ...)
 - „mikroprocesorsko lepilo“ – standardna digit. vezja
 - povezovanje VLSI vezij
 - komunikacije (ETH, RS232, ...)



Izbrane tehnološke novosti

Deep Learning at the Speed of Light

Lightmatter bets that optical computing can solve AI's efficiency problem



FEATURE

The Future of Deep Learning Is Photonic

Reducing the energy needs of neural networks might require computing with light

New Optical Switch up to 1000x Faster Than Transistors > "Optical accelerator" devices could one day soon turbocharge tailored applications


BY CHARLES Q. CHOI | 15 OCT 2021 | 2 MIN READ | □ □

Supersize AI

Cerebras's silicon-wafer-size chip boasts 2.6 trillion transistors



Name	Number of MOSFETs (in billions)
M1 Max	57
Colossus Mk2 GC200	59.4
GA100 Ampere	54
Samsung's V-NAND chip	2000
Wafer Scale Engine 2	2600

 

A Quantum Speedup for the Fast Fourier Transform

Quantum computers will turbocharge the algorithm that underpins much of modern tech

GOODBYE, MOTHERBOARD. HELLO, SILICON-INTERCONNECT FABRIC

Bare chiplets on a silicon-interconnect fabric will make computers smaller and more powerful



Vir: <https://spectrum.ieee.org/magazine/>

2.2 Lastnosti digitalnih vezij

- Danes:
 - digitalna vezja so skoraj vsa elektronska (?)
- Prihodnost ?:
 - optika, biočipi, kvantni rač., ...
 - najprej kot namenska vezja

Elektronska realizacija digitalnih vezij:


- pomanjkljivosti (težave)
 - odstopanje od log. ideala 0,1 -> napetostni nivoji
 - težje načrtovanje (potrebno znanje, izkušnje)
 - poraba, toplota
- prednosti
 - visoka stopnja standardizacije (TTL, CMOS, ...)

2.2.1 Osnove elektronskih vezij

 2.2.1.1 Osnovni pojmi

□ Električni tok - I [A]:

- DEF: količina el. naboja (običajni nosilci so elektroni), ki preteče v nekem času
 - 1 Amper := 1A = $6.241 \cdot 10^{18}$ elektronov/sek = 1 Coulomb/sek
 - smer: definirana obratno od smeri gibanja elektronov (tok pozitivnega naboja)






2.2.1 Osnove elektronskih vezij

   2.2.1.1 Osnovni pojmi

□ Električna napetost - U [V]:

- DEF: razlika električnih potencialov v dveh točkah
- »povzroči el. tok v sklenjenem tokokrogu«
- označena v dveh točkah s + (višji potencial) in – (nižji potencial)



2.2.1 Osnove elektronskih vezij


2.2.1.1 Osnovni pojmi

□ Električna upornost - R [Ω]:

- „ovira pretok naboja“
- 2 tipa prevodnikov :
 - žica:
 - upor (upornik)

zanemarljiva upornost ($\approx 0\Omega$)

deklarirana upornost v Ω

 


2.2.1.1 Osnovni pojmi

■ Ohmov zakon:

- izraža relacijo med napetostjo, tokom in upornostjo

 - U, I sorazmerna: $U = I R$, $I = U/R$, $R = U/I$



■ Električna moč - $P = U I$ [W]

- $P = U I = U^2/R = I^2 R$

■ Električna energija - $E = P t$ [J = W s]

- $E = P t = U I t$

■ Kapaciteta baterije - $Q = I t$ [Ah]

- el. naboj, ki ga baterija zagotovi ob določeni napetosti


2.2.1.2 Osnovna pravila tokokrogov

<http://www.falstad.com/circuit/e-resistors.html>

1. Električni tok teče samo v sklenjenem tokokrogu (zanki)

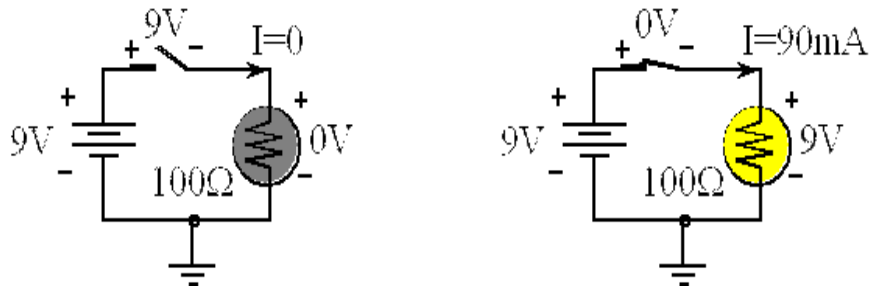2. Kirchoffov napetostni zakon (KVL - Kirchoff's Voltage Law)


- **DEF:** Vsota vse padcev napetosti v zaključeni zanki je enaka 0
- Primer:



2.2.1.2 Osnovna pravila tokokrogov

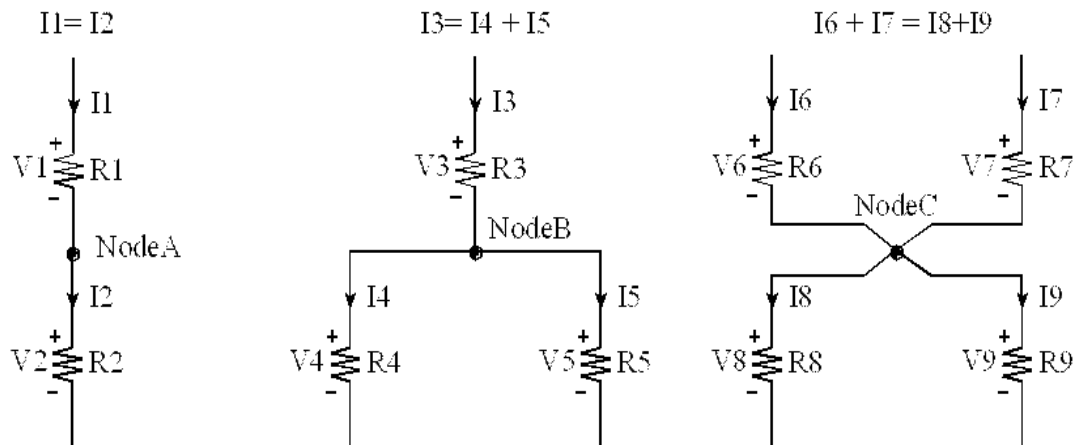3. Kirchoffov tokovni zakon (KCL - Kirchoff's Current Law)


- DEF: Vsota tokov v vozlišče je enaka vsoti tokov iz vozlišča



2.2.1.2 Osnovna pravila tokokrogov

 
4. Zaporedna vezava upornikov

- enak tok skozi upore
- upornosti in padci napetosti se seštevajo



 5. Vzporedna vezava upornikov

- enak padec napetosti na vseh
- različni tokovi skozi upore
- $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$



2.2.2 Družine digitalnih vezij

Najbolj znane so tri skupine (družine):

- TTL vezja (Transistor Transistor Logic)
- CMOS vezja (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
- ECL vezja (Emitter Coupled Logic)
- ...

2.2.2.1 Družina TTL digitalnih vezij




Uporaba


- enostavni sistemi
- „lepilo“

Razvoj

 
- 1961 .. Patent (James Buie)
- 1963 .. Komercialno IC vezje
- 1964 .. 54xxx, 74xxx (Texas Instr.)
- 1985 .. 74A(L)Sxxx
- 2017 .. še vedno na voljo



vh.log.stanje baza-emitor	V _{vh}	izh.log.stanje kolektor-emitor	V _{izh}
1	5V(3.3V)	0	0V
0	0V	1	5V(3.3V)

 
 
<http://www.falstad.com/circuit/e-transswitch.html>



2.2.2.1 Družina TTL digitalnih vezij - poddružine

Oznaka	Opis	typ t_p [ns]	moč[mW]
74xxx	najstarejša, se ne uporablja več	10	10
74Lxxx	(Low Power): manjša poraba, a počasnejši	33	1
74Hxxx	(High Speed): večja hitrost, večja poraba	6	22
74Sxxx	(Schottky) S-dioda preprečuje zasičenje - 3x hitr. od 74xxx, 2x večja poraba energije	3	19
74LSxxx	(Low Power + Schottky): standard, nadomesti L,H in S serijo. Najbolj razširjen.	9.5	2
74Fxxx	(Fast) - 1985	3	5.4
74ASxxx	(Advanced Schottky)	1.7	8
74ALSxxx	(Advanced Low Power + Schottky)	4	1.2

2.2.2.1 Družina TTL digitalnih vezij



Prednosti:

- na začetku je predstavljala velik napredek
- enostavno načrtovanje (mešanje, povezave ena->več)
- manjša občutljivost na statična praznjenja (kot CMOS)

Slabosti:


- statična poraba - večja kot CMOS
- asimetrija upornosti v stanjih – neprimerno za vodila

2.2.2.1 Družina TTL digitalnih vezij


Zanimivo:

Warren's Crazy Small CPU

(c) 2017 Warren Toomey, GPL3

 

Breadboard Computer

 


<https://minnie.tuhs.org/Programs/CrazySmallCPU/index.html>

 2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

Uporaba

- mikroproc., mikrokrmilniki, SRAM
- digitalna vezja
- slikovna tipala



Razvoj

- do 1980 .. počasnejša od TTL
- 1976-> .. prevladuje v razmerju proc.moč/poraba
- 1990+ -> .. najpogostejša v VLSI vezjih



2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij - poddružine

Oznaka	Opis	typ t_p [ns]	moč[mW]
74Cxxx	Enak razpored kot TTL 74xxx, nima TTL nivojev!	50	0.8
74HCxxx	(High-speed CMOS) hitrost enaka 74LS (TTL), 5xhitrejša od 74Cxxx	9	0.9
74HCTxxx	(združljiva s TTL vezji)	9	0.9
74ACxxx	(Advanced ...) hitrost enaka 74AS in 74F (TTL)	3	0.8
74ACTxxx	(združljiva s TTL)	3	0.8
74AUCxxx	(Advanced Ultra Low Voltage CMOS)	2	
ASIC – VLSI	90nm tehnologija, realizacija tranz. na čipu	0.12	

 
 
2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

Realizacija – negator kot osnovni element



- komplementarni par tranzistorjev (P-MOS in N-MOS):
 - $V_{IN} = H \rightarrow$ P-MOS..OFF N-MOS..ON $V_{OUT} = L (V_{SS})$
 - $V_{IN} = L \rightarrow$ P-MOS..ON N-MOS..OFF $V_{OUT} = H (V_{DD})$



2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

  

2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

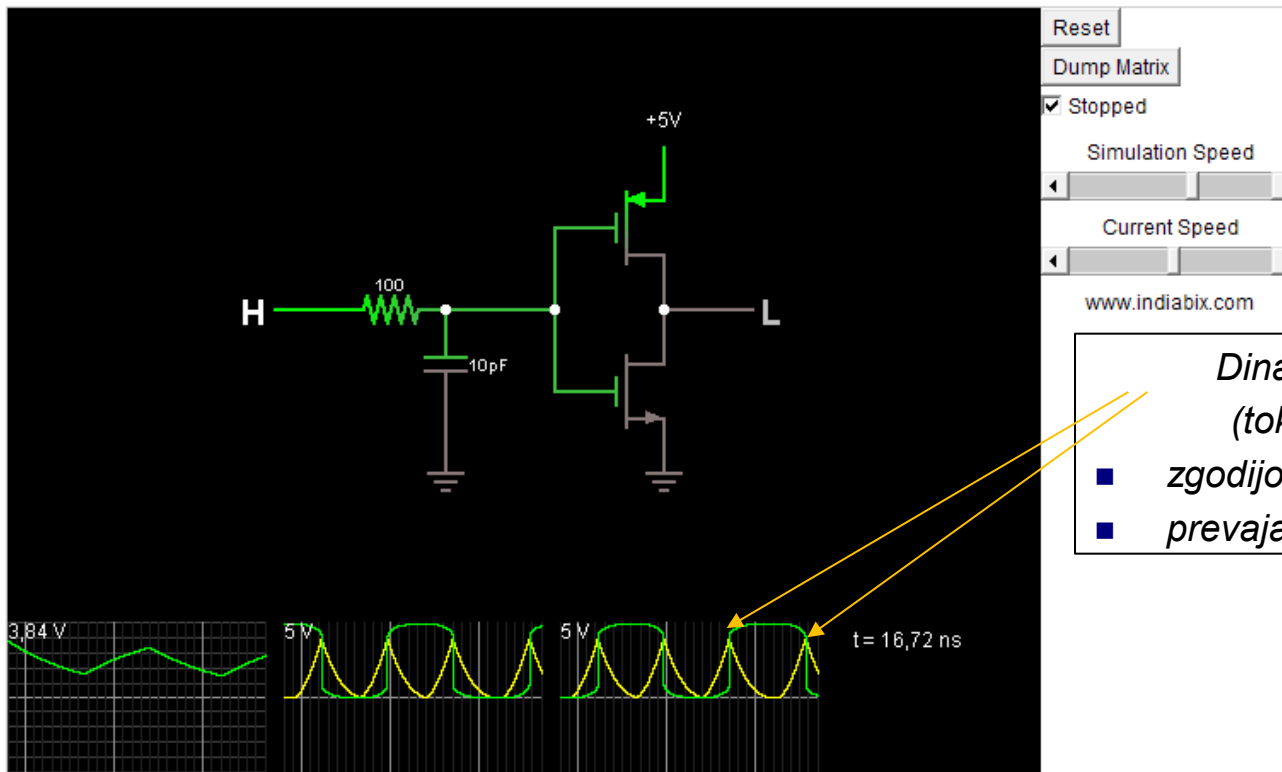 

Circuit Description:


This is an inverter with a filter on the input to cause it to change more slowly. It shows that there is a spike in current across the inverter when the input is in transition, causing power consumption whenever the gate changes state.

<http://www.falstad.com/circuit/e-cmosinverterslow.html>




2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

Realizacije CMOS tranzistorja :

2D - Planar

 


3D - TriGate

 
 
 


Realizacije CMOS tranzistoria :

32 nm Planar Transistors

 


22 nm Tri-Gate Transistors

   

Razvoj tranzistorjev v najsodobnejših vezjih:

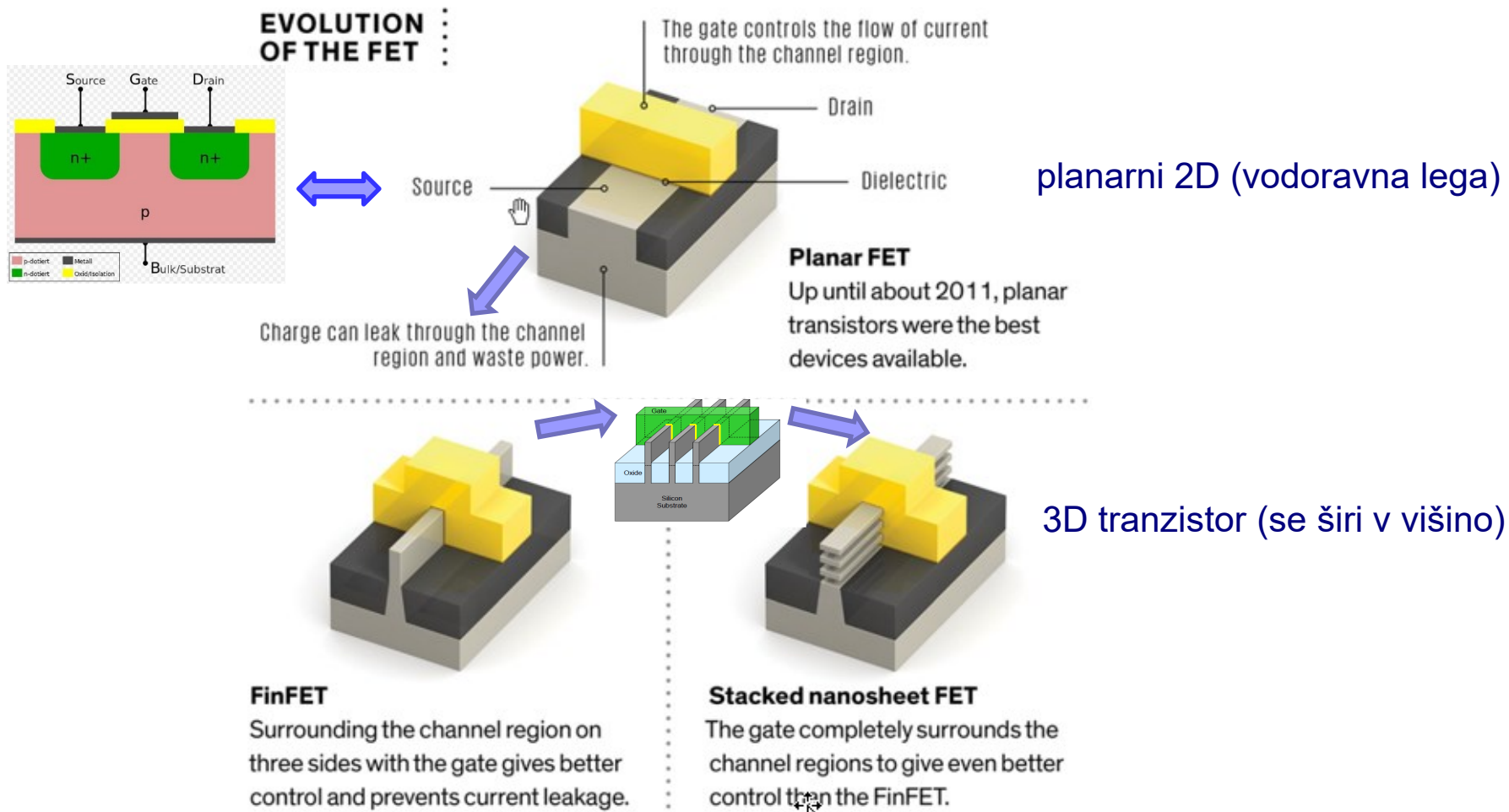- prehod iz vodoravne (2D) v navpično obliko (3D) -> manjša površina, večja gostota !!!



2.2.2.2 Družina CMOS digitalnih vezij

Prednosti:

- majhna statična poraba (red velikosti nA)
- odpornost na šum
- omogoča VLSI


Slabosti:

- dinamična poraba (preklop-tokovna špica, frekvenca)
- statična poraba (v VLSI – št. tranzistorjev)

 
2.2.2.3 Tipična TTL in CMOS NAND vrata

<http://www.falstad.com/circuit/e-ttl NAND.html>


<http://www.falstad.com/circuit/e-cmos NAND.html>



TTL

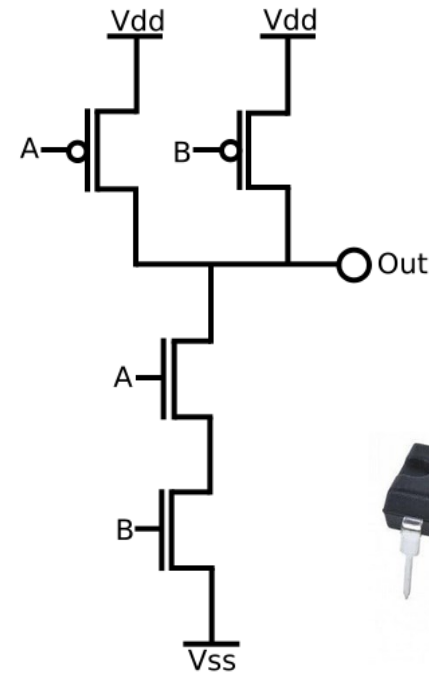

CMOS

 

A1	B1	X1
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



2.2.2.4 Pomnilne celice

- RS zapah („bistabil“):

 - <https://goo.gl/8DBez8>



- RS zapah in urin signal (nivo):

 - <https://goo.gl/9D36nW>

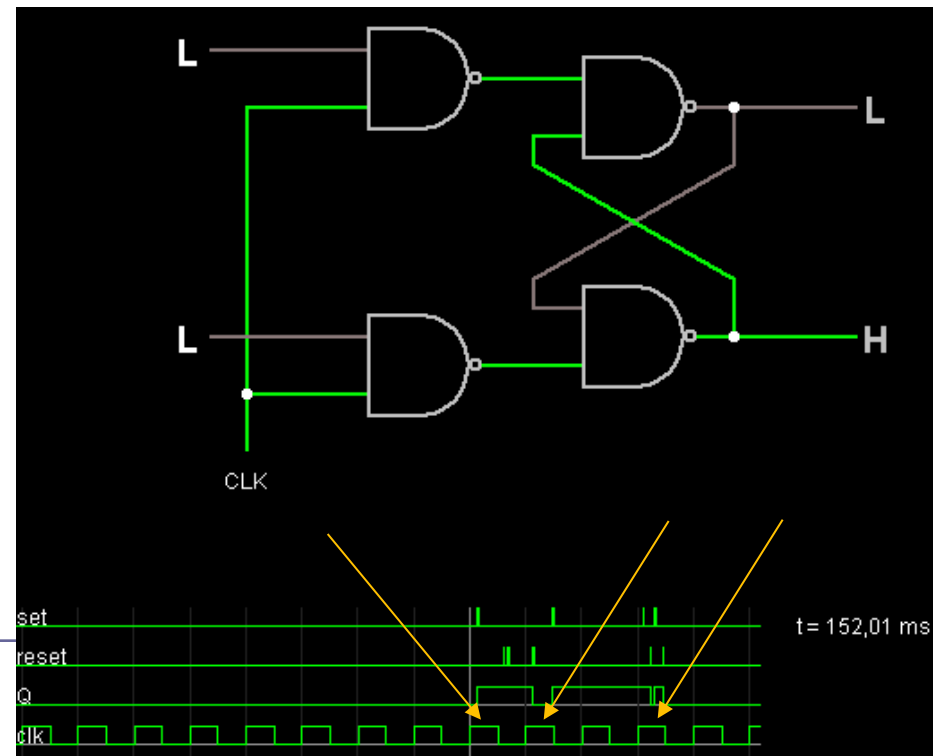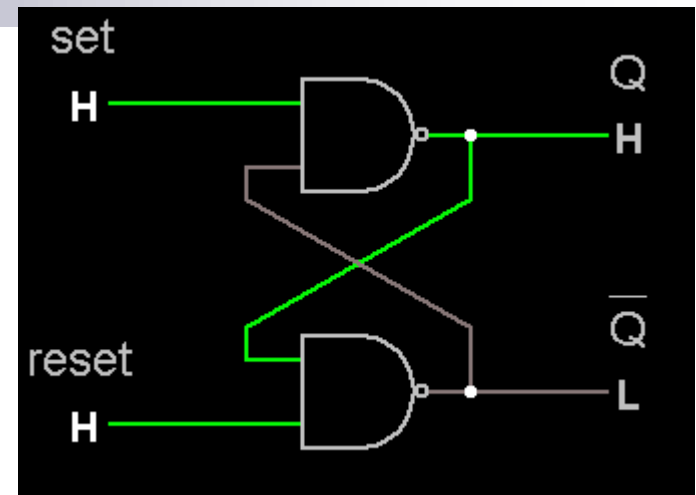

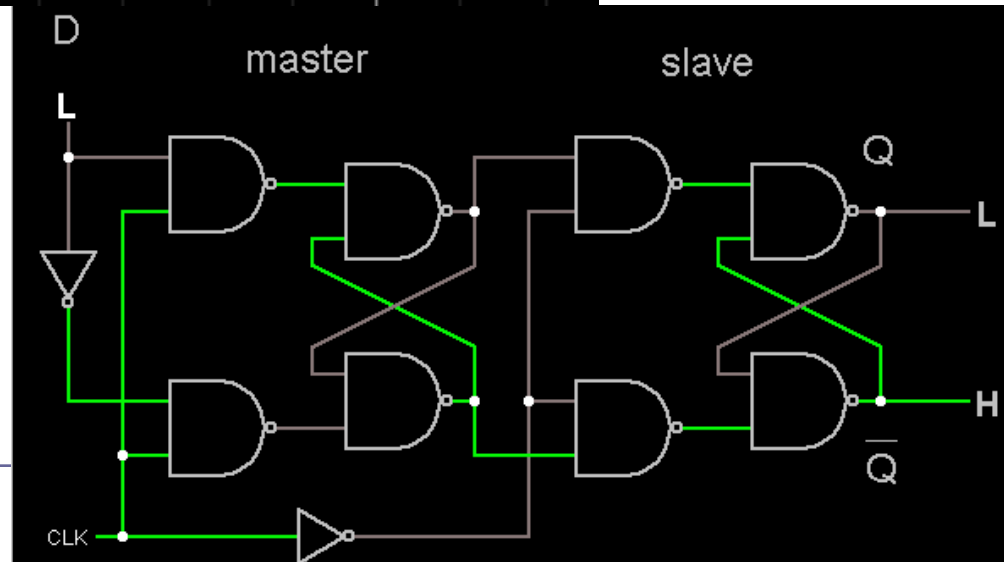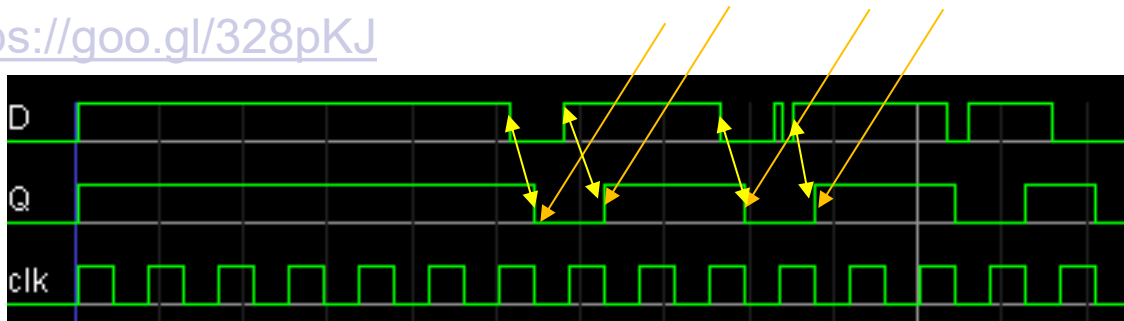
2.2.2.4 Pomnilne celice

- Sinhronski D flip-flop (statična pomnilna celica) :
 - 2 RS zapaha s protifaznim urinim signalom
 - primer spodaj reagira ob negativni fronti
 - <https://goo.gl/328pKJ>




2.2.2.4 Pomnilne celice SRAM, DRAM

SRAM (Statični RAM)
pomnilniška celica

 


DRAM (Dinamični RAM)
pomnilniška celica

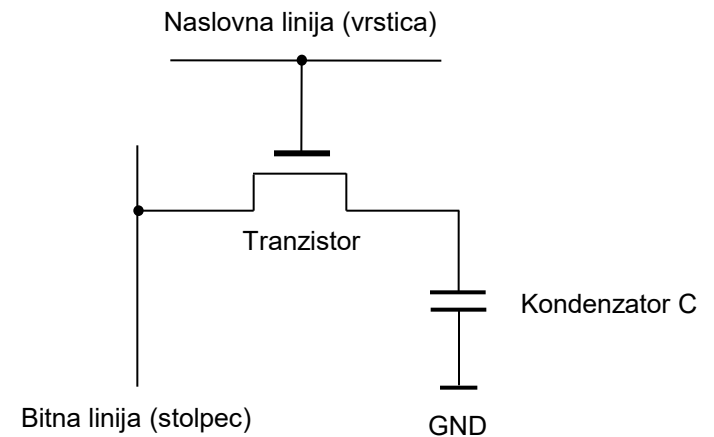


<http://www.falstad.com/circuit/e-dram.html>

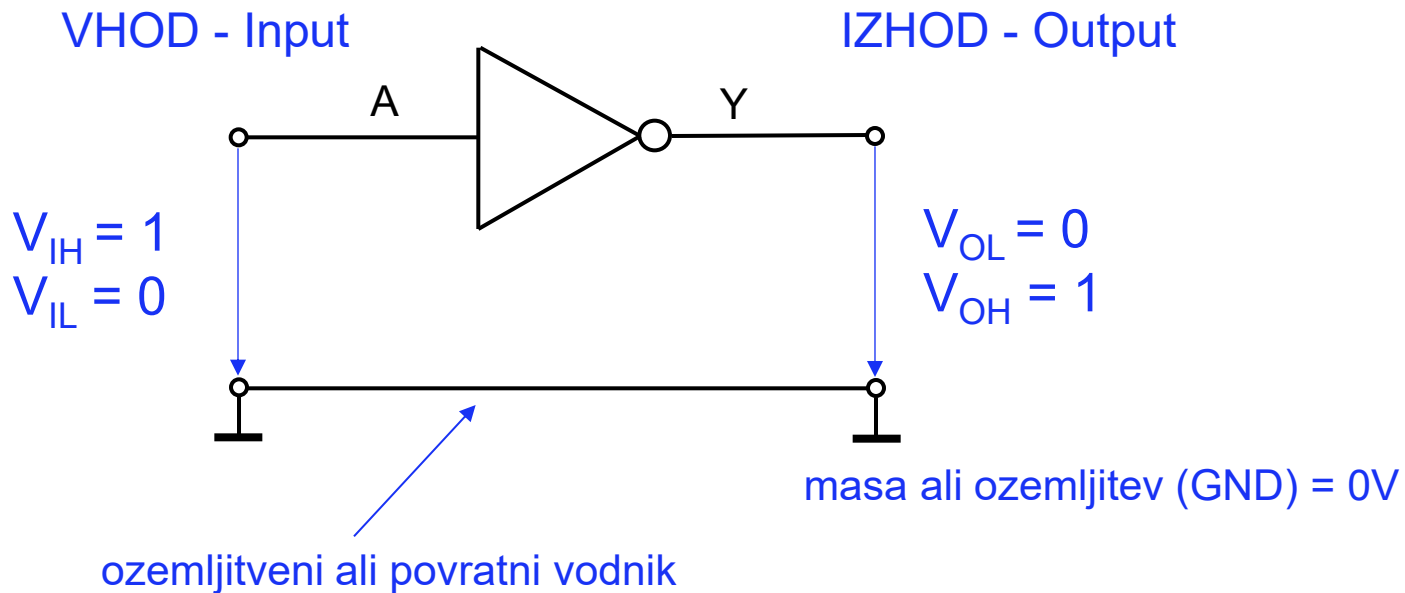2.2.3 Napetostni nivoji za visok in nizek logični nivo

- Stanji 0 in 1 sta v digitalnih elektronskih vezjih predstavljeni z velikostjo napetosti na vhodu v vezje oziroma na izhodu iz vezja proti masi (GND = 0V)




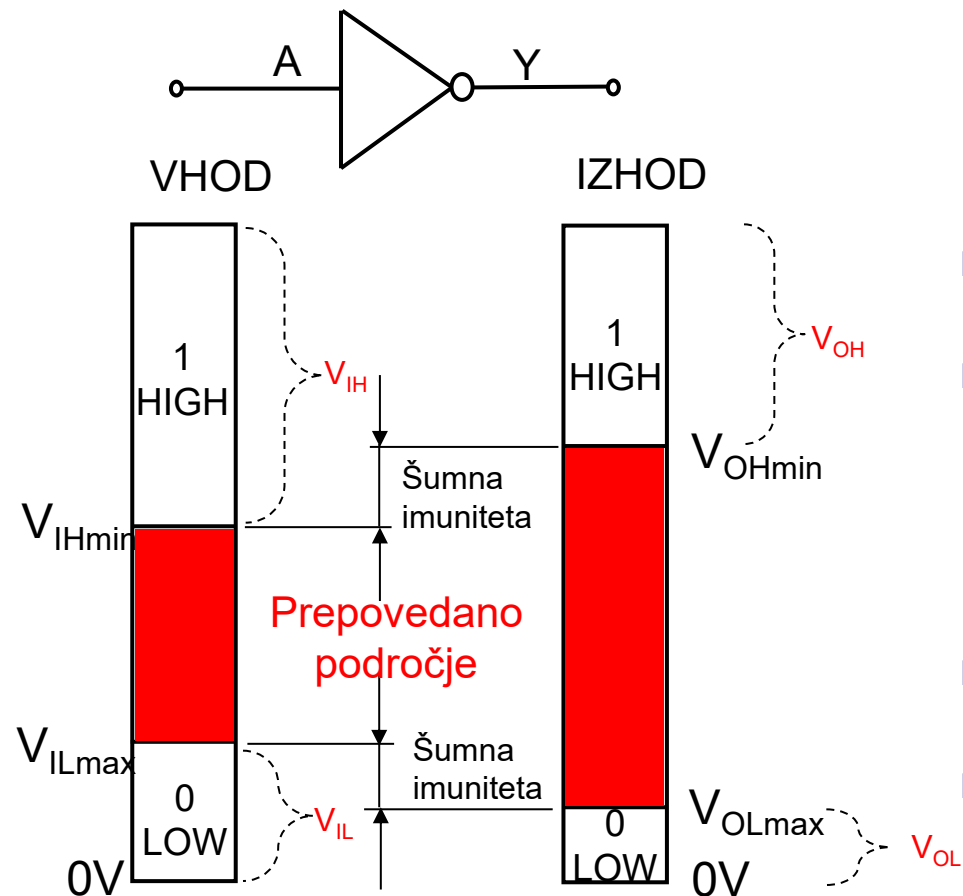2.2.3 Napetostni nivoji za visok in nizek logični nivo




- V_{IH} (V Input High): Napetost med vhodom vezja in maso, če je na vhodu stanje logična 1
- V_{IL} (V Input Low): Napetost med vhodom vezja in maso, če je na vhodu stanje logična 0
- V_{OH} (V Output High): Napetost med izhodom vezja maso, če je na vhodu stanje logična 1
- V_{OL} (V Output Low): Napetost med izhodom vezja in maso, če je na vhodu stanje logična 0


Napetostni nivoji za TTL vezja

 

Napetostni nivoji za CMOS vezja 74Cxxx

 

 Napetostni nivoji za CMOS vezja 74HCT in ACT



2.2.4 Napajalne napetosti

- TTL: $V_{CC}=+5V$
- LV-TTL $V_{CC}=+3.3V$

- CMOS :
 - C $V_{DD}= +3V .. +15V$
 - HCT,ACT(TTL) $V_{DD}= +5V (+-10\%)$

- Trend: nižanje napajalne napetosti...

2.2.5 Odpornost proti šumu


- ŠUM.. neželen motilni signal

- Izvori :

- v sistemu (presluh, odboj)
- zunanji:
 - brezžični (EMC, EM sevanja),
 - žični (el. omrežje, motnje)


- Šumna imuniteta

- Določanje po načelu „Worst Case“
- Pomembno tudi trajanje ($<0.5t_p$)
- Tipično so razmere precej boljše od WC ->

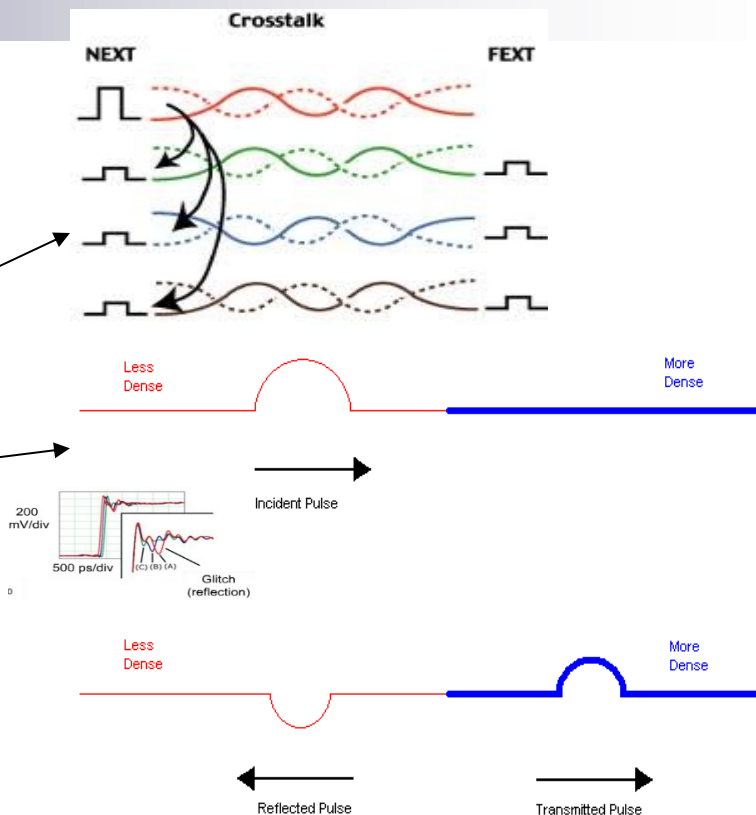


(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

Primerjava: Simulacija (LTSpice)

 


Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.

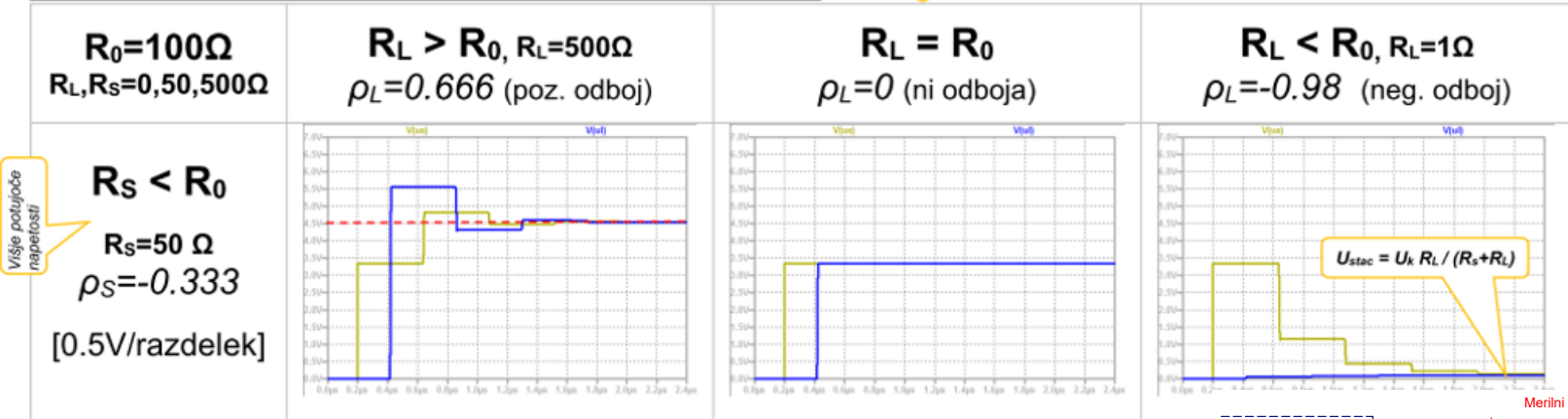SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$




Primerjava: Meritve z osciloskopi

 


Slike osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$ ($R_{gen} = 50 \Omega$) UTP

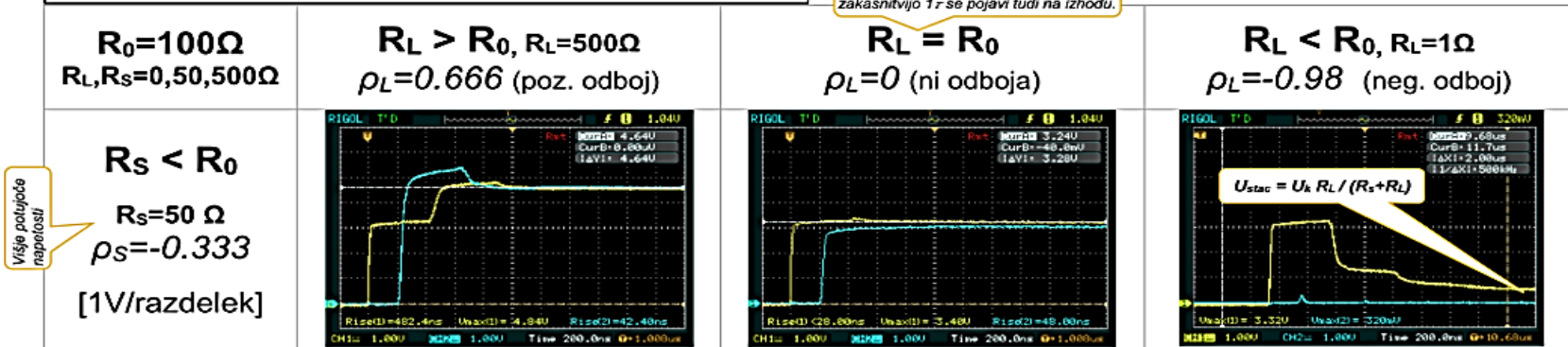Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.




Primeri meritev presluha – UTP kabel

 



- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in

 ni odbojev **248 mV** brez zaklj. bližja stran **520 mV** brez zaklj. obe **336 mV**



daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,

ni odbojev **-120 mV**

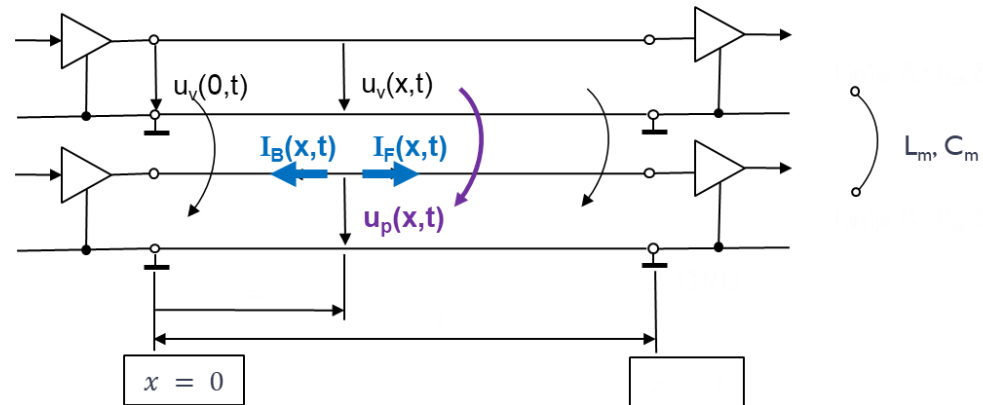 

2.2.5 Odpornost proti šumu

Tipične razmere :


TTL vezja:

- „1“ ~ 3.4V, „0“ ~ 0.1V
- preklopni prag tipično 1.3V
- tip. ŠI = $\min(1.3-0.1, 3.4-1.3)V = 1.2V$

CMOS (TTL kompatibilna):


- „1“ ~ 5V in „0“ ~ 0V
- preklopni prag pa tipično 2,5V
- tip. ŠI = $\min(5-2.5, 2.5-0)V = 2.5V$

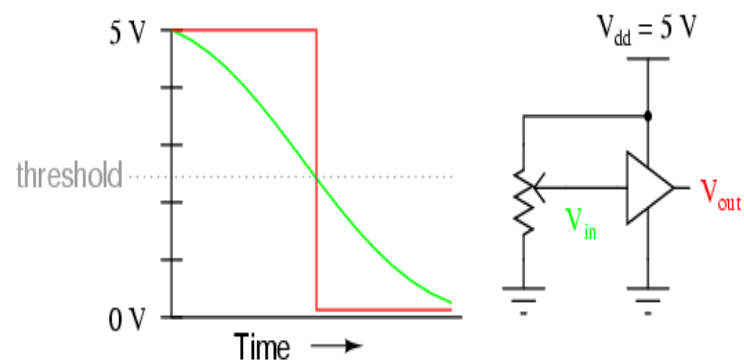Typical response of a logic gate to a variable (analog) input voltage



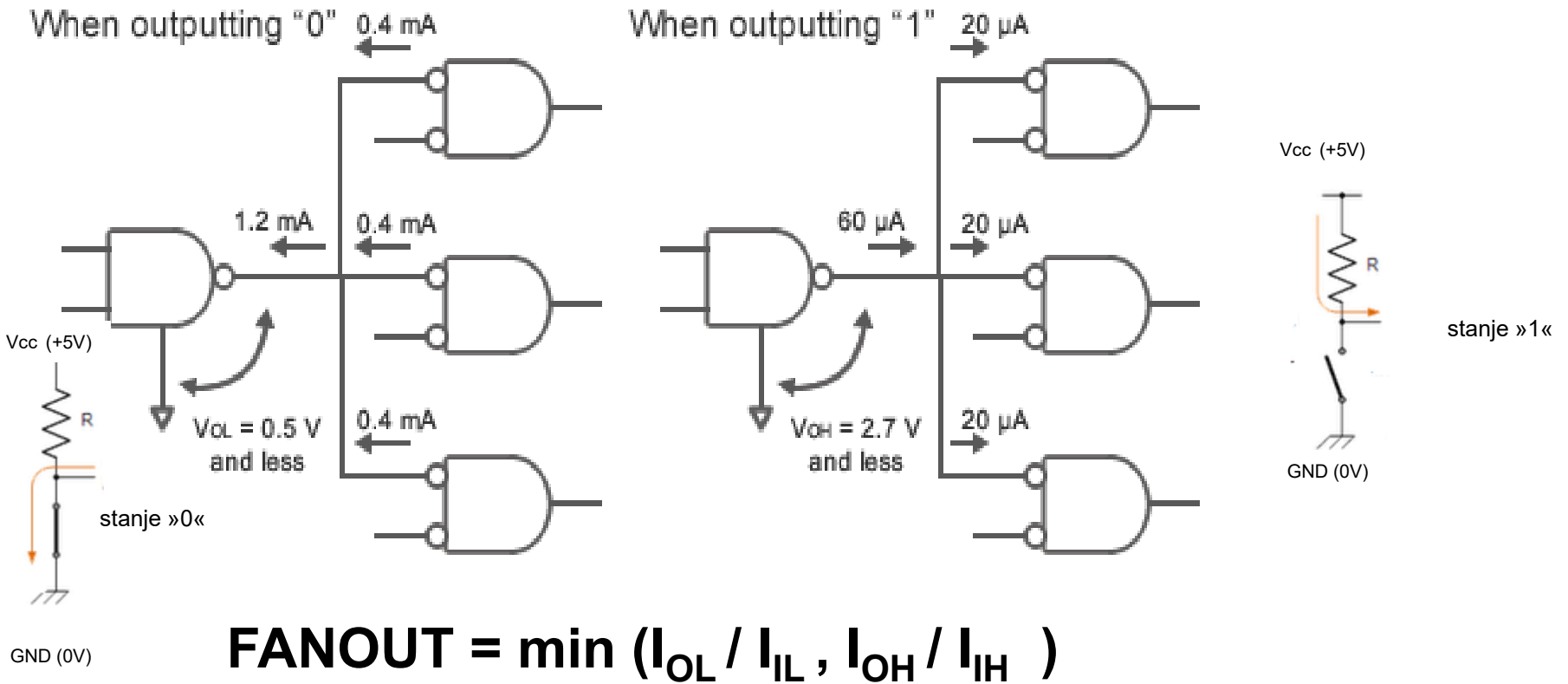2.2.6 Obremenljivost digitalnih vezij (FANOUT)

Določanje obremenljivosti v obeh log. stanjih



2.2.6 Obremenljivost digitalnih vezij (FANOUT)

Def.: Koliko vhodov lahko vežemo na 1 izhod...


TTL:

IZHOD (Max. vrednosti):

Tip\Max	I_{OL} [mA]	I_{OH} [mA]	Družina
74	16	-0.4	TTL
74LS	8	-0.4	TTL
74HCT	4	-4	CMOS
74ACT	24	-4	CMOS

VHOD (Max. vrednosti):

Tip\Max	I_{IL} [mA]	I_{IH} [mA]	Družina
74	-1.6	0.04	stand. TTL breme
74LS	-0.4	0.02	stand. LS-TTL breme
74HCT	-0.001	0.001	CMOS
74ACT	-0.001	0.001	CMOS

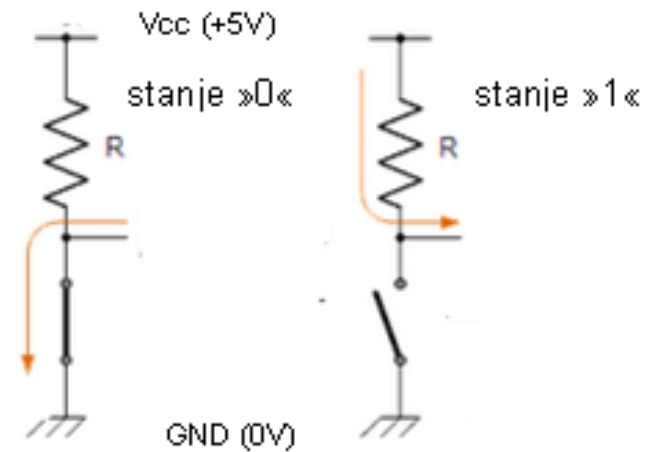

$$\text{FANOUT} = \min (I_{OL} / I_{IL}, I_{OH} / I_{IH})$$

tok v vezje +
tok iz vezja -

2.2.6 Obremenljivost digitalnih vezij

Določanje obremenljivosti:

■ TTL:

□ 74 : $\min (I_{OL} / I_{IL}, I_{OH} / I_{IH}) = \min (10 , 10) = 10$

□ 74LS : $\min (I_{OL} / I_{IL}, I_{OH} / I_{IH}) = \min (20 , 20) = 20$

■ CMOS

□ vhodi tokovno praktično ne obremenjujejo izhoda na katerega so priključeni:

□ obstaja pa omejitev zaradi kapacitivnosti

2.2.7 Povezovanje vezij iz različnih družin


Potencialna neskladja:

- **logični napetostni nivoji**
- **obremenljivost**
- **napajalna napetost**
- **hitra, počasna vezja**

Reševanje:

- **prilagoditve, vmesniki, zamenjave...**

2.2.8 Časovni parametri digitalnih vezij

 

2.2.8 Časovni parametri digit. vezij

ZAKASNITEV VEZJA («Propagation time«- t_p) :

- čas, ki preteče od trenutka ko se spremeni napetostni nivo na vhodu vezja, do trenutka, ko se ta sprememba odrazi na izhodu

OSTALI VPLIVI

■ **VPLIV KAPACITIVNOSTI:**

- na zakasnitev vezja vpliva tudi kapacitivnost na izhodu vezja
- vpliva bolj na zakasnitev kot napetostne nivoje

■ **VPLIV POVEZAV:** vsled napredka povečujemo št. tranz. in s tem zmanjšujemo dimenzijo tranzistorjev in tudi povezav:

- + večja hitrost delovanja (manjši tranz.)
- slabše lastnosti povezav (večje število, manjše dimenzije)

2.2.9 Neuporabljeni vhodi/izhodi

Pravila za neuporabljene vhode oziroma izhode:

- *neuporabljen vhod v vezje:*
 - **TTL in CMOS:** mora biti obvezno priključen na 0 ali 1.
- *cel element neuporabljen*
 - **TTL:** lahko nepovezan
 - **CMOS:** neuporabljene celotne elemente v CMOS vezjih moramo povezati na 0 ali 1

2.2.10 Katero družino izbrati ?

Pravila :

- **Pravilo izbire družine:**

- priporoča se CMOS**

- **HC**

- **če potrebujemo hitrost -> AC, nove poddružine**

- **če povezujemo s TTL -> nove poddružine s T na koncu**

- **Pravilo izbire hitrosti:**

- „ravno prav hitro“ !?**

2.2.10 Katero družino izbrati ?

Texas Instruments: Logic Guide 2017

<http://www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf>

0.8-V Logic

AUC, AUP

1.2-V Logic

AUC, AUP, AVC

1.5-V Logic

AUC, AUP, AVC

1.8-V Logic

ALVC, AUC, AUP, AVC, LVC, LV1T

2.5-V Logic

ALVC, ALVT, AUC, AUP, AVC,
LV, LV1T, LV-A, LVC

3.3-V Logic

AC, AHC, ALB, ALVC, ALVT,
AUP, AVC, LV, LV-A,
LVC, LVT, LV1T, AUP1T


5-V Logic

ABT, AC/ACT, AHC, AHCT, ALS,
AS, BCT, F, LV, LV1T, LV-A,
LS, S, TTL, CD4000, FCT2

5-V+ Logic

CD4000

CMOS Voltage vs. Speed

 


2.2.10 Katero družino izbrati ?


Fairchild Logic: Logic Guide 2017

<https://www.mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/FairchildLogic.pdf>

Output Rise and Fall Time*

 

Propagation Delay*

 

2.2.11 Načrtovanje in gradnja dig. sistemov

Video :

„Complete PCB Cycle Design to Production“

<https://www.youtube.com/watch?v=bgBjub85TT4>

Postopek :

Zasnova

- sest.deli, „lepila“, tehnologija, družina...

Načrtovanje

- razporeditev,povezave,PCB

Gradnja

- PCB, vgradnja elementov, spajkanje, preizkušanje

2.2.11 Načrtovanje in gradnja dig. sistemov

- „Worst Case“ načelo načrtovanja
 - podatkovne listine („datasheets“):
 - min, max, ~~typ~~,
 - tipične razmere („typ“) na srečo dosti boljše
- Vpliv povezovalnih žic
 - večja gostota, hitrost, manjše dimenzije, večje razdalje...

2.2.11 Načrtovanje in gradnja DS - SN7400

recommended operating conditions (see Note 3)

		SN5400			SN7400			UNIT
		MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V_{CC}	Supply voltage	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
V_{IH}	High-level input voltage	2			2			V
V_{IL}	Low-level input voltage	0.8			0.8			V
I_{OH}	High-level output current	-0.4			-0.4			mA
I_{OL}	Low-level output current	16			16			mA

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS‡	SN5400			SN7400			UNIT
		MIN	TYP§	MAX	MIN	TYP§	MAX	
V_{IK}	$V_{CC} = \text{MIN}, I_I = -12 \text{ mA}$	-1.5			-1.5			V
V_{OH}	$V_{CC} = \text{MIN}, V_{IL} = 0.8 \text{ V}, I_{OH} = -0.4 \text{ mA}$	2.4	3.4		2.4	3.4		V
V_{OL}	$V_{CC} = \text{MIN}, V_{IH} = 2 \text{ V}, I_{OL} = 16 \text{ mA}$		0.2	0.4		0.2	0.4	V
I_I	$V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 5.5 \text{ V}$	1			1			mA
I_{IH}	$V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 2.4 \text{ V}$	40			40			μA
I_{IL}	$V_{CC} = \text{MAX}, V_I = 0.4 \text{ V}$	-1.6			-1.6			mA

switching characteristics, $V_{CC} = 5 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$ (see Figure 1)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	SN5400 SN7400			UNIT
				MIN	TYP	MAX	
t_{PLH}	A or B	Y	$R_L = 400 \Omega, C_L = 15 \text{ pF}$		11	22	ns
t_{PHL}					7	15	

2.2.11 Načrtovanje in gradnja dig. sistemov

What is Flux?

Flux is a browser-based electronics design tool with built-in support for modern hardware design methodologies: reusability, collaboration and simulation.

As a fully browser-based tool, all you need to access the full development environment is a computer and an internet connection. This makes it easier than ever to build parts, projects, and ideas with others.

Additionally, with Flux's built-in version control, you can embrace the rapid development process without worrying about lost work.


Z naslova <<https://docs.flux.ai/Introduction/what-is-flux--draft->>



PCB Design Tutorial Start to Finish

Flux
2.83K subscriber

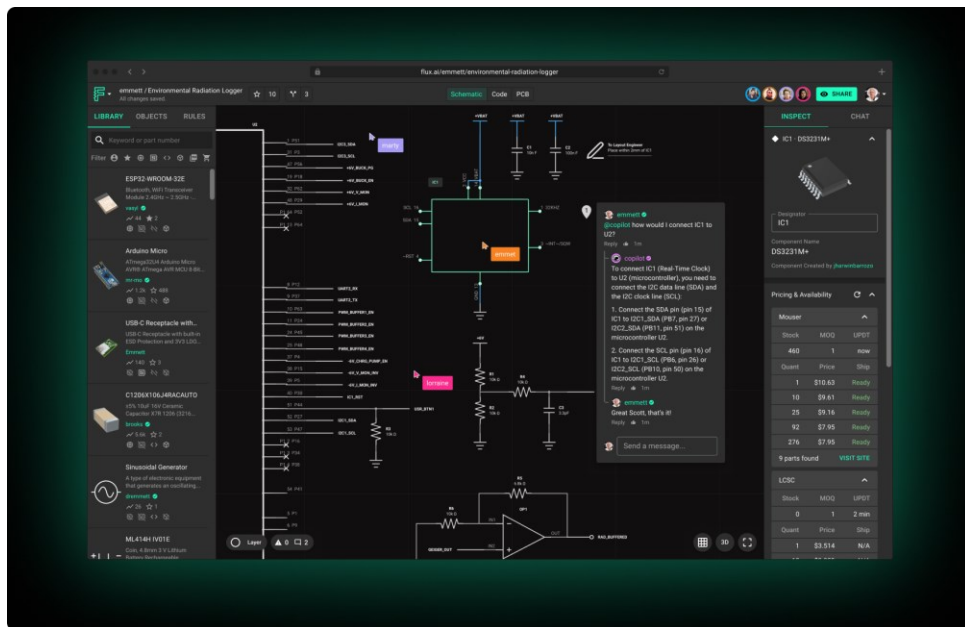Z naslova <<https://www.youtube.com/watch?v=Nz-XvvlozK4>>




Zanimivo orodje ?

2.2.11 Načrtovanje in gradnja dig. sistemov

Prikaz vpliva povezovalnih žic na preneseni signal:
Primer signala na koncu 2.5Gb povezave

Signal Transmission

 


Predmet VIN – simulacija vpliva linije na signal

Prikaz vpliva frekvence signala na prenos po liniji


Lastnosti električnih linij – model električne linije

 Prenosno električno linijo lahko predstavimo s poenostavljenim modelom:




Pri idealni liniji je upornost $R = 0$ in tudi prevodnost med vodnikoma $G = 0$ (upornost med vodnikoma je $R = \infty$).

$$f_{\text{sig}} = 25 \text{ MHz}$$

 

$$F_{\text{sig}} = 2.5 \text{ GHz}$$

 

2.3 Razvoj tehnologije

Neenakomeren po področjih, različni vidiki:

- 2.3.1 Naraščanje števila tranz. na čipu
- 2.3.2 Hitrost in poraba, moč
- 2.3.3 Naraščanje zmogljivosti
- 2.3.4 Razmerje med frekvenco ure in močjo
- 2.3.5 Pojav paralelizma


2.3.1 Naraščanje števila tranz. na čipu

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

 

Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

2.3.1 Naraščanje števila tranz. na čipu

Naraščanje št. tranz. pribl. sorazmerno s kvadratom zmanjševanja „feature size“

Intel tehnologije (mikroarhitekture) :

14 nm :

Broadwell (2014)

Skylake (2015)

Kaby Lake,

Coffee Lake (2017)

10 nm :

Cannon Lake (2018)

Ice Lake (2019)

Tiger Lake-11th (2020)

Intel 7:

Raptor Cove (2022)

Intel 4:

Redwood Cove (2023)

Intel 3:

(2024)

AMD tehnologije (mikroarhitekture) :

14 nm :

ZEN (2017)

12 nm :

ZEN+ (2018)

7 nm :

ZEN 2 (2019)

ZEN 3 (2020)

5 nm :

ZEN 4 (2022)

3 nm :

ZEN 5 (2024)



Procesorji

Sapphire Rapids quad-chip module (up to 60 cores and 112.5 MB of cache) ^[188]	44,000,000,000–48,000,000,000 ^[189]	2023	Intel	10 nm ESF (Intel 7)	1,600 mm ²	27,500,000–30,000,000
Apple M2 Pro (12-core 64-bit ARM64 SoC, SIMD, caches)	40,000,000,000 ^[190]	2023	Apple	5 nm	?	?
Apple M2 Max (12-core 64-bit ARM64 SoC, SIMD, caches)	67,000,000,000 ^[190]	2023	Apple	5 nm	?	?
Apple M2 Ultra (two M2 Max dies)	134,000,000,000 ^[7]	2023	Apple	5 nm	?	?
AMD EPYC Bergamo (4th gen/97X4 series) 9-chip module (up to 128 cores and 256 MB (L3) + 128 MB (L2) cache)	82,000,000,000 ^[191]	2023	AMD	5 nm (CCD) 6 nm (IOD)	?	?
Processor	Transistor count	Year	Designer	Process (nm)	Area (mm²)	Transistor density (tr./mm²)

2.3.1 Naraščanje števila tranz. na čipu

Namenski sistemi

Device type	Device name	Transistor count	Date of introduction	Designer(s)	Manufacturer(s)	MOS process	Area	Transistor density, tr./mm ²
Deep learning engine / IPU ^[h]	Colossus GC2	23,600,000,000	2018	Graphcore	TSMC	16 nm	~800 mm ²	29,500,000
Deep learning engine / IPU	Wafer Scale Engine	1,200,000,000,000	2019	Cerebras	TSMC	16 nm	46,225 mm ²	25,960,000
Deep learning engine / IPU	Wafer Scale Engine 2	2,600,000,000,000	2020	Cerebras	TSMC	7 nm	46,225 mm ²	56,250,000
Network switch	NVLink4 NVSwitch	25,100,000,000	2022	Nvidia	TSMC	N4 (4 nm)	294 mm ²	85,370,000

Primerjava vrst

Year	Component	Name	Number of MOSFETs (in trillions)
2022	Flash memory	Micron's V-NAND chip	5.3
2020	any processor	Wafer Scale Engine 2	2.6
2023	GPU	MI300X	0.153
2023	microprocessor (commercial)	M2 Ultra	0.134
2020	DLP	Colossus Mk2 GC200	0.059

GPU

GH100 Hopper	80,000,000,000	2022	Nvidia	TSMC	4 nm	814 mm ²	98,280,000	[260]
AD102 Ada Lovelace	76,300,000,000	2022	Nvidia	TSMC	4 nm	608.4 mm ²	125,411,000	[261]
AD103 Ada Lovelace	45,900,000,000	2022	Nvidia	TSMC	4 nm	378.6 mm ²	121,240,000	[262]
AD104 Ada Lovelace	35,800,000,000	2022	Nvidia	TSMC	4 nm	294.5 mm ²	121,560,000	[262]
AD106 Ada Lovelace	?	2023	Nvidia	TSMC	4 nm	190 mm ²	?	[263][264]
AD107 Ada Lovelace	?	2023	Nvidia	TSMC	4 nm	146 mm ²	?	[263][265]
Navi 31 RDNA3	58,000,000,000	2022	AMD	TSMC	5 nm (GCD) 6 nm (MCD)	531 mm ² (MCM) 306 mm ² (GCD) 6×37.5 mm ² (MCD)	109,200,000 (MCM) 132,400,000 (GCD)	[266][267]
Navi 33 RDNA3	13,300,000,000	2023	AMD	TSMC	6 nm	204 mm ²	65,200,000	[268]
MI300X	153,000,000,000	2023	AMD	TSMC	5 nm	?	?	[269]
Processor	Transistor count	Year	Designer(s)	Fab(s)	MOS process	Area	Transistor density (tr./mm ²)	Ref

2.3.2 Hitrost in poraba, moč

Povečevanje hitrosti delovanja :

- prva aproksimacija :
 - narašča linearno z zmanjševanjem „feature size“

Ne velja zaradi :

- slabšanja lastnosti povezovalnih žic
- naraščanja dinamične porabe tranzistorjev:


$$\text{Moč} = 0.5 \times \text{Kapac.breme} \times \text{Napetost}^2 \times \text{Frek.preklopov}$$

Faktor aktivnosti (clock=1.0,
običajno 0.1)

Poraba moči se povečuje tudi zaradi puščanja tranzistorjev pri nižjih napetostih – zato nepotrebne dele izklapljamo !


2.3 Razvoj tehnologije

 2.3.3 Naraščanje zmogljivosti procesorjev od leta 1986




2.3 Razvoj tehnologije

 2.3.4 Frekvenca ure in moč mikroprocesorjev



2.3 Razvoj tehnologije

 2.3.4 Frekvenca ure in moč mikroprocesorjev Intel x86 čez 10 generacij




1982-2004:

- 300x povečanje frekv. ure
- 30x povečanje moči (???)

Kako je to mogoče ? -> nižanje napajalne napetosti...

50 Years of Microprocessor Trend Data

 

Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

Vir: <https://raw.githubusercontent.com/karlrupp/microprocessor-trend-data/master/50yrs/50-years-processor-trend.png>

2.3.5 Pojav paralelizma

Zakaj ?

V zadnjih desetletjih:

- osnovna hitrost vezij (log.vrat) se poveča **?-krat**
- št. elementov na čipu se poveča **?-krat**



Večjedrni mikroprocesorji (multiprocesorji, multiračunalniki, ...)

Procesor	Intel Core Nehalem	AMD Phenom II Thuban	Intel Core i7 Gulftown	IBM Power 6	Sun Ultra Sparc T2 Niagara 2	i9-7980X (09/2017)	Ryzen 5900X (2020)	i9-11900K (2021)	i9-13900K (2022)	Ryzen 7950X (2022)
Število jeder	4	6	6	2	8	10	12	8	8	16
Frekvenca ure	2,667 GHz	3,2 GHz	3,33 MHz	4,7 GHz	1,4 GHz	3.3-4.3 GHz	3.7-4.8 GHz	2.5-5.3 GHz	2.2-5.8	4.5-5.7
Moč (TDP)	~100 W	152 W	130W	~100 W ?	84 W	140 W	105 W	125W	125W	170W

2.3.5 Pojav paralelizma

Poraba ?
 „... Dve jedri porabita manj kot eno dvakrat hitrejša ...“

Prednost :

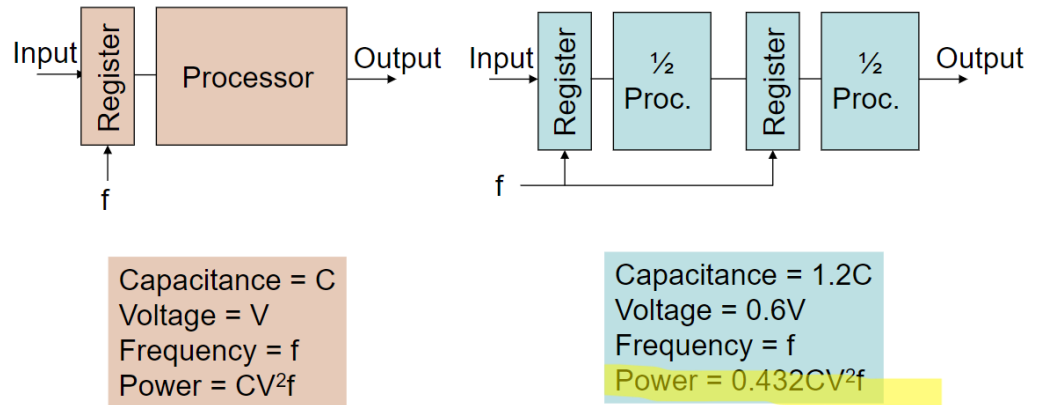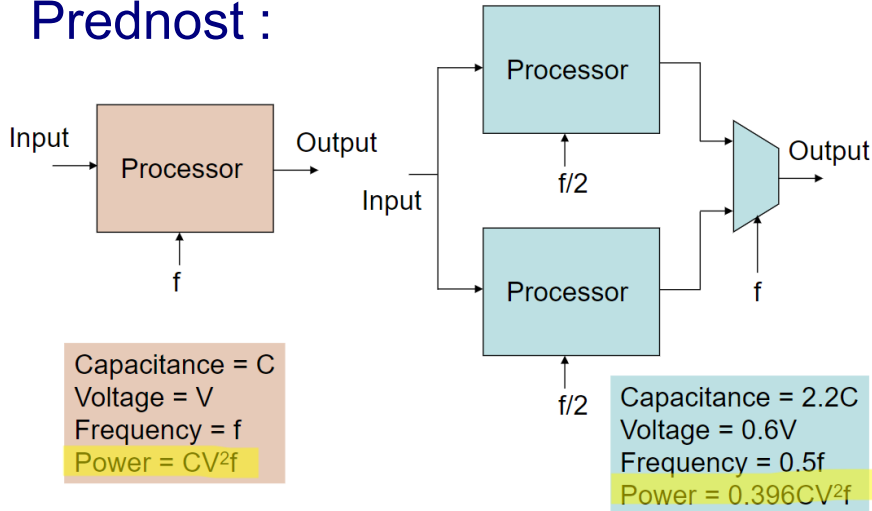

Izbrane tehnološke novosti

Deep Learning at the Speed of Light

Lightmatter bets that optical computing can solve AI's efficiency problem



FEATURE

The Future of Deep Learning Is Photonic

Reducing the energy needs of neural networks might require computing with light

New Optical Switch up to 1000x Faster Than Transistors > "Optical accelerator" devices could one day soon turbocharge tailored applications


BY CHARLES Q. CHOI | 15 OCT 2021 | 2 MIN READ | □ □

Supersize AI

Cerebras's silicon-wafer-size chip boasts 2.6 trillion transistors



Name	Number of MOSFETs (in billions)
M1 Max	57
Colossus Mk2 GC200	59.4
GA100 Ampere	54
Samsung's V-NAND chip	2000
Wafer Scale Engine 2	2600

 


A Quantum Speedup for the Fast Fourier Transform

Quantum computers will turbocharge the algorithm that underpins much of modern tech

GOODBYE, MOTHERBOARD. HELLO, SILICON-INTERCONNECT FABRIC

 Bare chiplets on a silicon-interconnect fabric will make computers smaller and more powerful



Vir: <https://spectrum.ieee.org/magazine/>

Viri in dodatna gradiva

- Dodatna literatura :
 - P. Bulič: Osnove digitalnih vezij
 - Zapiski pri predmetu ORS (Organizacija Računalniških Sistemov)

- Podatkovna listina: sn74ls00

- Prikaz načrtovanja in produkcije tiskanih vezij (PCB) - matičnih plošč
 - Complete PCB Cycle Design to Production (4 min)
 - How Motherboards Are Made (2019) (14min)