

vaja 02

Proces

Digitalno načrtovanje – laboratorijske vaje
asistent: Nejc Ilc

Proces

<oznaka_procesa>: process (<sensitivity_list>)

begin

-- stavki za opis procesa (zaporedni)

end

V sensitivity_list navedemo vse signale, ki lahko povzročijo spremembe na izhodih procesa.

Stavek "if"

- Možen samo znotraj procesa
- Sintaksa

```
if pogoj then  
    -- stavki  
else  
    -- stavki  
end if;
```

```
if pogoj_1 then  
    -- stavki  
elsif pogoj_2 then  
    -- stavki  
else  
    -- stavki  
end if;
```

Stavek "case"


- Možen samo znotraj procesa
- Sintaksa

```
case s is
    when vred_1 => izhod <= izraz_1;
    when vred_2 => izhod <= izraz_2;
    ...
    when others => izhod <= izraz_dfl;
end case;
```

- Zadnji člen (when others) je obvezen.

Primer
 
```
S stavkom "case":  
process (i, s)  
begin  
    case s is  
        when "00" => o <= i(0);  
        when "01" => o <= i(1);  
        when "10" => o <= i(2);  
        when "11" => o <= i(3);  
        when others => o <= i(0);  
    end case;  
end process;
```



Ali s pogojnim pritejanjem:


```
o <= i(0) when s="00" else  
      i(1) when s="01" else  
      i(2) when s="10" else  
      i(3);
```

Ali s stavkom "select":

```
with s select  
    o <= i(0) when "00",  
          i(1) when "01",  
          i(2) when "10",  
          i(3);
```

Sekvenčna vezja

 - V sekvenčnih vezjih se spremembe dogajajo ob dogodkih ure (ob prvi/pozitivni ali zadnji/negativni fronti)
- Dogodek na signalu ure `clk` zaznamo s `clk'event`
 - `clk'event` je `true`, če je prišlo do fronte
- Detekcija pozitivne fronte
`clk'event and clk='1'`
- Detekcija negativne fronte
`clk'event and clk='0'`



Primer: pomnilna celica D

```
process(clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Primer: števec

```
process(clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if reset = '1' then
      count <= (others =>'0'); -- vse bite damo na '0'
    else
      count <= count + 1;
    end if;
  end if;
end process;
```

Knjižnica IEEE: paket STD_LOGIC_1164

Knjižnica IEEE v paketu STD_LOGIC_1164 med drugim definira tipa STD_LOGIC in STD_LOGIC_VECTOR ter uporabni funkciji:

- `rising_edge`
`namesto clk'event and clk = '1'`
- `falling_edge`
`namesto clk'event and clk = '0'`

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

Knjižnica IEEE: paket NUMERIC_STD

```
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

V paketu NUMERIC_STD sta med drugim definirani tipa signed in unsigned ter ustrezne aritmetične in logične operacije na njima:

+, -, *

=, /=, <, <=, >, >=

shift_left(op1, op2), shift_right(op1, op2)

- pritem je op1 tipa (un)signed in op2 tipa integer


Knjižnica IEEE: paket NUMERIC_STD

Pretvorba podatkovnih tipov

- Pri uporabi aritmetičnih operatorjev se moramo pogosto posluževati pretvorbe tipov, npr.:
 - std_logic_vector \leftrightarrow signed/unsigned
 - std_logic_vector \leftrightarrow integer
 - integer \leftrightarrow signed/unsigned
- Uporabimo
 - reinterpretacijo (*cast*), npr.:
 - unsigned(signal_std_logic_vector)
 - std_logic_vector(signal_unsigned)
 - in funkcije za pretvorbo (*conversion*), npr.:
 - to_integer(signal_unsigned)
 - to_signed(signal_integer, bit_width)
- Primeri kode: <https://nandland.com/common-vhdl-conversions>

Knjižnica IEEE: paket NUMERIC_STD

Pretvarjanje podatkovnih tipov

 

Izziv

Napišite opis modula v VHDL, ki bo ustvaril vzorec „pomikanja“ na diodah LED:

- pomika se blok dolžine štiri (štiri prižgane LEDice)
- s prvim stikalom (J15) določamo smer pomikov
 - ko je stikalo vklopljeno, se smer pomikov obrne (leva ↔ desna)
- z drugim stikalom (L16) spreminjammo hitrost pomikov
 - ko je stikalo vklopljeno, se premiki dogajajo na 0,5 sekunde, sicer na 1 sekundo
- pritisk na sredinski gumb (BTNC) ponastavi vezje (reset)