
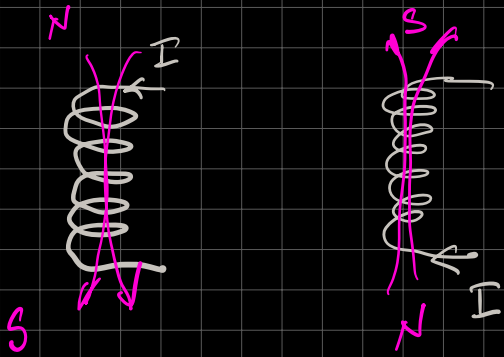



Krmiljenje motorjev

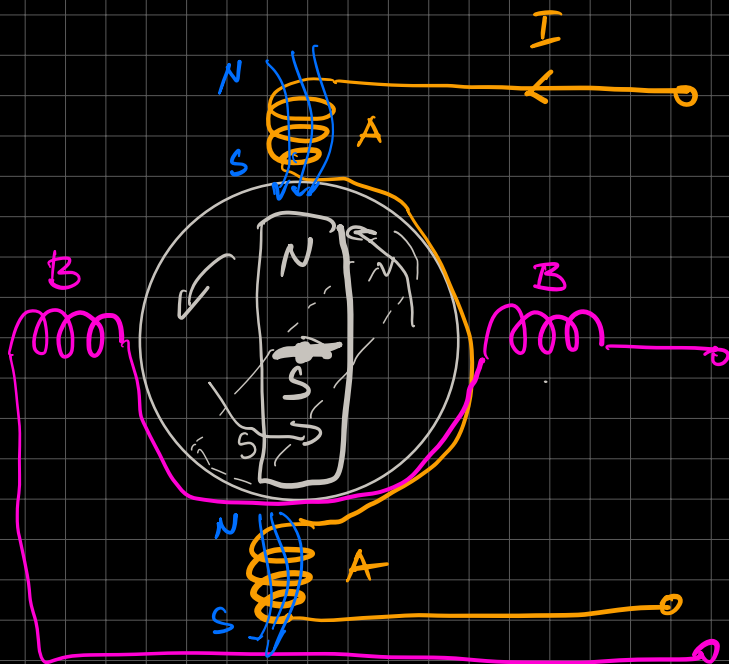


a)




b)


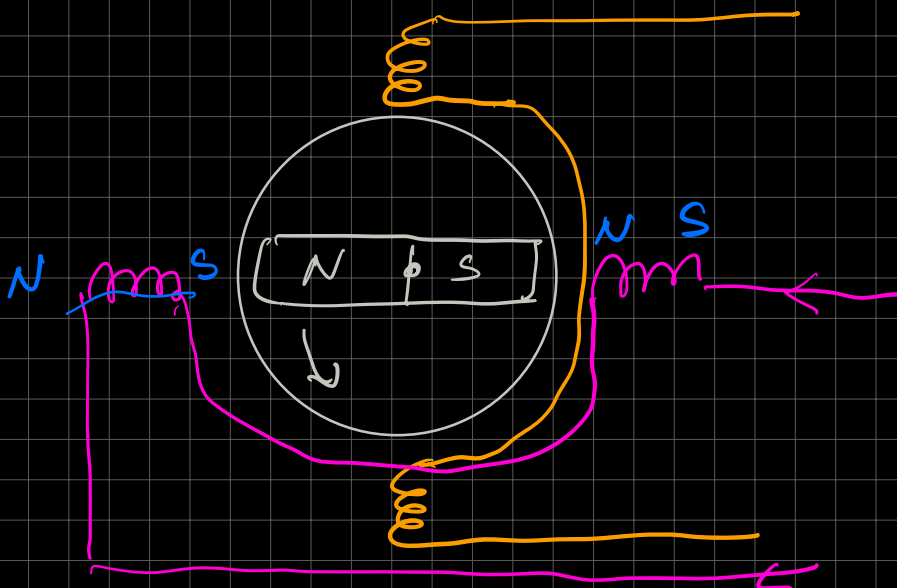


c)

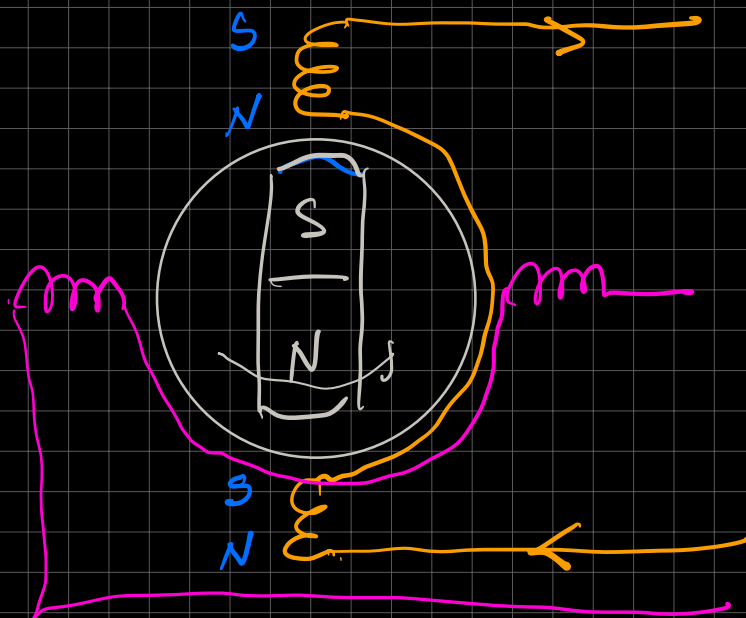

d)

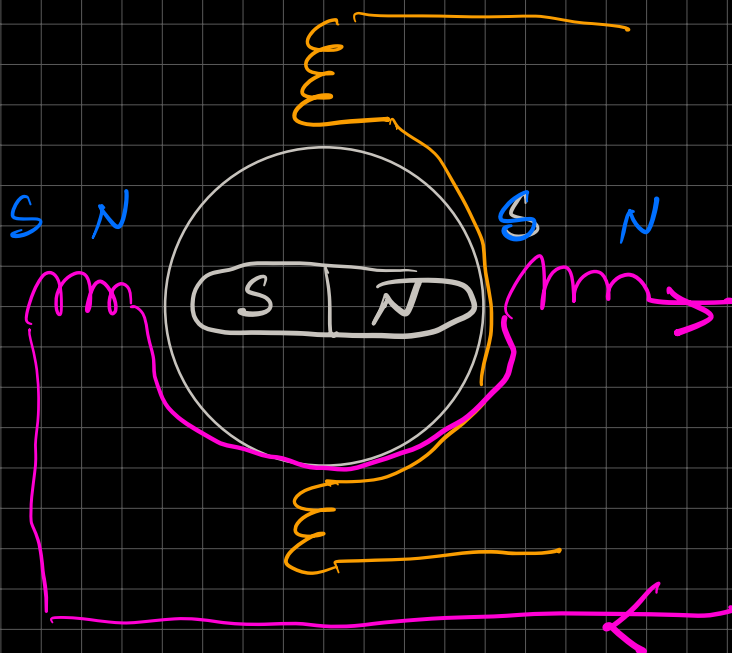

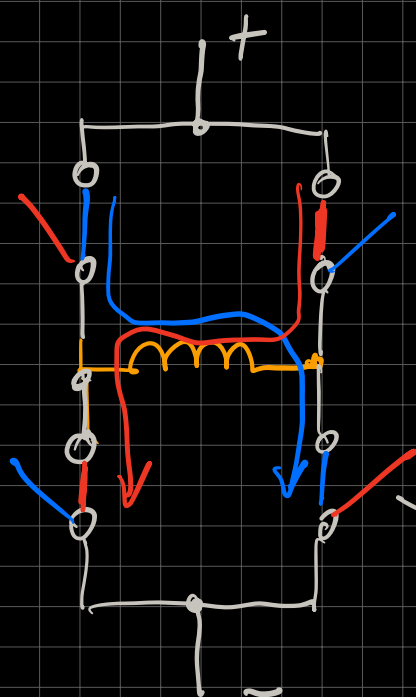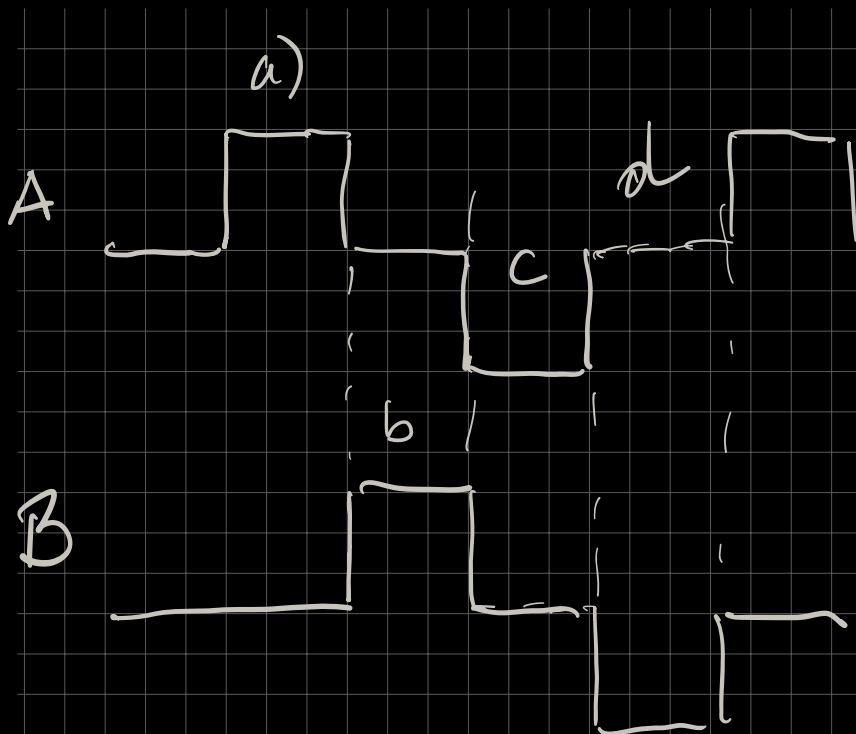

H - mostiček:
4 stikala

→ tranzistor
stikala

za krmiljenje bipolarnega motorja (= motorja z 2 navoji)

potrebujemo 2 H mostičke ⇒ za vsako navoj

