

Vhodno izhodne naprave

Laboratorijski vaja 9 - LV2



Meritve odbojev in presluhov

Seznam uporabljenih instrumentov:

- funkcijski generatorji:
 - HP 33120A, RIGOL DG 3101A, RIGOL DG 4062




- osciloscopi RIGOL DS 1102E

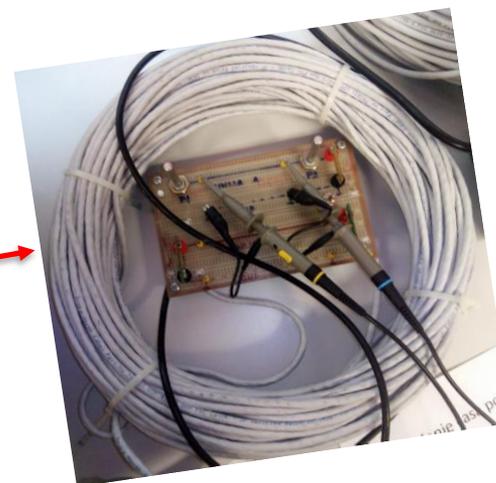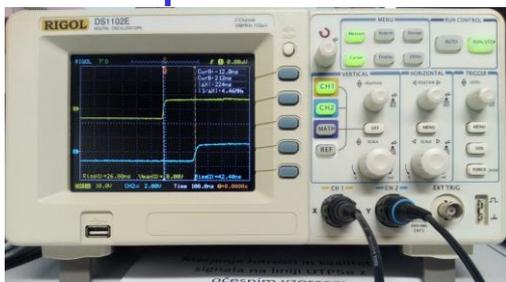


- linije

- koaksialni kabli
- UTP Cat5e


Generator signalov

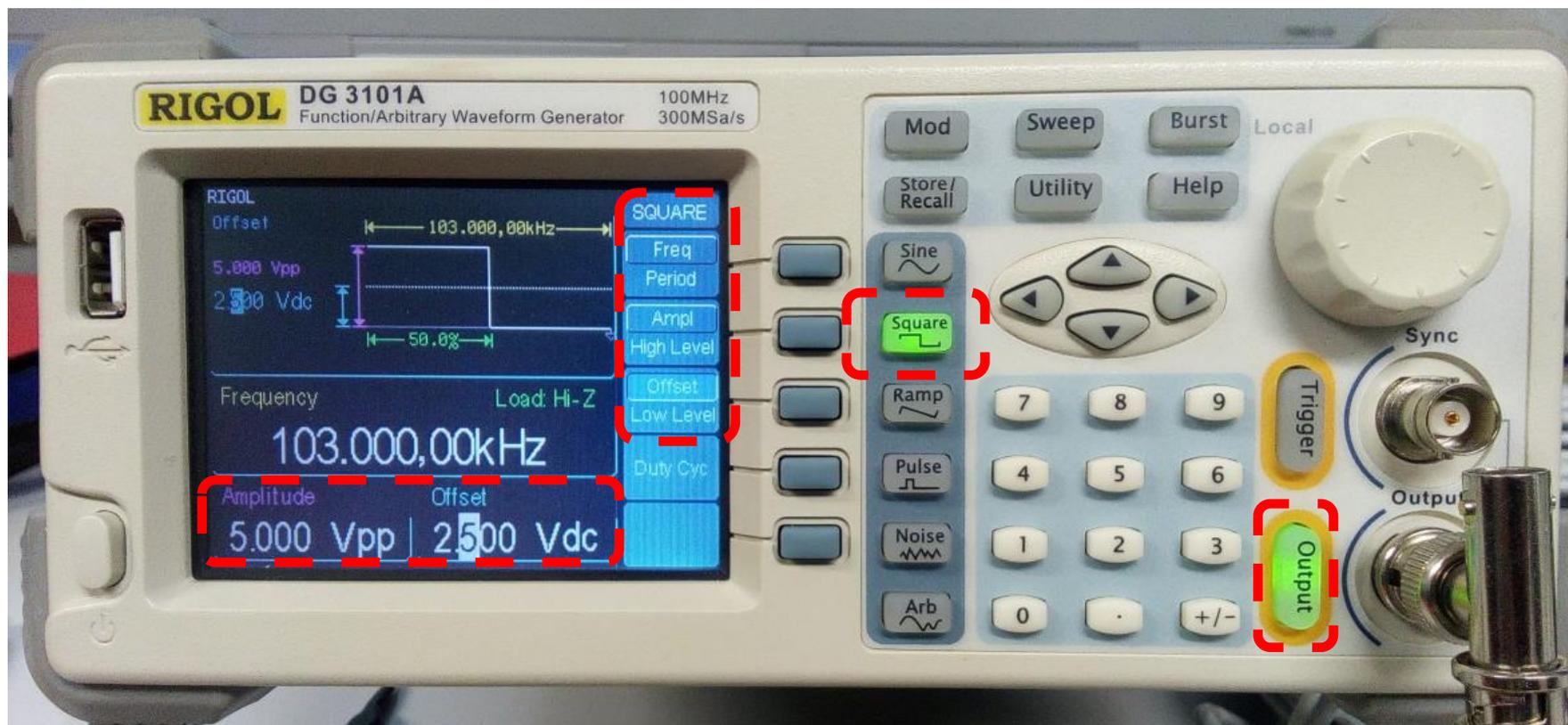

Prednja stran osciloskopa - realna

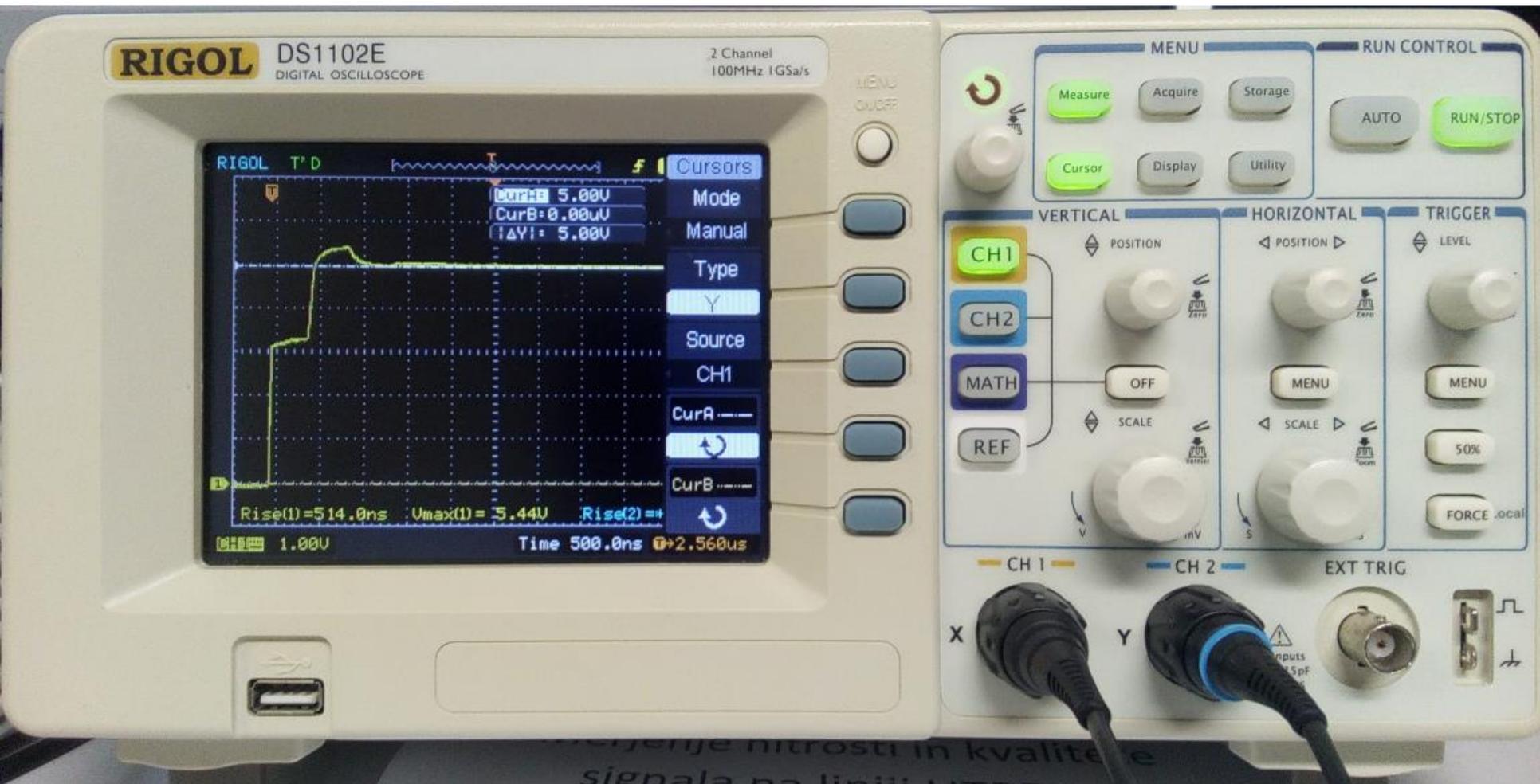


Prednja stran osciloskopa - shema

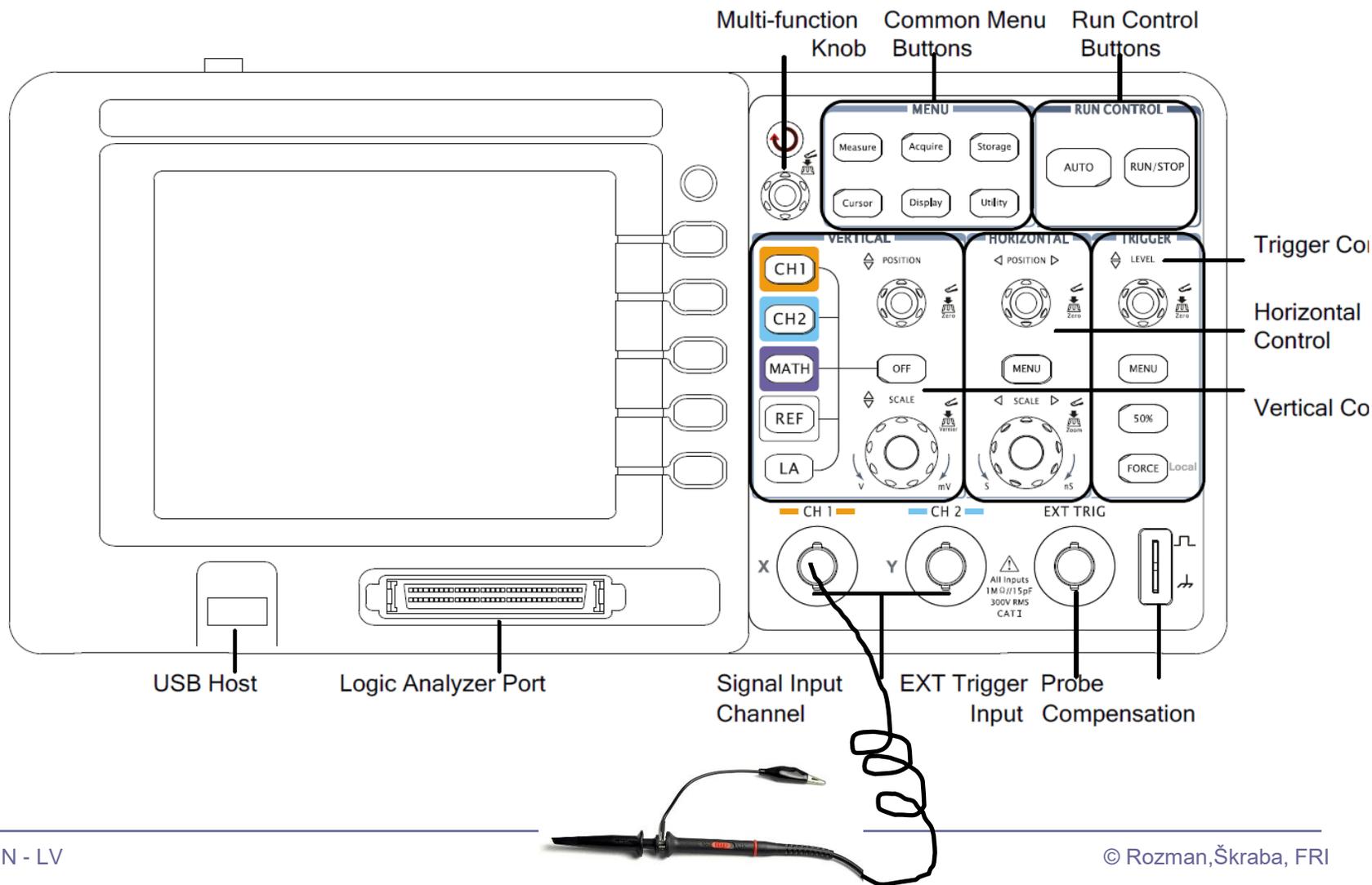

Prednja stran osciloscopa - kontrole


Y-os (el. napetost)

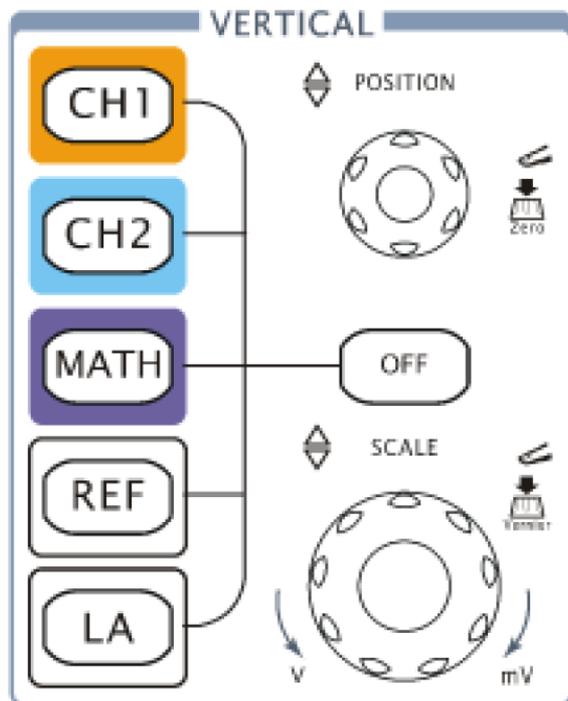- nastavitev merila [V/razdelek]
- pozicioniranje




X-os (čas)

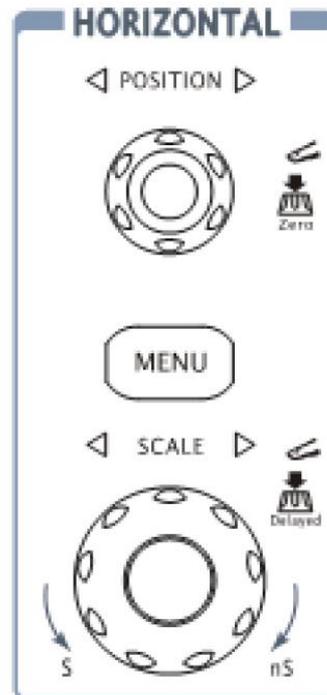- nastavitev merila [s/razdelek]
- pozicioniranje



Prožilnik

- začetek dogodka
- običajno 50%

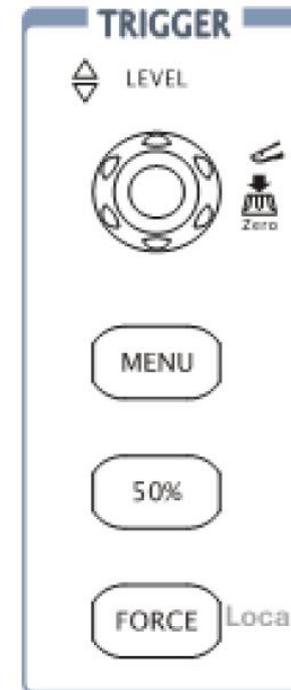


<https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/1000/>

<https://www.youtube.com/watch?v=TAQfIYAa2VM>

Spoznavanje merilne opreme...

Zaslona osciloskopa – meritev periode

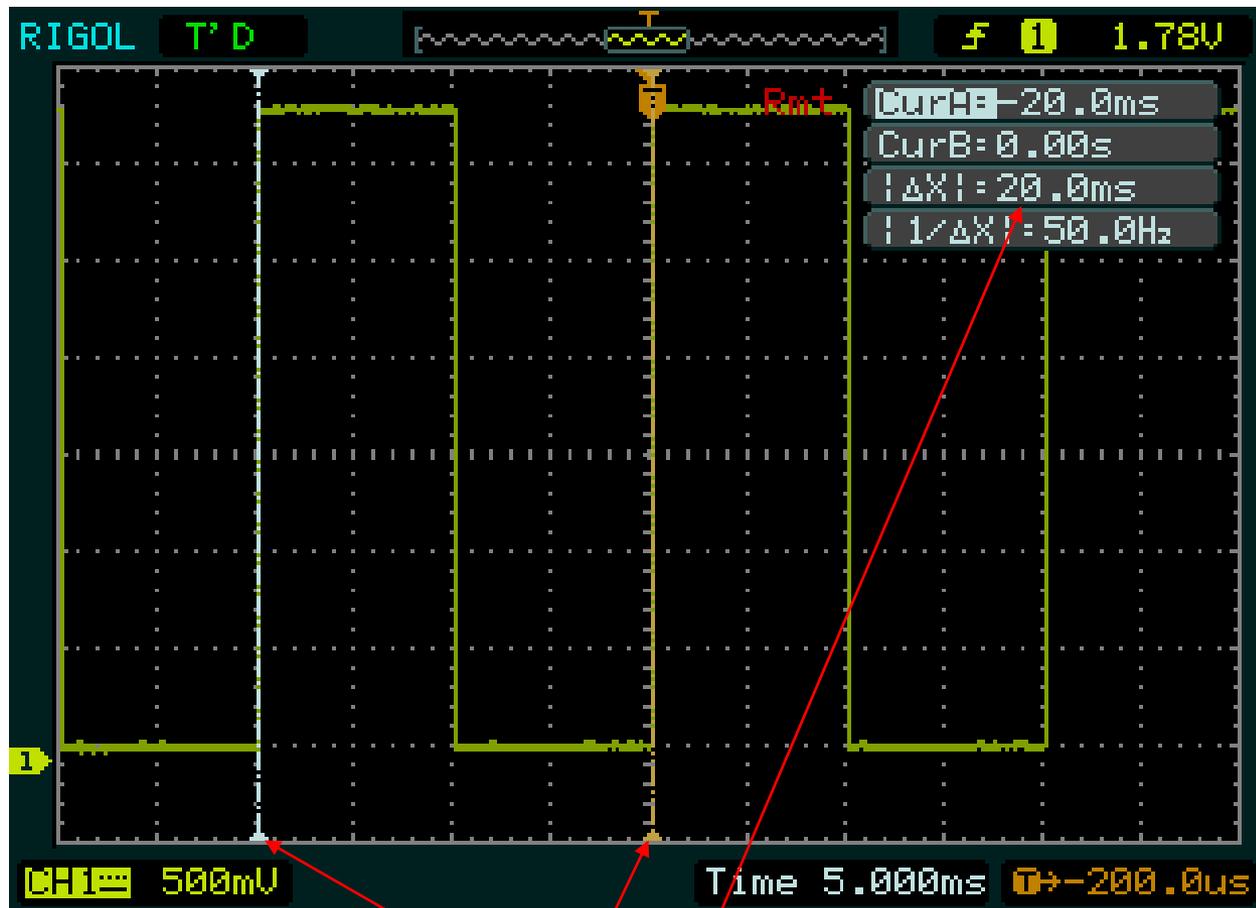


Programska nastavitve:

- Delay 10ms
- Perioda 20ms

Meritev periode signala:

- 20ms


Zaslón osciloskopa – meritev amplitude

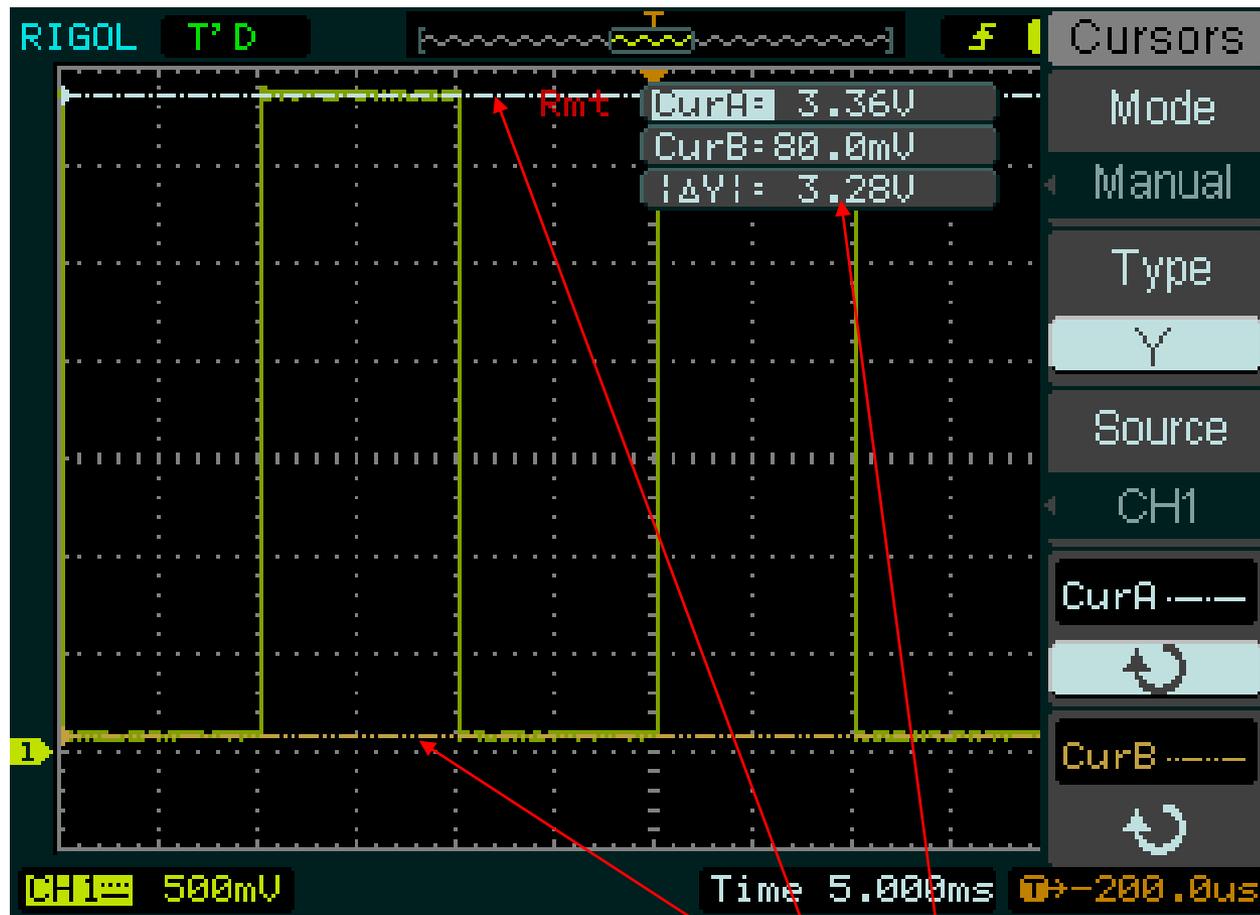

Meritev amplitude signala:

- **3.28V**

Model linije

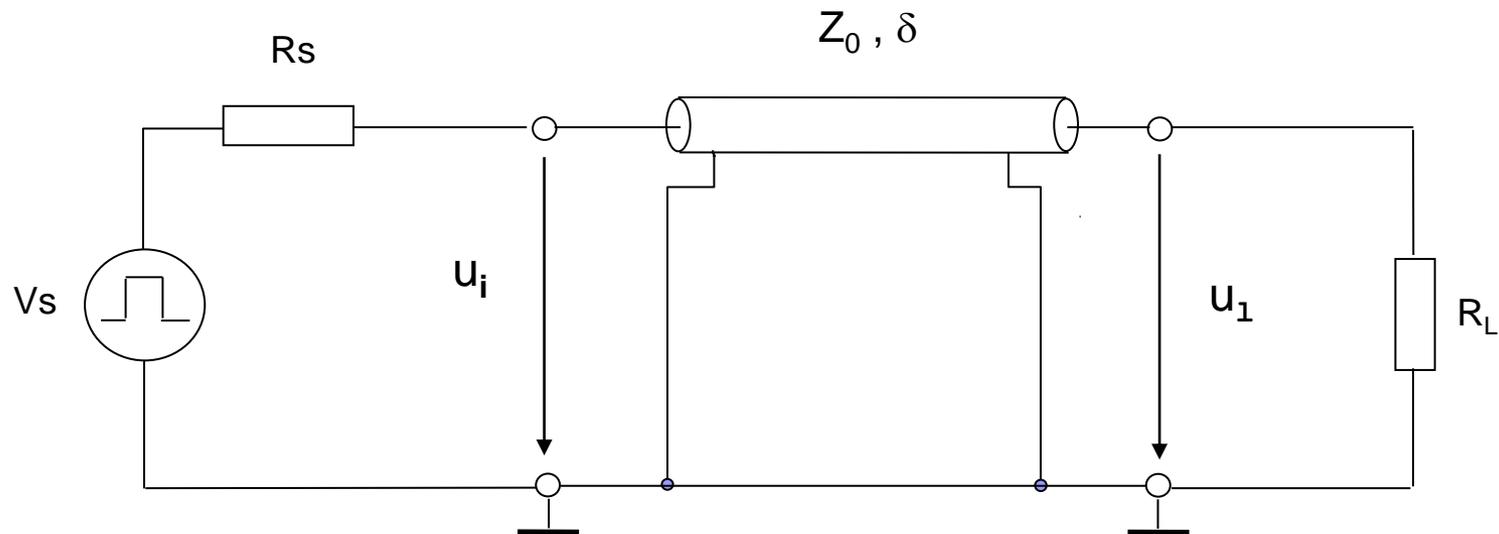

V_s - Napetost izvora [V]

R_s - Upornost izvora - izhodna upornost oddajnika [Ω]

Z_0 - Karakteristična impedanca linije [Ω]

R_L - Upornost bremena - vhodna upornost sprejemnika [Ω]

δ - Zakasnitev signala na enoto dolžine [ns/m]



u_i - Napetost na vhodu v linijo [V]

u_1 - Napetost na izhodu linije [V]



Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja R_v , R_b)
- 9.2: LV2-2 - Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 9.3: LV2 - Presluh – uvod v meritve
- 9.4: LV2-3 - *Presluh – meritve na UTP kabl*
- 9.5*: LV2-4 - Presluh – meritve na **ploščatem kabl**
 - (**dodatna, neobvezna vsebina*)

Meritve prenosne linije

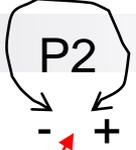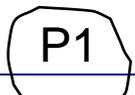


Zaključni upor

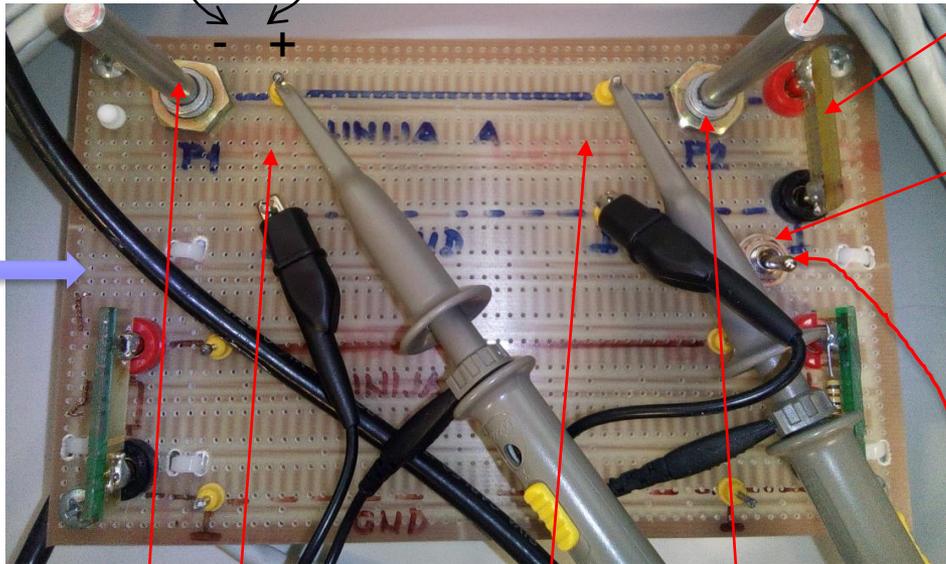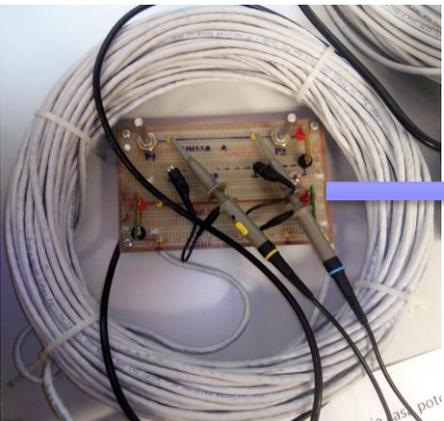


- Stikala – položaji:**
- 0 ... $R_L = R(P2)$
 - Srednji položaj: odprte sponke ($R_L = \infty$)
 - 1 ... $R_L = R(P2) + 22E$

Potenciometri:
 $R(P1) = 0 \dots 500E$
 $R(P2) = 0 \dots 500E$

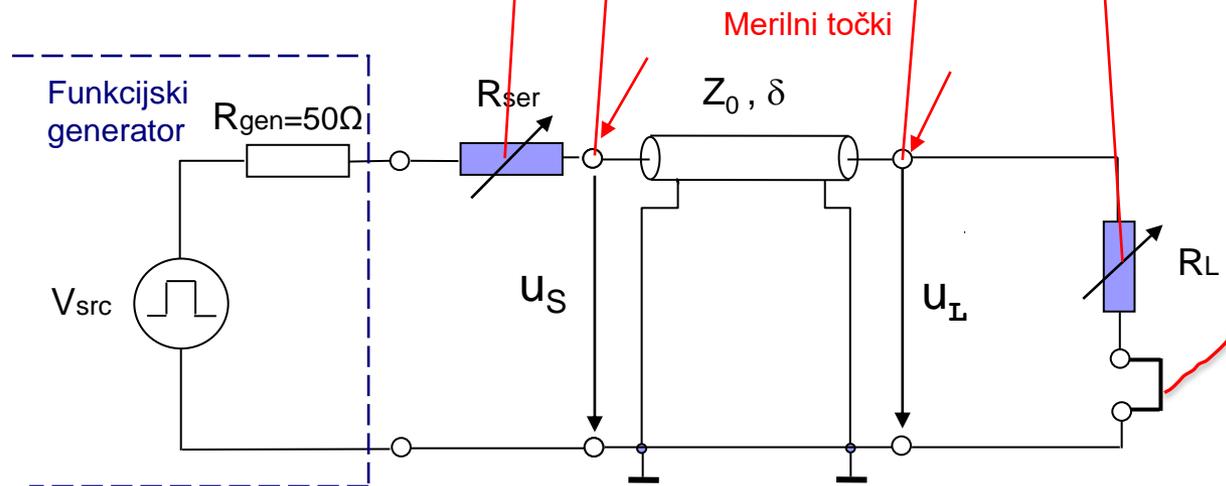

LV 2-1: Merjenje odbojev pri različnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije


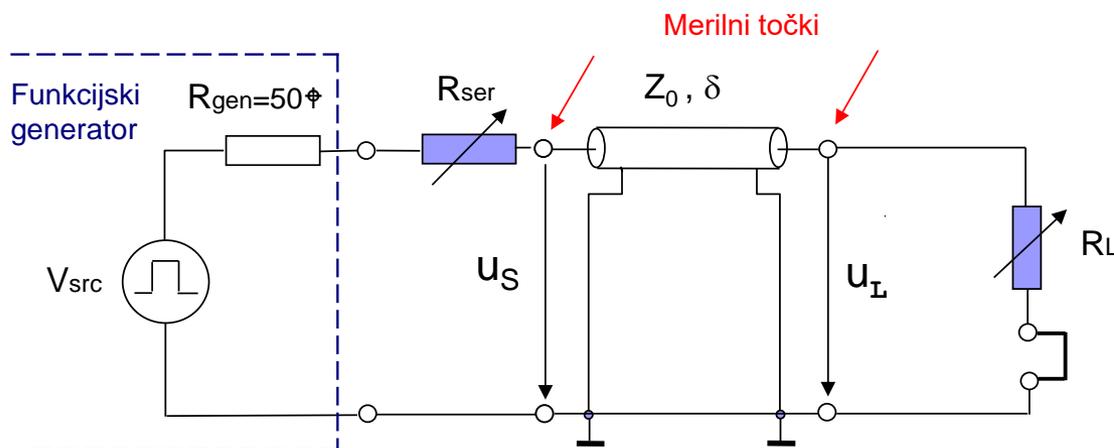
- Impulzni generator uporabite kot izvor signala za napajanje linije, z osciloskopom pa določite potek signala in izmerite napetostne nivoje na vhodu v linijo in na izhodu. Izhodna upornost impulznega generatorja je $R_{\text{gen}} = 50\Omega$.




- Izmerite in narišite potek $u_S(t)$ in $u_L(t)$ za vseh devet kombinacij R_S in R_L . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

----	$R_L > R_0$	$R_L = R_0$	$R_L < R_0$
$R_S < R_0$			
$R_S = R_0$			
$R_S > R_0$			

Izmerite in narišite potek $u_S(t)$ in $u_L(t)$ za vseh devet kombinacij R_S in R_L . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

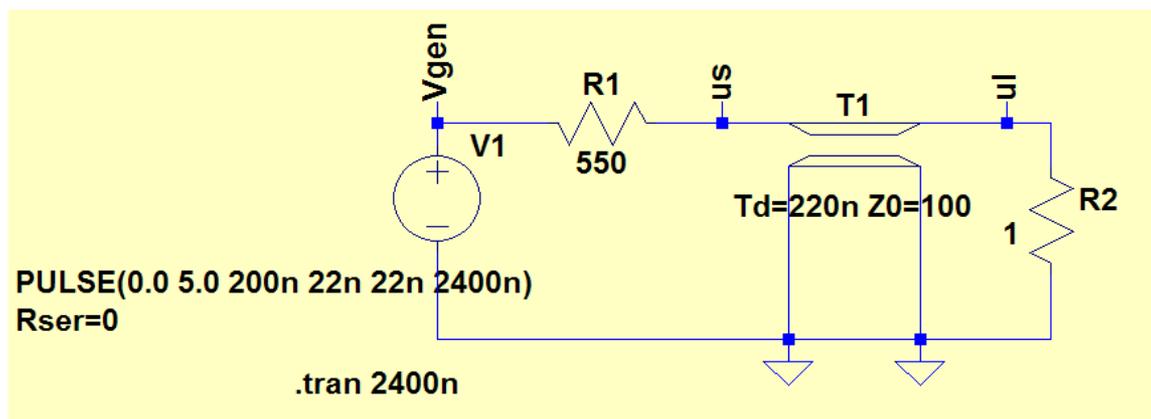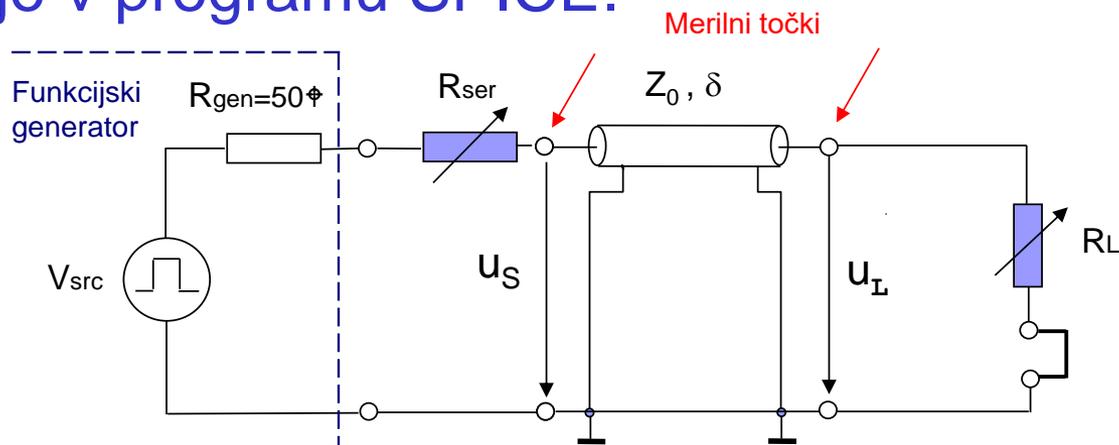


(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

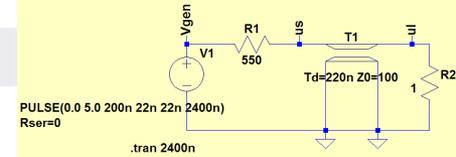

... Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.


SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.

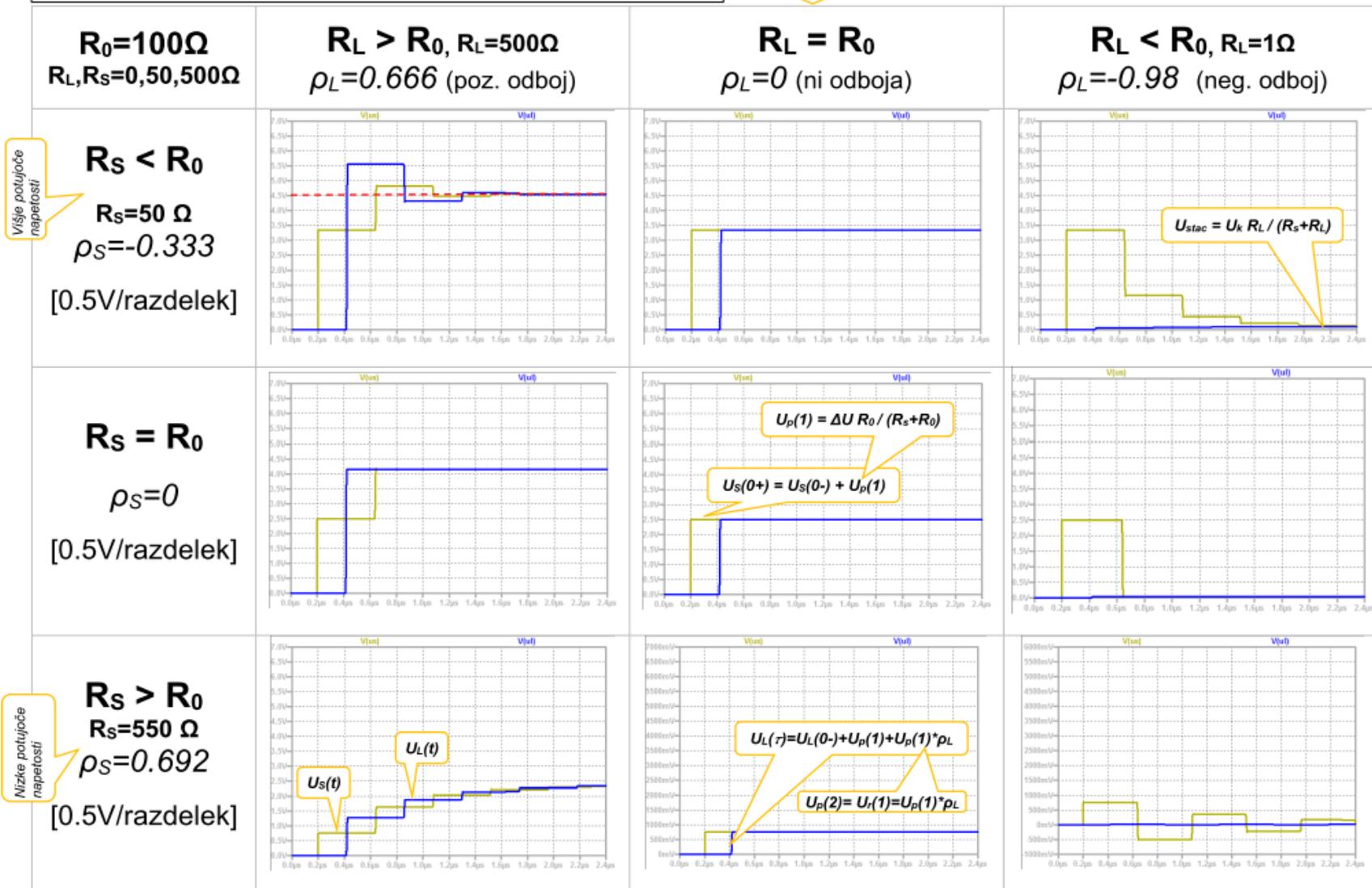

(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

...še s praktičnimi meritvami.

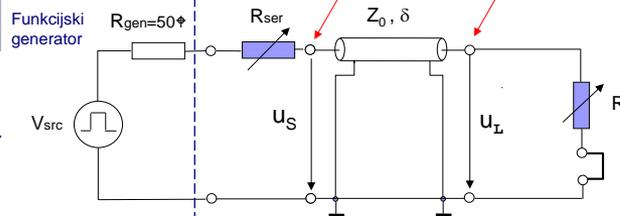

- Stikala – položaji:
- 0 ... $R_L = R(P2)$
 - Srednji položaj: odprte sponke ($R_L = \infty$)
 - 1 ... $R_L = R(P2) + 22\Omega$




Potenciometri:
 $R(P1) = 0 \dots 500\Omega$
 $R(P2) = 0 \dots 500\Omega$

Slike osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$ ($R_{gen}=50 \Omega$) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.



Višje potujoče napetosti

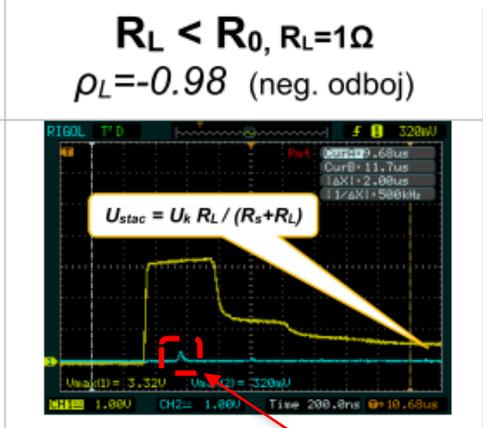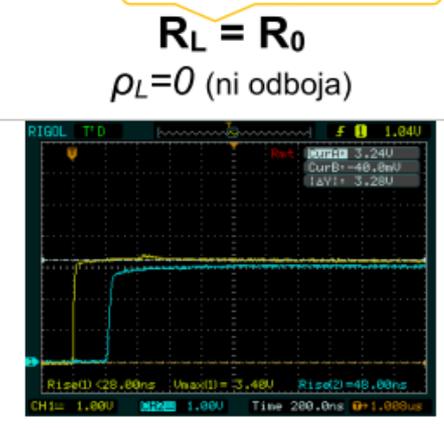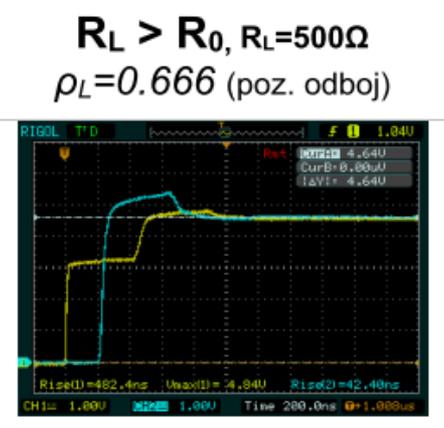$R_0 = 100\Omega$
 $R_L, R_S = 0,50,500\Omega$
 $R_S < R_0$
 $R_S = 50 \Omega$
 $\rho_S = -0.333$
 [1V/razdelek]



Nizke potujoče napetosti

$R_S = R_0$
 $\rho_S = 0$
 [1V/razdelek]

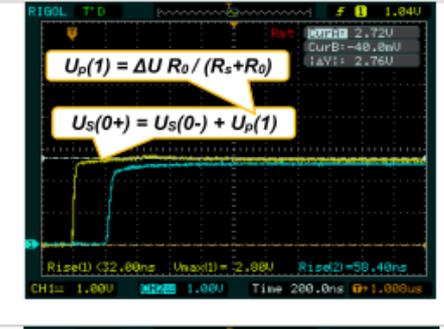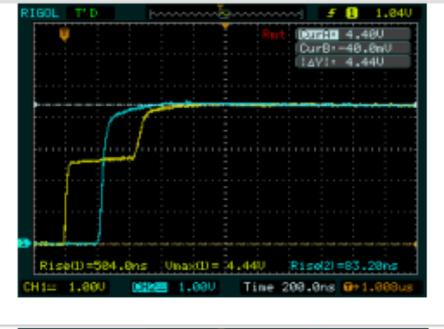


Odboj $\rho \approx -1$

$R_S > R_0$
 $R_S = 550 \Omega$
 $\rho_S = 0.692$
 [1V/razdelek]



Primerjava: Simulacija - Meritve.

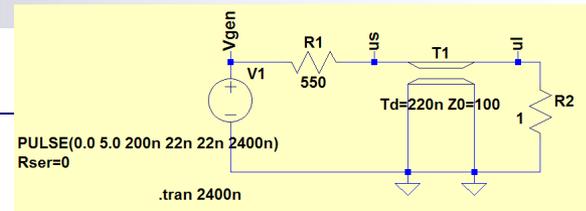

SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.

$R_0 = 100 \Omega$
 $R_L, R_S = 0,50,500 \Omega$





$R_L > R_0, R_L = 500 \Omega$
 $\rho_L = 0.666$ (poz. odboj)

$R_L = R_0$
 $\rho_L = 0$ (ni odboja)

$R_L < R_0, R_L = 1 \Omega$
 $\rho_L = -0.98$ (neg. odboj)

Višje potujejo napetosti!

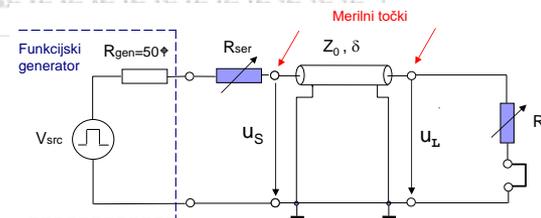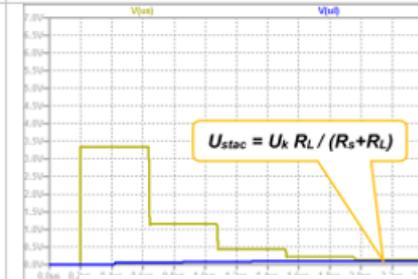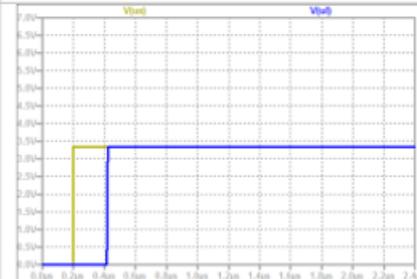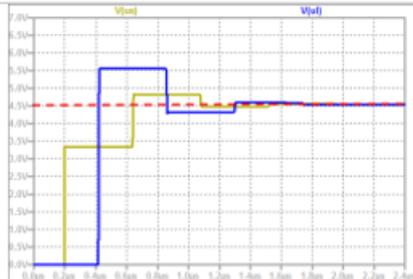$R_S < R_0$
 $R_S = 50 \Omega$
 $\rho_S = -0.333$
[0.5V/razdelek]



Slike osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50..550 \Omega$, $R_L = 1..500 \Omega$ ($R_{gen} = 50 \Omega$) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.

$R_0 = 100 \Omega$
 $R_L, R_S = 0,50,500 \Omega$




$R_L > R_0, R_L = 500 \Omega$
 $\rho_L = 0.666$ (poz. odboj)

$R_L = R_0$
 $\rho_L = 0$ (ni odboja)

$R_L < R_0, R_L = 1 \Omega$
 $\rho_L = -0.98$ (neg. odboj)

Višje potujejo napetosti!

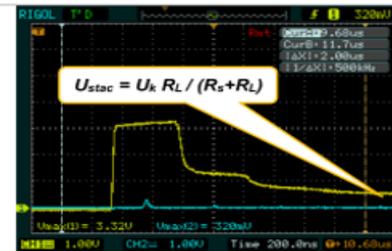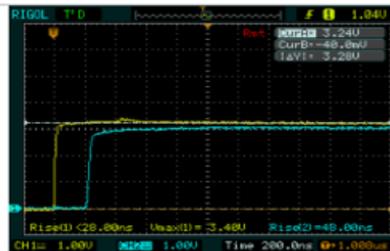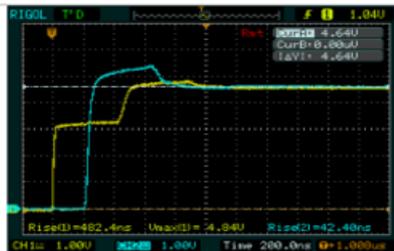$R_S < R_0$
 $R_S = 50 \Omega$
 $\rho_S = -0.333$
[1V/razdelek]




Laboratorijska vaja 9 - LV2

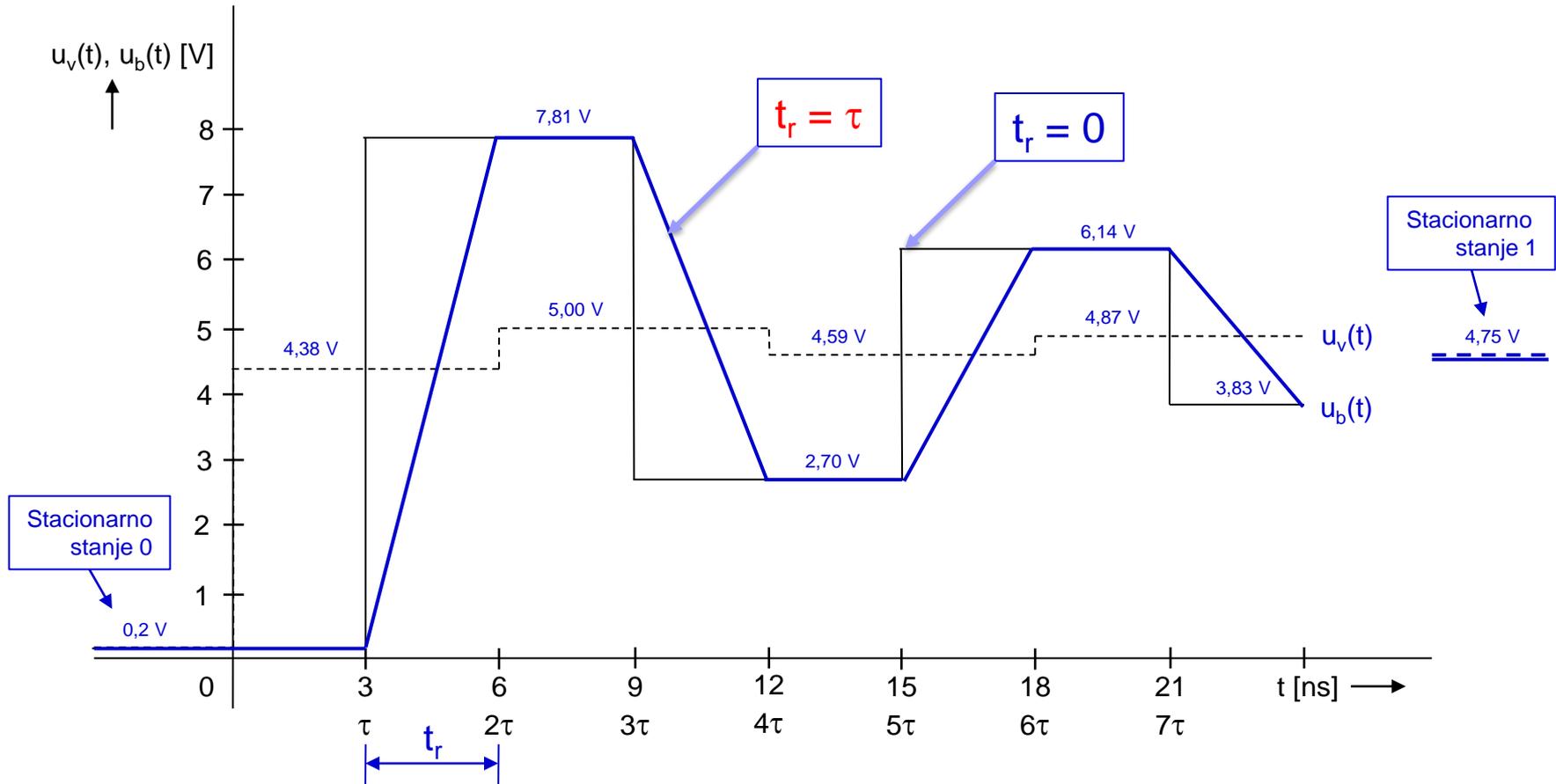- 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja R_v , R_b)
- 9.2: LV2-2 - Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 9.3: LV2 - Presluh – uvod v meritve
- 9.4: LV2-3 - *Presluh – meritve na UTP kablju*
- 9.5*: LV2-4 - Presluh – meritve na ploščatem kablju
 - (**dodatna, neobvezna vsebina*)


Lastnosti električnih linij – analiza odbojev

Časovni diagram poteka napetosti na izhodu iz linije do časa $t = 7\tau$, če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji $t_r = \tau$.




Lastnosti električnih linij – analiza odbojev

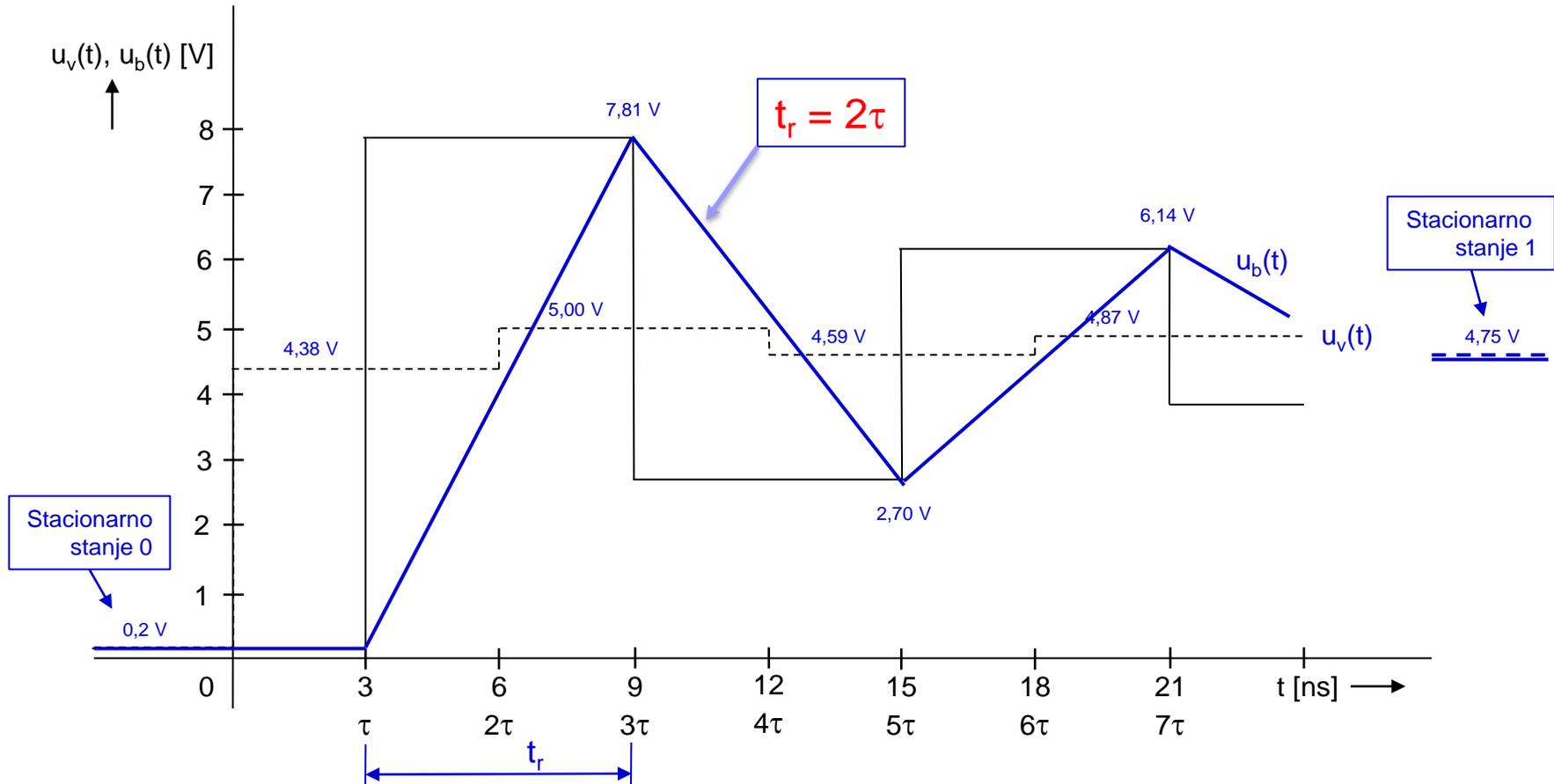Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa $t = 7\tau$, če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji $t_r = 2\tau$



Lastnosti električnih linij – analiza odbojev

Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa $t = 7\tau$, če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji $t_r = 3\tau$ ($t_r > 2\tau$)

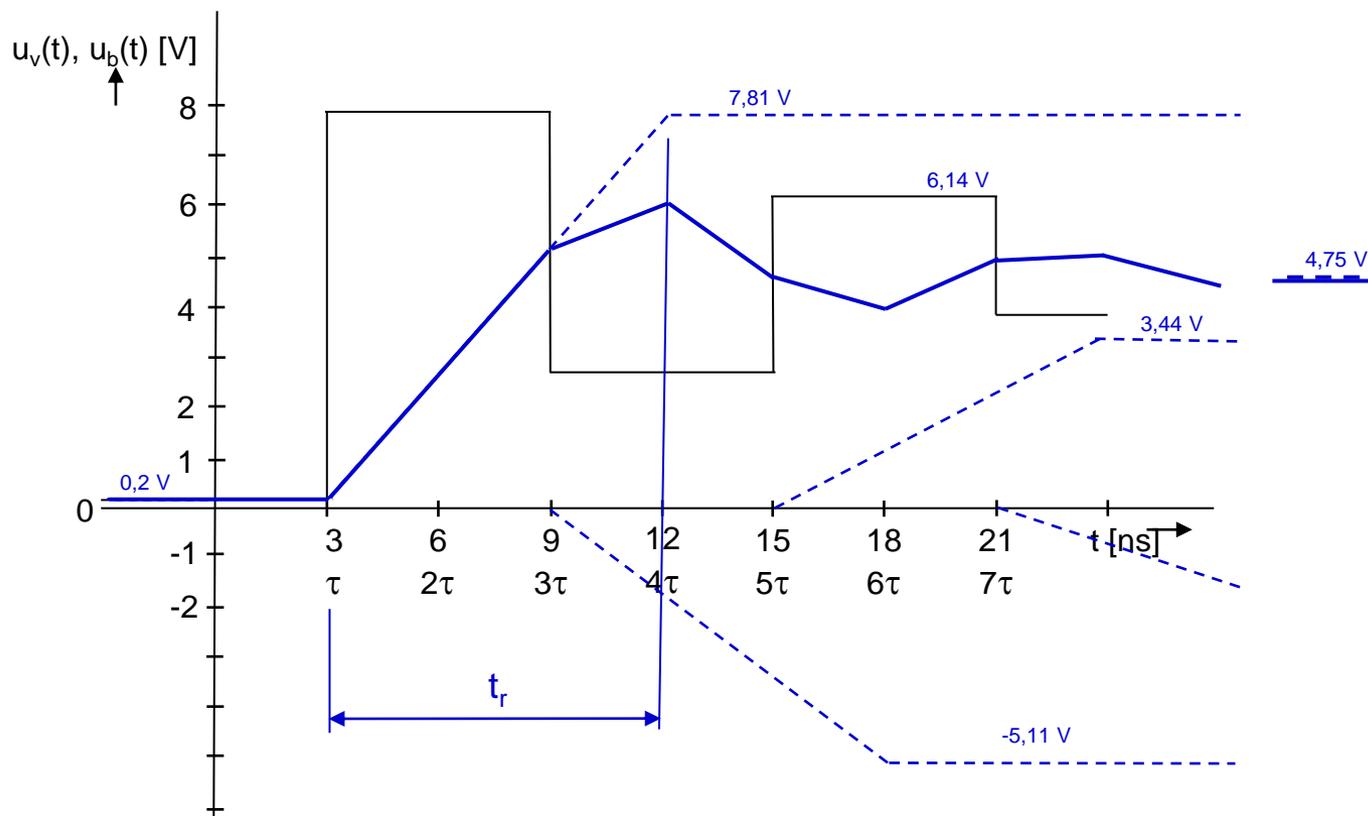


LV 2-1: Merjenje odbojev pri različnih odbojnih koeficientih na vходу in izhodu linije

- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala t_r in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti t_r se odboji začnejo manjšati?

Nastavitve za funkcijska generatorja RIGOL:


Pulse: ampl.=5V,
offset=2.5V, frekv.=100kHz

t_r ... Edge, Leading

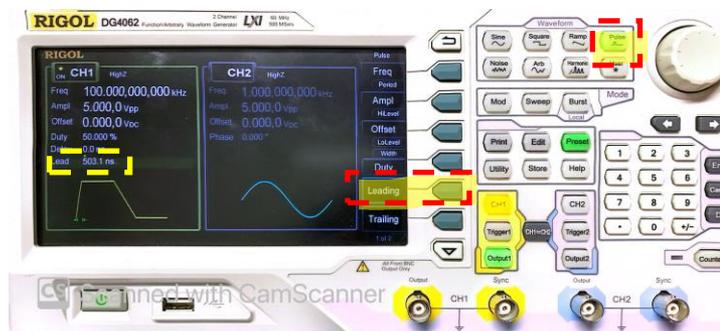

LV 2-1: Merjenje odbojev pri različnih odbojnih koeficientih na vходу in izhodu linije

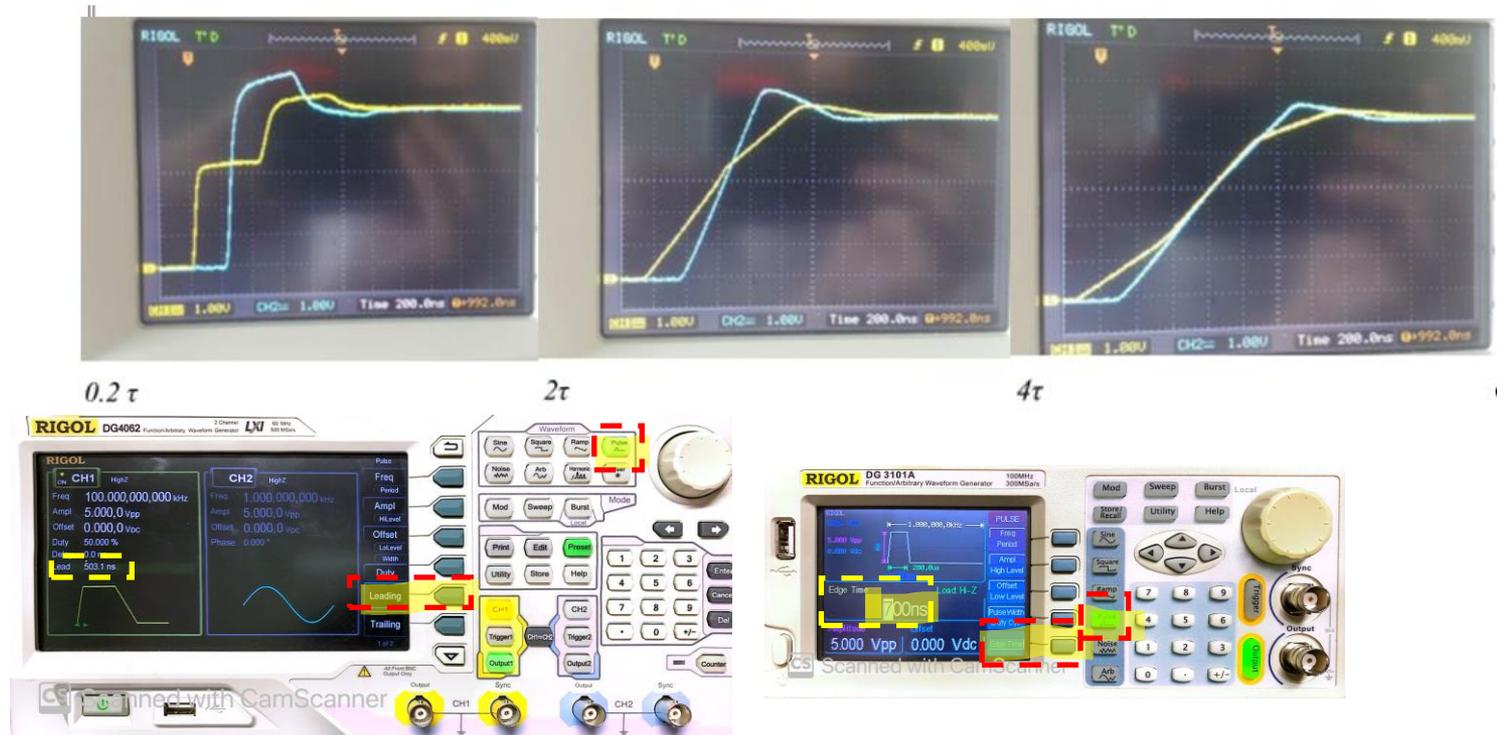- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala t_r in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti t_r se odboji začnejo manjšati?
- Prikaz meritev :






Laboratorijska vaja 9 - LV2

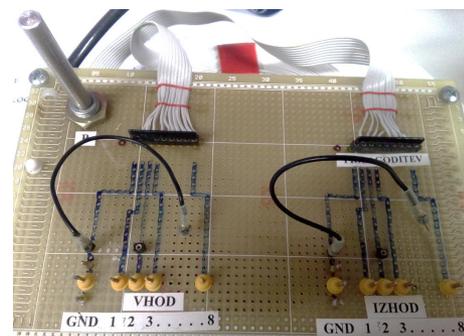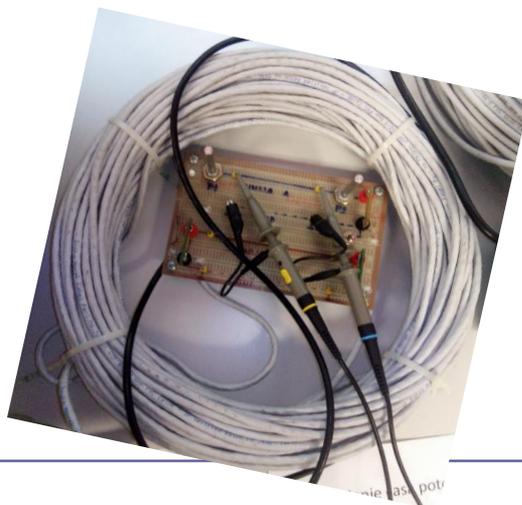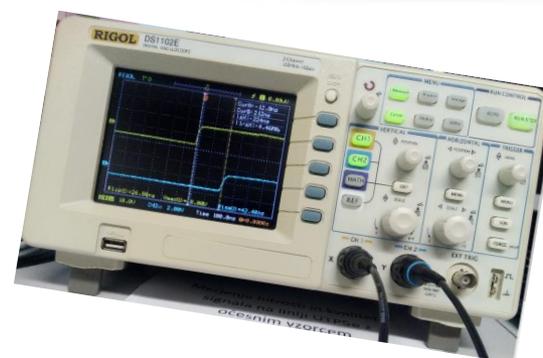- 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja R_v , R_b)
- 9.2: LV2-2 - Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 9.3: LV2 - Presluh – uvod v meritve
- 9.4: LV2-3 - *Presluh – meritve na UTP kablju*
- 9.5*: LV2-4 - Presluh – meritve na ploščatem kablju
 - (**dodatna, neobvezna vsebina*)

Seznam uporabljenih instrumentov:

- Funkcijski generator RIGOL DG 4062
- Osciloskop RIGOL DS 1102E
- Linije
 - UTP Cat5e
 - Ploščati kabel z 9 vodniki



Preslušna (motilna) napetost $u_p(x,t)$ v točki x linije B:




$$u_p(x,t) = R_0 \cdot [(I_F(x,t) + I_B(x,t))] =$$

$$= K_F \cdot x \cdot \frac{du_v(t-x \cdot \delta)}{dt} + K_B \cdot [(u_v(t-x \cdot \delta) - u_v(t-2 \cdot l \cdot \delta + x \cdot \delta))]$$

$$K_F = \frac{1}{2} (C_m \cdot R_0 - \frac{L_m}{R_0}) \quad \text{Daljna presl. konst. } -0,1 \dots -0,3 \text{ [ns/m]}$$

$$K_B = \frac{1}{4\delta} (C_m \cdot R_0 + \frac{L_m}{R_0}) \quad \text{Bližnja presl. konst. } 0,04 \dots 0,4 \text{ [-]}$$

Presluh (crosstalk) Povzetek

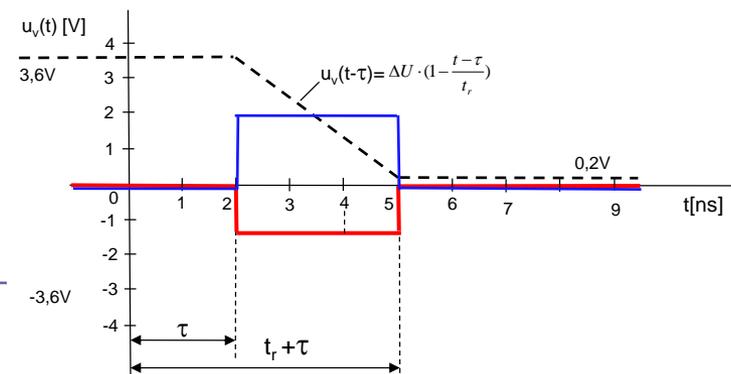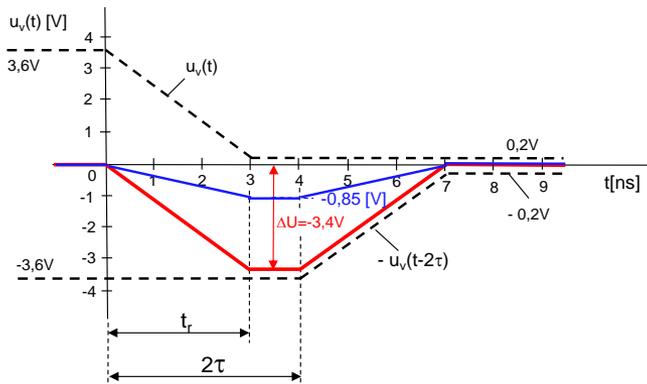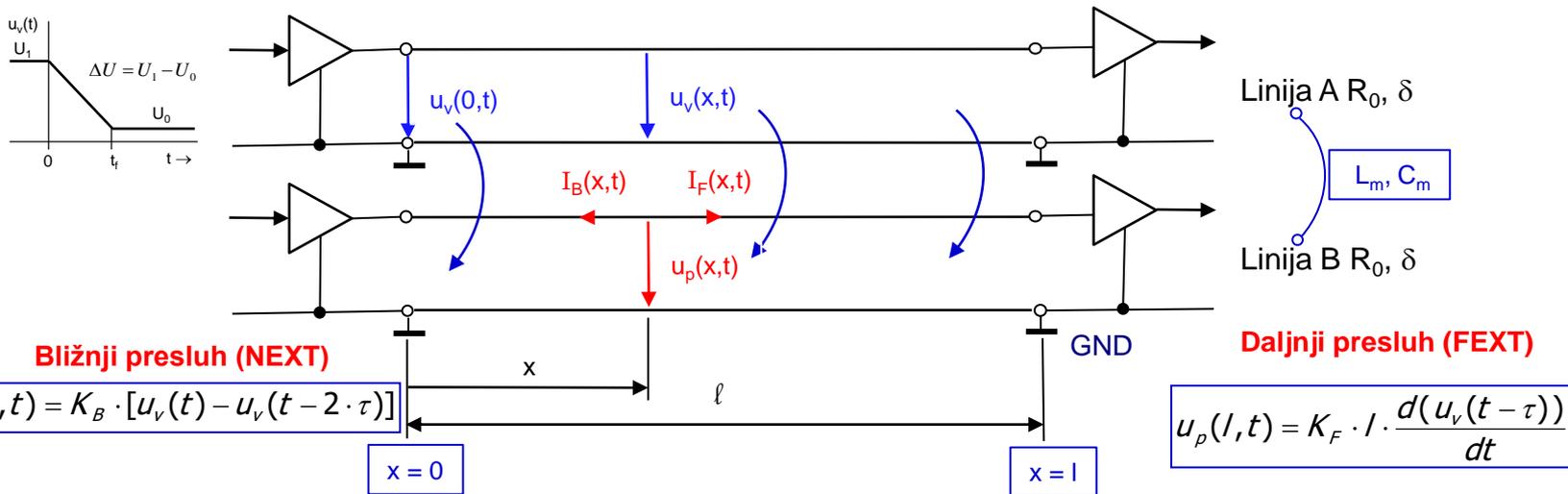


PROŠČATI KABEL

NERIMO 0-1


LINIJE 0-2 → GND

GND
LINIJE: 0-2, 0-3, 0-8

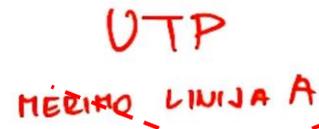

- ① ČAS POTOVÁNIA τ
- ② KAB. V. UPOBNOST P_0
 - $P_{v=0} (50 \Omega)$
 - BREME
 - $U_{v=1} \cdot 50$
 - $U_{v=2}$ (ODPĚTE SP.)
 - $P_0 \approx \frac{U_{v=1} \cdot 50}{U_{v=1} - U_{v=2}}$

③ BLIŽNJI, DALJŠI

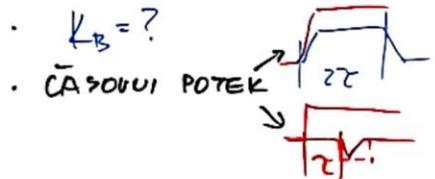

• VPLIV ODPOLGV:

• BREZ

IZHOD: OBE LETVICY
UPDE 100Ω NA 0-1
(OSTAVE ZAKLJUČENA)

- BREZ LETVICE NA ISTI STRANI
- 1- NA OBEH STRANAH

• ODBOJ NA ISTI STRANI

• 1- NA OBEH STRANAH

OBE ZAKLJUČTVI

BREZ NA ISTI STRANI

BREZ NA OBEH STRANAH

④ OMEJEVANJE PŘESLUHA

• OZEMLENÍ VĚSVE LINIJE



0-2 OZEMLIMO
IN SPĚTLJAMO 0-3
(PŘĚKRUJEND MANJŠI
PŘESLUH)

← DALŠI ČAS VĚPANA/PANCA →
UČINEK: $\lambda_H > 2\tau$
UČINEK: TAKOJ (ODVOD MANJŠI!)

Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja R_v , R_b)
- 9.2: LV2-2 - Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 9.3: LV2 - Presluh – uvod v meritve
- 9.4: LV2-3 - *Presluh – meritve na UTP kablju*
- 9.5*: LV2-4 - Presluh – meritve na ploščatem kablju
 - (**dodatna, neobvezna vsebina*)

LV3-D: Merjenje presluha na UTP kablu

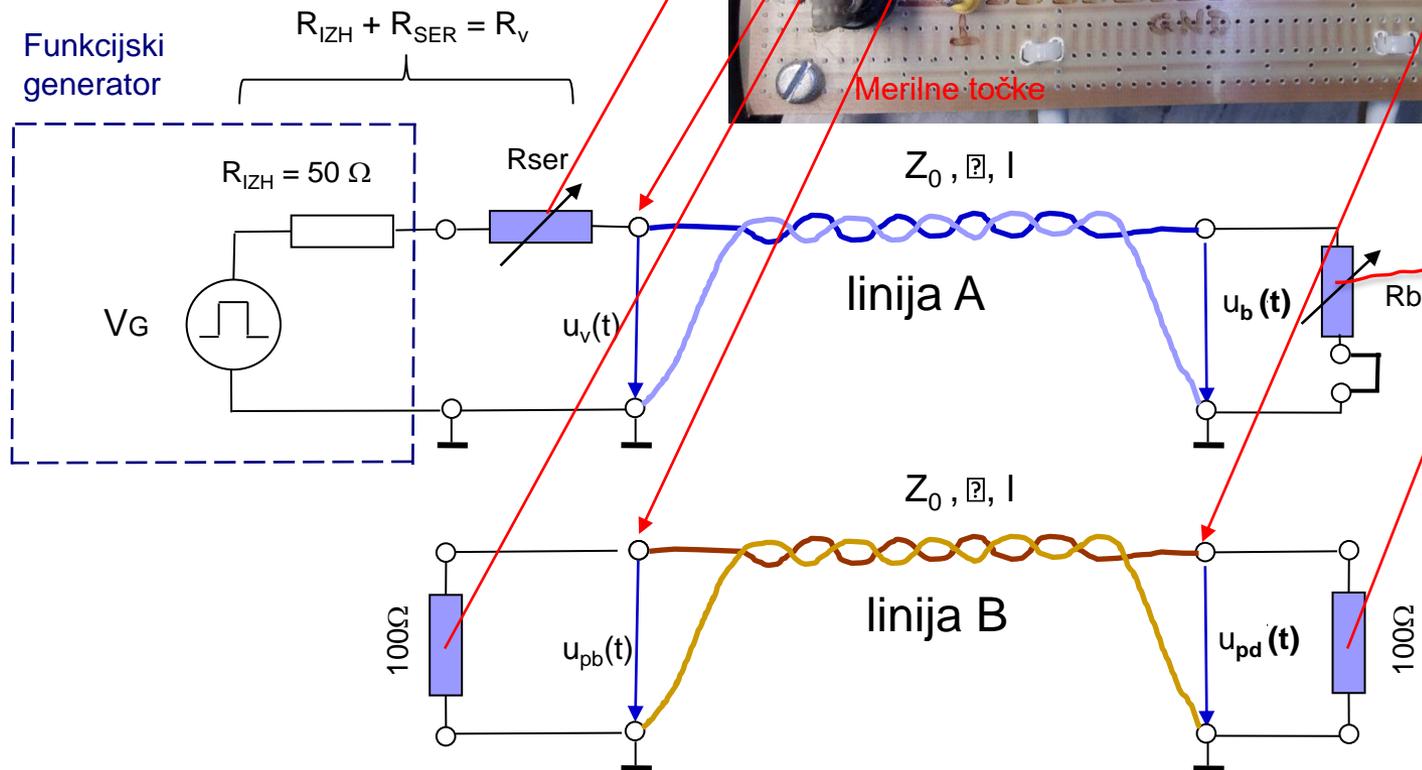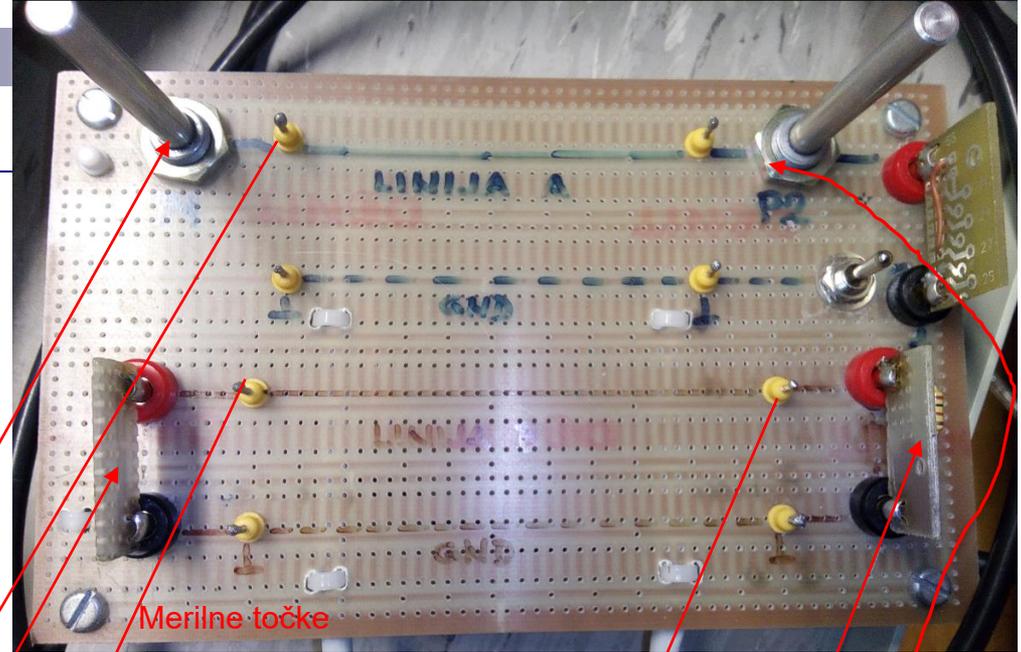

LV2-3a: Merjenje presluha na sosednjih paricah UTP kabla

- Uporabite kabel UTP Cat5e, $R_0=100\Omega$, $\delta= 4,8\text{ns/m}$ ($6,7\text{ns/m}$)
- Na prvo parico (linija A) priključite funkcijski generator in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.
 - Nastavitve za funkcijski generator RIGOL
 - Square: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz
- Vhod in izhod linije A prilagodite karakteristični upornosti R_0 z nastavitvijo potenciometrov tako, da ne bo odbojev (ponovitev iz LV1).
- Izmerite in določite :
 - čas potovanja signala po liniji
 - karakteristično upornost linije (R_0)

Ponovitev LV1

- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije (l)
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije (R_0)

UTP:

LINIJA A:

- ①
- a. ČAS POTOVANJA - τ ?
• OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
 - b. KARAKTERISTIČNA UPORNOST - R_0 ?


LINIJA B:

- ② $K_B = ?$ ← • BLIŽNJI PRESLUH
- DALJNJI PRESLUH

MERITVE:

- ČASOVNI POTEK a
- VPLIV ODBOJEV: c
- BREZ
- ODBOJ NA ISTI STRANI
- ODBOJ NA OBEH STRANEH
- ONEJEVANJE PRESLUHA S X_L e


BLIŽNJI:

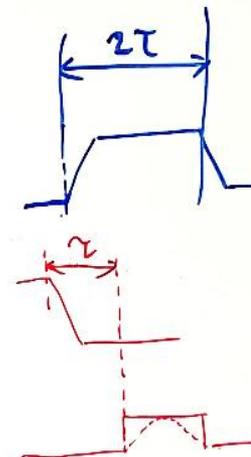

POROČILO

LV 1-1: Meritev dolžine prenosne linije

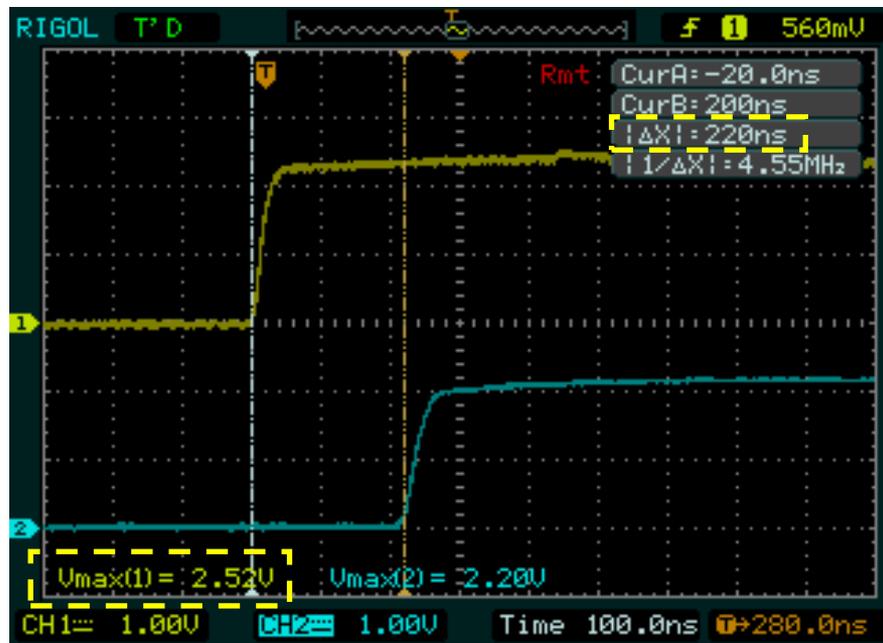- Vhod in izhod linije A prilagodite prilagodite karakteristični upornosti R_0 z nastavitvijo potenciometrov tako, da ne bo odbojev (ponovitev iz LV1,2).
- Izmerite čas potovanja signala po liniji



$\tau \approx 220 \text{ ns}$

Meritev LV 1-1:

I. Izberemo srednji kvadrant:


- P2: zaključimo (ni odbojev)
- P1: srednji nivo napetosti na 2.5V

II. Točki meritve bolj spodaj:

- cursor -> X
- meritev $\Delta X =$ čas potovanja τ
- izračun dolžine
- preveritev izračuna z oznakami na kablu

LV 1-2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

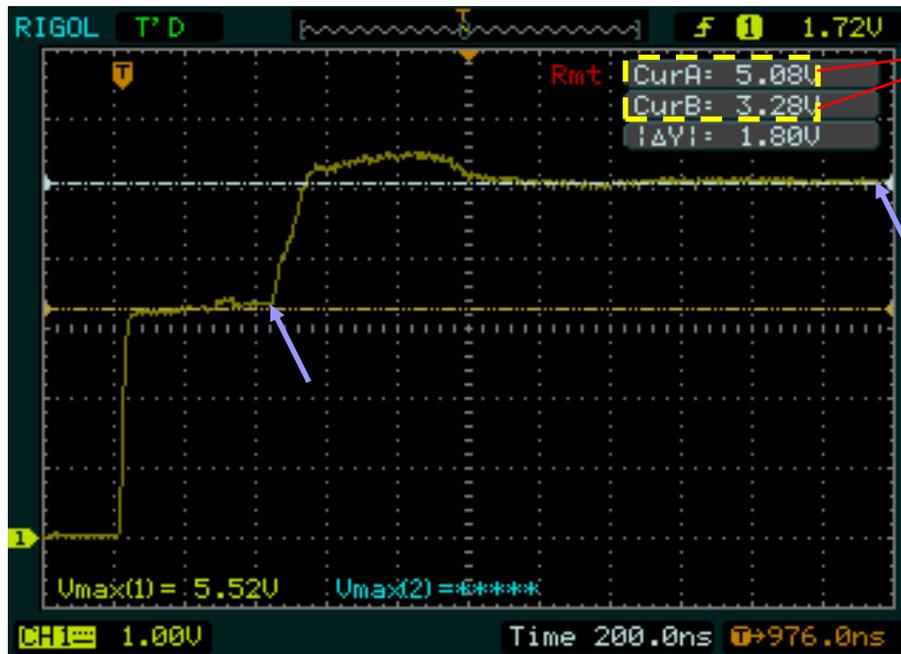- Določite **karakteristično upornost** UTP kabla



$$\text{-->} 3.28 \cdot 50 / (5.08 - 3.28)$$

ans =

91.111111

Meritev LV 1-2:

I. Izberemo prvi kvadrant:


- P2: odprte sponke (stikalo srednji položaj)
- P1: na 0Ω ($R_s = R_v = R_{gen} = 50\Omega$)

II. Meritev in izračun:

- cursor -> Y, meritvi:
- $V_1 = u_p(1)$ (1. stopnička),
- $V_2 = \Delta U$ (konvergentna napet.)
- izračun karakt. upornosti R_0
- preveritev izračuna s specifikacijo kabla

$$R_0 = \frac{U_1 \cdot 50\Omega}{(U_2 - U_1)}$$

LV2-3b: Merjenje presluha v UTP kablu

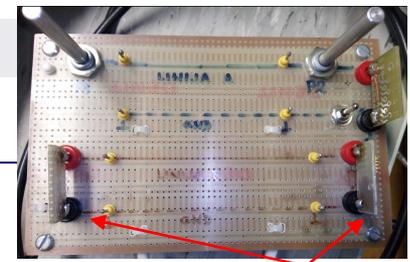

- Sosednja parica (linija B) je na vhodu in izhodu zaključena s $100 \Omega = R_0$, tako da **se presluh ne odbije** (upora sta odstranljiva).
- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - **bližnjega presluha** $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in
 - **daljnjega presluha** $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,
 - če ni odbojev
 - če je odboj na istem koncu (umik zaključitve na isti strani)
 - če je na obeh koncih odboj (umik zaključitev na obeh straneh)
- Izmerite **čas trajanja preslušnih signalov** in ga primerjajte s časom potovanja signala po liniji.
- *Podajte postopek in izračun **bližnje preslušne konstante K_B**
- Preiskusite omejevanje presluha s spreminjanjem **razmerja t_r/τ** .

UTP:

LINIJA A:

- ① a. ČAS POTOUVANJA - τ ?
• OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- b. KARAKTERISTIČNA UPORNOST - R_0 ?


LINIJA B:

- ② K_B ? ← • BLIŽNJI PRESLUH
- d • DALJNJI PRESLUH

MERITVE:

- a. ČASOVNI POTEK
- b. VPLIV ODBOJEV: c
 - BREZ
 - ODBOJ NA ISTI STRANI
 - ODBOJ NA OBEH STRANEH
- e. ONEJEVANJE PRESLUHA S X_L

BLIŽNJI:

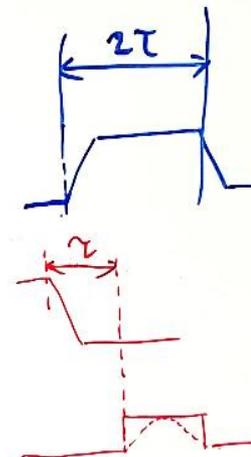

POROČILO


Merjenje presluha na UTP kablu – primer:

-->Kb=0.272/2.72


■ Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje

Kb = 0.1

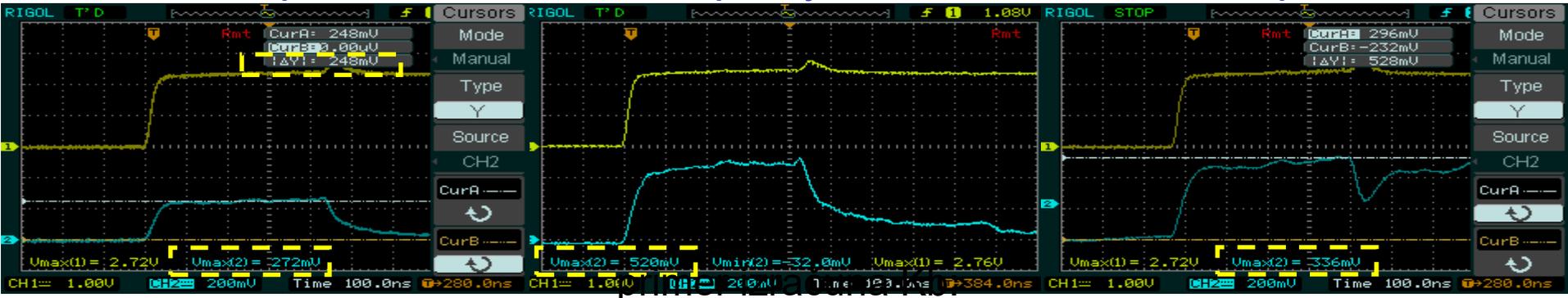- bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in ni odbojev 248 mV brez zaklj. bližja stran 520 mV brez zaklj. obe 336 mV



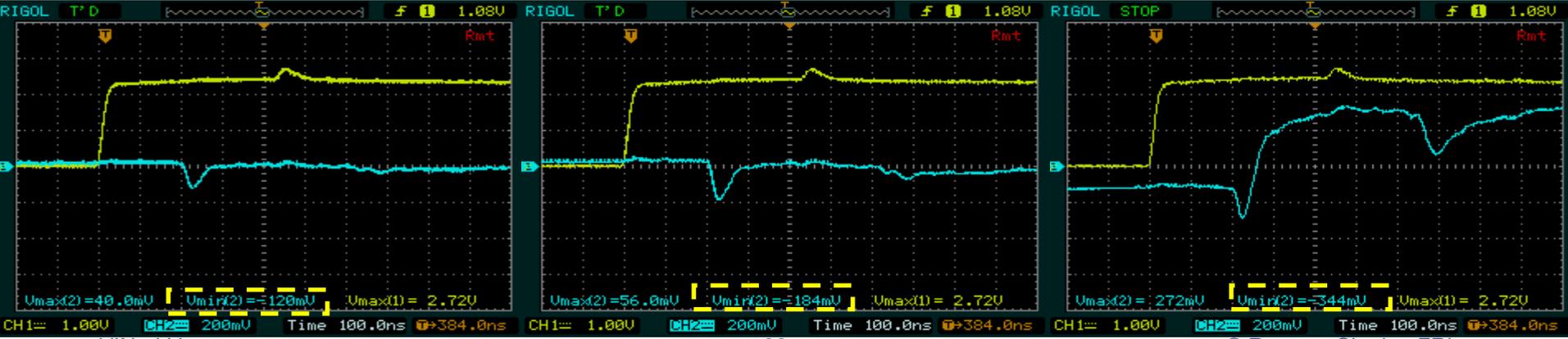- daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije, ni odbojev -120 mV brez zaklj. daljna stran -184 mV brez zaklj. obe -344 mV



VIN - LV

UTP:

LINIJA A:


- ① a. ČAS POTOUVANJA - τ ?
• OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- b. KARAKTERISTIČNA UPORNOST - R_0 ?

LINIJA B:

- ② K_B ? ← • BLIŽNJI PRESLUH
- a • DALJNJI PRESLUH

MERITVE: a
• ČASOVNI POTEK


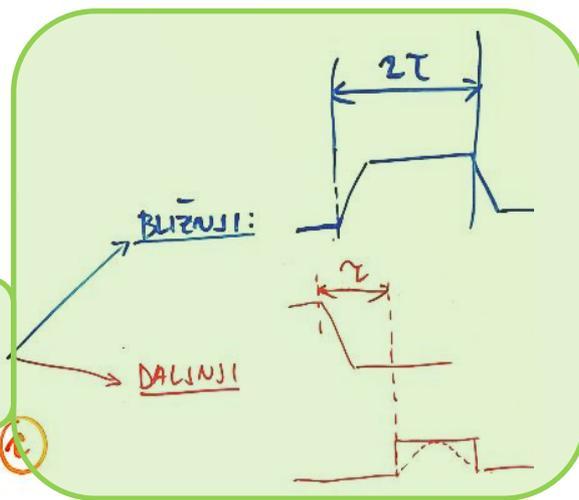
- VPLIV ODBOJEV: a
- BREZ
- ODBOJ NA ISTI STRANI
- ODBOJ NA OBEH STRANEH
- ONEJEVANJE PRESLUHA S X_L e



POROČILO

REŠ: Merjenje presluha na UTP kablu 1

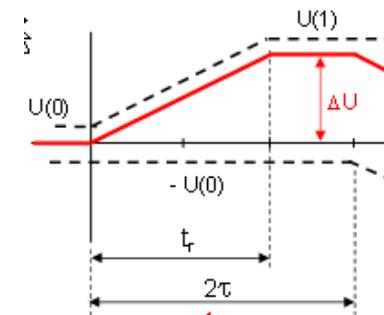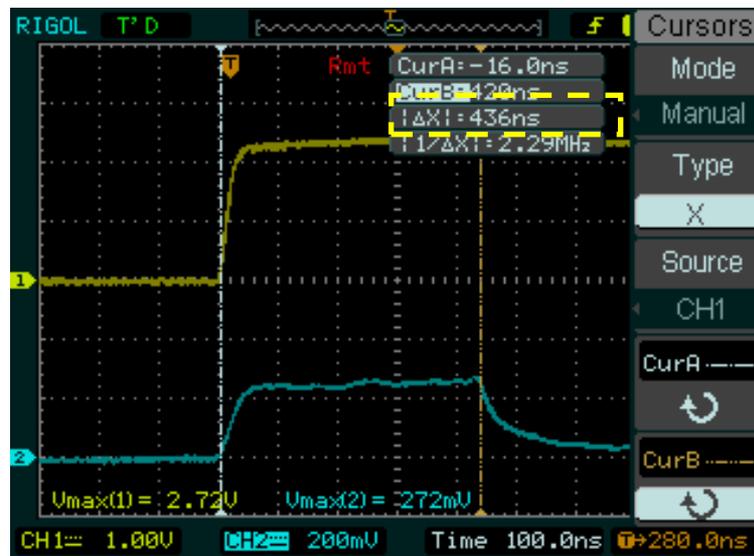- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in
- Izmerite čas trajanja preslušnih signalov – bližnji $2\tau \approx 436 \text{ ns}$





- Bližnji presluh
 - trajanje do konca vrhnjega dela „trapeza“ = 2τ

REŠ: Merjenje presluha na UTP kablu

- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,

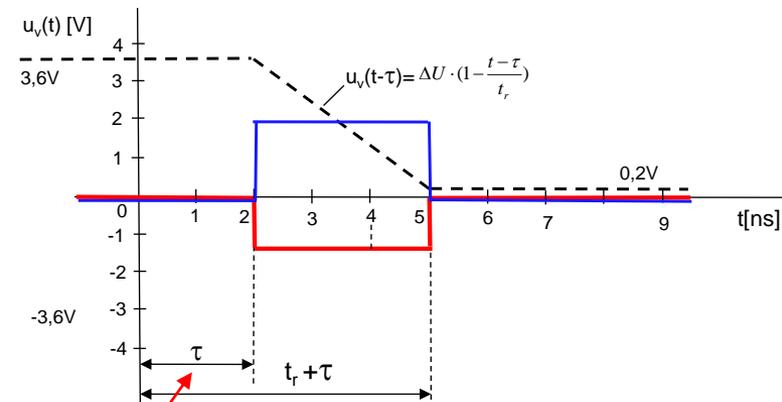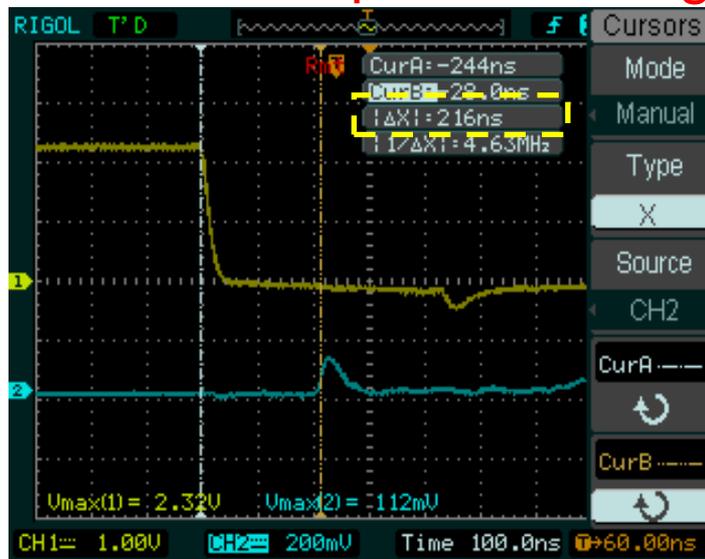- Izmerite **zakasnitev preslušnih signalov – daljni** $\tau \approx 216 \text{ ns}$



- Daljni presluh

- **Zakasnitev daljnega presluha = 1τ**

2.8 Omejevanje presluha

■ Presluh lahko zmanjšamo z več različnimi ukrepi:

- Z večanjem razmerja t_r / τ (čas vzpona signala / čas potovanja signala po liniji)
- Z manjšanjem spremembe napetosti ΔU pri spremembi stanja ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
- Z manjšanjem preslušnih konstant K_B in K_F :
 - Večplastna tiskana vezja
 - Večje število povratnih (ozemljitvenih) vodnikov
 - Prepleteni vodniki (parica)
 - Oklopljena parica
 - Koaksialni kabel
 - Simetrični (diferencialni) prenos
 - Optični vodniki
- Upoštevanje občutljivosti na presluh pri različnih vrstah signalov

UTP:

LINIJA A:

- ① a. ČAS POTOUVANJA - τ ?
• OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- b. KARAKTERISTIČNA UPORNOST - R_0 ?

LINIJA B:


- ② $K_B = ?$ ← • BLIŽNJI PRESLUH
- d • DALJNJI PRESLUH

MERITVE:

- ČASOVNI POTEK a
- VPLIV ODBOJEV: c
- BREZ
- ODBOJ NA ISTI STRANI
- ODBOJ NA OBEH STRANEH

• ONEJEVANJE PRESLUHA S X_L e

BLIŽNJI:

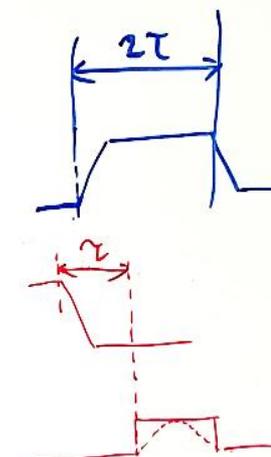





POROČILO

Merjenje presluha na UTP kablju: **BLIŽNJI primer**: Omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja t_r/τ .


$t_r = 25\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. 264mV

$t_r = 500\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. 216mV

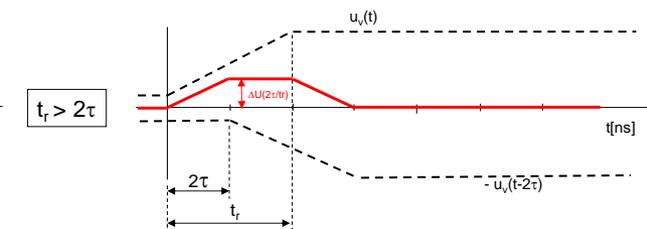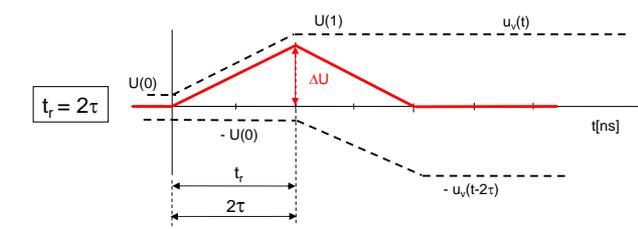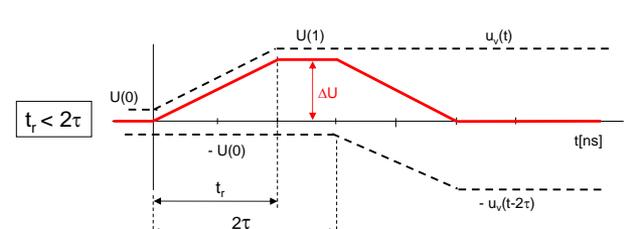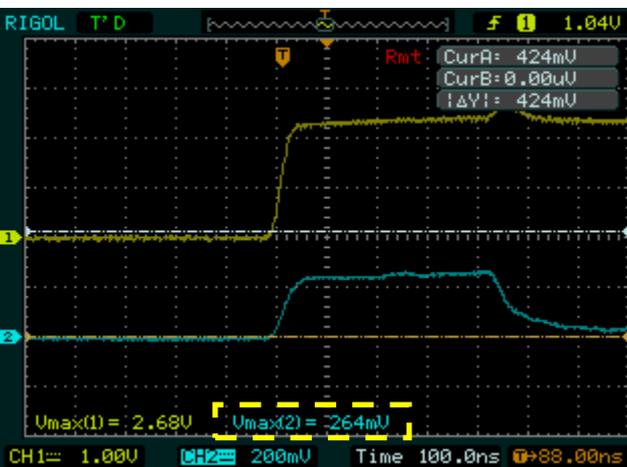$t_r = 800\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. 136mV




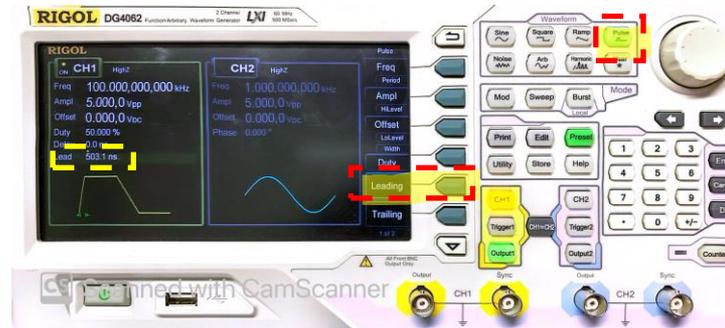Nastavitve za funkcijska generatorja RIGOL:
Pulse: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz
 t_r ... Edge, Leading




Merjenje presluha na UTP kablju: **DALJNI primer** : Omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja t_r/τ .

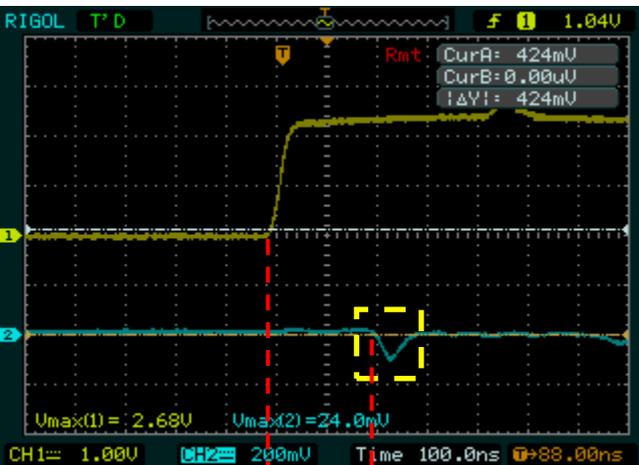$t_r = 25\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$.




$\approx -100\text{ mV}$

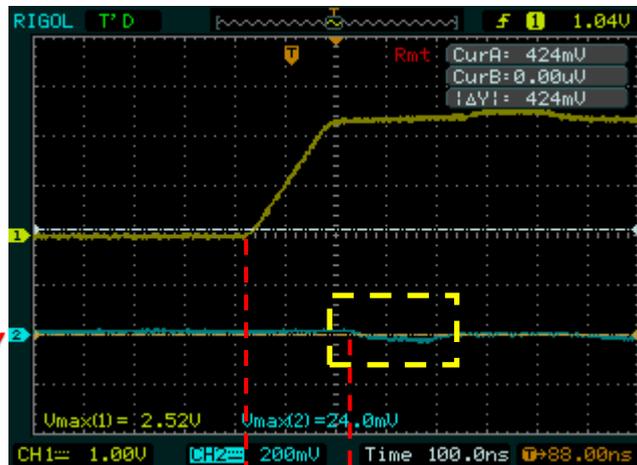$t_r = 175\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$.



$\approx -40\text{ mV}$

$\approx 220\text{ ns}$

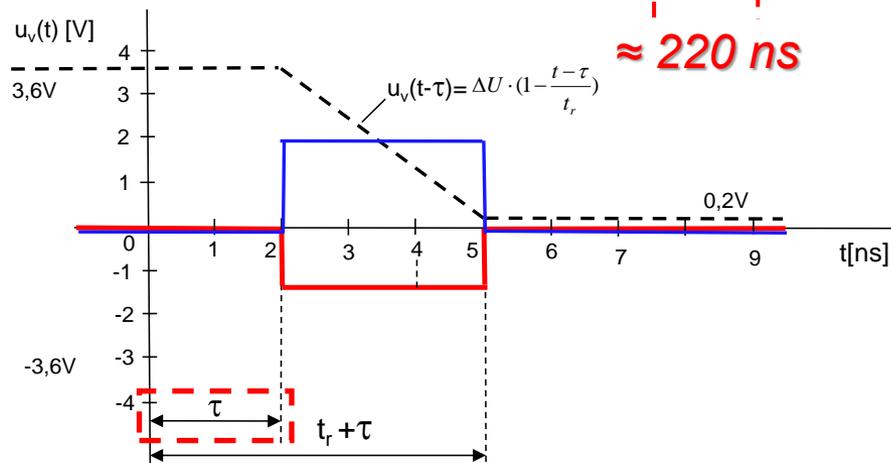

$\approx 220\text{ ns}$


Laboratorijska vaja 9 - LV2

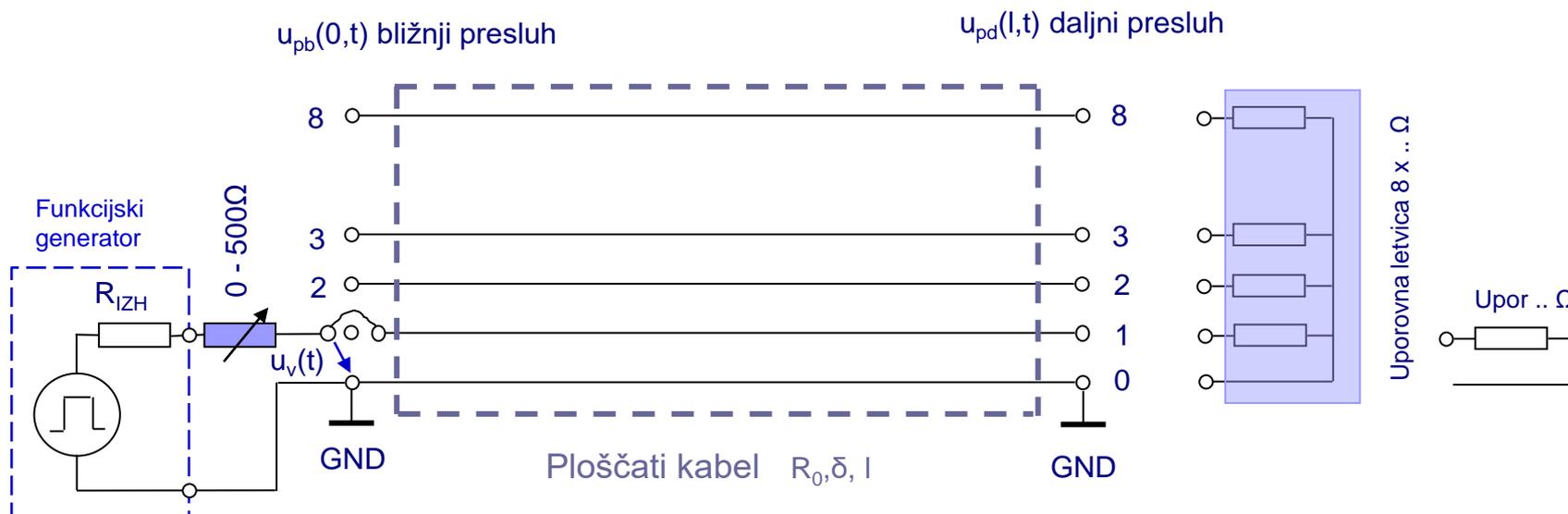- 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja R_v , R_b)
- 9.2: LV2-2 - Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 9.3: LV2 - Presluh – uvod v meritve
- 9.4: LV2-3 - *Presluh – meritve na UTP kablju*
- 9.5*: LV2-4 - Presluh – meritve na ploščatem kablju
 - (**dodatna, neobvezna vsebina*)





LV2-4: Merjenje presluha na ploščatem kablu

- Funkcijski generator priključite na vodnik 1, vodnik 0 pa uporabite kot skupni povratni vodnik GND in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.



Merjenje presluha na ploščatem kablju

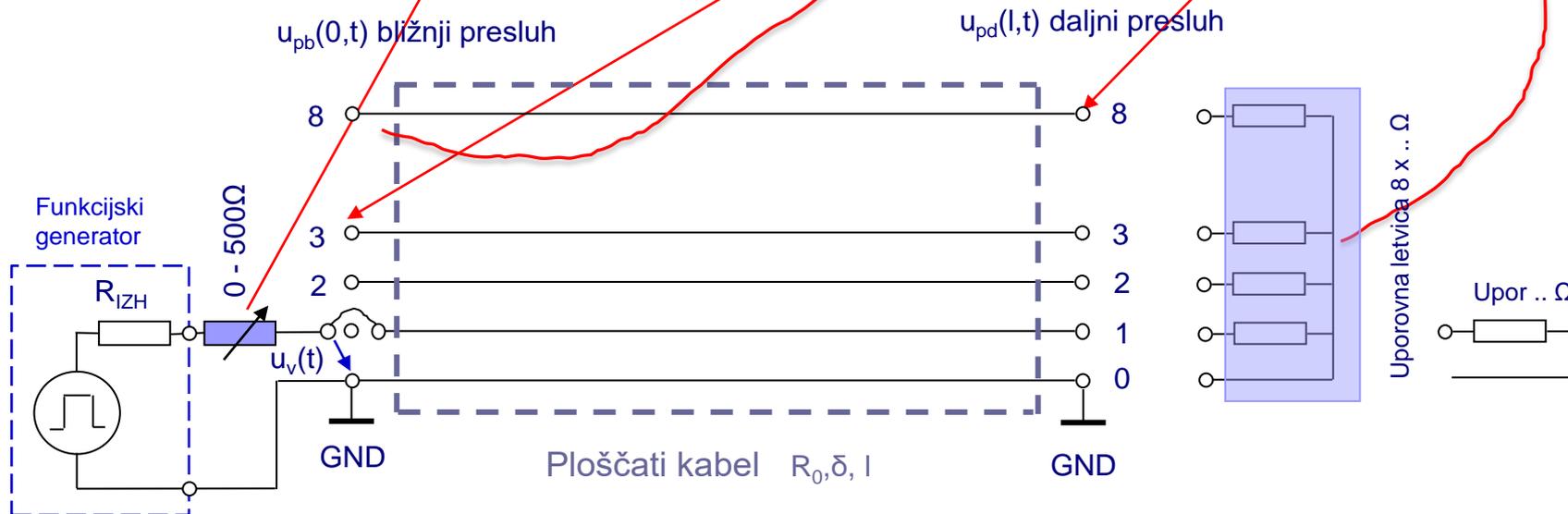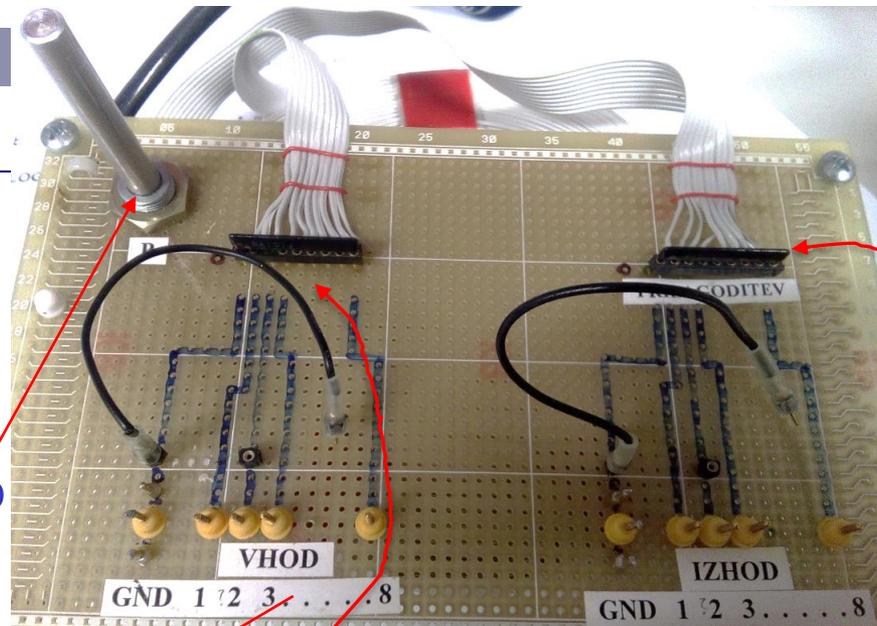Funkcijski generator priključite na vodnik 1, vodnik 0 pa uporabite kot skupni povratni vodnik GND in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.



PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- Ⓒ $K_B = ? \leftarrow$. BLIŽNJI PRESLUH
- . DALJNI PRESLUH

MERITVE:


- . ČASOVNI POTEK
 - . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ
- } Ⓒ

- Ⓓ . ODBOS NA ISTI STRANI
 - . ODBOS NA OBEH STRANAH
- ZAJLJUČITEV 0-1 Z UPOROM!
(DEŠNA STRAN)

. OMEJEVANJE PRESLUHOV:

- Ⓕ . OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- Ⓖ . DALJŠANJE x_{11}, t_d

POROČILO:

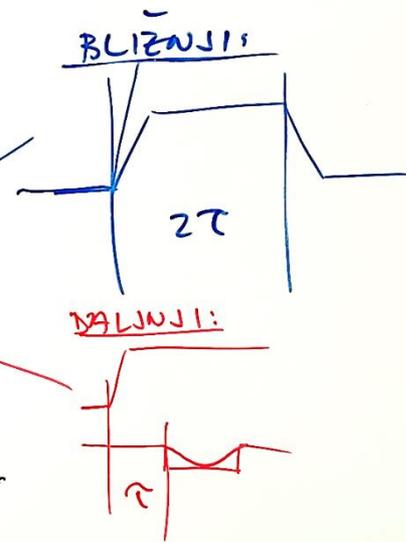

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je $R_{IZH}=50\Omega$, zakasnitev ploščatega kabla $\delta=4,53\text{ns/m}$

- Izmerite čas potovanja po ploščatem kablu.
- Izmerite in izračunajte karakteristično upornost ploščatega kabla in izberite primerno zaključitev za linije 2 do 8, da ne bo odbojev (podobno kot v LV 2-2, linijo 2 ozemljite).
 - Kaj se zgodi, če linije 2 ne ozemljite?
- Izmerite napetostne nivoje bližnjega presluha $u_{pb}(0,t)$ na vseh linijah v linije 2,3 in 8 in daljnega presluha $u_{pd}(l,t)$ na izhodih linij 2,3 in 8.
- Opazujte vpliv zaključitev na linijah 2 do 8 na amplitudo in potek bližnjega in daljnega presluha (brez odboja, odboj na isti in še na obeh straneh).
- Podajte postopek in izračun bližnje preslušne konstante K_B .

Bližnji presluh (NEXT)

$$u_p(0,t) = K_B \cdot [u_v(t) - u_v(t - 2 \cdot \tau)]$$

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:



- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- Ⓒ $K_B = ? \leftarrow$. BLIŽNJI PRESLUH
- . DALJNI PRESLUH

MERITVE:

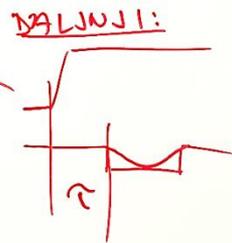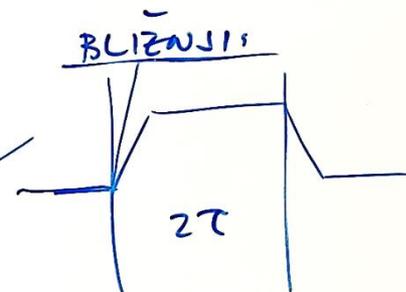- . ČASOVNI POTEK
 - . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ
- Ⓓ } . ODBOS NA ISTI STRANI
 . ODBOS NA OBEH STRANAH
 → ZAJLJUČITEV 0-1 Z UPOROM!
 (DEŠNA STRAN)



. OMEJEVANJE PRESLUHOV:


- Ⓕ } . OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- Ⓖ } . DALJŠANJE x_{tr}, t_d

POROČILO:

- Izmerite čas potovanja po ploščatem kablu $\approx 62\text{ns}$



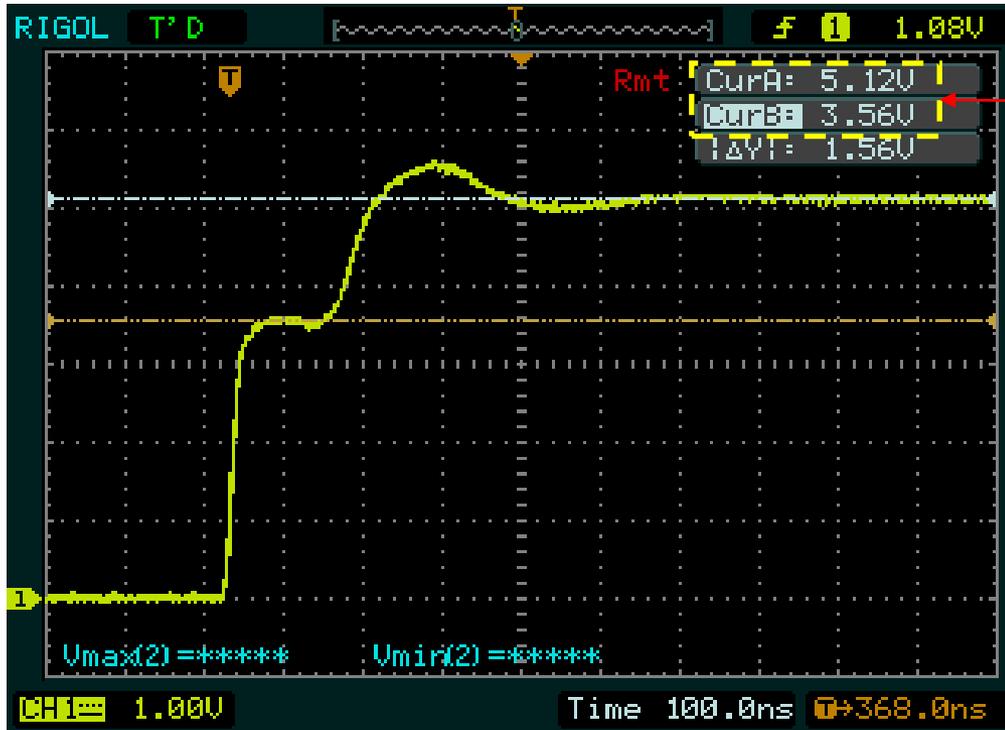■ Določite karakteristično upornost ploščatega kabla – GND na #2 !



KABEL #1

$$\begin{aligned} & \rightarrow U1 * 50 / (U2 - U1) \\ & \rightarrow 3.56 * 50 / (5.12 - 3.56) \\ & \text{ans} = 114.10256 \end{aligned}$$

Preverim tudi z modrim potenciometrom (109ohm)

Letvice pa so 100 ohm – dobim konsistentne slike

characteristic impedance ribbon

Simple, flat 0.05" IDC ribbon is generally around **95Ω to 110Ω**. Some can go as high as 210Ω. I have seen jacketed cables down to 62Ω

The manufacturers' datasheets will tell you, if you are using surplus cable it might be **hard to identify though**.

Z naslova <<http://www.edaboard.com/thread41343.html>>

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

Ⓒ $K_B = ? \leftarrow$. **BLIŽNJI PRESLUH**



. **DALJNI PRESLUH**

. DMEJEVANJE PRESLUHOV:

- Ⓕ . DZEMLJITEV LINIJE 0-2
- Ⓖ . DALJŠANJE x_{tr}, t_d

MERITVE:

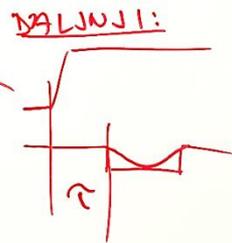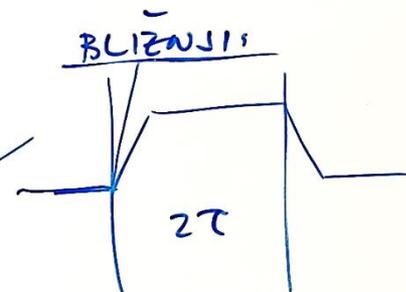
- . ČASOVNI POTEK:
 - . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ } Ⓒ
 - . ODBOS NA ISTI STRANI
 - . ODBOS NA OBEH STRANEH
 - ZAJLJUČITEV 0-1 Z UPOROM! (DESNA STRAN)



POROČILO:

REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu : Bližnji presluh

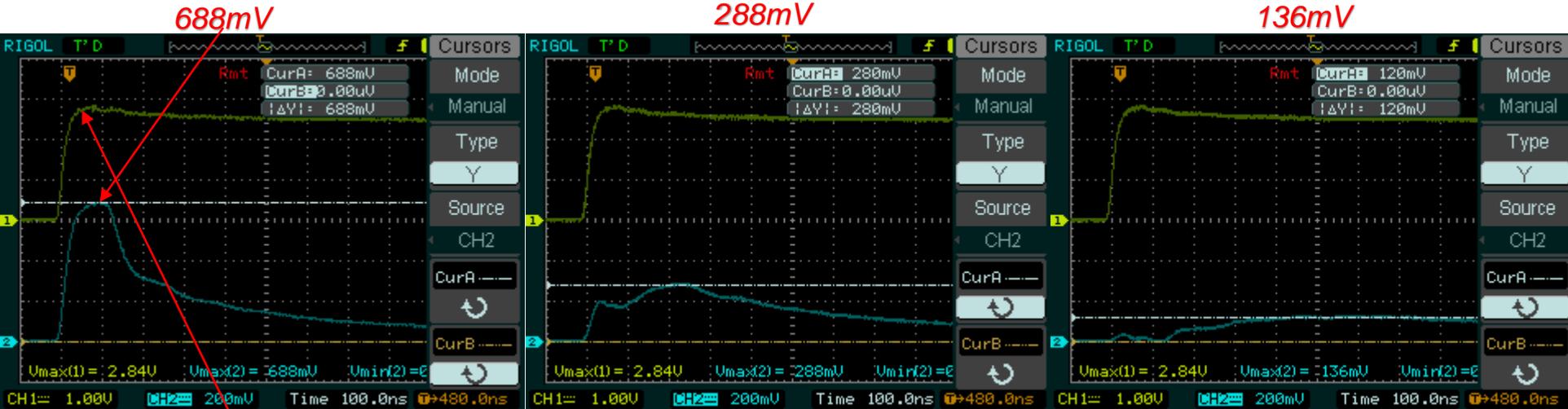- Izmerite napetostne nivoje bližnjega presluha $u_{pb}(0,t)$ na vlohah v linije 2, 3 in 8



- Primer izračuna K_b (vstavljene zaključitve)

KABEL #N

--> $K_b = 0.688 / 2.86$


$K_b =$

0.240559

Komentar: 1.slika – vzamem max (2.86V) namesto V_{stac} (2.54V) za izračun

Bližnji presluh (NEXT)

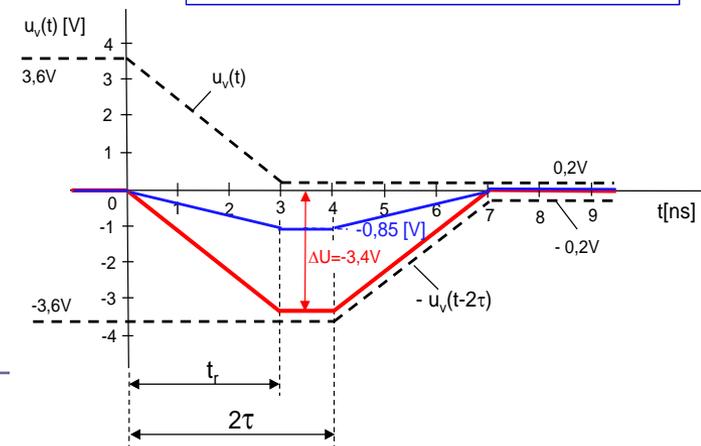
$$u_p(0,t) = K_B \cdot [u_v(t) - u_v(t - 2 \cdot \tau)]$$




Vpliv zaključitev na linijah 2, 3 in 8 (stolpci) na amplitudo in potek bližnjega presluha

Bližnji-presluh


A) Vstavljene zaključitve

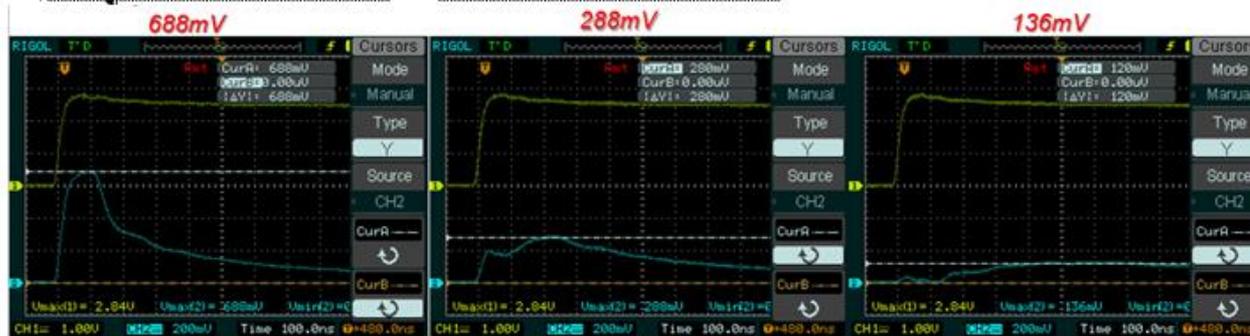

B) Brez zaključitev na isti strani

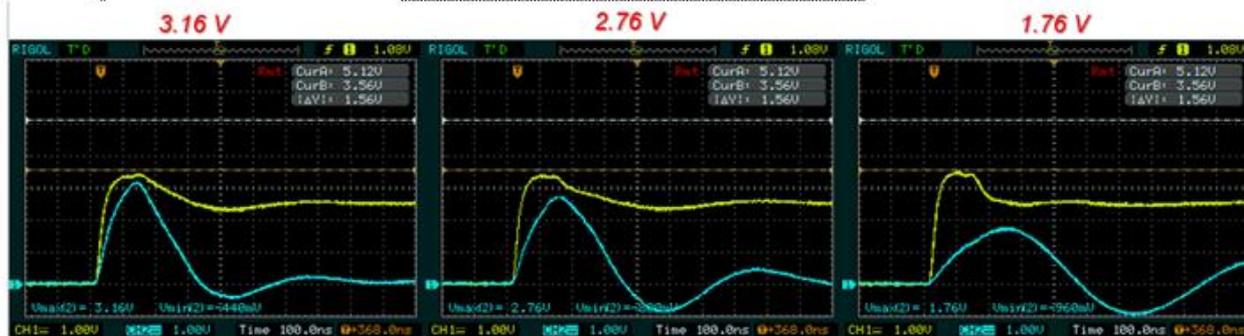

C) Brez zaključitev na obeh straneh

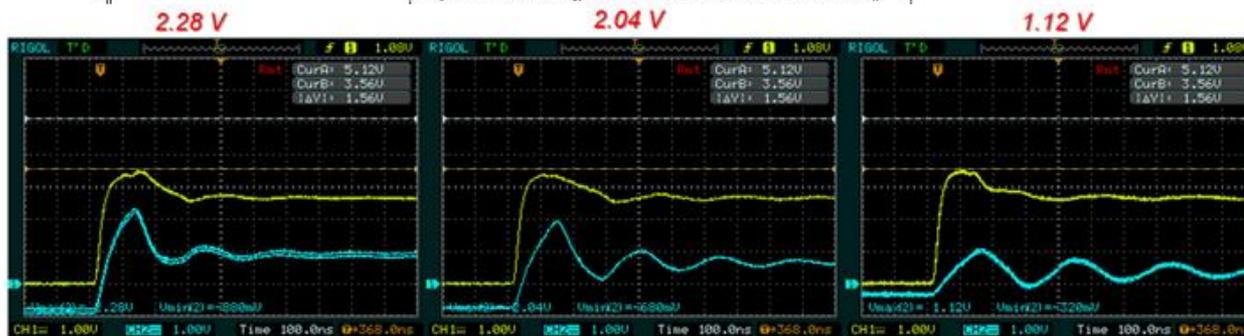

VIN - L

Stolpci prikazujejo povezave

0-2

0-3

0-8

© Rozman,Škraba, FRI

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:



- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- Ⓒ $K_B = ? \leftarrow$. BLIŽNJI PRESLUH
- . DALJNI PRESLUH

MERITVE:

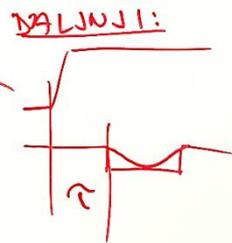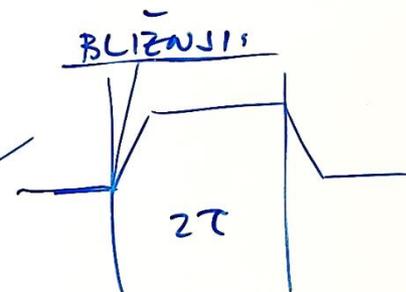- . ČASOVNI POTEK
- . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ } Ⓒ
 - Ⓓ . ODBOS NA ISTI STRANI
 - . ODBOS NA OBEH STRANEH
- ZAJLJUČITEV 0-1 Z UPOROM! (DESNA STRAN)



. OMEJEVANJE PRESLUHOV:

- Ⓕ . OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- Ⓖ . DALJŠANJE x_{11}, t_d

POROČILO:




REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu : Daljnji presluh

Izmerite napetostne nivoje daljnega presluha $u_{pd}(l,t)$ na izhodih linij 2,3 in 8.

-360mV

-320mV

-120mV

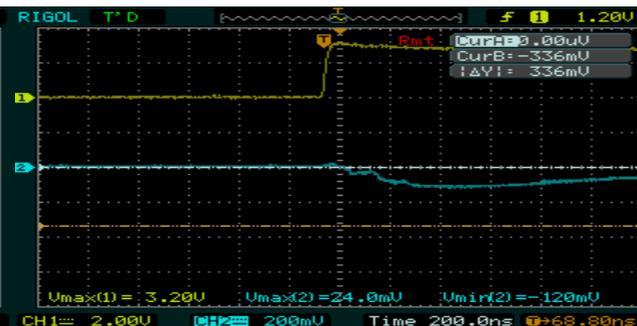
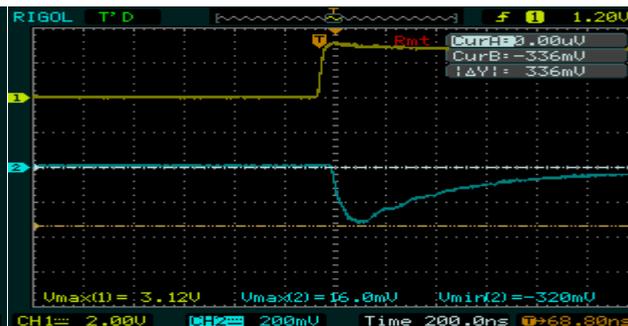
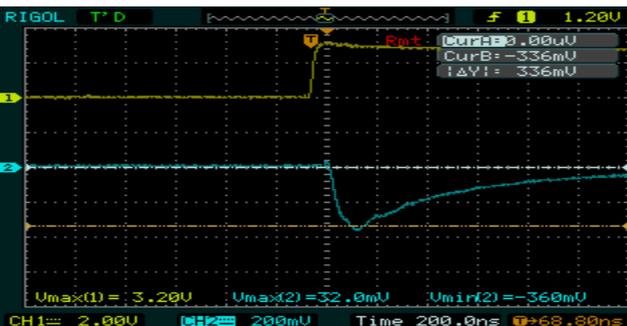


□ Brez zaključitve na daljni strani (spodaj) in obeh straneh (čisto spodaj)

-1.88 V

< -2V




-1.4 V

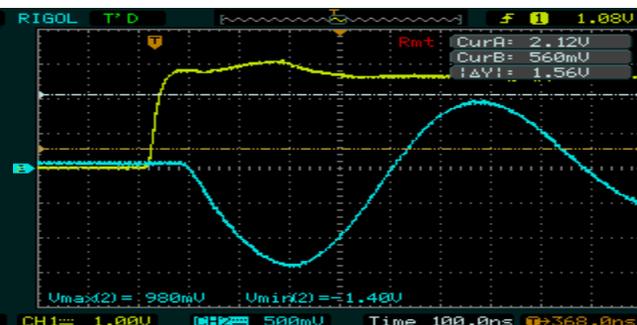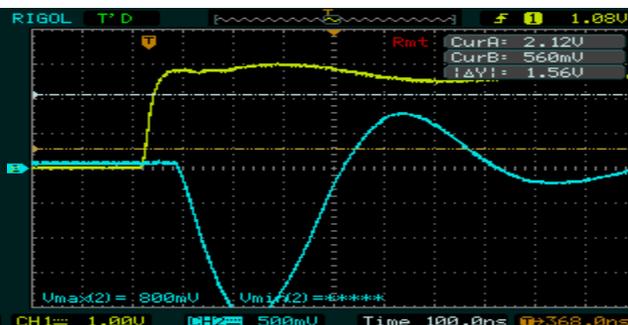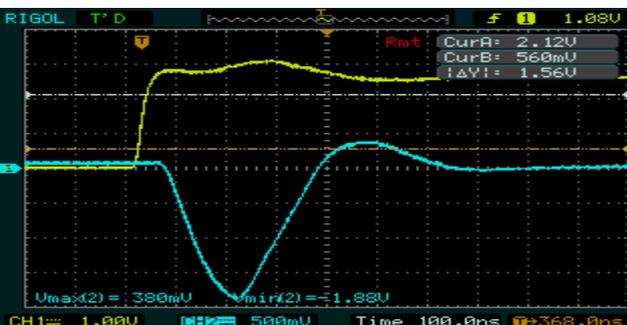

1.06 V

1.04 V

0.66 V

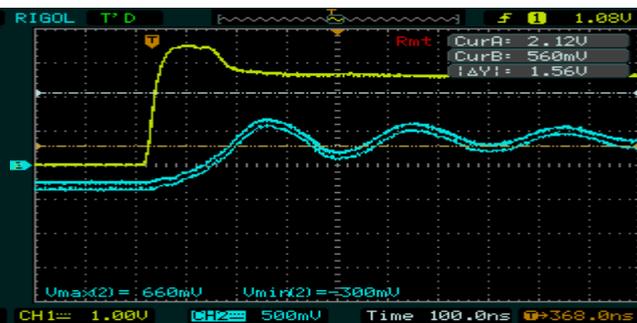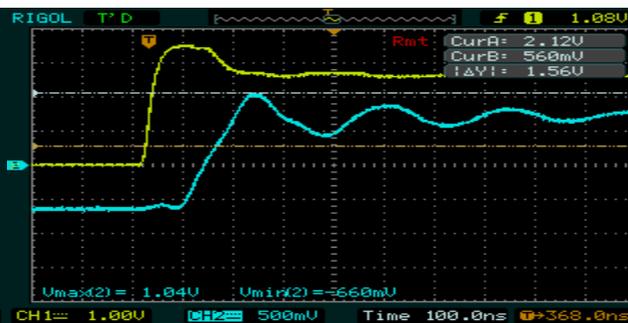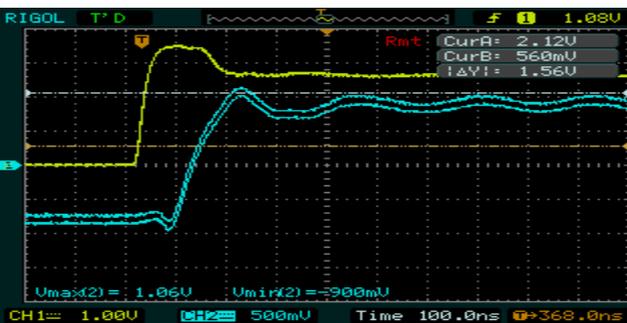

Omejevanje presluha

■ Presluh lahko zmanjšamo z več različnimi ukrepi:

- Z večanjem razmerja t_r / τ (čas vzpona signala / čas potovanja signala po liniji)
- Z manjšanjem spremembe napetosti ΔU pri spremembi stanja ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
- Z manjšanjem preslušnih konstant K_B in K_F :
 - Večplastna tiskana vezja
 - Večje število povratnih (ozemljitvenih) vodnikov
 - Prepleteni vodniki (parica)
 - Oklopljena parica
 - Koaksialni kabel
 - Simetrični (diferencialni) prenos
 - Optični vodniki
- Upoštevanje občutljivosti na presluh pri različnih vrstah signalov

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- Ⓒ $K_B = ? \leftarrow$. BLIŽNJI PRESLUH
- . DALJNI PRESLUH

MERITVE:

- . ČASOVNI POTEK
 - . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ
- } Ⓒ


- Ⓓ . ODBOS NA ISTI STRANI
 - . ODBOS NA OBEH STRANAH
- ZAKLJUČITEV 0-1 Z UPOROM!
(DEŠNA STRAN)

• OMEJEVANJE PRESLUHOV:

• OZEMLJITEV LINIJE 0-2


- Ⓕ . DALJŠANJE x_{tr}, t_d

POROČILO:

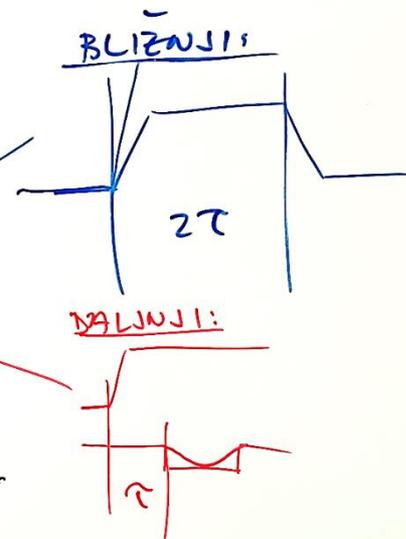

Manjšanje preslušnih konstant K_B in K_F

Večplastna tiskana vezja

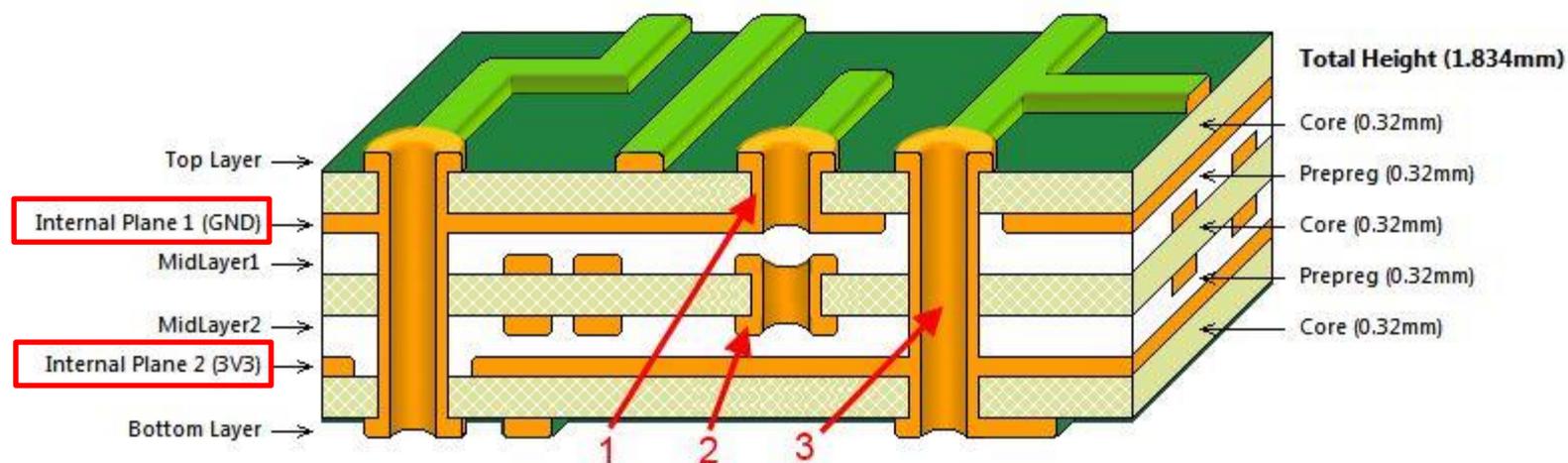

Vmesna plast z ozemljitvenimi in napajalnimi povezavami zmanjšuje medsebojni vpliv povezav v plasti 1 in zgornji plasti ter povezav v plasti 2 in spodnji plasti.


Omejevanje presluha na ploščatem kablu

- Opazujte **vpliv ozemljitve na liniji 2** (na enem ali obeh koncih) na amplitudo bližnjega in daljnega presluha na liniji 3.
- Na funkcijskem generatorju **spreminjajte čas vzpona t_r** in čas padca signala t_f in opazujte vpliv na presluh (bližnji in daljnji).
 - Pri kateri vrednosti t_r oziroma t_f se presluh začne manjšati ?
 - Kako se to vidi na osciloskopu ?

Omejevanje presluha na ploščatem kablu - ozemljitev


- Opazujte vpliv ozemljitve na liniji 2 (na enem ali obeh koncih) na amplitudo bližnjega in daljnega presluha na liniji 0-3.

brez
ozemljitve
312 mV


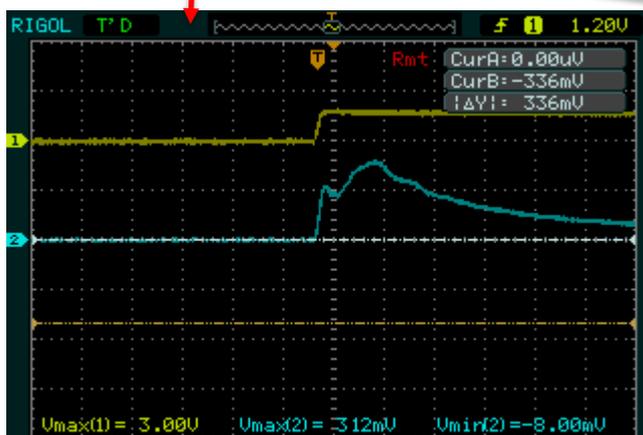


-368mV

ozemljitev
2 - GND
32 mV

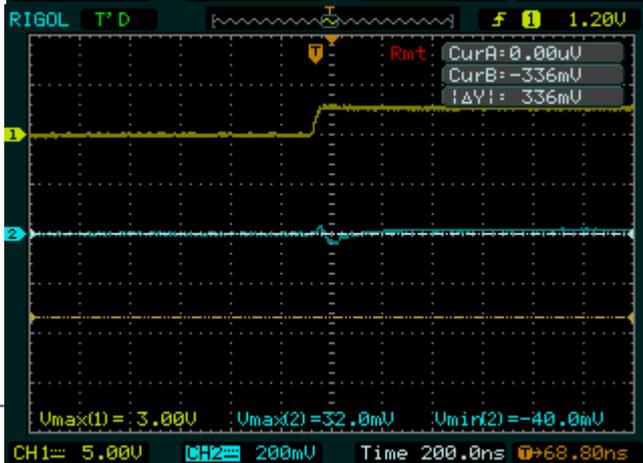

136mV

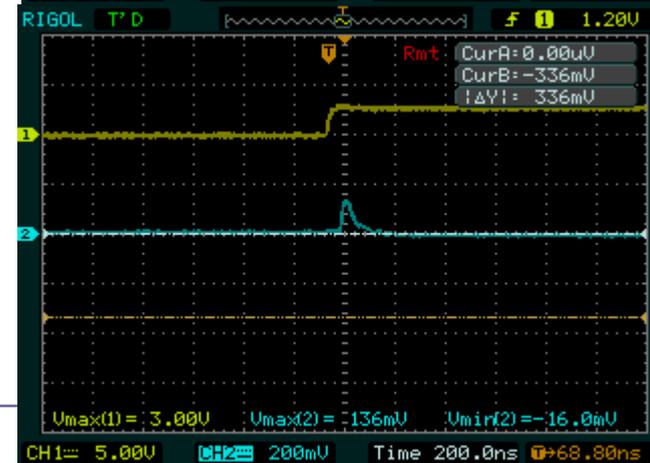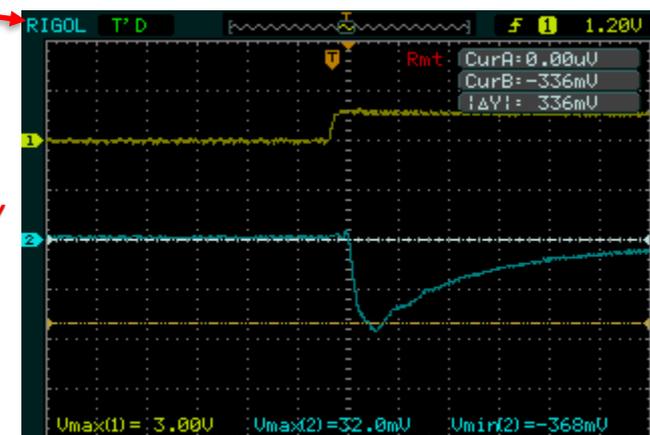

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- Ⓐ . ČAS POTOVANJA - τ
 - Ⓑ . KARAKT. UPORNOST - R_0
- } - LIN. 0-2 ← GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- Ⓓ $K_B = ? \leftarrow$. BLIŽNJI PRESLUH
- . DALJNI PRESLUH

MERITVE:


- . ČASOVNI POTEK
 - . VPLIV ODBOSEV:
 - . BREZ
- } Ⓒ

- Ⓔ . ODBOS NA ISTI STRANI
 - . ODBOS NA OBEH STRANEH
- ZAKLJUČITEV 0-1 Z UPOROM!
(DEŠNA STRAN)

. DMEJEVANJE PRESLUHOV:

- Ⓕ . OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- Ⓖ . DALJŠANJE x_{tr}, t_d

POROČILO:

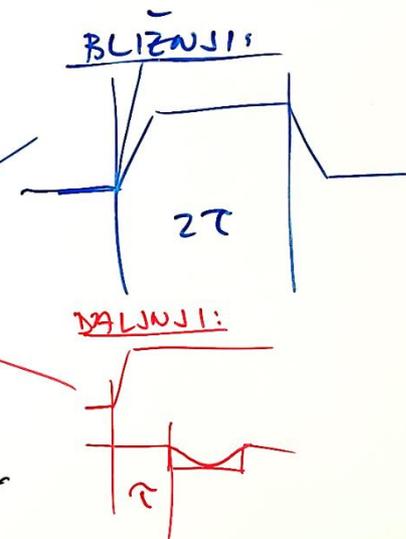

REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu



Omejevanje presluha na ploščatem kablu – čas vzpona

- Na funkcijskem generatorju spreminjajte čas vzpona t_r in čas padca signala t_f in opazujte vpliv na presluh.
 - Pri kateri vrednosti t_r oziroma t_f se presluh začne manjšati?
 - Kako se to vidi na osciloskopu ?

$t_r \approx 62 \text{ ns}$

$t_r \approx 100 \text{ ns}$

$t_r \approx 150 \text{ ns}$

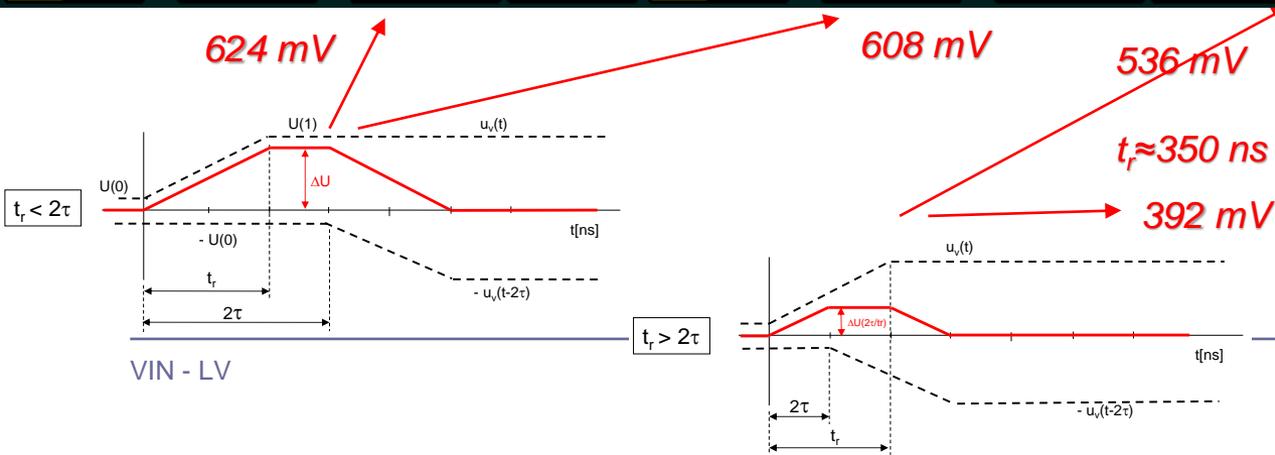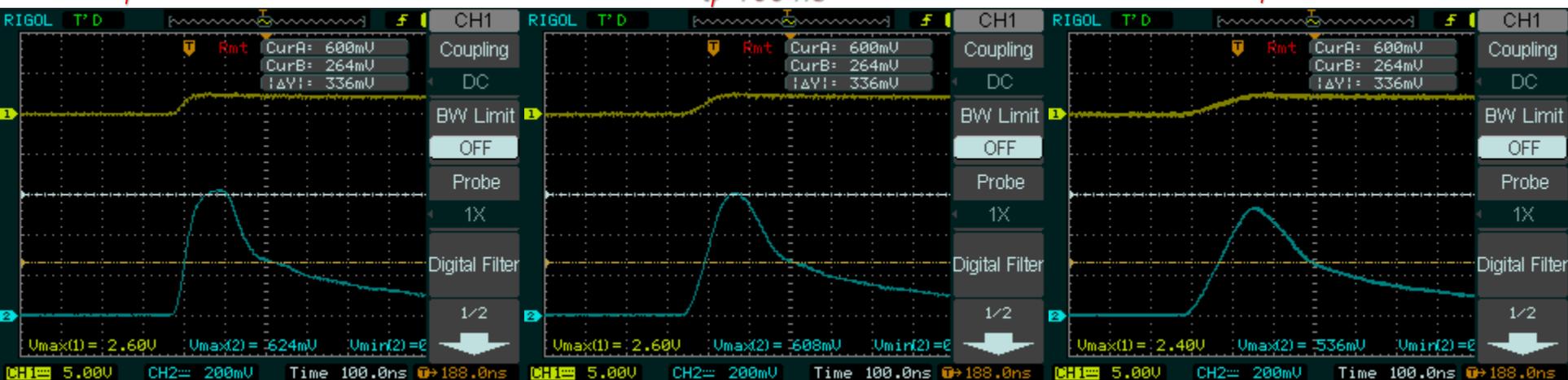

• DN2-LV2: Meritve odbojev in presluhov

• LV2-1 Meritve odbojev (razl. razmerja R_v , R_b – matrika 3×3)

Izmerite in skicirajte potek $u_s(t)$ in $u_r(t)$ za vseh devet mogočih kombinacij razmerij R_S in R_L v primerjavi z R_0 .

- Prikažite ustrezne **posnetke ekranov osciloskopa in simulacij (DN2-3)**
- s **simulacijo v programu LTSPICE (DN2-AV1.1)** poskusite biti **čim bližje realnim meritvam**
- Preverite in komentirajte: **ujemanje** simulacije pravih meritev, **pravilnost delovanja**, **prednosti/slabosti različnih kombinacij**.

• LV2-2 Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

Kratko razložite, pri kateri vrednosti za čas vzpona (t_r) se začne manjšati vpliv odbojev.

Vse odgovore utemeljite s pomočjo teoretičnega znanja in rezultatov realnih meritev z zaslonскими slikami ter oboje povežite z ustrežno razlago.

• LV2-3 Presluh – meritve na UTP kablju

LV2-3a Meritve bližnjega in daljnega presluha

Podajte **izmerjene vrednosti napetostnih nivojev** bližnjega presluha $u_{pb}(0, t)$ na vhodu linije in daljnega presluha $u_{pd}(l, t)$ na izhodu linije.

Preverite in komentirajte tudi **pravilnost časovnega poteka** glede na prej izmerjen čas potovanja po povezavi (LV1-1).

LV2-3b Vpliv zaključitev linij na bližnji in daljni presluh

Opazujte vpliv zaključitev na liniji B na amplitudo in potek bližnjega in daljnega presluha (najprej obojestransko zaključitev, potem pa zaključitev iztaknite na isti strani, kjer merite presluh in nato še na obeh straneh).

*Izziv: **Kratko** pojasnite, ali in kako bi lahko izračunali bližnjo **preslušno** konstanto K_B .

LV2-3c Omejevanje presluhov v UTP kablju

Opišite in v praksi izvedite postopek za omejevanje presluha na UTP kablju. Opišite in prikažite **ekranske** slike za obe vrsti presluha ter za vsakega analizirajte učinkovitost postopka.

Kako se (bližnji, daljni) presluh spremeni s **spremenbo razmerja t_r/τ** ? Kako spremenjen čas vzpona vpliva na bližnji in daljni presluh? Kako se to vidi na osciloskopu?

* LV2-4 Neobvezno: Meritve presluhov na ploščatem kablju

LV2-4a Meritev časa potovanja

Izmerite čas potovanja signala po ploščatem kablju (opišite postopek in rezultat). Meritev izvedite ob zaključenih linijah in ozemljeni povezavi št. 2.

LV2-4b Meritev karakteristične upornosti

Izmerite in podajte izračun za karakteristično upornost ploščatega kabla (opišite postopek in rezultat). Meritev izvedite podobno kot **smo** to naredili v podobnih prejšnjih primerih – ob primerno zaključenih linijah (50Ω , $\infty\Omega$) in ozemljeni povezavi št. 2.

LV2-4c Meritve bližnjega in daljnega presluha

Podajte izmerjene vrednosti napetostnih nivojev bližnjega presluha $u_{pb}(0, t)$ na vhodu linije in daljnega presluha $u_{pd}(l, t)$ na izhodu linije (priključki 2, 3, 8).

Preverite in komentirajte tudi **pravilnost časovnega poteka** glede na izmerjen čas potovanja po povezavi (LV3-1a).

LV2-4d Vpliv zaključitev linij na bližnji in daljni presluh

Opazujte vpliv zaključitev na linijah 2 do 8 (uporovne letvice) na amplitudo in potek bližnjega in daljnega presluha (najprej obojestransko zaključitev, potem pa zaključitev iztaknite na isti strani, kjer merite presluh in nato še na obeh straneh).

*Izziv: **Kratko** pojasnite, ali in kako bi lahko izračunali bližnjo **preslušno** konstanto K_B .

LV2-4e Omejevanje presluhov v ploščatem kablju

Opišite in v praksi izvedite dva postopka za omejevanje presluha na ploščatem kablju. Opišite in prikažite **ekranske** slike ter analizirajte njuno učinkovitost.

a) → Opazujte **vpliv ozemljitve na liniji 2** (na enem ali obeh koncih, izberite bolj izrazito **situacijo**) na amplitudo bližnjega in daljnega presluha na liniji 3.

b) → Kako se presluh spremeni s **spremenbo razmerja t_r/τ** ? Kako spremenjen čas vzpona vpliva na bližnji in daljni presluh? Kako se to vidi na osciloskopu?

————— Prelom strani —————