



# Vhodno izhodne naprave Izbor gradiv za izvedbo vaje

Laboratorijska vaja 4 - VP 4  
STM32-CubeIDE projekt, breadboard  
vezave

## STM32H750B – DISCOVERY StMod+ konektor

**3.3V !!!**

Pravilna priključitev

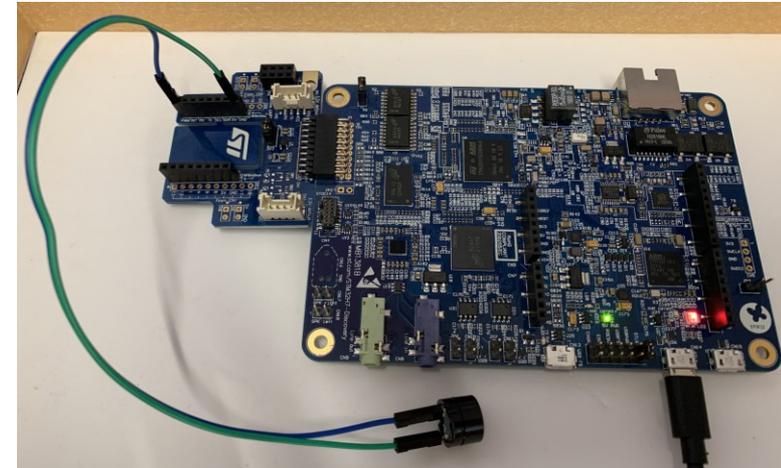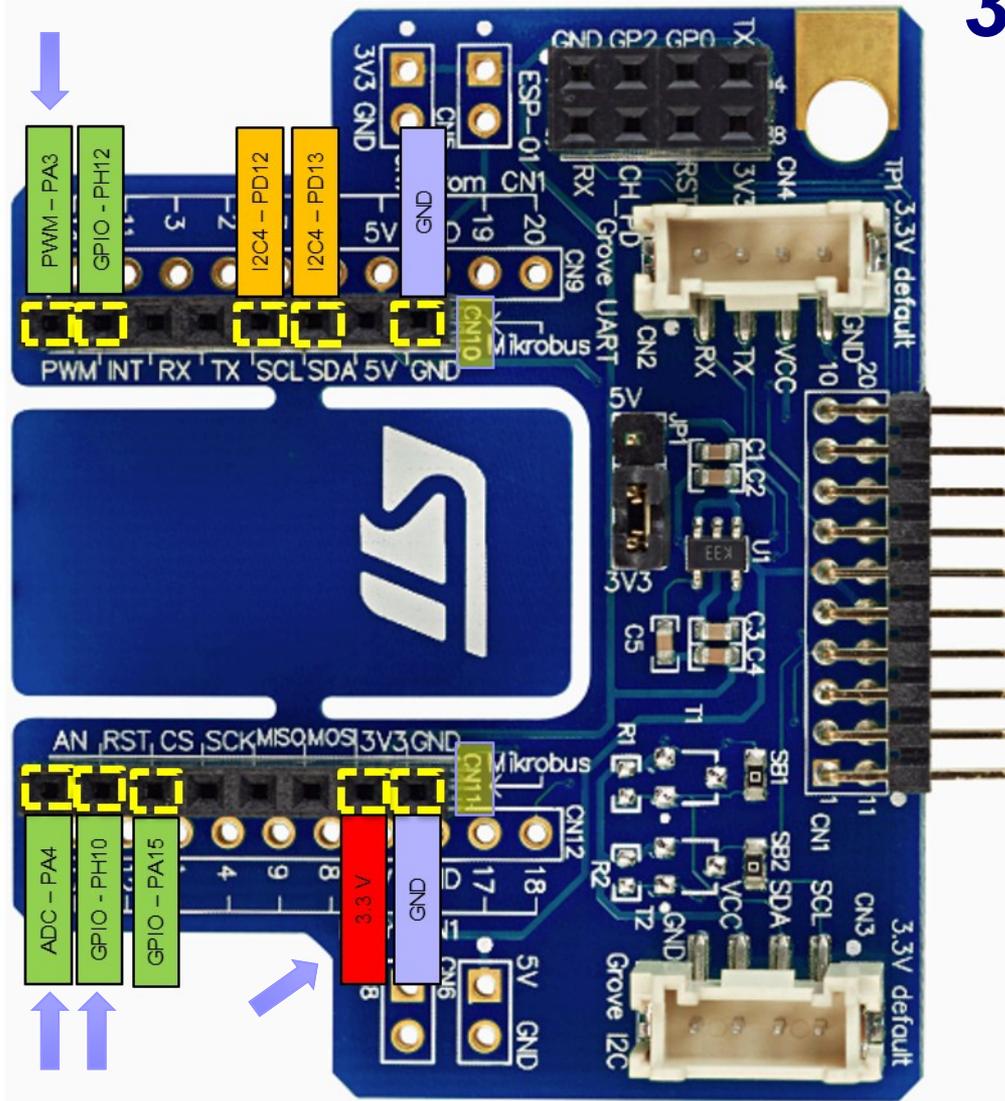


Nepravilna priključitev





<https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h750b-dk.html>
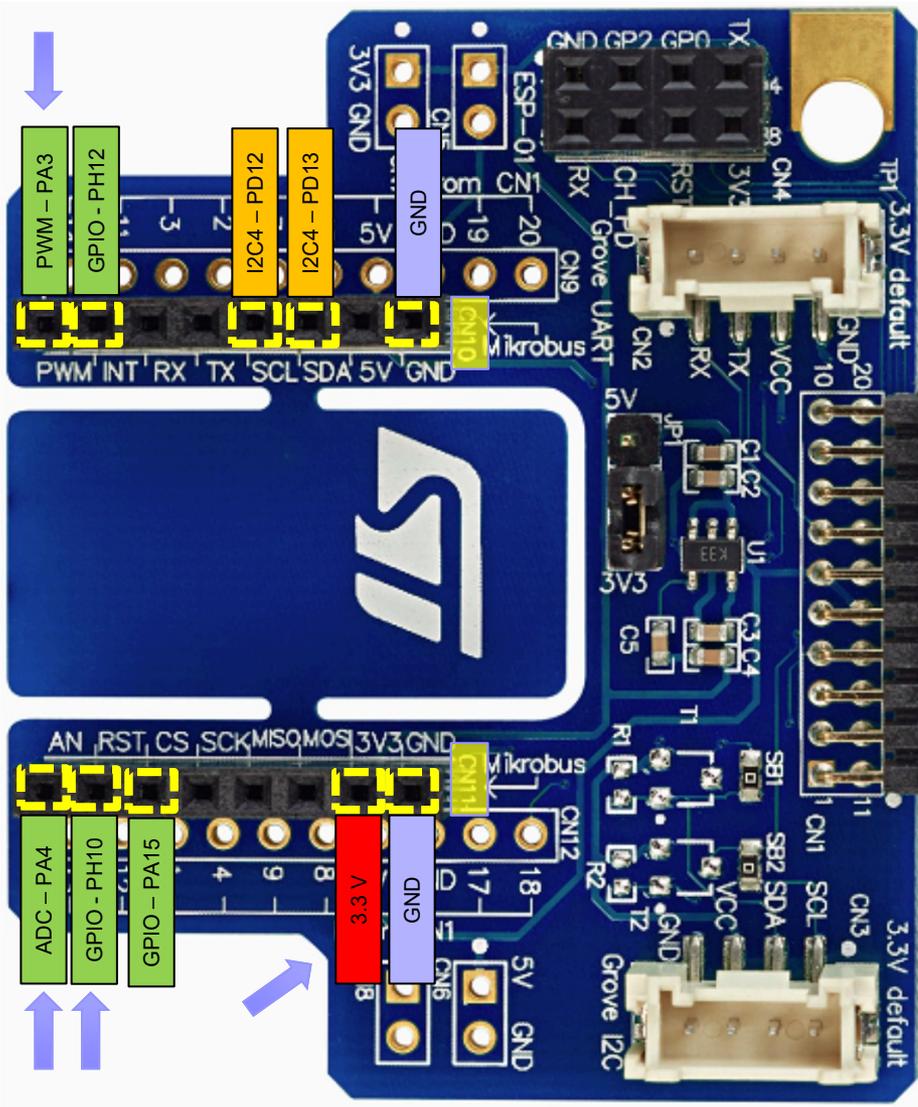
## STM32H750B – DISCOVERY StMod+ konektor



### Mikrobus connectors

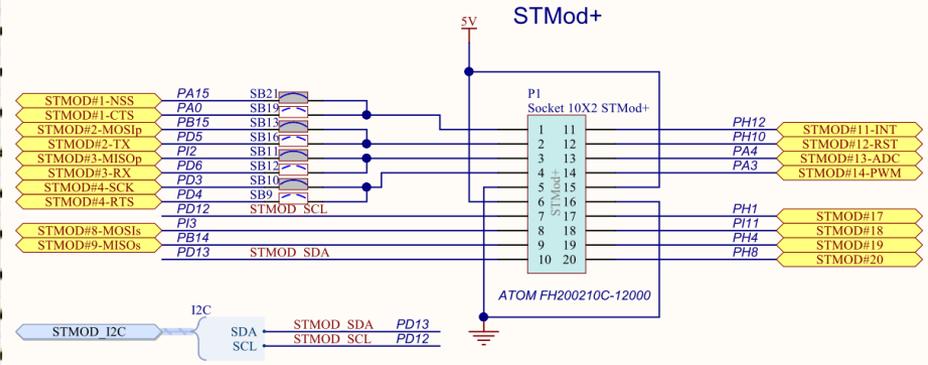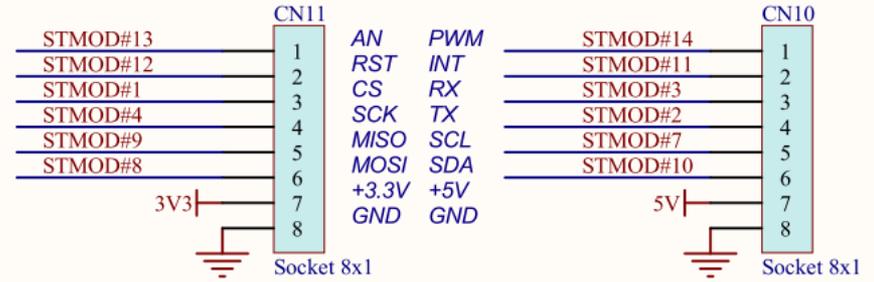

Testno vezje (primer) - STM32H7 :

| GPIO     | Vrsta            | Povezava       |
|----------|------------------|----------------|
| PC13     | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4      | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10     | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3      | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2,PI13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |

Uporovna tipala LDR – Light Dependent Resistor PGM5337

FOTO UPOR PGM5337 100mW 16-50kR 540nm



▶ Electronics Characteristics



| Model   | Vmax (VDC) | Pmax (mW) | Ambient Temp (°C) | Spectral Peak (nm) | Photo Resistance (10Lx) (KΩ) | Dark Resistance (MΩ)min | γ <sub>min</sub> | ResponseTime (ms) |       |
|---------|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
|         |            |           |                   |                    |                              |                         |                  | Rise              | Decay |
| PGM5506 | 100        | 90        | -30 ~ +70         | 540                | 2 ~ 6                        | 0.15                    | 0.6              | 30                | 40    |
| PGM5516 | 100        | 90        | -30 ~ +70         | 540                | 5 ~ 10                       | 0.2                     | 0.6              | 30                | 40    |
| PGM5526 | 150        | 100       | -30 ~ +70         | 540                | 8 ~ 20                       | 1.0                     | 0.6              | 20                | 30    |
| PGM5537 | 150        | 100       | -30 ~ +70         | 540                | 16 ~ 50                      | 2.0                     | 0.7              | 20                | 30    |




PGM CDS Photoresistors

▶ Terminology WIN projekt - VPS: STM32-Cub...

- **Light Resistance :**  
Measured at 10 lux with standard light A (2854K-color temperature) and 2hr. preillumination at 400-600 lux prior testing.
- **Dark Resistance :**  
Measured at 10th seconds after closing 10 lux.
- **Gamma characteristic :**  
Under 10 lux and 100 lux and given by  $\gamma = \log(R_{10}/R_{100}) / \log(100/10) = \log(R_{10}/R_{100})$   
R10, R100: resistance at 10 lux and 100 lux.  
The tolerance of  $\gamma$  is  $\pm 0.1$ .

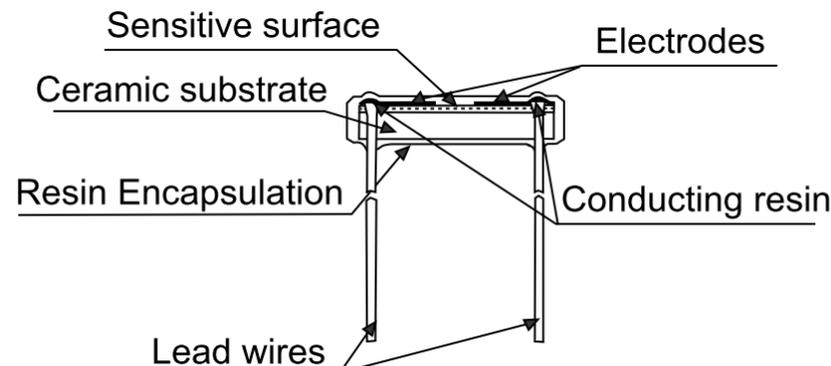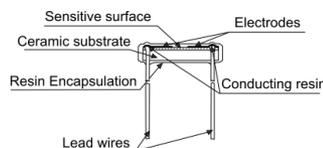

- **Pmax :**  
Max. power dissipation at ambient temperature of 25°C. At higher ambient temperature, the maximum power permissible may be lowered.
- **Vmax :**  
Max. voltage in darkness that may be applied to the device continuously.
- **Spectral peak :**  
Spectral sensitivity of photoresistors depends on the wavelength of light they are exposed to and in accordance with figure 'Spectral Response'.  
The tolerance of spectral peak is  $\pm 50$ nm.

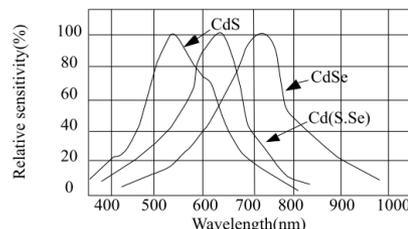



## Uporovna tipala

## NTC – Termistor NTCC-2K2


R25 = 2.2kΩ


B25/50 = 3950K

## NTCC-2K2 SR PASSIVES


NTC thermistor; 2.2kΩ; THT; 3900K; -55 ÷ 125° C; 500mW;  
 Ø6.5mm

| T°C | R kΩ   | T°C | R kΩ  | T°C | R kΩ  | T°C | R kΩ  | T°C | R kΩ  | T°C | R kΩ  |
|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| -30 | 40.128 | -4  | 8.871 | 22  | 2.511 | 48  | 0.857 | 74  | 0.341 | 100 | 0.154 |
| -29 | 37.694 | -3  | 8.415 | 23  | 2.402 | 49  | 0.824 | 75  | 0.33  | 101 | 0.154 |
| -28 | 35.418 | -2  | 7.986 | 24  | 2.298 | 50  | 0.794 | 76  | 0.319 | 102 | 0.15  |
| -27 | 33.289 | -1  | 7.581 | 25  | 2.2   | 51  | 0.764 | 77  | 0.309 | 103 | 0.146 |
| -26 | 31.298 | 0   | 7.238 | 26  | 2.105 | 52  | 0.736 | 78  | 0.3   | 104 | 0.142 |
| -25 | 29.436 | 1   | 6.839 | 27  | 2.016 | 53  | 0.709 | 79  | 0.29  | 105 | 0.139 |
| -24 | 27.693 | 2   | 6.499 | 28  | 1.931 | 54  | 0.683 | 80  | 0.281 | 106 | 0.135 |
| -23 | 26.064 | 3   | 6.179 | 29  | 1.85  | 55  | 0.659 | 81  | 0.273 | 107 | 0.132 |
| -22 | 24.539 | 4   | 5.876 | 30  | 1.773 | 56  | 0.635 | 82  | 0.265 | 108 | 0.129 |
| -21 | 23.112 | 5   | 5.59  | 31  | 1.699 | 57  | 0.612 | 83  | 0.257 | 109 | 0.125 |
| -20 | 21.776 | 6   | 5.32  | 32  | 1.629 | 58  | 0.59  | 84  | 0.249 | 110 | 0.122 |
| -19 | 20.526 | 7   | 5.064 | 33  | 1.562 | 59  | 0.57  | 85  | 0.242 | 111 | 0.12  |
| -18 | 19.355 | 8   | 4.823 | 34  | 1.498 | 60  | 0.55  | 86  | 0.234 | 112 | 0.117 |
| -17 | 18.258 | 9   | 4.594 | 35  | 1.437 | 61  | 0.53  | 87  | 0.228 | 113 | 0.114 |
| -16 | 17.231 | 10  | 4.378 | 36  | 1.379 | 62  | 0.512 | 88  | 0.221 | 114 | 0.111 |
| -15 | 16.267 | 11  | 4.173 | 37  | 1.324 | 63  | 0.494 | 89  | 0.215 | 115 | 0.109 |
| -14 | 15.364 | 12  | 3.979 | 38  | 1.271 | 64  | 0.477 | 90  | 0.208 | 116 | 0.106 |
| -13 | 14.517 | 13  | 3.795 | 39  | 1.221 | 65  | 0.461 | 91  | 0.202 | 117 | 0.104 |
| -12 | 13.722 | 14  | 3.62  | 40  | 1.172 | 66  | 0.445 | 92  | 0.197 | 118 | 0.102 |
| -11 | 12.976 | 15  | 3.455 | 41  | 1.126 | 67  | 0.43  | 93  | 0.191 | 119 | 0.099 |
| -10 | 12.275 | 16  | 3.298 | 42  | 1.082 | 68  | 0.416 | 94  | 0.186 | 120 | 0.097 |
| -9  | 11.617 | 17  | 3.15  | 43  | 1.04  | 69  | 0.402 | 95  | 0.181 | 121 | 0.095 |
| -8  | 10.999 | 18  | 3.008 | 44  | 1     | 70  | 0.389 | 96  | 0.176 | 122 | 0.093 |
| -7  | 10.417 | 19  | 2.874 | 45  | 0.962 | 71  | 0.376 | 97  | 0.171 | 123 | 0.091 |
| -6  | 9.87   | 20  | 2.747 | 46  | 0.925 | 72  | 0.364 | 98  | 0.167 | 124 | 0.089 |
| -5  | 9.356  | 21  | 2.626 | 47  | 0.89  | 73  | 0.352 | 99  | 0.162 | 125 | 0.088 |

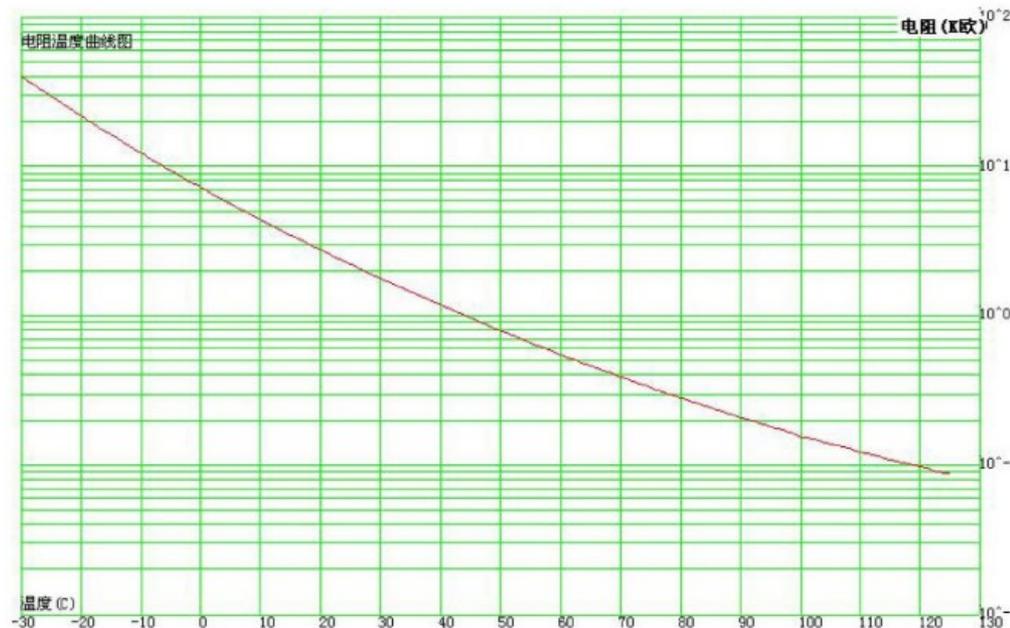

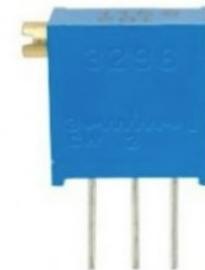
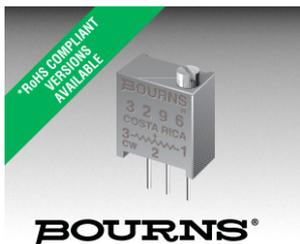
## Uporovna tipala TrimPot – Trimer Potenciometer TSR-3296Z-104



### Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- 5 terminal styles
- Tape and reel packaging available
- Chevron seal design
- Listed on the QPL for style RJ24 per MIL-R-22097 and RJ24 per High-Rel Mil-R-39035
- Mounting hardware available (H-117P)
- RoHS compliant\* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

### 3296 - 3/8 " Square Trimpot® Trimming Potentiometer

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Proizvajalec          | Suntan        |
| Številka proizvajalca | TSR-3296Z-104 |

### Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 10                | 100             |
| 20                | 200             |
| 50                | 500             |
| 100               | 101             |
| 200               | 201             |
| 500               | 501             |
| 1,000             | 102             |
| 2,000             | 202             |
| 5,000             | 502             |
| 10,000            | 103             |
| 20,000            | 203             |
| 25,000            | 253             |
| 50,000            | 503             |
| 100,000           | 104             |
| 200,000           | 204             |





|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Proizvajalec          | Suntan        |
| Številka proizvajalca | TSR-3296Z-104 |
| Upornost              | 100KOhm       |
| Moč                   | 0.5W          |
| Toleranca             | ± 10%         |
| Tip                   | THT           |


<https://www.ic-elect.si/trimpot-cer-64z-100k-tsr-3296z.html>

www.resistorguide.com

Elektronske komponente

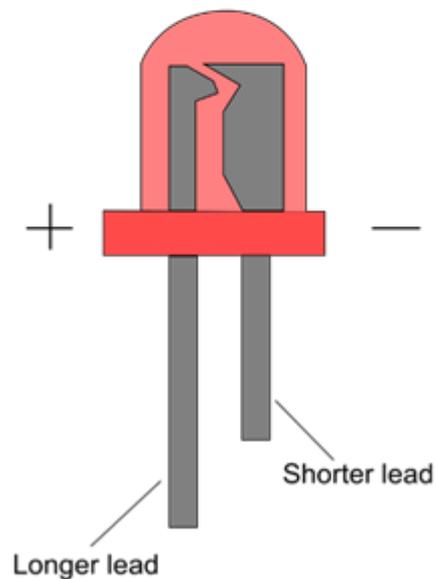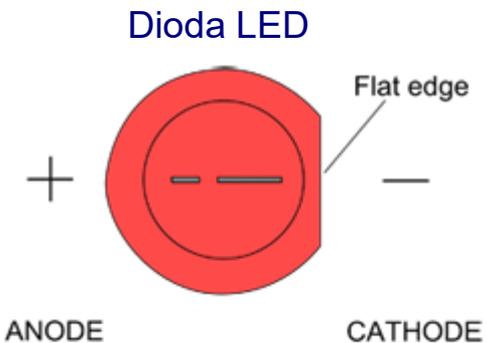

|       | Color  | Significant figures |   |   | Multiply | Tolerance (%) | Temp. Coeff. (ppm/K) | Fail Rate (%) |
|-------|--------|---------------------|---|---|----------|---------------|----------------------|---------------|
| Bad   | black  | 0                   | 0 | 0 | x 1      |               | 250 (U)              |               |
| Beer  | brown  | 1                   | 1 | 1 | x 10     | 1 (F)         | 100 (S)              | 1             |
| Rots  | red    | 2                   | 2 | 2 | x 100    | 2 (G)         | 50 (R)               | 0.1           |
| Our   | orange | 3                   | 3 | 3 | x 1K     |               | 15 (P)               | 0.01          |
| Young | yellow | 4                   | 4 | 4 | x 10K    |               | 25 (Q)               | 0.001         |
| Guts  | green  | 5                   | 5 | 5 | x 100K   | 0.5 (D)       | 20 (Z)               |               |
| But   | blue   | 6                   | 6 | 6 | x 1M     | 0.25 (C)      | 10 (Z)               |               |
| Vodka | violet | 7                   | 7 | 7 | x 10M    | 0.1 (B)       | 5 (M)                |               |
| Goes  | grey   | 8                   | 8 | 8 | x 100M   | 0.05 (A)      | 1(K)                 |               |
| Well  | white  | 9                   | 9 | 9 | x 1G     |               |                      |               |
| Get   | gold   |                     |   |   | x 0.1    | 5 (J)         |                      |               |
| Some  | silver |                     |   |   | x 0.01   | 10 (K)        |                      |               |
| Now!  | none   |                     |   |   |          | 20 (M)        |                      |               |

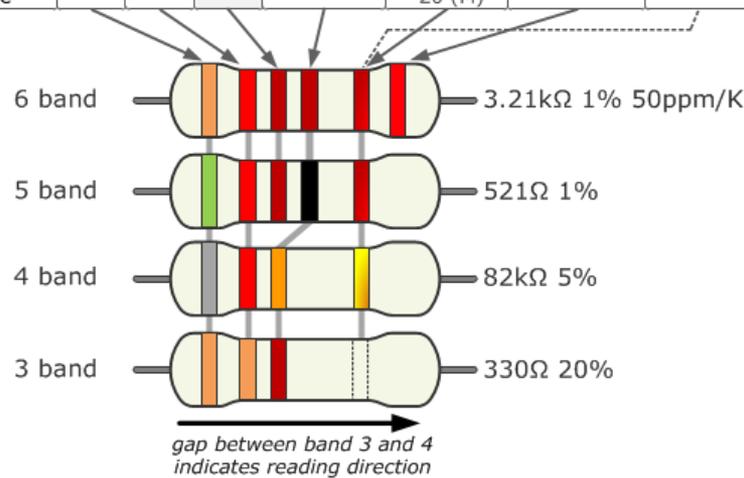

Resistor Color Code Calculator and Chart (4-band, 5-band or 6-band)

Z naslova <<https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/>>

# Multimeter EMOS MD-420



Preverjanje povezav

Merjenje upornosti

Merjenje el. napetosti


- enosmerna DC
- vzporedna** vezava !!!
- visoka** upornost

Merjenje el. toka

- zaporedna** vezava !!!
- nizka** upornost




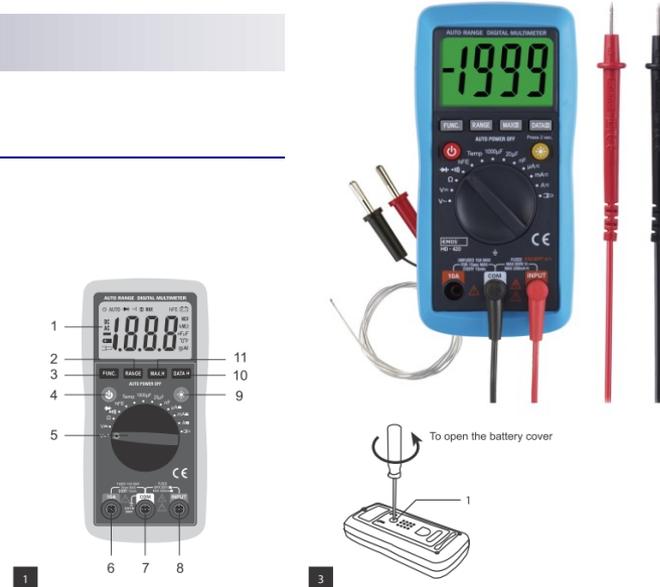
### Praktični nasveti :

- Večinoma merimo napetost, upornost
- upornost samo izven tokokroga**
- pazimo, da ne sklenemo kratkega stika z merilno sondo (merjenje el. toka)**
- pazimo predvsem na majhne upornosti:**
  - Med +V in GND
  - Na izhodih, vhodih mikrokrmilnikov



# VIN projekt : TinkerCad

## Breadboard vezave

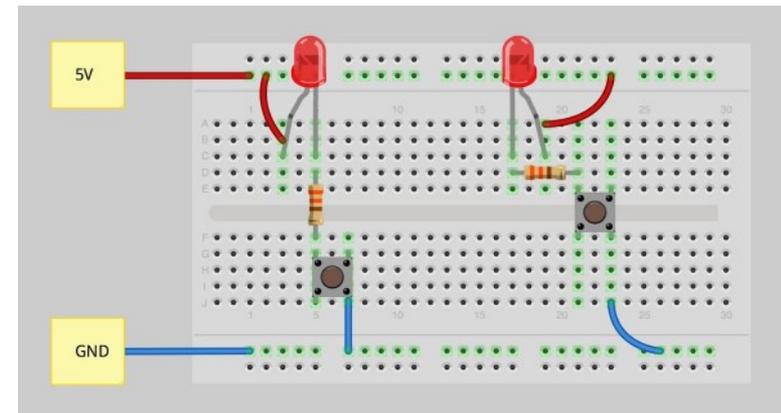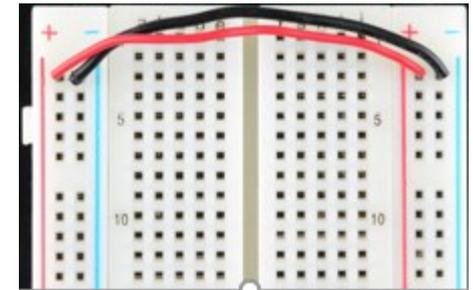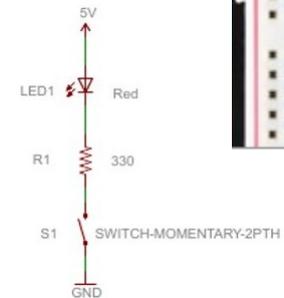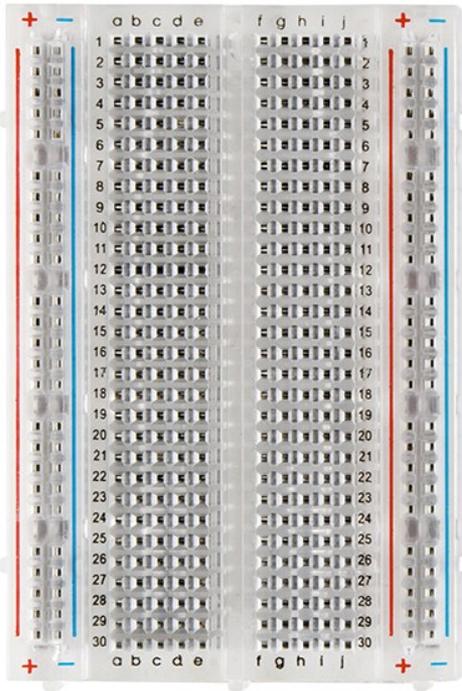

### Viri





- <https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-breadboard/>
- <https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/how-to-use-a-breadboard>

Osnovna priporočila za potek praktičnega dela vaje :



- ❑ **1. Vezava na breadboardu:**
  - ❑ v dvoje izvedite lastno vezavo (GPIO: tipka, led, ADC: uporovno tipalo)
    - ❑ previdno priključujte žice, konektorje
  
- ❑ **2. Preveritev vezav (multimeter, ...):**
  - ❑ z multimetri še brez povezave s STM32 sistemom
    - ❑ preverite posamezne komponente pred vezavo (upornosti, ...)
    - ❑ po vezavi: posamezne veje, stike, povezave, upornosti med Vcc in GND
  - ❑ preverite logiko in pravilnost povezav
    - ❑ preverite tudi slike povezanih sistemov
  
- ❑ **3. Povezava s STM32 in programiranje:**
  - ❑ povežite s STM32 sistemom (naj bo izkopljen)
  - ❑ STM32: vklop in delo na STM32 programu (že pripravljen projekt):
    - ❑ [https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7\\_Discovery\\_VIN\\_Projects/tree/main/STM32H750B-DK\\_Breadboard\\_VIN](https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7_Discovery_VIN_Projects/tree/main/STM32H750B-DK_Breadboard_VIN)
  
- ❑ **Zanimivost: z multimetri lahko preverite še druge vezave**
  - ❑ „napajano“ vezavo - „VIN LAB Breadboard Demo“
  - ❑ vezavo - „VIN LAB Breadboard STM32 IO Demo“
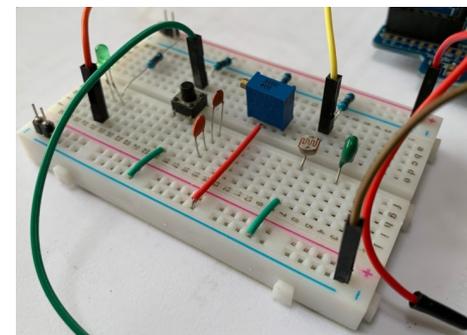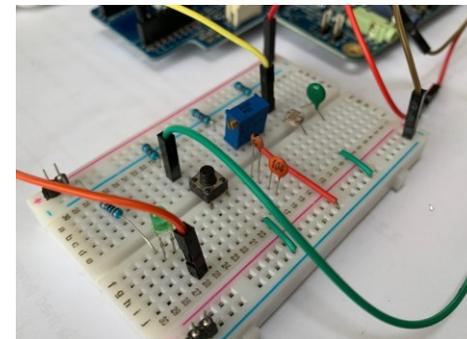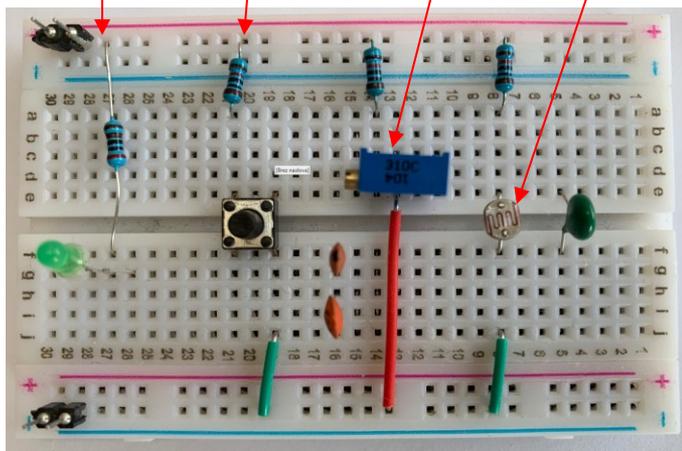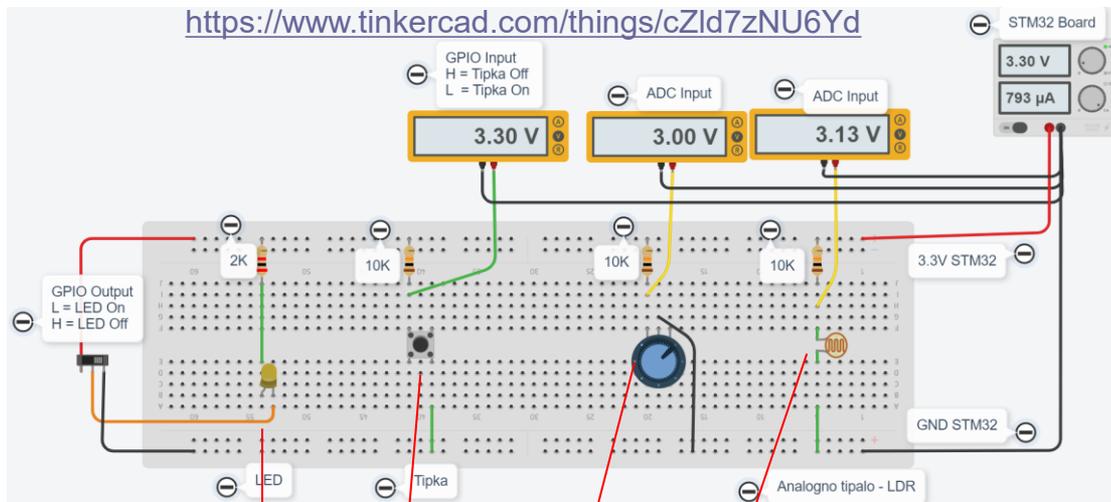
## Breadboard vezave – izhodišči za delo :

- „VIN LAB Breadboard STM32 IO Demo“ : demo breadboard vezava za povezavo s STM32 sistemoma


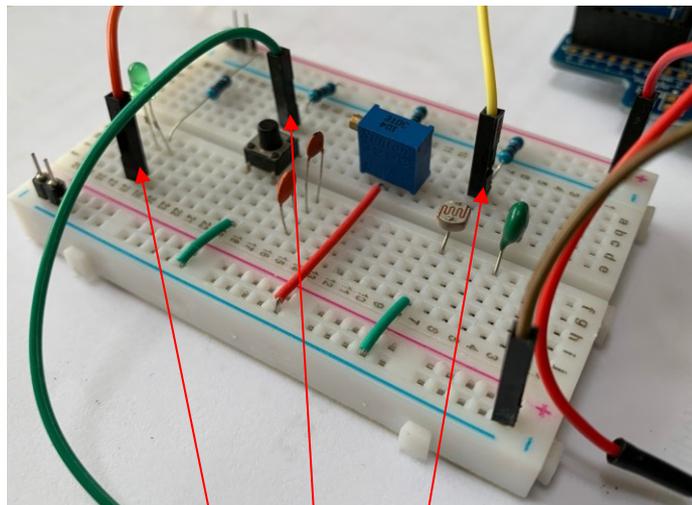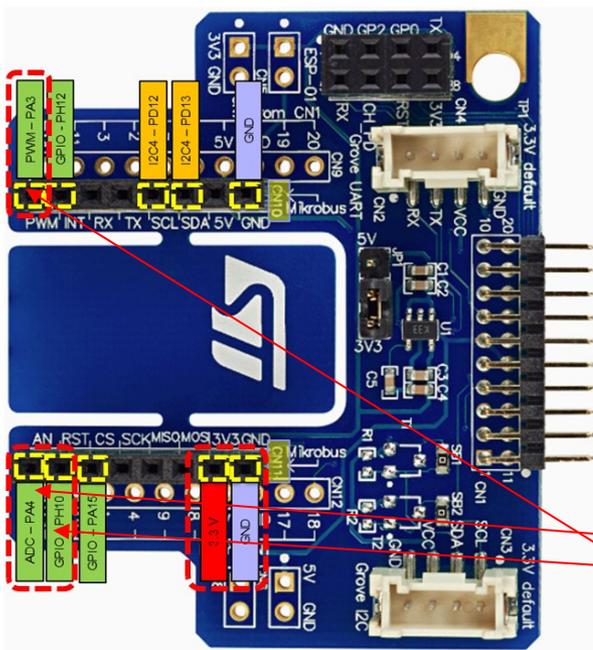
### Izhodišče : VIN LAB Breadboard STM32H7 IO Demo



Priključitev na STM32 : 1x analogni, 1x digitalni vhod, 1x digitalni izhod

Testno vezje (primer) - STM32H7 :


| GPIO      | Vrsta            | Povezava       |
|-----------|------------------|----------------|
| PC13      | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4       | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10      | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3       | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2, Pi13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |

## Breadboard vezava – STM32H7

Priključitev na STM32 : 1x analogni, 1x digitalni vhod, 1x digitalni izhod, 4x vgrajene LED diode

Testno vezje (primer) - STM32H7 :

| GPIO     | Vrsta            | Povezava       |
|----------|------------------|----------------|
| PC13     | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4      | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10     | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3      | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2,Pi13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |



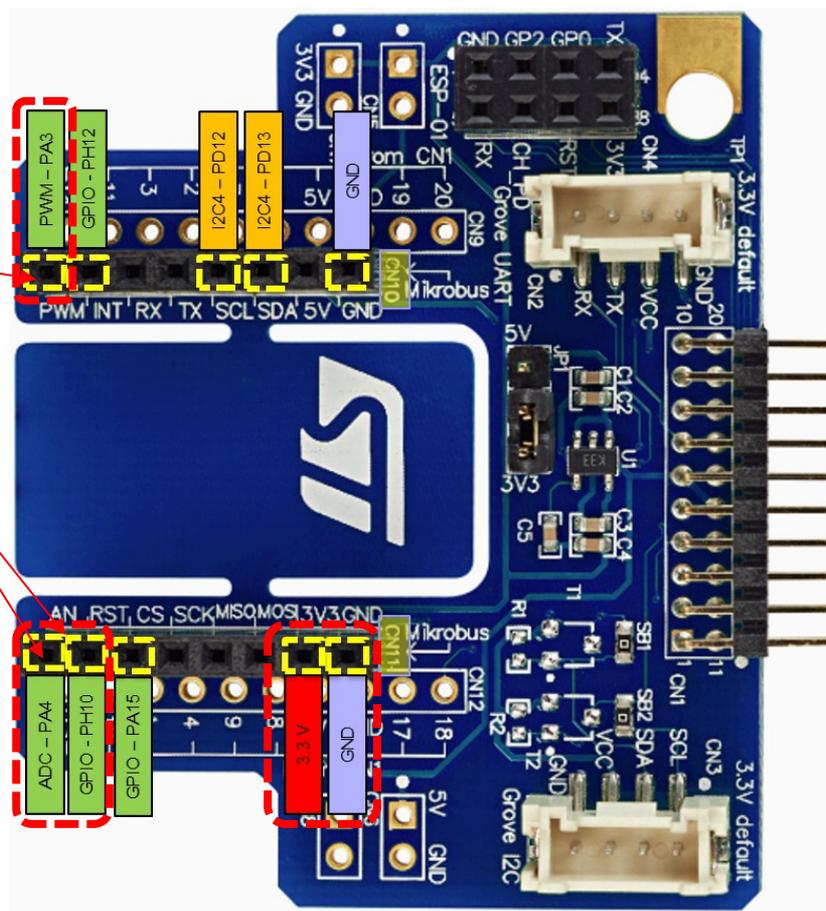


# STM32H7

Priključitev na STM32 : 1x analogni, 1x digitalni vhod, 1x digitalni izhod

Testno vezje (primer) - STM32H7 :

| GPIO     | Vrsta            | Povezava       |
|----------|------------------|----------------|
| PC13     | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4      | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10     | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3      | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2,PI13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |

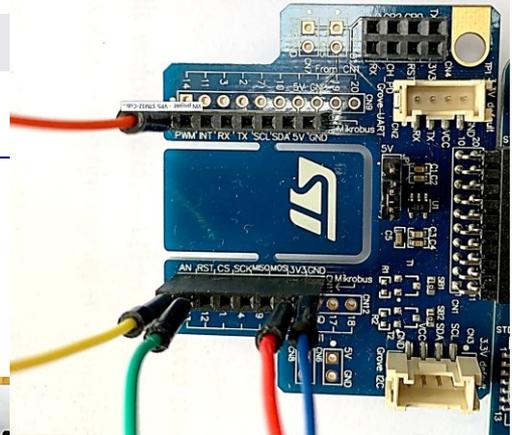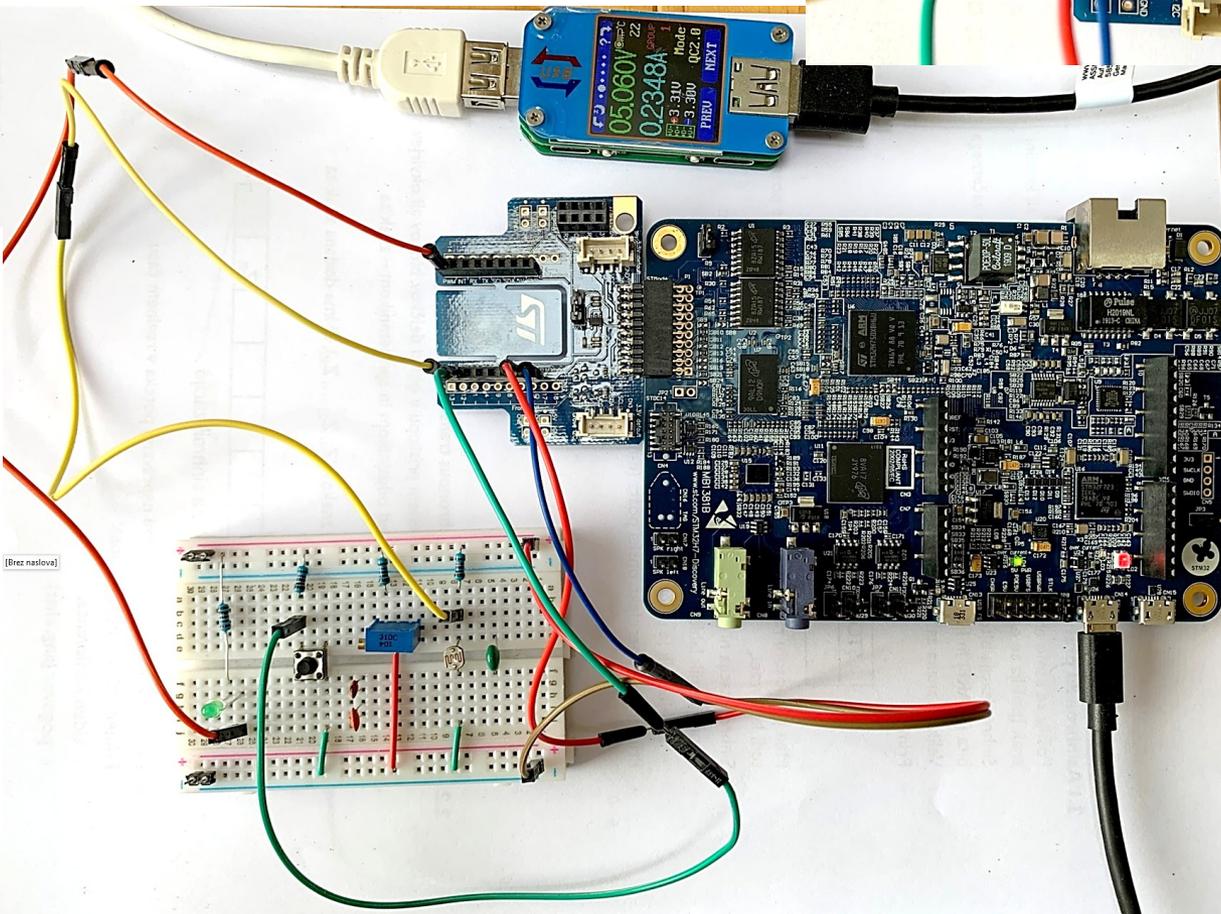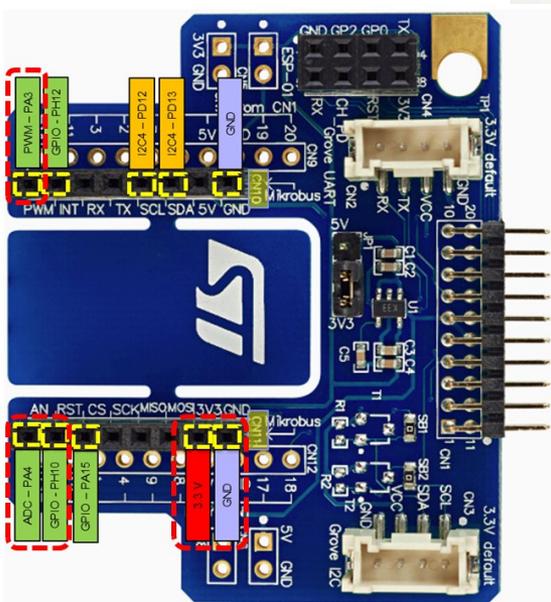

# Delo na STM32H7 razvojnem sistemu

Mikro USB priključek na daljši stranici (srednji !!!) ↓

## Priključitev :

- **Mikro USB priključek na daljši stranici (srednji !!!)**

## Poseben začetni projekt (github) in info za STM32H7 (e-učilnica):

- **dodajanje vsebine (main.c):**



```
CubelDEWorkspace - Sluzba/ORLab-STM32H7/STM32H750B-DK_C_Basic/Core/Src/main.c - STM32CubelDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Project Explorer ×
CubelDE_Workspace
Delo
Node_V4 (in node_v4)
Sluzba
  CAN_IEX_Module
  CAN_IEX_Module_bak
  H7-BSP-LCD-OS
  ORLab-STM32
  ORLab-STM32H7
    Docs
    DWT_Cycles_Measurements
    GPIO_LEDs
    STM32H750B-DK_C_Basic
      Core
        Inc
        Src
main.c
131
132 /* Infinite loop */
133 /* USER CODE BEGIN WHILE */
134 while (1)
135 {
136     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
137     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_2);
138
139     /* USER CODE END WHILE */
140
141     /* USER CODE BEGIN 3 */
142     snprintf (SendBuffer,BUFSIZE,"USART3:%d secs\r\n",Cnt);
143     HAL_UART_Transmit(&huart3,SendBuffer,strlen(SendBuffer),1);
144
145     HAL_Delay(1000);
146     Cnt++;
147 }
148 /* USER CODE END 3 */
149 }
150
```

----- Razvojni sistem STM32H750-DK -----

- STM32H750B-DK Discovery kit with STM32H750XB MCU
- VINLab-STM32H7 - GitHub repozitorij
- STM32H7-online training (tutorials from ST)
- ORLab-STM32H7 - GitHub repozitorij
- STM32H7 - Dokumentacija

## Lastni viri :

[https://github.com/LAPSyLAB/STM32H7\\_Discovery\\_VIN\\_Projects](https://github.com/LAPSyLAB/STM32H7_Discovery_VIN_Projects)

<https://github.com/LAPSyLAB/ORLab-STM32H7>



# STM32H7

## VIN projekt - VP 5 breadboard vezave

### Konfiguracija 2: (PB5 DIG\_OUT, PB4 DIG\_INP, PA1 ADC1\_IN1)

The screenshot shows the 'Pinout & Configuration' window for an STM32H7. The 'ADC1 Mode and Configuration' section is expanded to show the 'Mode' configuration for IN18, which is set to 'IN18 Single-ended'. The 'Configuration' section shows 'Reset Configuration' and 'NVIC Settings', 'DMA Settings', 'GPIO Settings', 'Parameter Settings', and 'User Constants' are all checked. A table at the bottom lists the pin configurations:

| Pin Name | Signal on Pin       | Pin Cont... | GPIO ou... | GPIO n |
|----------|---------------------|-------------|------------|--------|
| PA1_C    | ADC1_INP1;ADC2_INP1 | n/a         | n/a        | Analog |
| PA4      | ADC1_INP18          | n/a         | n/a        | Analog |

Pinout diagram for PA4 showing various peripheral functions:

- Reset\_State
- ADC1\_INP18
- ADC2\_INP18
- DAC1\_OUT1
- DCMI\_HSYNC
- I2S1\_WS
- I2S3\_WS
- LTDC\_VSYNC
- SPI1\_NSS
- SPI3\_NSS
- SPI6\_NSS
- TIM5\_ETR
- USART2\_CK
- USB\_OTG\_HS\_SOF
- GPIO\_Input
- GPIO\_Output
- GPIO\_Analog
- EVENTOUT
- GPIO\_EXTI4

Pinout diagram for PA3 showing various peripheral functions:

- Reset\_State
- ADC1\_INP15
- ADC2\_INP15
- ETH\_COL
- LPTIM5\_OUT
- LTDC\_B2
- LTDC\_B5
- TIM15\_CH2
- TIM2\_CH4
- TIM5\_CH4
- USART2\_RX
- USB\_OTG\_HS\_ULPI\_D0
- GPIO\_Input
- GPIO\_Output
- GPIO\_Analog
- EVENTOUT
- GPIO\_EXTI3

Pinout diagram for PH10 showing various peripheral functions:

- Reset\_State
- DCMI\_D1
- FMC\_D18
- I2C4\_SMBA
- LTDC\_R4
- TIM5\_CH1
- GPIO\_Input
- GPIO\_Output
- GPIO\_Analog
- EVENTOUT
- GPIO\_EXTI10

Testno vezje (primer) - STM32H7 :

| GPIO     | Vrsta            | Povezava       |
|----------|------------------|----------------|
| PC13     | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4      | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10     | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3      | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2,Pi13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |

[Že pripravljen projekt:](#)

[https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7\\_Discovery\\_VIN\\_Projects/tree/main/STM32H750B-DK\\_Breadboard\\_VIN](https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7_Discovery_VIN_Projects/tree/main/STM32H750B-DK_Breadboard_VIN)

## VIN projekt - VP 5 STM32-CubeIDE projekt, breadboard vezave

Program : za branje tipal in pošiljanje po USB Virtual COM Port

```

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOI, GPIO_PIN_13);

  HAL_ADC_Start(&hadc1);
  HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
  AnalogValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Read ADC value on analog input

  KeyState = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOH, GPIO_PIN_10); // Read state of PH10
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, KeyState); // Write to PA3 accordingly

  snprintf(SendBuffer, BUFSIZE, "Hello World [%d]: Key:%d | ADC:%d\n\r", Counter++, KeyState, AnalogValue);
  HAL_UART_Transmit(&huart3, SendBuffer, strlen(SendBuffer), 100);

  HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */

```

```

/* USER CODE BEGIN PV */
#define BUFSIZE 256
char SendBuffer[BUFSIZE];
int Counter;
int KeyState=0;
int AnalogValue;

/* USER CODE END PV */

```

Testno vezje (primer) - STM32H7 :


| GPIO      | Vrsta            | Povezava       |
|-----------|------------------|----------------|
| PC13      | User tipka       | Modra tipka    |
| PA4       | Analogni vhod    | Rumena žička   |
| PH10      | Dig. Vhod        | Zelena žička   |
| PA3       | Dig. Izhod - LED | Oranžna žička  |
| PJ2, Pi13 | Dig. Izhodi      | vgr. LED diode |

[Že pripravljen projekt:](https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7_Discovery_VIN_Projects/tree/main/STM32H750B-DK_Breadboard_VIN)



[https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7\\_Discovery\\_VIN\\_Projects/tree/main/STM32H750B-DK\\_Breadboard\\_VIN](https://github.com/LAPSYLAB/STM32H7_Discovery_VIN_Projects/tree/main/STM32H750B-DK_Breadboard_VIN)
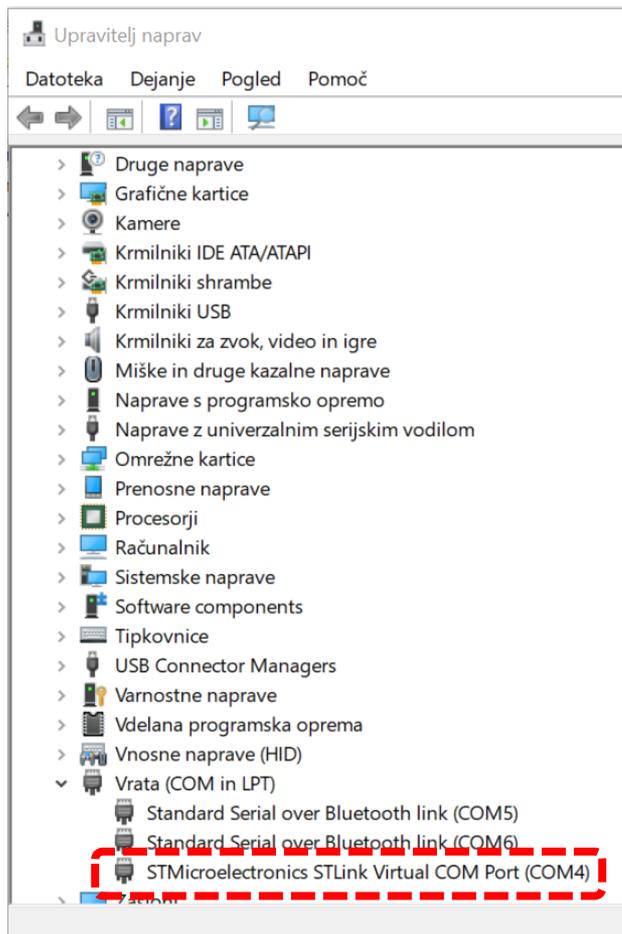
## Osnovni projekt CubeIDE – USB Virtual COM Port (USART3 na STM strani)

Program : sprejem na PC strani (povezava že vzpostavljena z Micro-USB kablom)



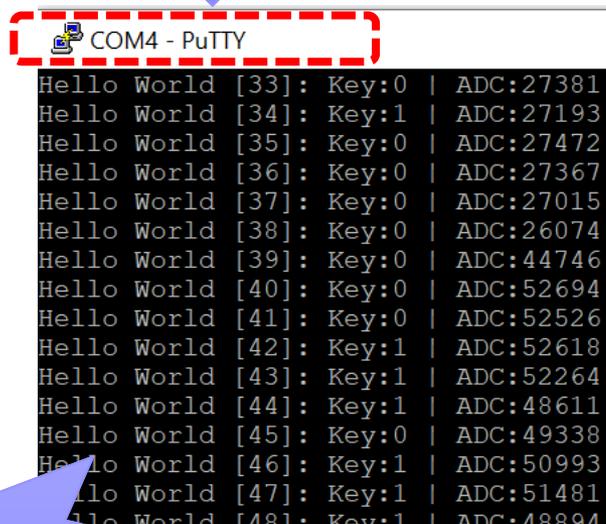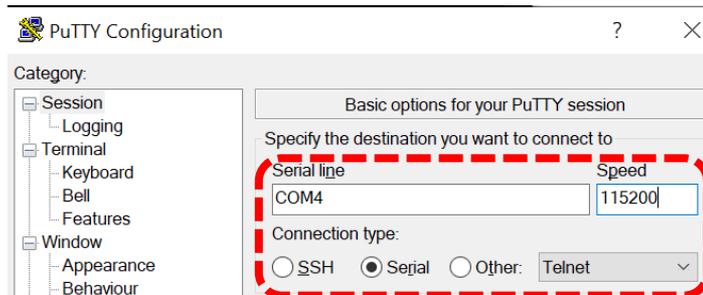
<https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>



Test serial  
comm.
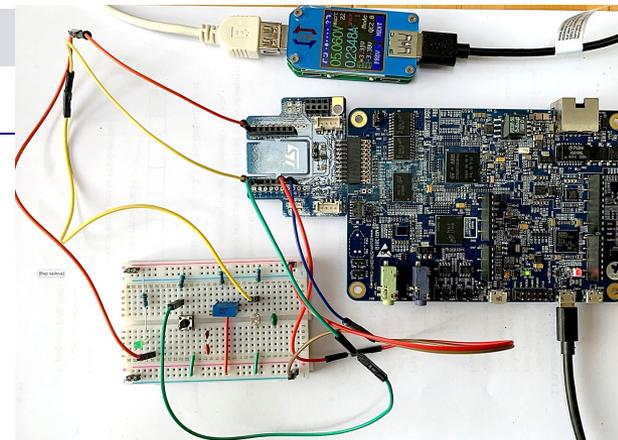
## Breadboard – DN2-VP4:

- Spada v sklop poročila DN2 z LAB vaj
- Naredite sebi zanimivo rešitev z ustrežno kodo
- Objavite v OneNote delovnem zvezku
- **\_Prostor za sodelovanje, razdelek DN2-VP4 Breadboard**



← Uporaba prostora za sodelovanje DN1-VI naprave DN2-VP3 TinkerCad **DN2-VP4 Breadboard** +

Preberi.me  
sreda, 16. marec 2022 18:09

Tukaj objavite svoje rešitve naloge:

- Naredite svojo stran z naslovom rešitve
- Par stavkov opisa, slika in izseki kode
- Rešitev shranite v svojem zvezku za vključitev v DN2 poročilo z laboratorijskih vaj (naloge DN2-VP4)