




Digitalna vezja UL, FRI



Vaja 14 Pomnilna celica JK

- Realizirajte sinhronsko pomnilno celico JK, če imate na voljo sinhronsko pomnilno celico D in logična vrata NOT in 2/I MUX.

1. **Blok shema** logičnega vezja

 

2. Karakteristična tabela delovanja pomnilne celice D in JK.

D	$Q(t + 1)$
0	0
1	1



J	K	$Q(t + 1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q(t)}$

2. Binarna aplikacijska tabela pomnilne celice JK in vzbujevalna tabela za pomnilno celico D.

J	K	Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0


2. Izračun krmilnega vezja za pomnilno celico D
2/1 MUX

$$(A_0 = Q)$$


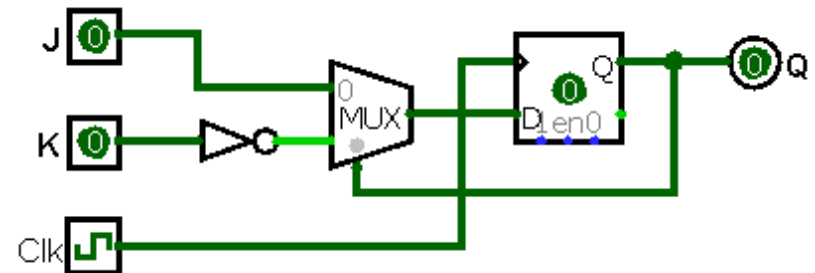
 


❑ Realizacija urinega signala in pomnilne celice JK

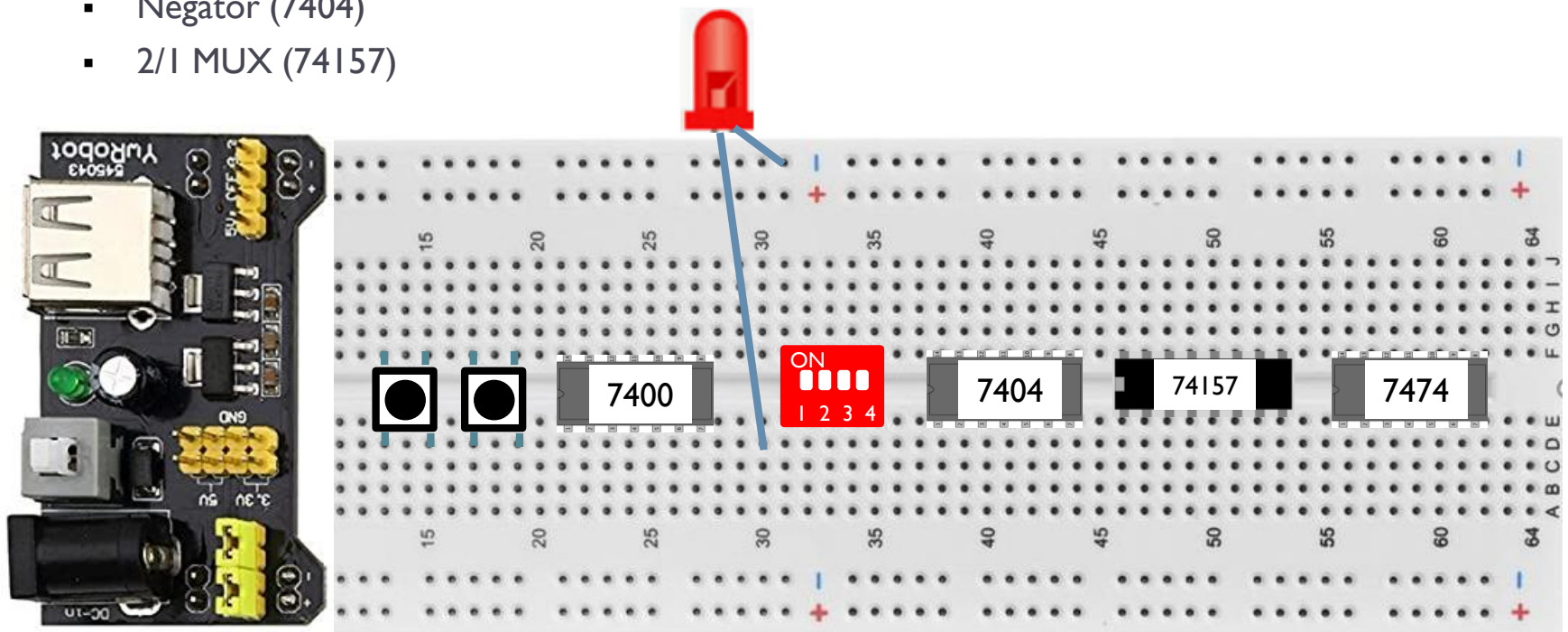- 2x Tipka
- Stikala
- NAND (7400)
- Pomnilna celica D (7474)
- Negator (7404)
- 2/I MUX (74157)






- Urin signal Clk:
7400 - NAND

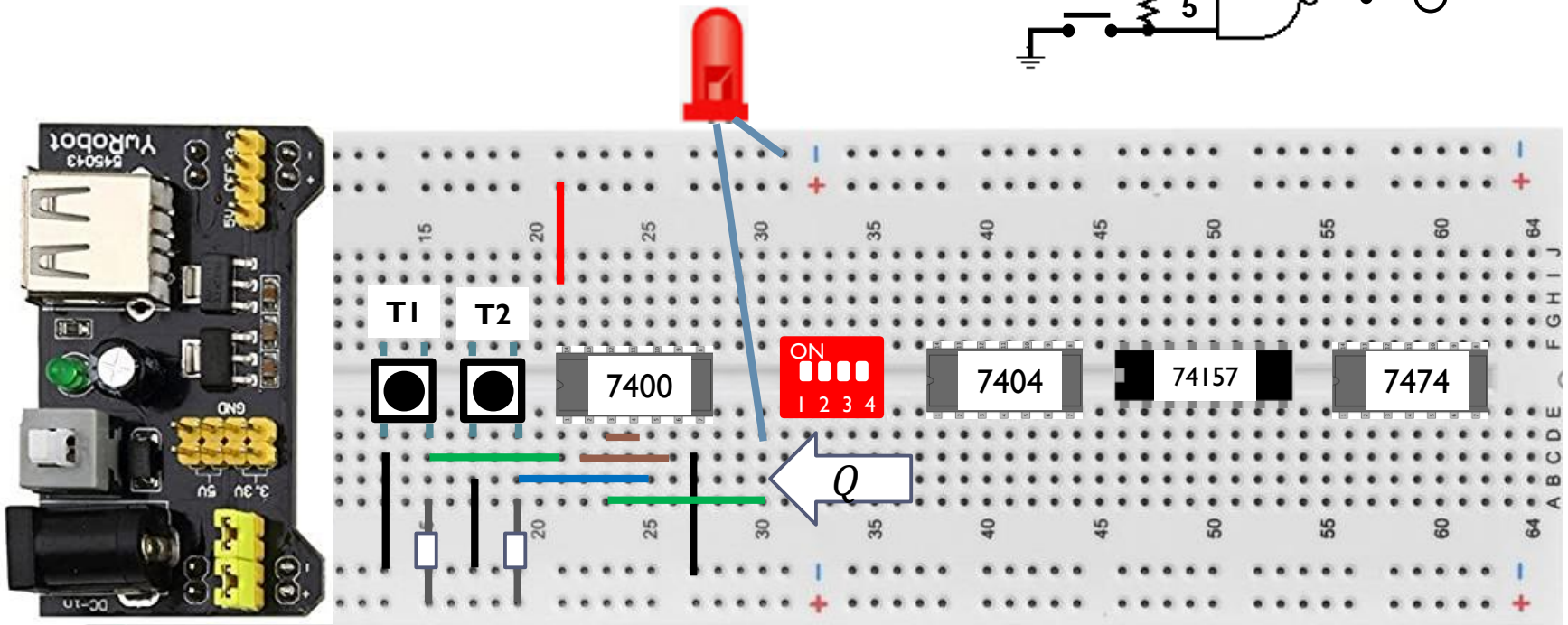
 
 


□ Povezava JK pomnilne celice




7474 - JK

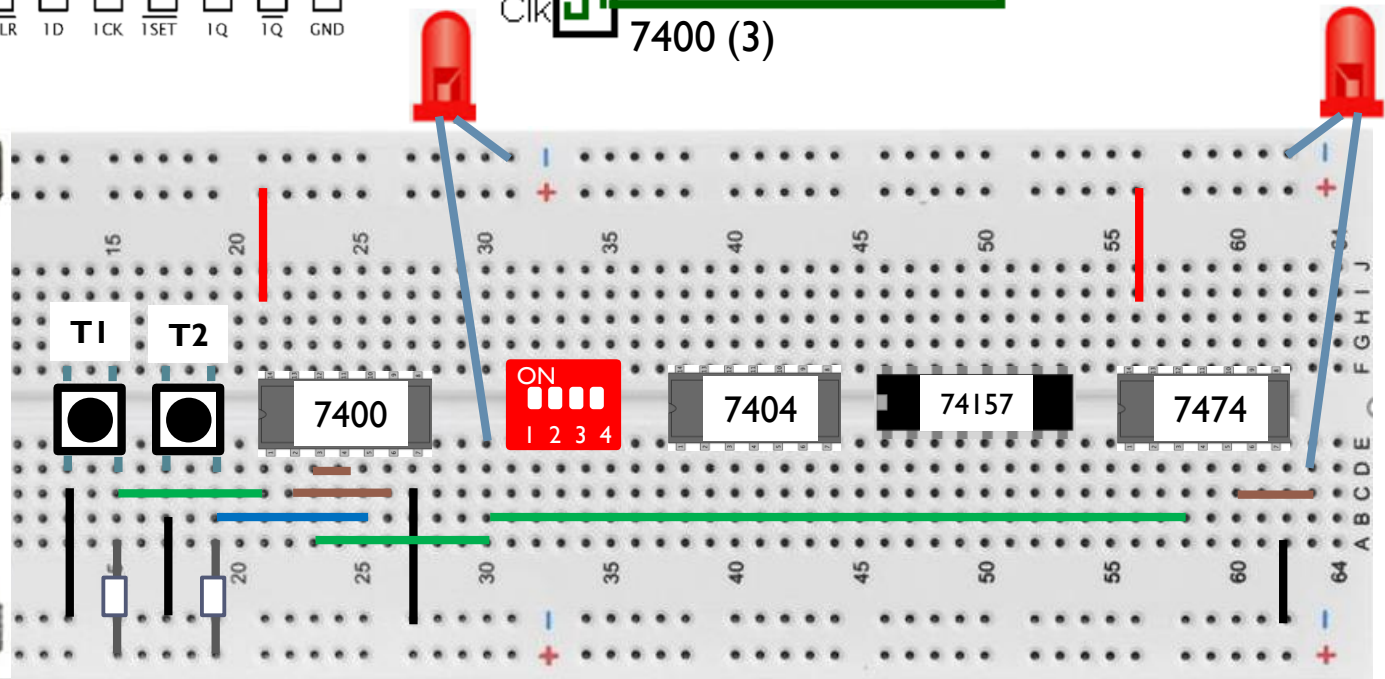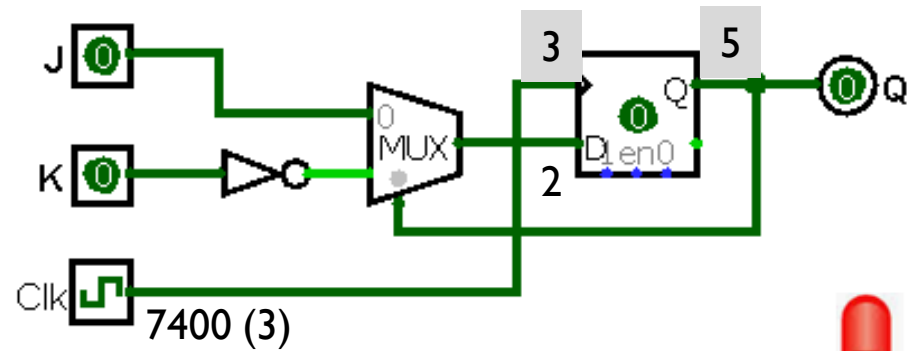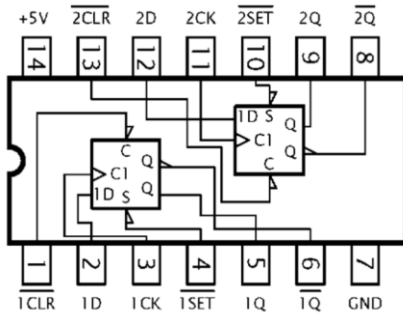

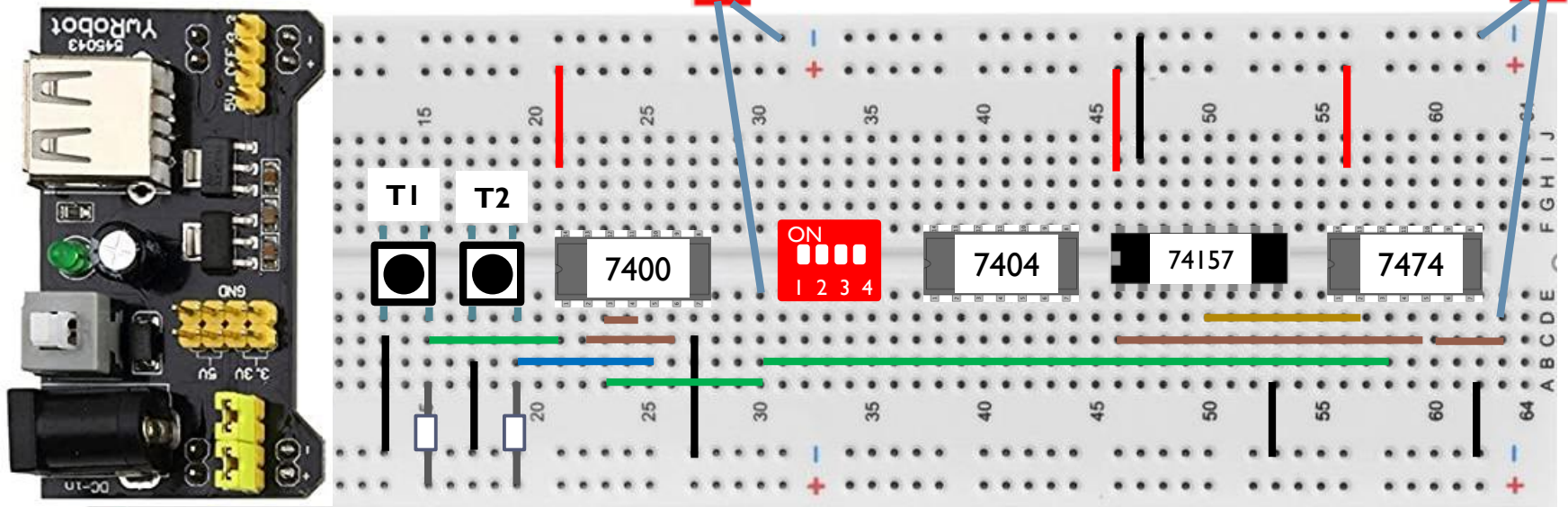
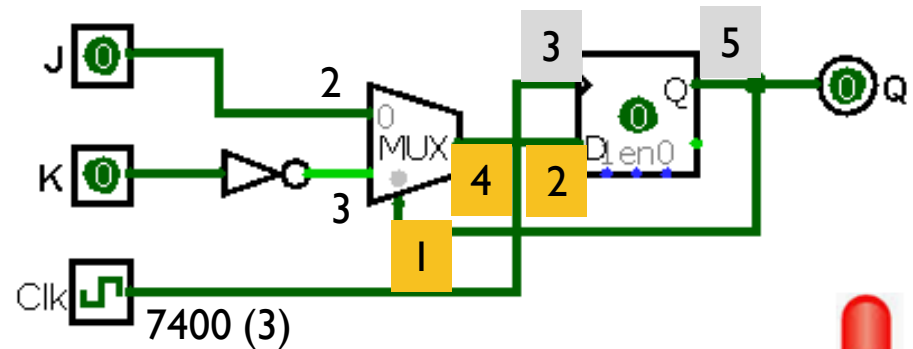
 
□ Povezava 2/I MUXa (74157) in pomnilne celice JK



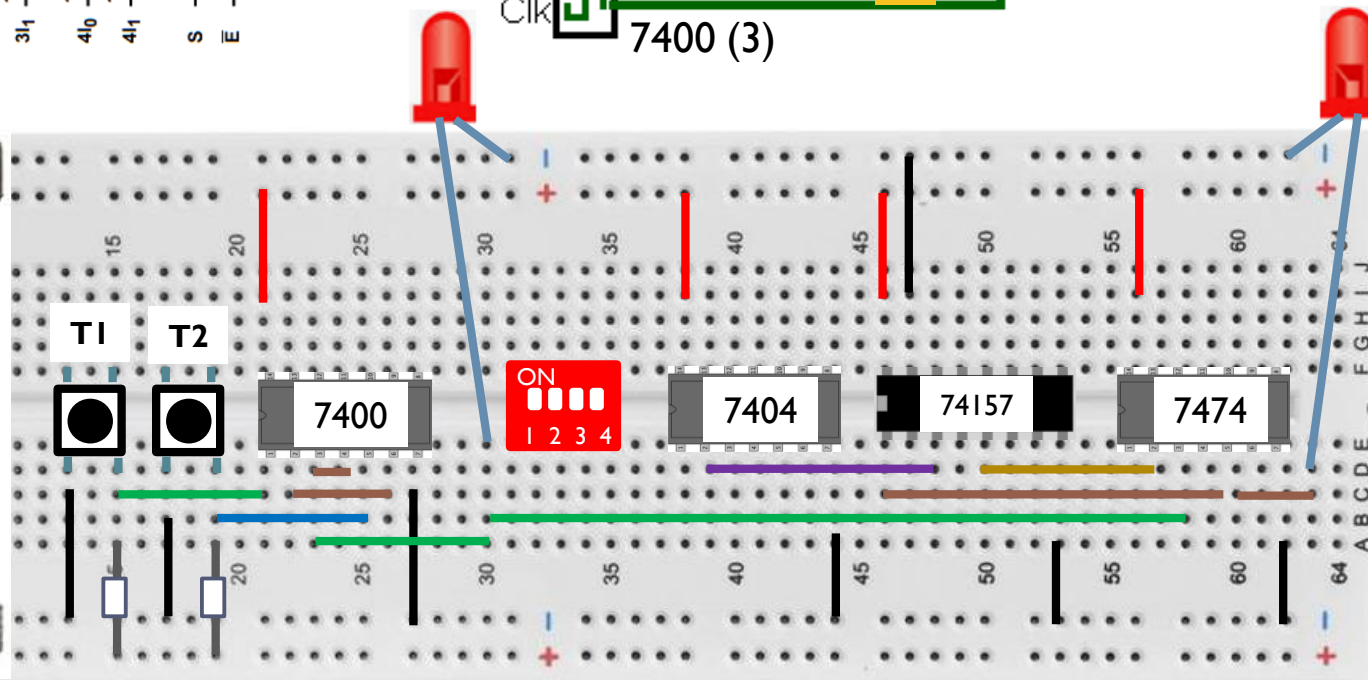
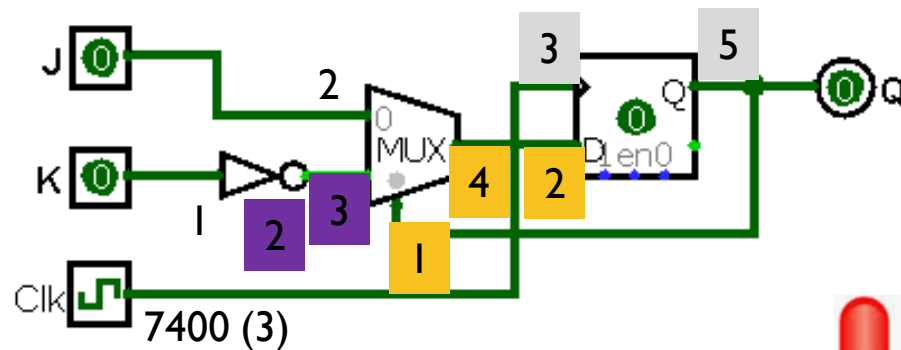
 
□ Povezava 2/I MUXa (74157) in vhodov J in K



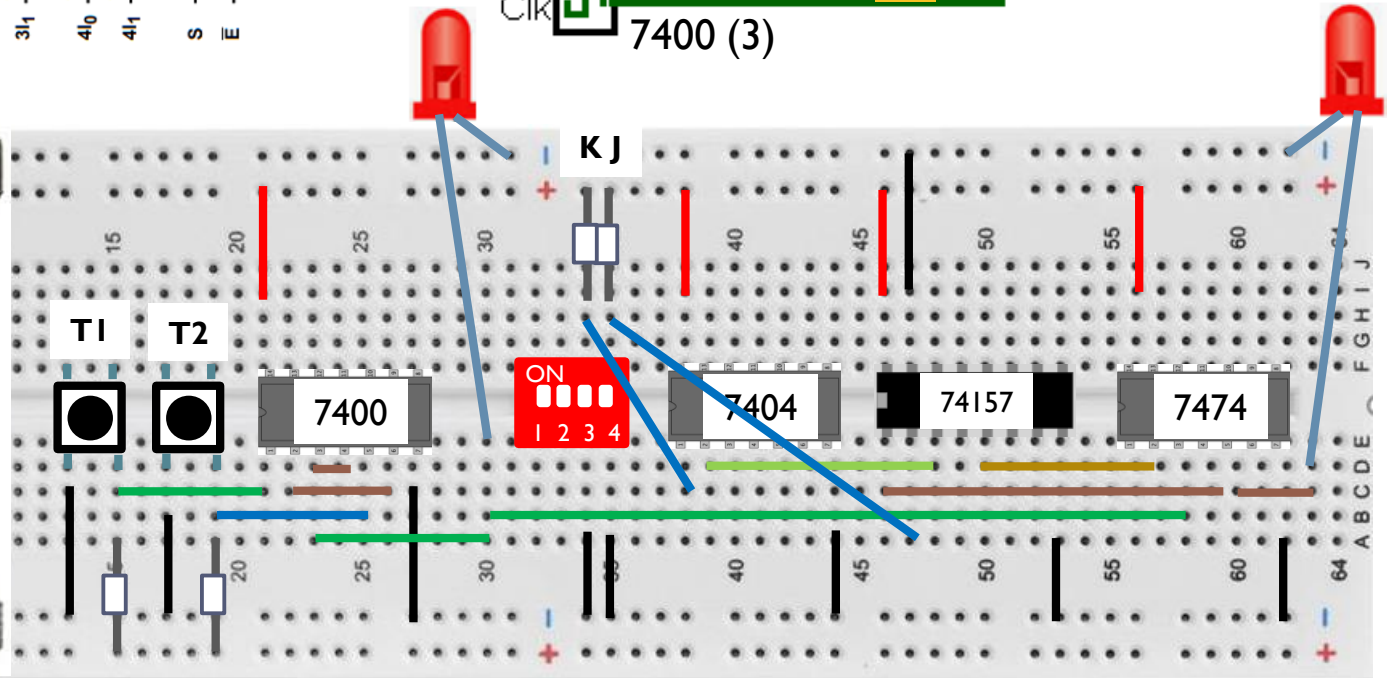 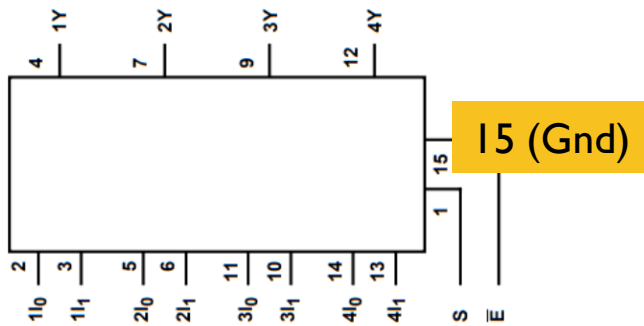□ Povezava 2/I MUXa (74157) in stikal (vhoda J in K)



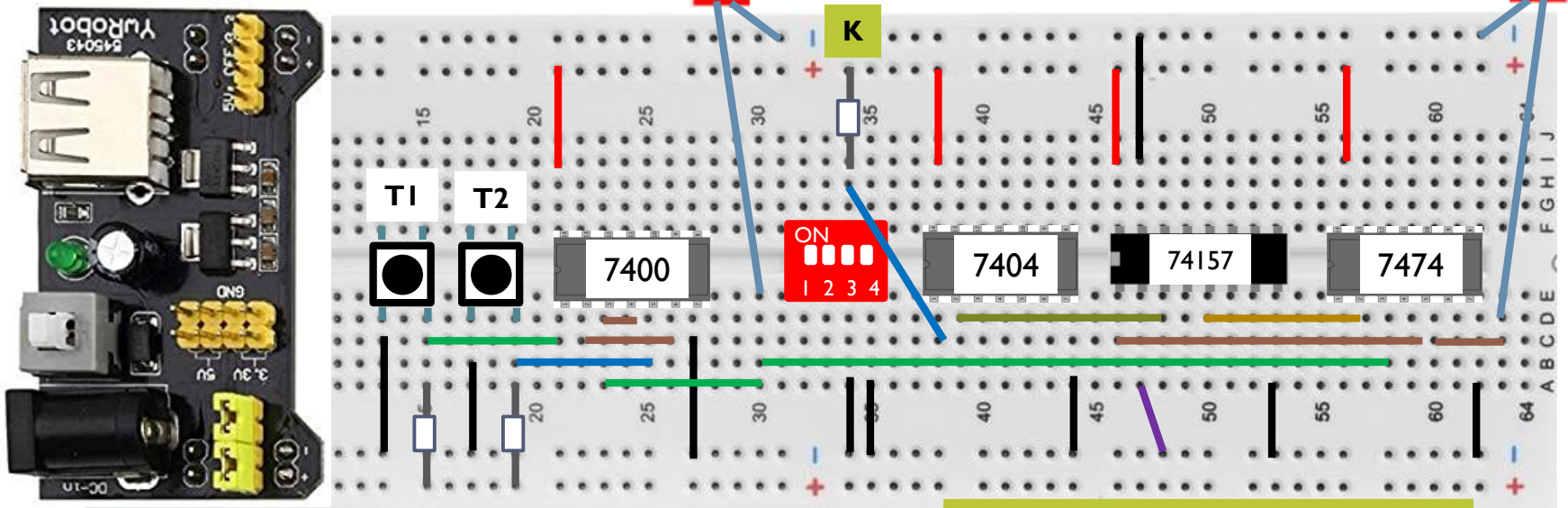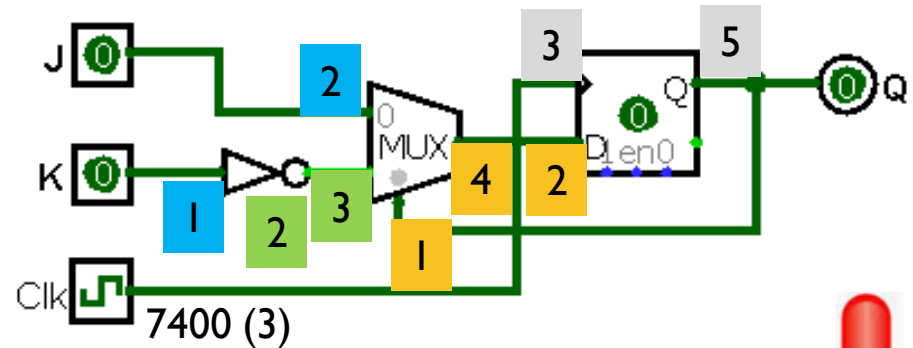 - Povezava 2/I MUXa (74157) in stikal (vhoda J in K)- **nimamo upora**



J – izmenoma uporabimo Gnd in Vcc