

Digitalno načrtovanje

Izvajalec: prof. dr. Patricio Bulić

Asistent: Rok Češnovar

Proces

```
<ime_procesa>: process (<sensitivity_list>)
```

```
begin
```

```
    --koda procesa
```

```
end
```

- v <sensitivity_list> navedemo vse signale, ki bodo povzročili spremembe na izhodih iz procesa

if stavek

- Uporabeni samo znotraj procesa

```
if pogoj then
    --prireditve
else
    --prireditve
end if;
```

```
if pogoj then
    --prireditve
elsif pogoj then
    --prireditve
else
    --prireditve
end if;
```

case stavek

case s is

when vred1 => izhod <= izraz1;

when vred2 => izhod <= izraz2;

when vred3 => izhod <= izraz3;

when others => izhod <= izraz4;


end case;

- zadnji (default) člen je obvezen

Primer

- 4/1 mux
 
```
process (i,s)
begin
    case s is
        when "00" => o <= i(0);
        when "01" => o <= i(1);
        when "10" => o <= i(2);
        when "11" => o <= i(3);
        when others => o <= i(0);
    end case;
end process;
```



Sekvenčna vezja

- V sekvenčnih vezjih se spremembe dogajajo ob dogodkih ure (prvi/zadnji fronti)
- Dogodek na signalu ure zaznamo z `clk'event`
 - `clk` je signal za uro
 - `'event` je `true`, ko je prišlo do spremembe signala
- Prva fronta
 - `clk'event and clk = '1'`
- Zadnja fronta
 - `clk'event and clk = '0'`



Primer – D celica

```
process(clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        q <= d ;
    end if ;
end process ;
```

Primer - števec

```
process(clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        if(rst= '1 ') then
            --(others => '0') resetira vrednost na 0
            count <= (others => '0');
        else
            count <= count + 1;
        end if;
    end if ;
end process ;
```


VHDL knjižnice

- Če ste bili pozorni ste v VHDL kodi opazili:

```
library IEEE;
```

```
use IEEE. STD_LOGIC_1164. ALL;
```

- knjižnica IEEE. STD_LOGIC_1164 definira tipa STD_LOGIC in STD_LOGIC_VECTOR ter nekaj uporabnih funkcij, na primer:
 - rising_edge (namesto clk'event and clk = '1')
 - falling_edge (namesto clk'event and clk = '0')

IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL

- omogoča uporabo tipov `std_logic` in `std_logic_vector` kot nepredznačenih števil
- definira naslednje operacije nad `std_logic_vector` in `std_logic`:
 - +, -, *
 - <, <=, >, >=, =, /=
 - shr, shl (shift right in shift left)

Naloga

- Napišite VHDL modul, ki bo ustvaril vzorec „pomikanja“ na LED (pol-sekundni interval)