

Digitalno načrtovanje

Generični VHDL moduli in povezovanje
Simulator

Izvajalec: prof. dr. Patricio Bulić

Asistent: Rok Češnovar

Generic

- generic spremenljivke uporabljamo za gradnjo splošnih gradnikov, npr. n-bitni števec
- ob deklaraciji navedemo privzeto vrednost.

```
entity counter is
Port (
    data : in STD_LOGIC_VECTOR ( 3 downto 0);
    clock : in STD_LOGIC;
    reset : in STD_LOGIC
);
end counter ;
```

Generic

- generic spremenljivke uporabljamo za gradnjo splošnih gradnikov, npr. n-bitni števec
- ob deklaraciji navedemo privzeto vrednost.

entity counter is

```
Generic ( data_width : integer := 8 );
```

```
Port (
```

```
    data : in STD_LOGIC_VECTOR ( data_width -1 downto 0);
```

```
    clock : in STD_LOGIC;
```

```
    reset : in STD_LOGIC
```

```
);
```

```
end counter ;
```

Povezovanje gradnikov

- Želimo bolj pregledno strukturo gradnikov in večkratno uporabo že zgrajenih gradnikov
 - npr. "kodo" za 4-bitni števec lahko uporabimo tudi za 5-bitni števec
- Primer: Števec iz zadnje vaje razdelimo v 2 manjša gradnika
 - prescaler
 - vhod: clock, reset, limit
 - izhod: enable
 - števec
 - vhod: clock, reset, enable
 - izhod: data

Prescaler

entity prescaler is

Generic (

max_width : integer := 8;

);

Port (

clock: in STD_LOGIC;

reset: in STD_LOGIC;

enable: out STD_LOGIC;

limit: in STD_LOGIC_VECTOR(max_width-1 downto 0);

);

end prescaler ;

Counter

entity counter is

```
Generic ( width : integer := 8 );
```

```
Port (
```

```
    clock: in STD_LOGIC;
```

```
    reset: in STD_LOGIC;
```

```
    enable: in STD_LOGIC;
```

```
    data: out STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0)
```

```
);
```

```
end counter ;
```

Zunanji modul

- zunanji modul ne more biti generični

entity top is

Port (

clock: in **STD_LOGIC**;

reset: in **STD_LOGIC**;

data: out **STD_LOGIC_VECTOR**(3 downto 0);

);

end top ;

Povezovanje

- Gradnik, ki ga želimo uporabiti znotraj drugega gradnika, imenujemo komponenta

Deklaracija:

```
component ime_komponente  
    port ( ime: smer tip_signala ...);  
end component;
```

Povezovanje:

oznaka: ime_komponente

```
port map (  
    ime_signala_kom => ime_signala_vezje,  
    ime_signala_kom2 => ime_signala_vezje2,  
    ...  
);
```


Povezovanje

```
architecture Behavioral of top is
  component prescaler
    Generic ( max_width : integer := 8; )
    Port (
      clock: in STD_LOGIC;
      reset: in STD_LOGIC;
      enable: out STD_LOGIC;
    );
  end component;

  component counter
    Generic ( width : integer := 8 );
    Port (
      clock: in STD_LOGIC;
      reset: in STD_LOGIC;
      enable: in STD_LOGIC;
      data: out STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
    );
  end component;
  --notranji signal, ki ga uporabimo za povezovanje obeh komponent
  signal enable: STD_LOGIC;

begin
```

Povezovanje

pr : prescaler

generic map (max_width => 28)

port map (

clock => clock,

reset => reset,

enable => enable,

limit => X"5F5E0FF"

);

- signali na desni strani so del top modula, signali na levi pa del modula, ki ga povezujemo

Povezovanje

```
cnt : counter  
generic map
```

```
(  
    width => 4  
)
```



```
port map
```

```
(  
    clock => clock,  
    reset => reset,  
    enable => enable,  
    data => data  
);
```

```
end Behavioral;
```

Simulator

- Dodamo nov modul -> VHDL Test Bench

 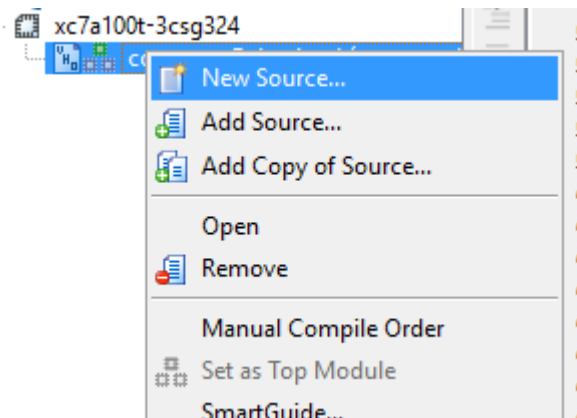

Simulator

- Izberemo modul, ki ga želimo testirati
- Generiramo test bench modul, ki vsebuje izbrani modul
- Definiramo vrednosti na vhodu in spremembe skozi čas

Test bench

- Ločen proces za generiranje ure

```
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
 uut: counter PORT MAP (
     clk => clk,
     rst => rst,
     count_out => count_out
 );

-- Clock process definitions
 clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;
```

Test bench

- Ostale vhodne vrednosti definiramo v ločenem procesu

– prireditveni stavki in wait ukazi

```
wait for 100 ns;
```

```
wait for clk_period*10;
```

- clk_period je preddefiniran konstanta

```
wait;
```

- čaka nedoločeno časa

Test bench

```
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    rst <= '1';
    wait for 100 ns;
    -- hold reset state for 100 ns.
    rst <= '0';
    wait for clk_period*10;


    -- insert stimulus here

    wait;


end process;
```


Uporaba simulatorja

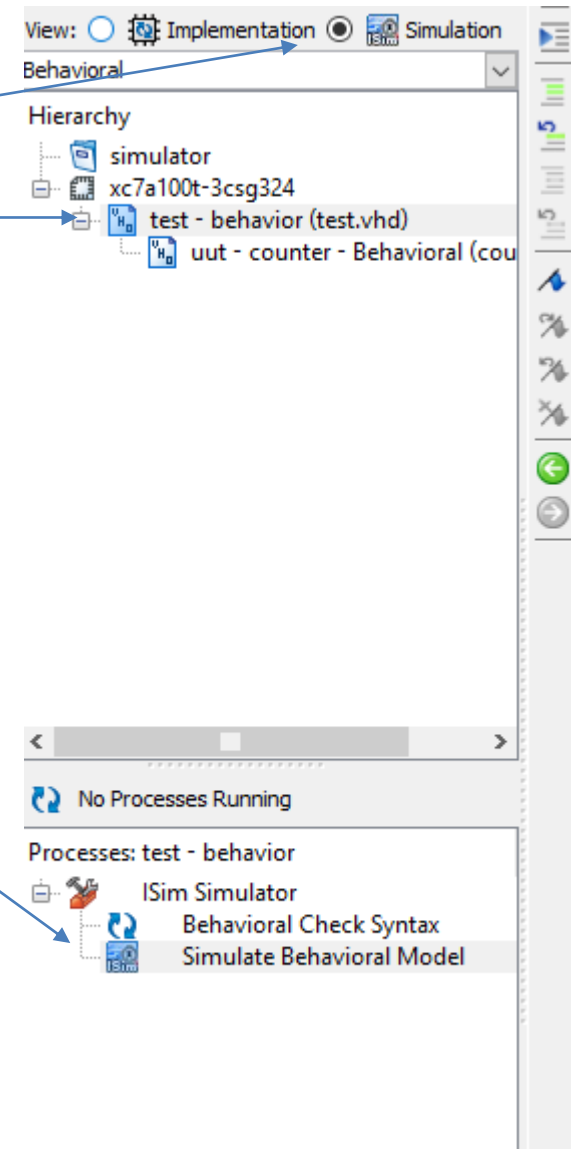- Izberi „simulation“
- Izberi modul za test
- Poženi



Simulacija

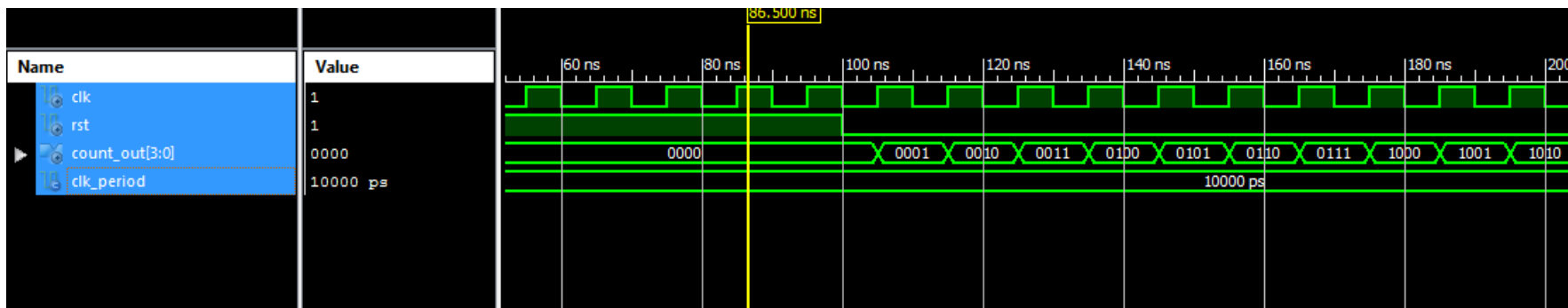

Naloga

- Dokončajte projekt iz vaje:
 - dodajte modul za prescaler in dokončajte sekundni števec
 - zamenjajte module „counter“ s „shifter“ modulom, ki bo upravljal LED diode kot v nalogi prejšnjega tedna