

# Digitalna vezja

2024/2025

Miha Moškon

[miha.moskon@fri.uni-lj.si](mailto:miha.moskon@fri.uni-lj.si)

<https://fri.uni-lj.si/en/about-faculty/employees/miha-moskon>

# Vsebina predmeta

- Uvod
- Delovanje digitalnih elektronskih vezij, logične družine
- Logične funkcije in Booleova algebra
- Oblike zapisa logičnih funkcij
- Minimizacija (Karnaughjevi diagrami, Quince-McCluskey metoda)
- Funkcijska polnost
- Strukturalna vezja (multiplekser, dekodirnik, kodirnik)
- Osnove dvojiške aritmetike
- Sekvenčna vezja in pomnjenje
- Registri in števci
- Avtomati
- Načrtovanje enostavnega procesorja

# Osnovna literatura

Zapiski s predavanj + povzetki (učilnica)

Knjiga: John F. Wakerly, Digital design: Principles & Practices

([http://ebook.pldworld.com/eBook/DIGITAL%20DESIGN%20PRINCIPLES%20&%20PRACTICES%203rd%20Edition/digital\\_design-third\\_edition-1.pdf](http://ebook.pldworld.com/eBook/DIGITAL%20DESIGN%20PRINCIPLES%20&%20PRACTICES%203rd%20Edition/digital_design-third_edition-1.pdf))

Vaje + malo teorije: Miha Moškon, Priprave na vaje za predmet Osnove digitalnih vezij

([https://github.com/mmoskon/ODV\\_skripta/raw/master/ODV\\_skripta.pdf](https://github.com/mmoskon/ODV_skripta/raw/master/ODV_skripta.pdf))

Učbenik: Mira Trebar, Osnove logičnih vezij

# Potek predmeta

## Predavanja

Laboratorijske vaje (računalniška učilnica)

- delo v simulacijskem okolju (Logisim, Logisim Evolution)
- delo na *protoboard*-ih
- sprotno ocenjevanje laboratorijskih nalog

## Pisni in ustni izpit

## Kolokvij

# Uvod: kaj so digitalna vezja?

Predstavitev informacij s števkami (angl. *digits*) – diskretna predstavitev

Običajno dvojiška (binarna) digitalna vezja – predstavitev informacij z biti (0 ali 1)

Digitalna elektronska vezja: predstavitev informacij z napetostnimi nivoji, ki določajo logično 0 oziroma logično 1

Gradijo današnje računalnike (od procesorja do vhodno/izhodnih naprav)

# Nivo predmeta

Osnove delovanja gradnikov digitalnih elektronskih vezij

Sodobna orodja omogočajo gradnjo digitalnih vezij na višjih nivojih abstrakcije

Nivo logičnih vrat, registrov, pomnilnih celic

# Logične družine

Digitalna vezja

Miha Moškon

[miha.moskon@fri.uni-lj.si](mailto:miha.moskon@fri.uni-lj.si)

<https://fri.uni-lj.si/en/about-faculty/employees/miha-moskon>

# Logični signali

Digitalna logika preslikuje (neskočne) zvezne vrednosti analognega elektronskega signala v logični vrednosti 0 in 1.

Lažja analiza in načrtovanje z uporabo Booleove algebре, pravilnostnih tabel,...

Logična vrednost = bit

$n$  bitov  $\rightarrow 2^n$  različnih vrednosti

# Logični signali

Preslikava napetosti signala v logično vrednost – 3 regije → vmesna regija določa neundefinirano (prepovedano) področje

Jasno in zanesljivo dekodiranje stanja

Odpornost na šum

# Zgodovina

Prva elektronska logična vezja: temeljila na elektromehanskih **relejih** (Bell laboratories, 1930)

Prvi elektronski digitalni računalnik: Eniac, sredina 1940-ih let, 18000 elektronk (vacuum tubes)

Polprevodne diode, bipolarni tranzistorji: konec 1950-ih let

Integrirano vezje (IC): komponente na istem čipu, 1960-a leta

# Logične družine

Logične družine: integrirana vezja s podobnimi vhodnimi, izhodnimi in notranjimi karakteristikami, ki izvajajo različne logične funkcije (kompatibilnost!!!)

TTL – transistor-transistor logic:

- temelji na bipolarnih tranzistorjih BJT (bipolar junction transistor)
- mešanje component iz različnih TTL serij
- še vedno se pojavlja

CMOS –


- Temelji na tranzistorjih MOSFET (metal-oxide semiconductor field effect transistor) – vpeljani pred BJT, ampak takrat problematični za izdelavo, počasnješi, energijsko bolj učinkoviti
- CMOS (complementary MOS) v sredini 1980-ih let
- večinoma nadomestil TTL v 1990-ih letih
- VLSI – very large-scale integration, celotna naprava (npr. processor) na čipu, od 10.000 do več milijard tranzistorjev na čipu

# MOS tranzistor

3 priključki: gate, drain, source

Analogija z napetostno-krmiljenim uporom:


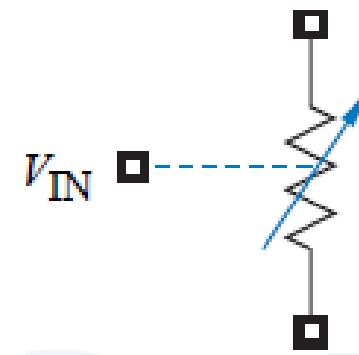
- zelo visoka upornost (izklop)
- zelo nizka upornost (vklop)





# nMOS, pMOS

Tip kanala, na katerem je priključek, ki kontrolira upornost (gate – g)

nMOS

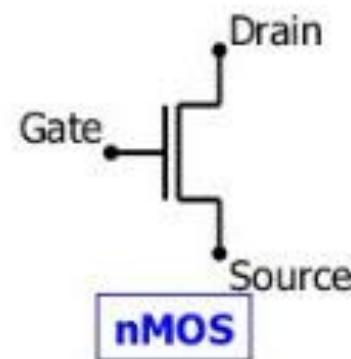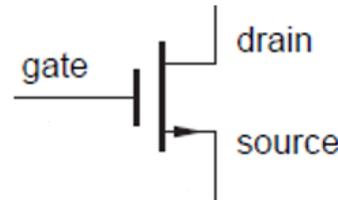


pMOS

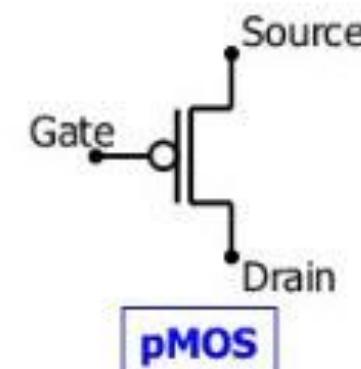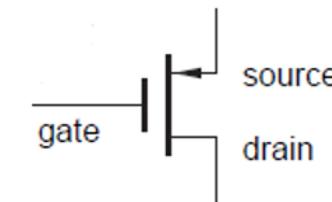
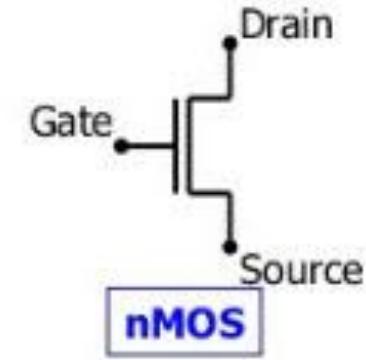
# nMOS


Običajno: drain ima višjo napetost kot source



VGS: 0 ali pozitivna

$V_{GS} = 0 \rightarrow$  visoka upornost RDS

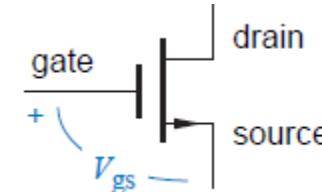$V_{GS} > 0 \rightarrow$  nizka upornost RDS ( $10 \Omega$  ali manj)




voltage-controlled resistance:  
increase  $V_{gs}$  ==> decrease  $R_{ds}$

Note: normally,  $V_{gs} \geq 0$
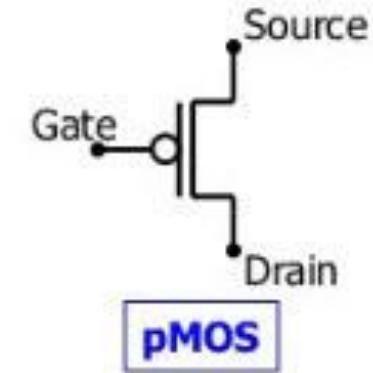
# pMOS


Običajno: source ima višjo napetost kot drain



VGS: 0 ali negativna

$V_{GS} = 0 \rightarrow$  visoka upornost RDS

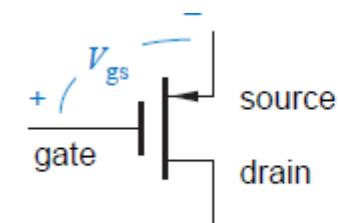$V_{GS} < 0 \rightarrow$  nizka upornost RDS ( $10 \Omega$  ali manj)



Voltage-controlled resistance:  
decrease  $V_{gs}$  ==> decrease  $R_{ds}$

Note: normally,  $V_{gs} \leq 0$


# MOS delovanje

Gate ima zelo veliko impedanco – ločen od source-a in drain-a preko izolatorja z visoko upornostjo

Napetost na gate ustvari električno polje, ki omogoči (ali zavre) tok elektronov med source-om in drain-om → field effect

Skozi vrata ni praktično nič toka (puščanje – leakage current)

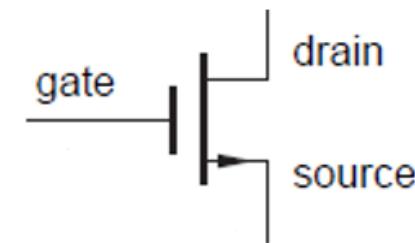
Efekt kondenzatorja (kondenzator med gate in source/drain): pri veliki hitrosti preklopov poraba moči zaradi polnjenja/praznjenja kondenzatorja



# CMOS inverter


CMOS – complementary MOS – komplementarnost NMOS in PMOS tranzistorja

Napajalna napetost: VDD – tipično 5 V

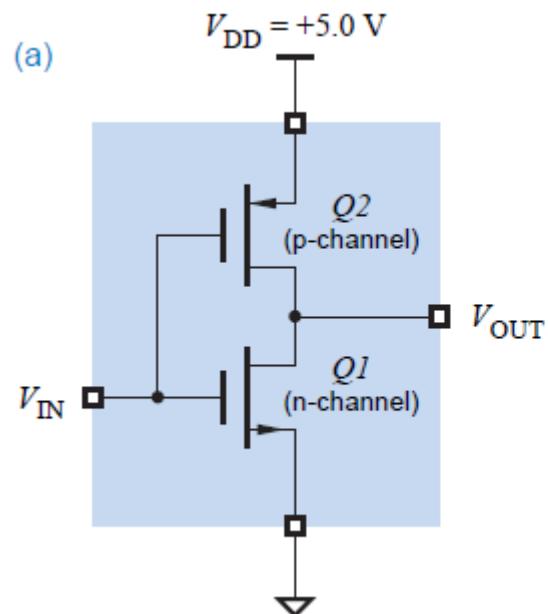


(b)

$V_{IN}$	$Q_1$	$Q_2$	$V_{OUT}$
0.0 (L)	off	on	5.0 (H)
5.0 (H)	on	off	0.0 (L)

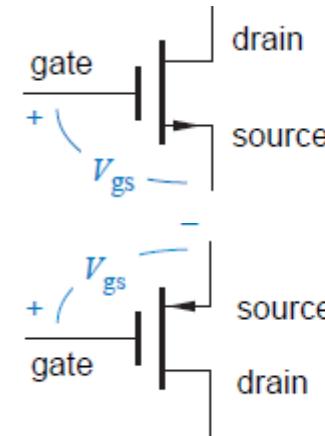

voltage-controlled resistance:  
increase  $V_{gs} \Rightarrow$  decrease  $R_{ds}$


Note: normally,  $V_{gs} \geq 0$

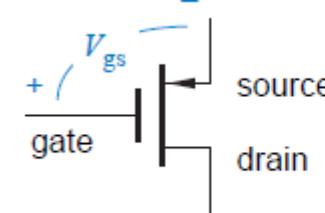

Voltage-controlled resistance:  
decrease  $V_{gs} \Rightarrow$  decrease  $R_{ds}$



Note: normally,  $V_{gs} \leq 0$

# CMOS inverter


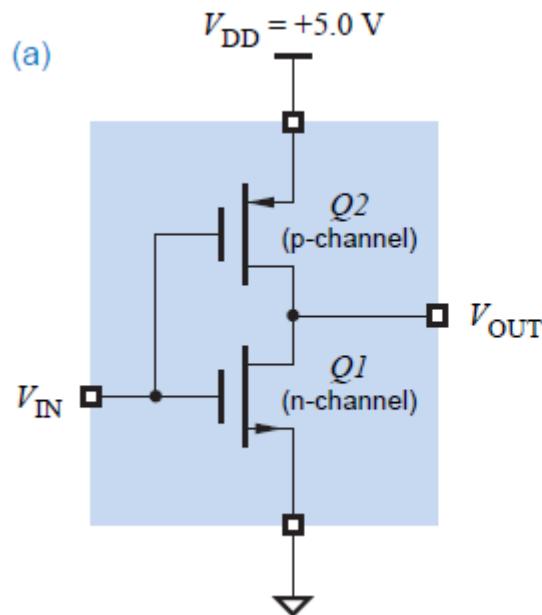


(b)

$V_{IN}$	$Q1$	$Q2$	$V_{OUT}$
0.0 (L)	off	on	5.0 (H)
5.0 (H)	on	off	0.0 (L)

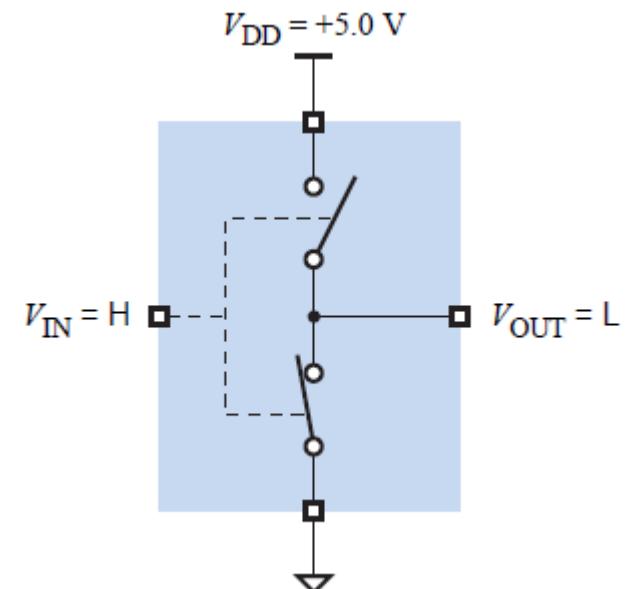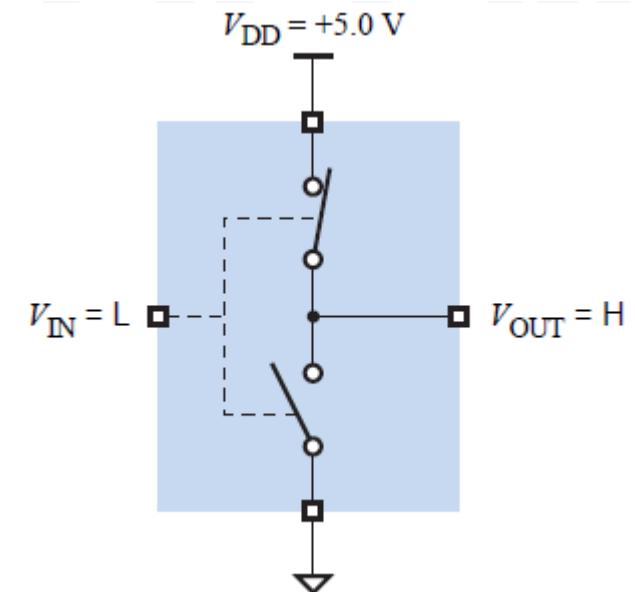


# CMOS inverter

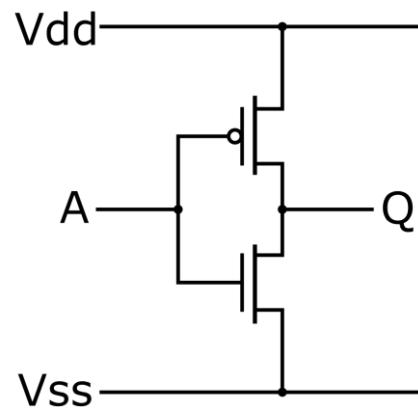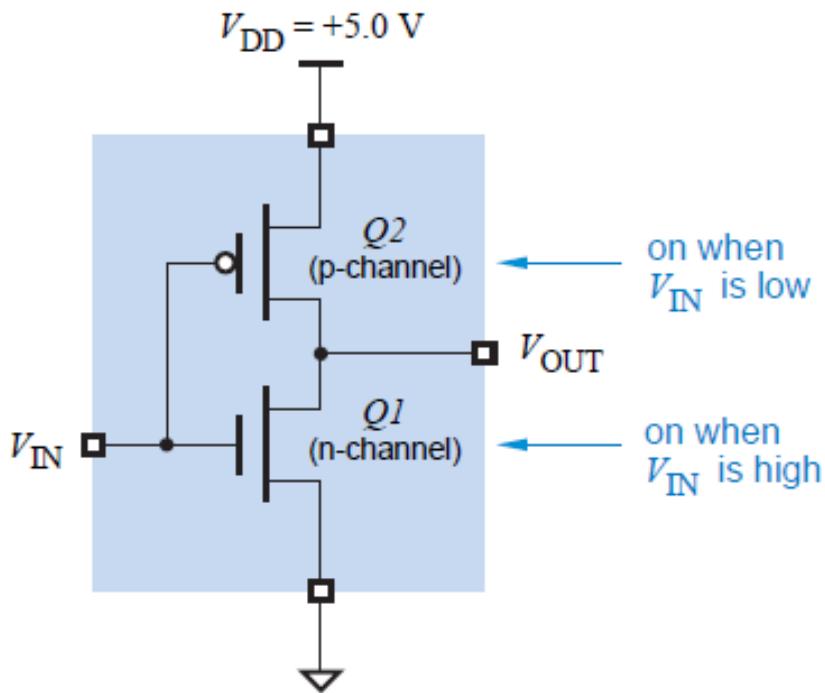


Poimenovanje izhaja iz nMOS:

VDD – drain voltage (tudi VCC – sicer pri TTL)

VSS – source voltage (GND)

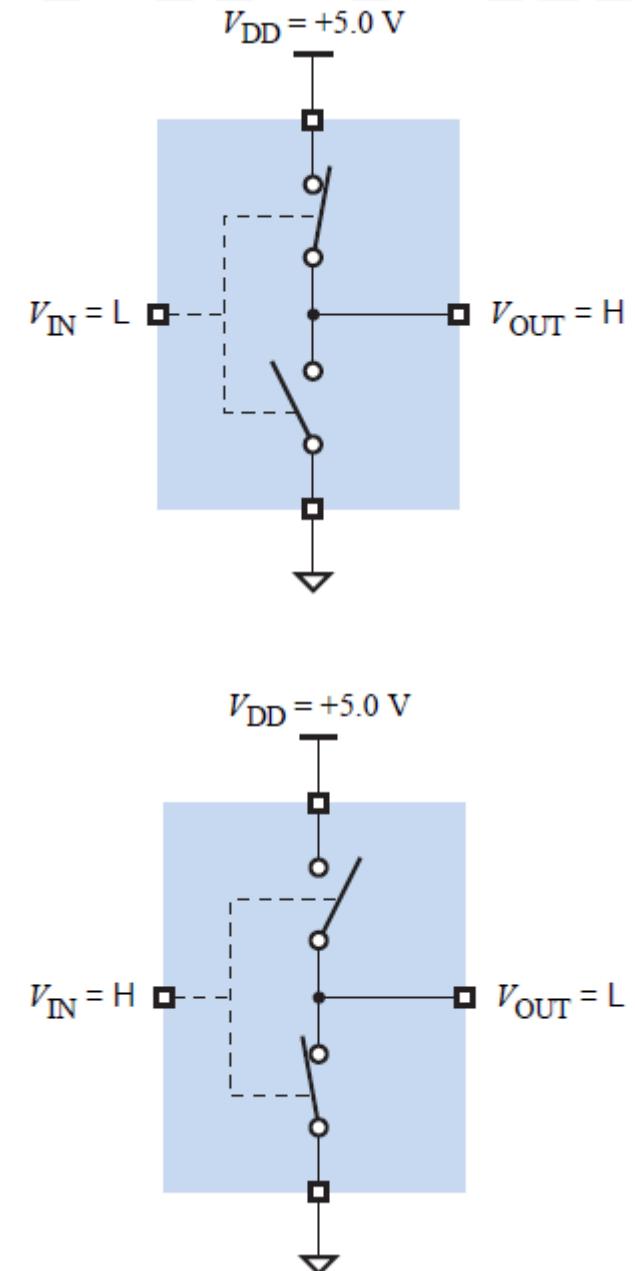

# CMOS NAND

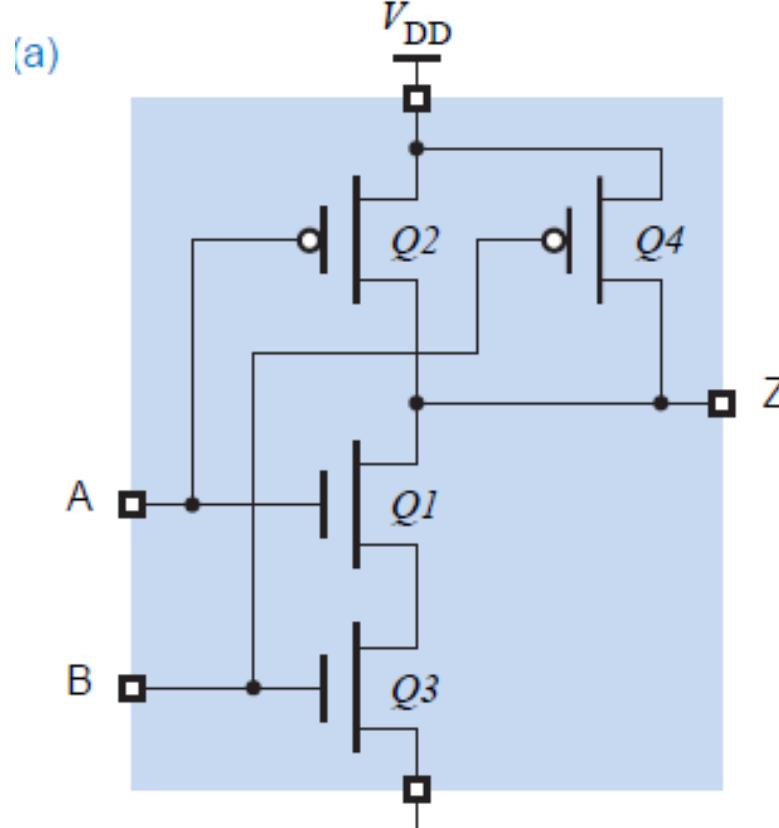


(b)

A	B	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$Z$
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	H
H	L	on	off	off	on	H
H	H	on	off	on	off	L




Dodataen vhod → dodatna 2 tranzistorja

# CMOS NOR

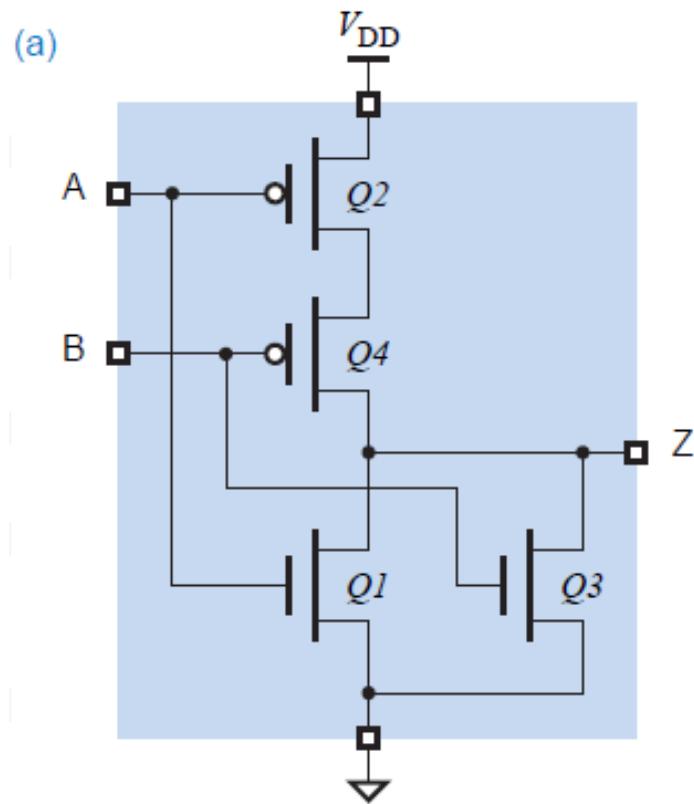

(b)

A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	$Z$
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	L
H	L	on	off	off	on	L
H	H	on	off	on	off	L

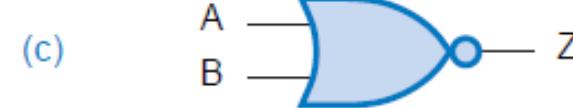

Dodataen vhod → dodatna 2 tranzistorja

# Električne karakteristike CMOS vezij

- Fan-in: določa število vhodov v logična vrata
- Napetostni nivoji (voltage levels): vezja morajo generirati in sprejemati napetosti v določenih razponih, ki določajo logično 0 in 1 – kompatibilnost med vezji
- Šumne meje (noise margins) – interpretacija napetosti:
  - najvišja nizka napetost na izhodu mora biti manjša od najvišje nizke napetosti na vhodu
  - nanjnižja visoka napetost na izhodu mora biti višji od najnižje visoke napetosti na vhodu
- Fan-out: tip in število priključkov na izhodu – vpliva na napetostne nivoje in hitrost preklopa
- Hitrost: čas preklopa in zakasnitev skozi vrata
- Poraba moči: statična in dinamična poraba

# Specifikacije


Karakteristike so navedene v specifikacijah proizvajalca naprave  
(primer: 74HC00 quad NAND)

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE							
The following conditions apply unless otherwise specified: Commercial: $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$ , $V_{CC} = 5.0\text{V}\pm 5\%$ ; Military: $T_A = -55^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$ , $V_{CC} = 5.0\text{V}\pm 10\%$							
Sym.	Parameter	Test Conditions <sup>(1)</sup>			Min.	Typ. <sup>(2)</sup>	Max.
$V_{IH}$	Input HIGH level	Guaranteed logic HIGH level			3.15	—	—
$V_{IL}$	Input LOW level	Guaranteed logic LOW level			—	—	1.35
$I_{IH}$	Input HIGH current	$V_{CC} = \text{Max.}$ , $V_I = V_{CC}$			—	—	1
$I_{IL}$	Input LOW current	$V_{CC} = \text{Max.}$ , $V_I = 0\text{ V}$			—	—	-1
$V_{IK}$	Clamp diode voltage	$V_{CC} = \text{Min.}$ , $I_N = -18\text{ mA}$			—	-0.7	-1.2
$I_{IOS}$	Short-circuit current	$V_{CC} = \text{Max.}$ , $V_O = \text{GND}$			—	—	-35
$V_{OH}$	Output HIGH voltage	$V_{CC} = \text{Min.}$ , $V_{IN} = V_{IL}$	$I_{OH} = -20\text{ }\mu\text{A}$	4.4	4.499	—	V
			$I_{OH} = -4\text{ mA}$	3.84	4.3	—	V
$V_{OL}$	Output LOW voltage	$V_{CC} = \text{Min.}$ , $V_{IN} = V_{IH}$	$I_{OL} = 20\text{ }\mu\text{A}$	—	.001	0.1	V
			$I_{OL} = 4\text{ mA}$	—	0.17	0.33	—
$I_{CC}$	Quiescent power supply current	$V_{CC} = \text{Max.}$ $V_{IN} = \text{GND}$ or $V_{CC}$ , $I_O = 0$			—	2	10
SWITCHING CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE, $C_L = 50\text{ pF}$							
Sym.	Parameter <sup>(4)</sup>	Test Conditions			Min.	Typ.	Max.
$t_{PD}$	Propagation delay	A or B to Y			—	9	19
$C_I$	Input capacitance	$V_{IN} = 0\text{ V}$			—	3	10
$C_{pd}$	Power dissipation capacitance per gate	No load			—	22	—
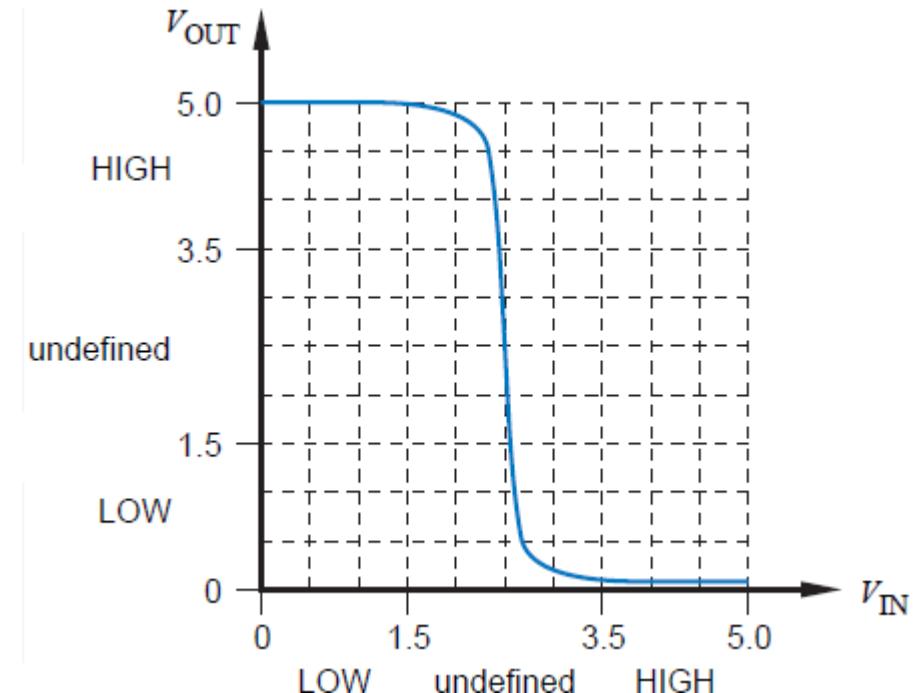
# Vhodno-izhodna karakteristika


Primer: CMOS inverter

Na podlagi vhodno-izhodne karakteristike določimo napetostne nivoje (v točkah, kjer je odvod krivulje enak -1)


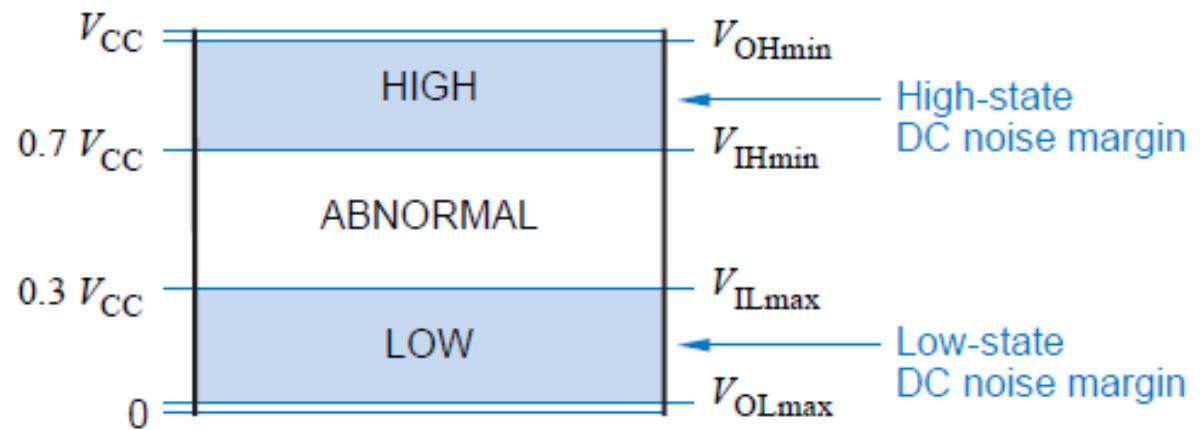
# Napetostni nivoji


- $V_{OH}(\text{min})$ : najmanjša izhodna napetost za predstavitev logične 1 (OH: Output High)
- $V_{IH}(\text{min})$ : najmanjša vhodna napetost, ki je še interpretirana kot logična 1 (IH: Input High)
- $V_{IL}(\text{max})$ : največja vhodna napetost, ki je še interpretirana kot logična 0 (IL: Input Low)
- $V_{OL}(\text{max})$ : največja izhodna napetost za predstavitev logične 0 (OL: Output Low)


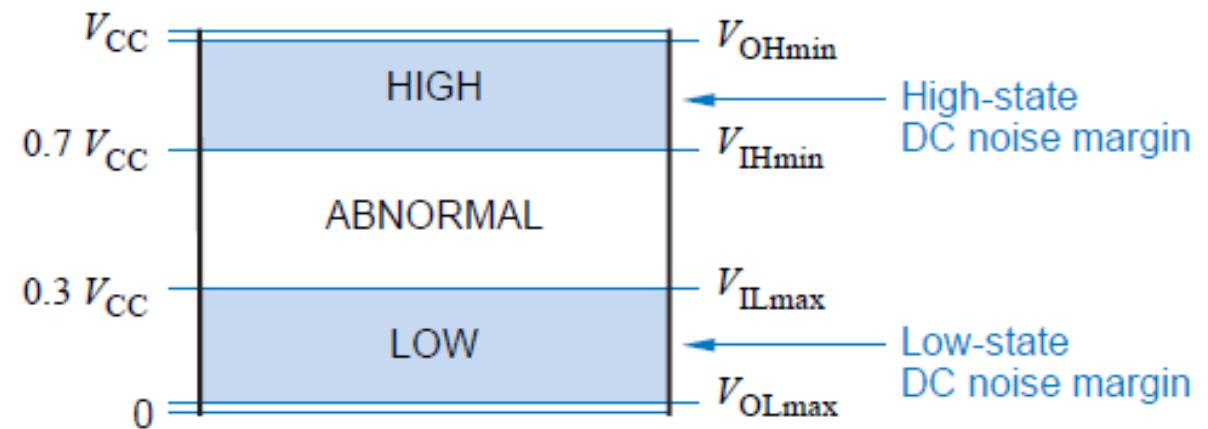
# Napetostni nivoji

Primer (CMOS):

- $V_{OH}(\min)$ : 4.4 V
- $V_{IH}(\min)$ : 3.15 V
- $V_{IL}(\max)$ : 1.35 V
- $V_{OL}(\max)$ : 0.1 V



Šumne meje:

$$H: 4.4V - 3.15V = 1.35V$$

$$L: 1.35V - 0.1V = 1.25V$$

# Tok (CMOS → CMOS)

Priklop drugih CMOS naprav → visoka upornost na gate

Vhodni tok: puščanje tranzistorja –  $I_{IH}$ ,  $I_{IL}$  (maksimalni vhodni tok v visokem/nizkem stanju)



CMOS: zelo majhni tokovi v primerjavi s TTL

Tok na nivoju  $\mu A$
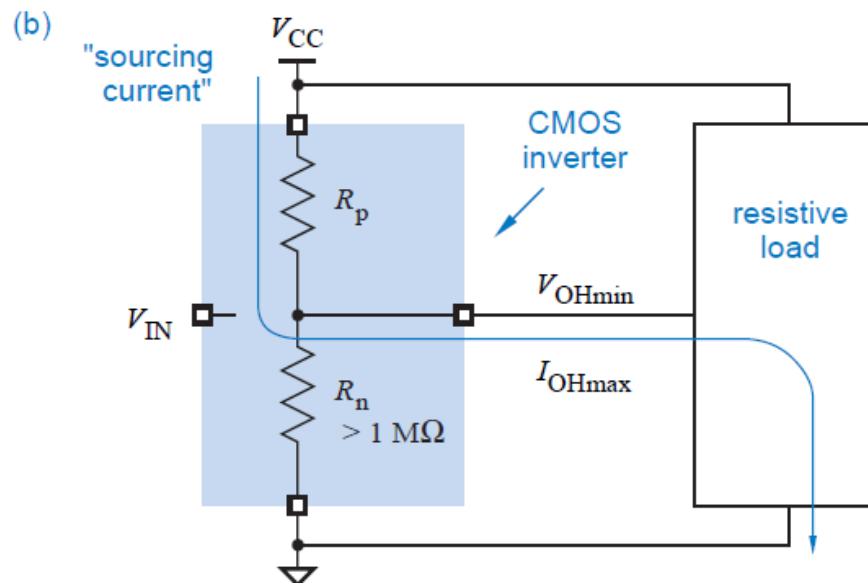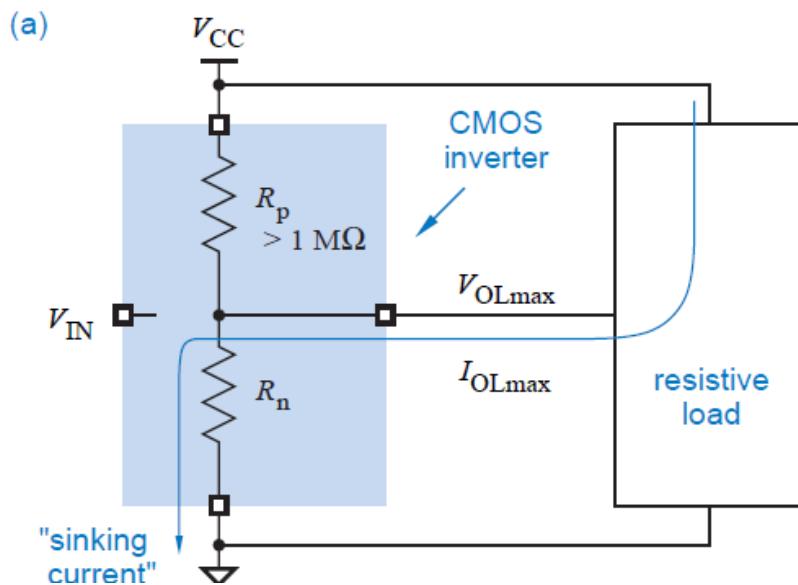
# Maksimalna tokovna obremenitev izhoda

Proizvajalci navadno specificirajo maksimalen doposten tok na izhodu:

- $I_{OL}(\max)$ : koliko toka še lahko teče proti izhodu (sinking current) v nizkem stanju, da se nivo  $V_{OL}(\max)$  ohranja
- $I_{OH}(\max)$ : koliko toka še lahko teče iz izhoda (sourcing current) v visokem stanju, da se nivo  $V_{OH}(\min)$  ohranja



# Maksimalna tokovna obremenitev izhoda

Maksimalna obremenitev izhoda glede na tip naprave na izhodu (CMOS – majhen vhodni tok; TTL – velik vhodni tok)

Parameter	CMOS load		TTL load	
	Name	Value	Name	Value
Maximum LOW-state output current (mA)	$I_{OLmaxC}$	0.02	$I_{OLmaxT}$	4.0
Maximum LOW-state output voltage (V)	$V_{OLmaxC}$	0.1	$V_{OLmaxT}$	0.33
Maximum HIGH-state output current (mA)	$I_{OHmaxC}$	-0.02	$I_{OHmaxT}$	-4.0
Minimum HIGH-state output voltage (V)	$V_{OHminC}$	4.4	$V_{OHminT}$	3.84

# Fan-in, Fan-out

Fan-in: določa število vhodov v logična vrata

Fan-out:

- koliko vrat lahko priključimo na isti izhod
- odvisen tako od karakteristik izhoda kot tudi od karakteristik vezja, ki ga priključujemo na izhod
- analiza pri visokem in nizkem izhodu

# Fan-out

Največji vhodni tok za HCMOS (high-speed CMOS) je enak  $\pm 1 \mu\text{A}$

Parameter	CMOS load		TTL load	
	Name	Value	Name	Value
Maximum LOW-state output current (mA)	$I_{OLmaxC}$	0.02	$I_{OLmaxT}$	4.0
Maximum LOW-state output voltage (V)	$V_{OLmaxC}$	0.1	$V_{OLmaxT}$	0.33
Maximum HIGH-state output current (mA)	$I_{OHmaxC}$	-0.02	$I_{OHmaxT}$	-4.0
Minimum HIGH-state output voltage (V)	$V_{OHminC}$	4.4	$V_{OHminT}$	3.84

Fan-out nizkega in visokega stanja:  $20/1 = 20$

V splošnem nista nujno enaka; fan-out je enak manjšemu

# Dinamično delovanje

Hitrost in poraba moči odvisna od prehodnih pojavov med preklopi

Hitrost:


- preklopni čas (transition time)
- zakasnitev (propagation delay)

# Preklopni čas

Trajanje prehoda skozi prepovedano področje

Odvisen od

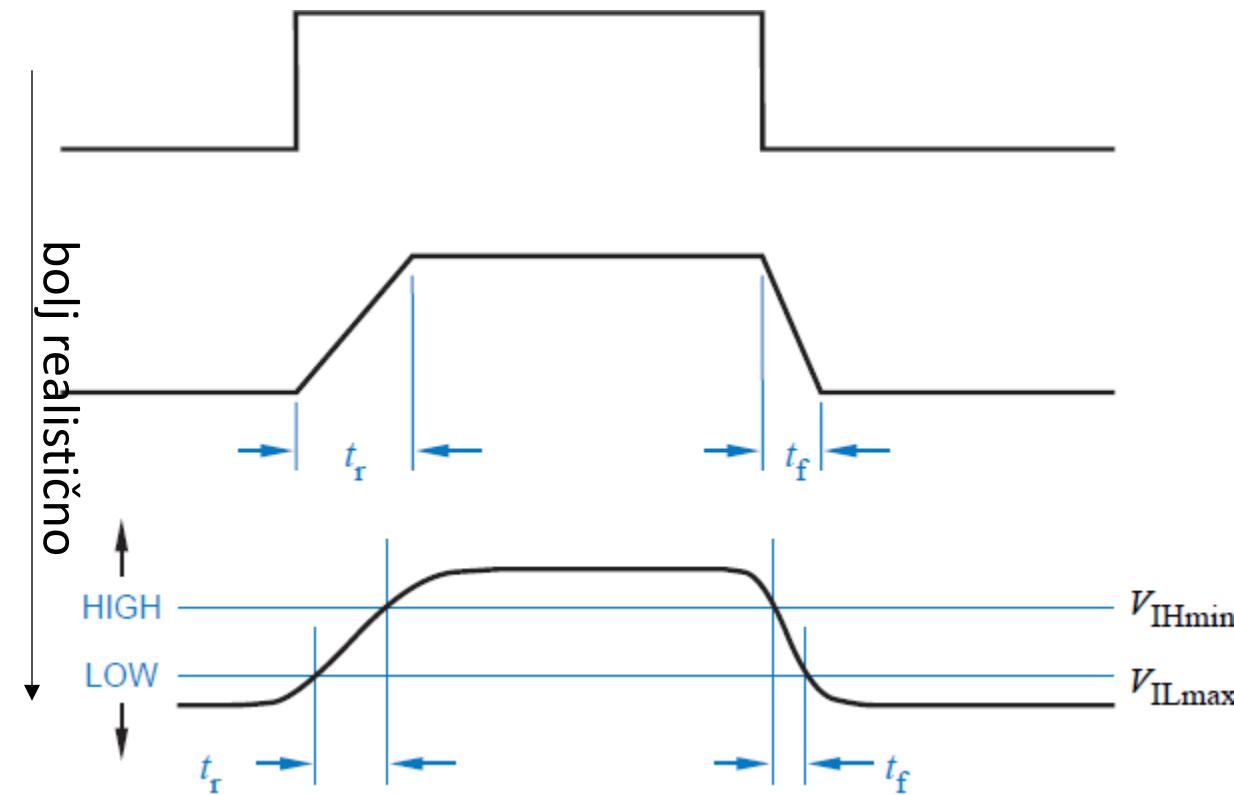
- upornosti odprtega tranzistorja
- kapacitivnosti bremena (kapacitivnost izhoda: CMOS – od 2 do 10 pF + kapacitivnost linij + kapacitivnost samega bremena – od 2 do 15 pF )


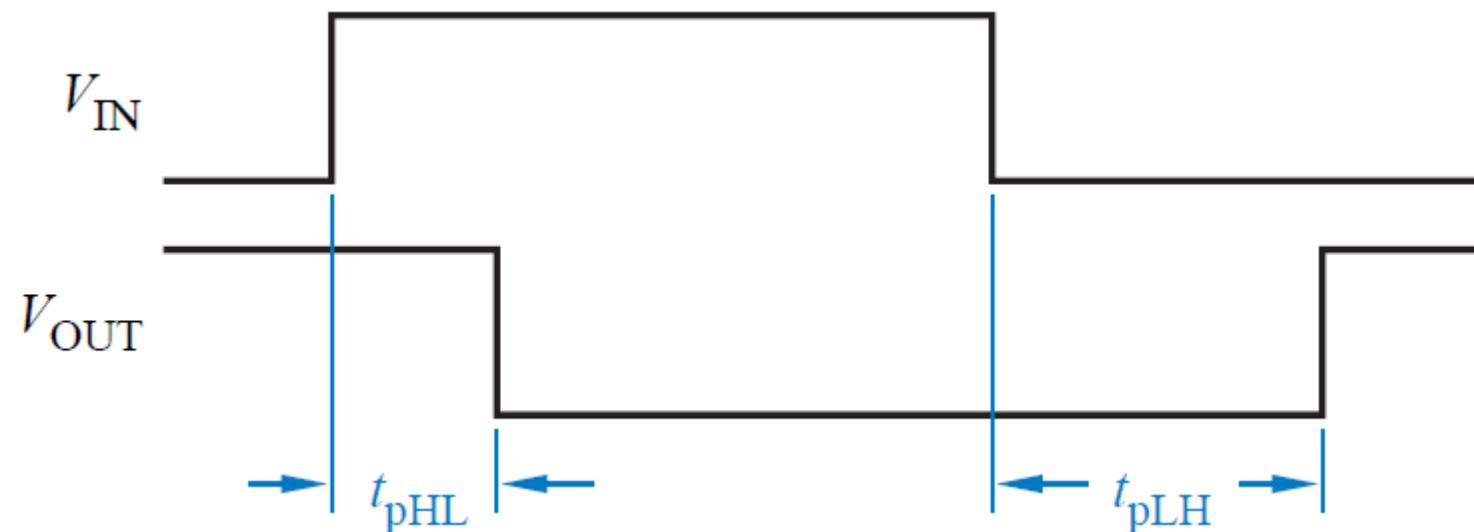
# Zakasnitev (propagation delay)


Čas potreben za to, da sprememba na vhodu povzroči spremembo na izhodu

Lahko je različna za različne poti skozi element


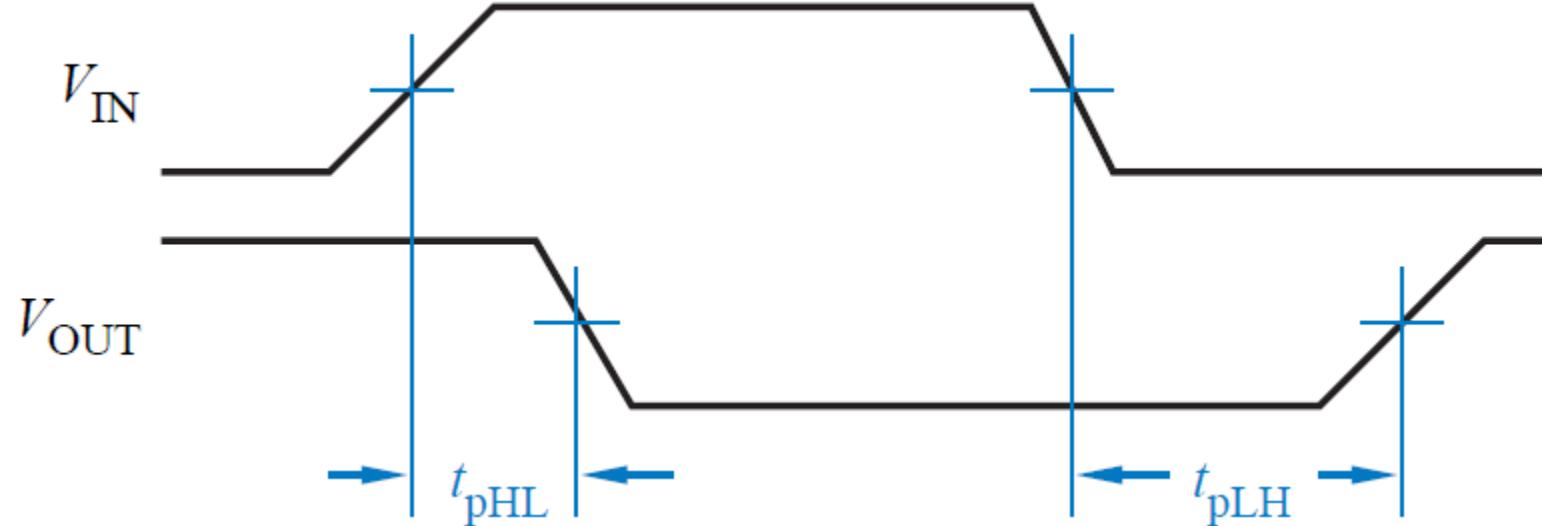
# Zakasnitev (propagation delay)

Ponavadi je podana od trenutka, ko vhod doseže svojo polovično vrednost do trenutka, ko izhod doseže polovično vrednost



# Poraba moči

Statična: ko je izhod v stacionarnem stanju – pri CMOS vezjih zelo majhna

Dinamična: dva vira

- Kratek stik med tranzistorjema: določen čas odprta oba tranzistorja – zaporedna upornost  $\leq 600 \Omega$ ; vsaka naprava ima določeno kapacitivnost: polnjenje/praznjenje kondenzatorja
- Kapacitivno breme na izhodu: polnjenje/praznjenje kondenzatorja (glej preklopni čas)

# Dinamična poraba moči – kratek stik med tranzistorjema

Ocenimo jo lahko z enačbo:

$$P_T = C_{PD} \cdot V_{CC}^2 \cdot f$$

kjer je

- $f$ : frekvenca preklopov (inverz polovice števila preklopov na sekundo)
- $C_{PD}$ : kapacitivnost porabe moči (power dissipation capacitance) – ocena proizvajalca (CMOS HC: 20-24 pF)

Če imamo počasne preklope vhodov (posledično počasne preklope in dolgo odprta oba tranzistorja), enačba ni veljavna.

# Dinamična poraba moči – kapacitivno breme na izhodu

Polnjenje/praznjenje kondenzatorja ( $C_L$ )  $\rightarrow$  menjanje napetosti za  $\pm V_{CC}$

Ocena porabe moči:

$$P_L = C_L \cdot V_{CC}^2 \cdot f$$

kjer je

- $f$ : frekvenca preklopov (inverz polovice števila preklopov ure na sekundo)
- $C_L$ : kapacitivnost bremena

# Dinamična poraba moći ( $CV^2f$ power)

Skupno:

$$\begin{aligned} P_D &= P_T + P_L \\ &= C_{PD} \cdot V_{CC}^2 \cdot f + C_L \cdot V_{CC}^2 \cdot f \\ &= (C_{PD} + C_L) \cdot V_{CC}^2 \cdot f \end{aligned}$$


# Logične družine CMOS

Družina 4000 (prva komercialno uspešna družina)


Družina 7400 (nadaljevanje serije TTL), 5400 za vojaške potrebe
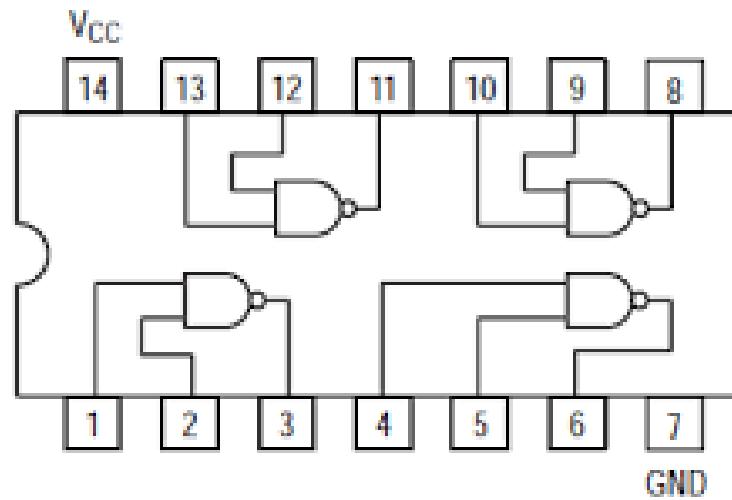
# Družina 7400

- Komercijalni logični čipi
- DIP: Dual In-line Package
- SMD/SMT: surface mount device/surface mount technology




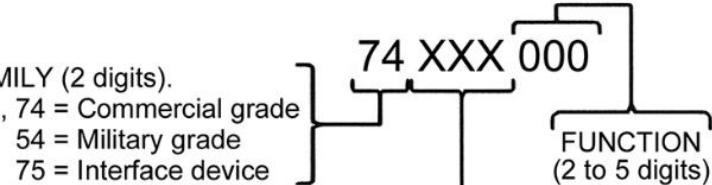FAMILY (2 digits).  
e.g., 74 = Commercial grade  
54 = Military grade  
75 = Interface device



e.g., blank or N = Standard TTL  
L = Low-power TTL  
H = High-power TTL  
S = Schottky TTL  
LS = Low-power Schottky  
AS = Advanced Schottky  
ALS = Advanced Low-power Schottky TTL  
F = FAST TTL (Fairchild ALS TTL)  
C = CMOS version of TTL device  
HC = High-speed CMOS, with CMOS-compatible inputs  
HCT = High-speed CMOS, with TTL-compatible inputs  
AC = Advanced high-speed CMOS  
ACT = Advanced high-speed CMOS with TTL-compatible inputs

# Družina 7400 (pinout)

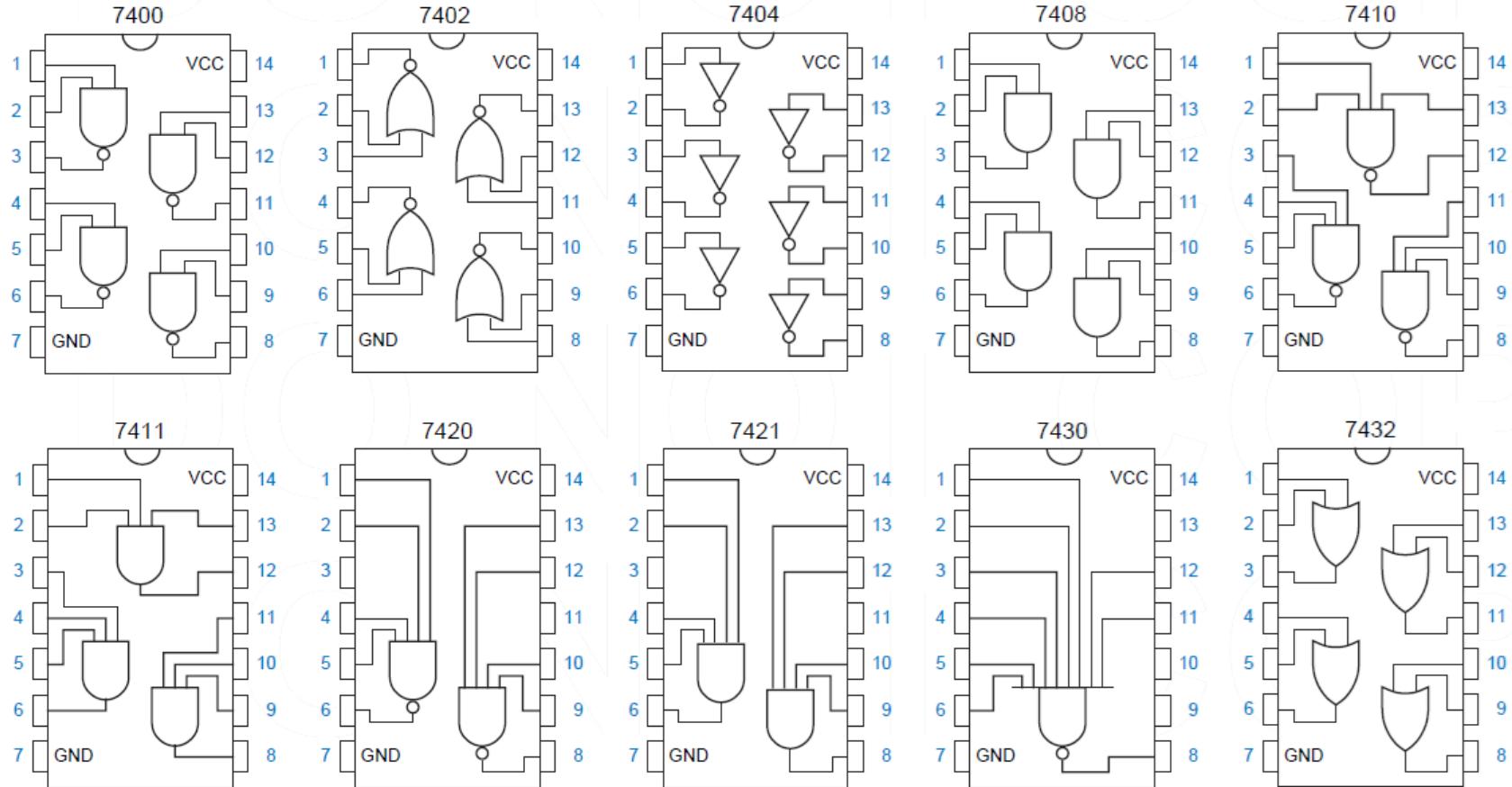

# Družina 7400

TTL serije: standard, L: low-power, H: high-speed, S: standard Schottky, LS: low-power Schottky, ALS: advanced low-power Schottky


CMOS serije: C: CMOS, HC: High-speed CMOS, HCT: HC with TTL-compatible inputs, AC: Advanced high-speed, ACT: AC with TTL-compatible inputs, VHC: very high-speed, VHCT

Prefix: SN ... Texas Instruments, MC ... Motorola, ...

Suffix: N ... PDIP (plastic DIP)

**SN7404N**

Tip vrat: 04 = inverter

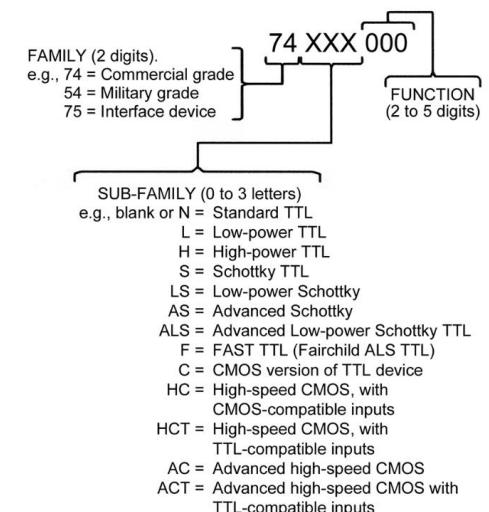

# Serije HC, VHC, HCT in VHCT



(V)HCT – kombiniranje s TTL, 5V

HC: od 2 do 6 V, VHC od 2 do 5.5V

Praktično enake izhodne karakteristike

Vhodne karakteristike pri HCT kompatibilne s TTL, izhodne načeloma pri obeh

V... 2-krat hitrejši seriji

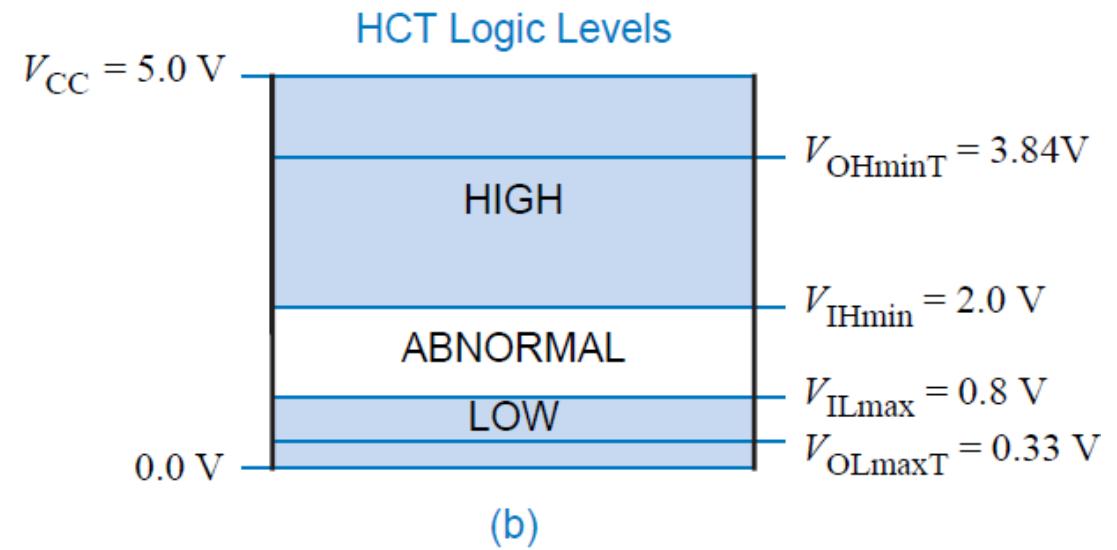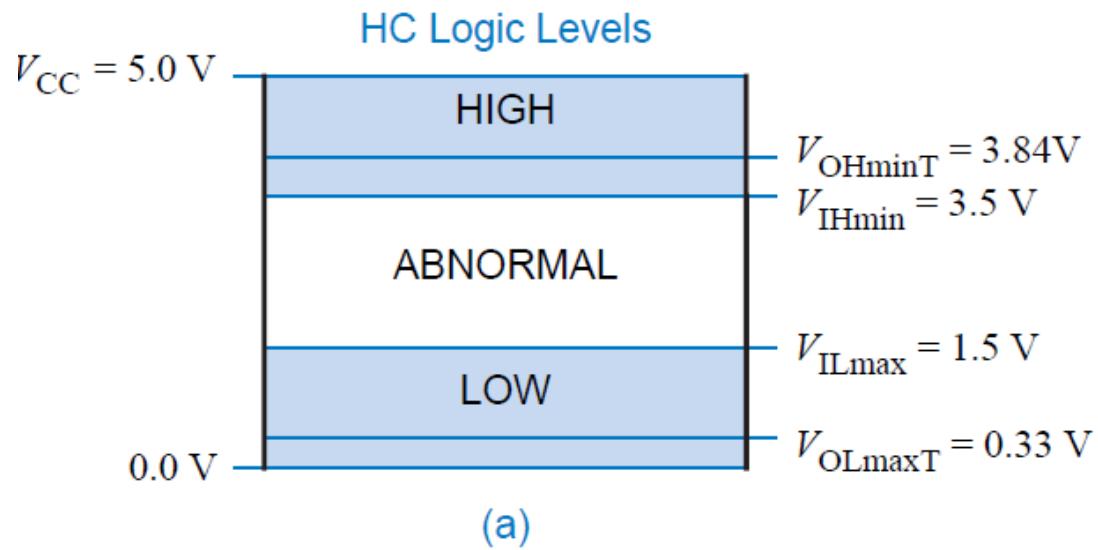

# Serije HC, VHC, HCT in VHCT

Naprave v seriji se običajno razlikujejo le po porabi moči in zakasnitvi

00: NAND

138: 3-to-8 decoder

<i>Description</i>	<i>Part</i>	<i>Symbol</i>	<i>Condition</i>	<i>Family</i>			
				<i>HC</i>	<i>HCT</i>	<i>VHC</i>	<i>VHCT</i>
Typical propagation delay (ns)	'00	$t_{PD}$	$V_{in} = 0 \text{ or } V_{CC}$	9	10	5.2	5.5
	'138			18	20	7.2	8.1
Quiescent power-supply current ( $\mu A$ )	'00	$I_{CC}$	$V_{in} = 0 \text{ or } V_{CC}$	2.5	2.5	5.0	5.0
	'138		$V_{in} = 0 \text{ or } V_{CC}$	40	40	40	402
Quiescent power dissipation (mW)	'00		$V_{in} = 0 \text{ or } V_{CC}$	0.0125	0.0125	0.025	0.025
	'138		$V_{in} = 0 \text{ or } V_{CC}$	0.2	0.2	0.2	0.2
Power dissipation capacitance (pF)	'00	$C_{PD}$		22	15	19	17
	'138			55	51	34	49
Dynamic power dissipation (mW/MHz)	'00			0.55	0.38	0.48	0.43
	'138			1.38	1.28	0.85	1.23
Total power dissipation (mW)	'00		$f = 100 \text{ kHz}$	0.068	0.050	0.073	0.068
	'00		$f = 1 \text{ MHz}$	0.56	0.39	0.50	0.45
	'00		$f = 10 \text{ MHz}$	5.5	3.8	4.8	4.3
	'138		$f = 100 \text{ kHz}$	0.338	0.328	0.285	0.323
	'138		$f = 1 \text{ MHz}$	1.58	1.48	1.05	1.43
	'138		$f = 10 \text{ MHz}$	14.0	13.0	8.7	12.5
Speed-power product (pJ)	'00		$f = 100 \text{ kHz}$	0.61	0.50	0.38	0.37
	'00		$f = 1 \text{ MHz}$	5.1	3.9	2.6	2.5
	'00		$f = 10 \text{ MHz}$	50	38	25	24
	'138		$f = 100 \text{ kHz}$	6.08	6.55	2.05	2.61
	'138		$f = 1 \text{ MHz}$	28.4	29.5	7.56	11.5
	'138		$f = 10 \text{ MHz}$	251	259	63	101

# Vhodne karakteristike

<i>Description</i>	<i>Symbol</i>	<i>Condition</i>	<i>HC</i>	<i>HCT</i>	<i>VHC</i>	<i>VHCT</i>	<i>Family</i>
Input leakage current ( $\mu\text{A}$ )	$I_{\text{Imax}}$	$V_{\text{in}} = \text{any}$	$\pm 1$	$\pm 1$	$\pm 1$	$\pm 1$	
Maximum input capacitance (pF)	$C_{\text{INmax}}$		10	10	10	10	
LOW-level input voltage (V)	$V_{\text{ILmax}}$			1.35	0.8	1.35	0.8
HIGH-level input voltage (V)	$V_{\text{IHmin}}$			3.85	2.0	3.85	2.0

# Izhodne karakteristike

<i>Description</i>	<i>Symbol</i>	<i>Condition</i>	<i>HC</i>	<i>HCT</i>	<i>VHC</i>	<i>VHCT</i>	<i>Family</i>
LOW-level output current (mA)	$I_{OLmaxC}$	CMOS load	0.02	0.02	0.05	0.05	
	$I_{OLmaxT}$	TTL load	4.0	4.0	8.0	8.0	
LOW-level output voltage (V)	$V_{OLmaxC}$	$I_{out} \leq I_{OLmaxC}$	0.1	0.1	0.1	0.1	
	$V_{OLmaxT}$	$I_{out} \leq I_{OLmaxT}$	0.33	0.33	0.44	0.44	
HIGH-level output current (mA)	$I_{OHmaxC}$	CMOS load	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	
	$I_{OHmaxT}$	TTL load	-4.0	-4.0	-8.0	-8.0	
HIGH-level output voltage (V)	$V_{OHminC}$	$ I_{out}  \leq  I_{OHmaxC} $	4.4	4.4	4.4	4.4	
	$V_{OHminT}$	$ I_{out}  \leq  I_{OHmaxT} $	3.84	3.84	3.80	3.80	

# Bipolar Junction Transistor (BJT)



Osnova za TTL logiko

npn tranzistor

baza (base)

emitter



collector

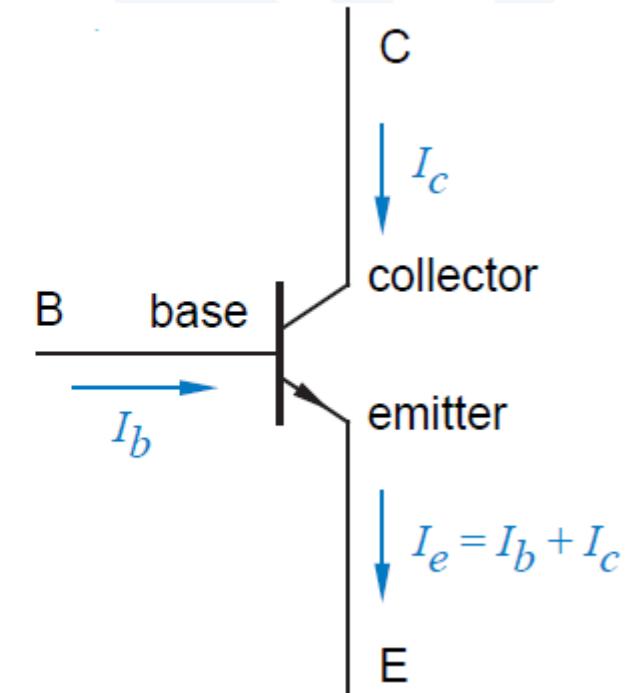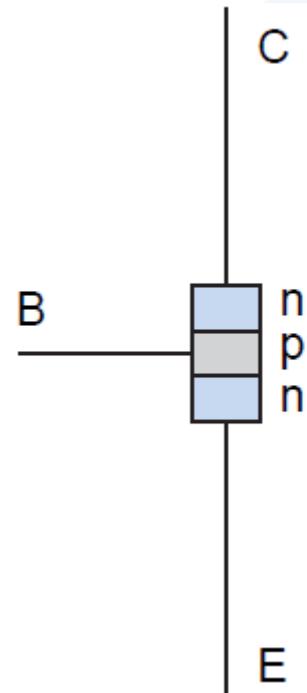
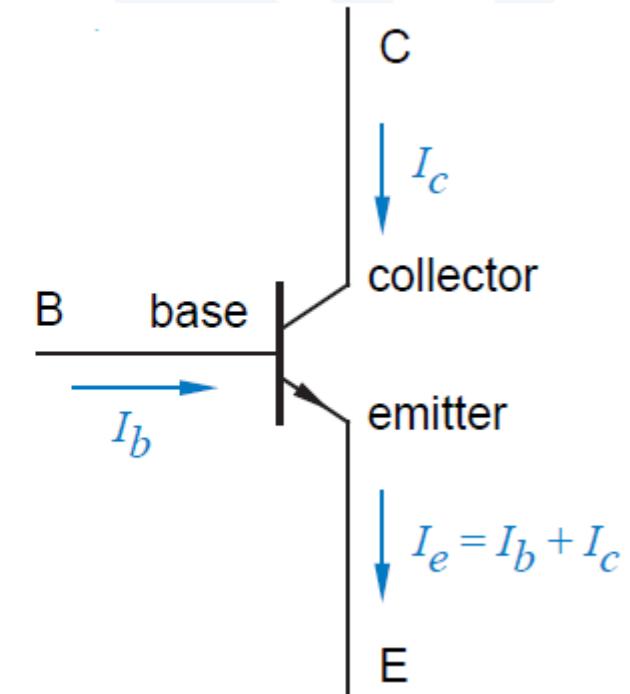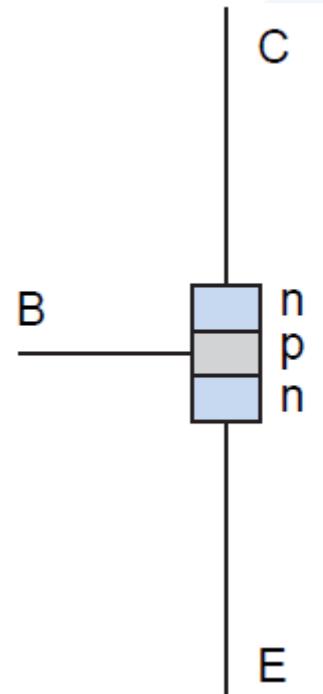
# Bipolar Junction Transistor (BJT)

npn tranzistor



Tok v bazo  $\rightarrow$  tok od  
kolektorja proti emiterju


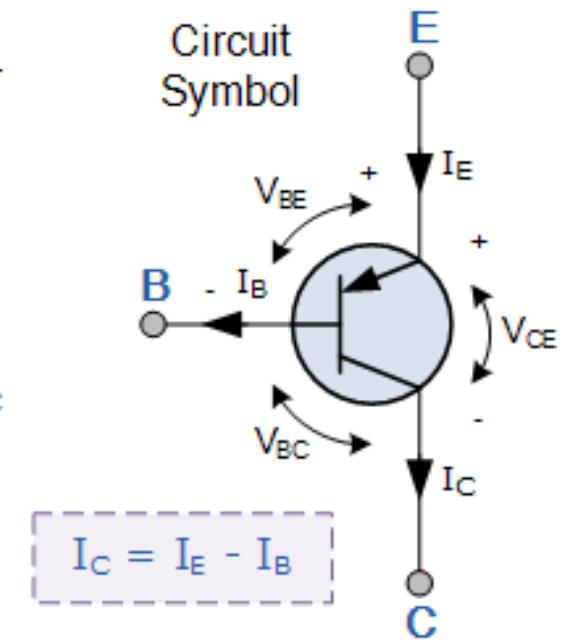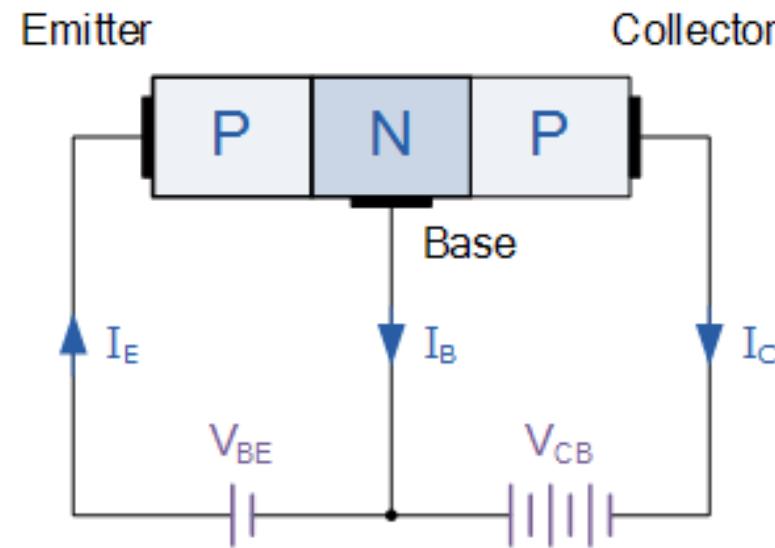
# Bipolar Junction Transistor (BJT)

pnp tranzistor




Tok iz baze  $\rightarrow$  tok od emiterja proti kolektorju



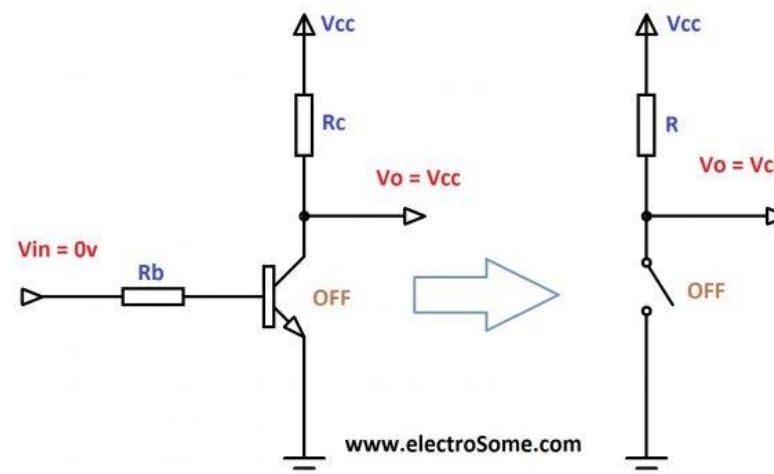
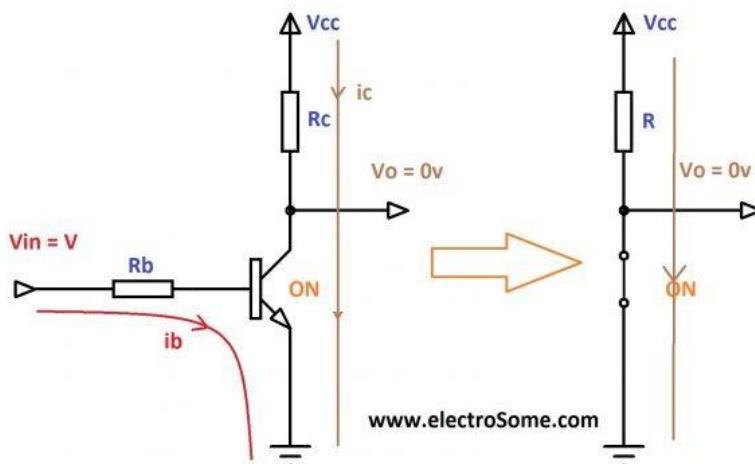
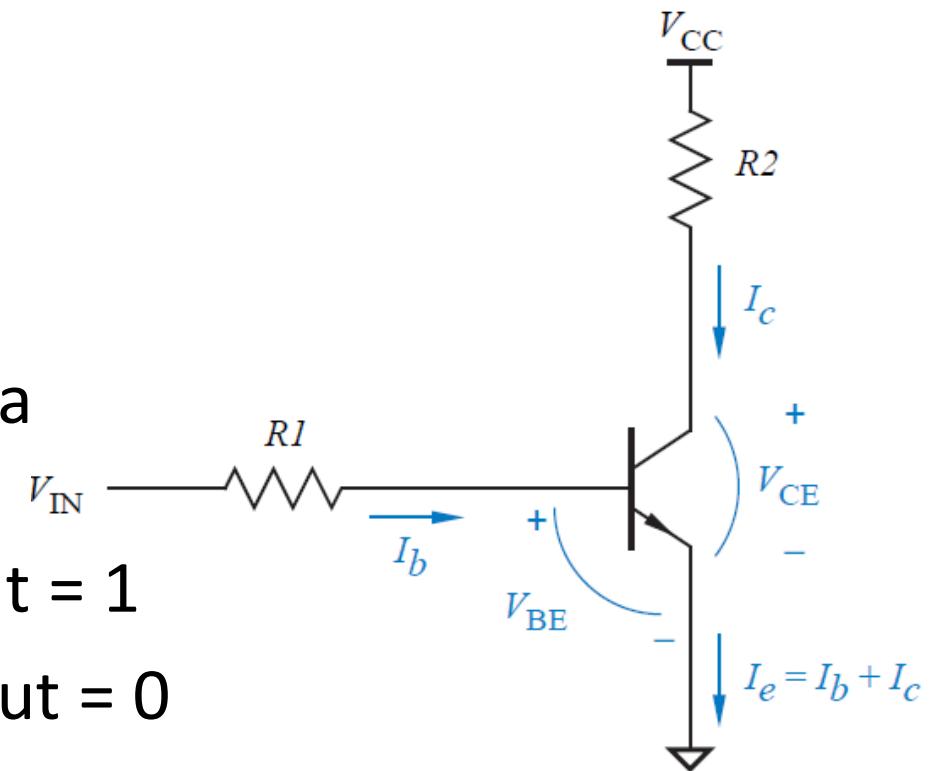
# Uporaba kot stikalo

Običajna vezava – izhod (load) priklapljam na collector:


- Input = 0 → kratek stik med C in E → Output = 1
- Input = 1 → prekinitev med C in E → Output = 0



# NPN vs PNP

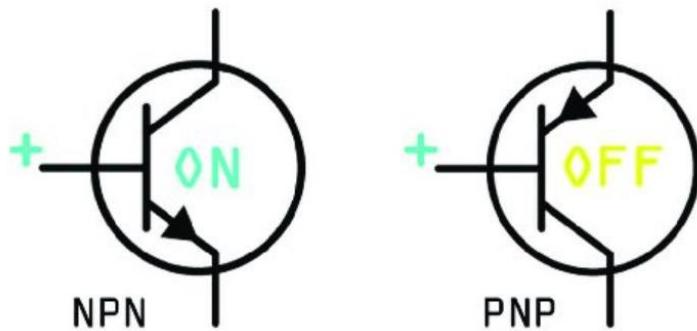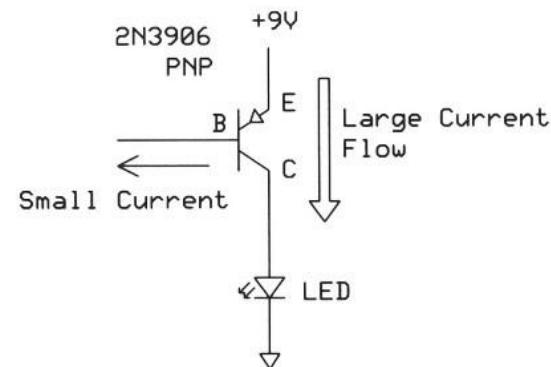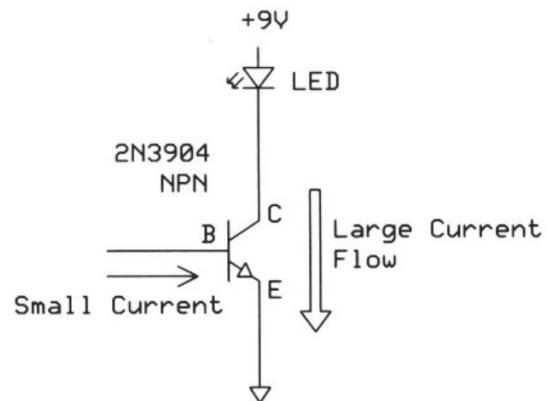

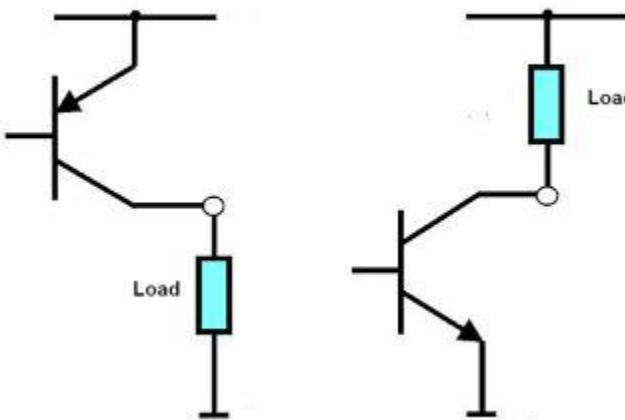Typical PNP switching      Typical NPN switching




# Logična družina TTL


Temelji na BJT (npn) tranzistorjih

S, LS, ALS: Schottky TTL

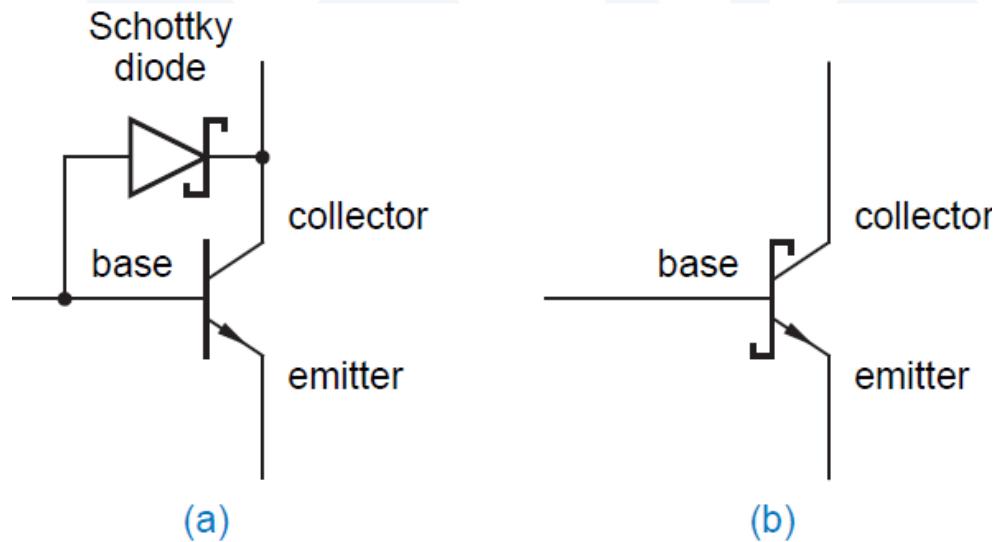Večja hitrost z uporabo Schottky diode med bazo in kolektorjem tranzistorjev: prepreči, da gre tranzistor globoko v nasičenje → manjši naboj v bazi, hitrejši preklop



# Primer: TTL inverter

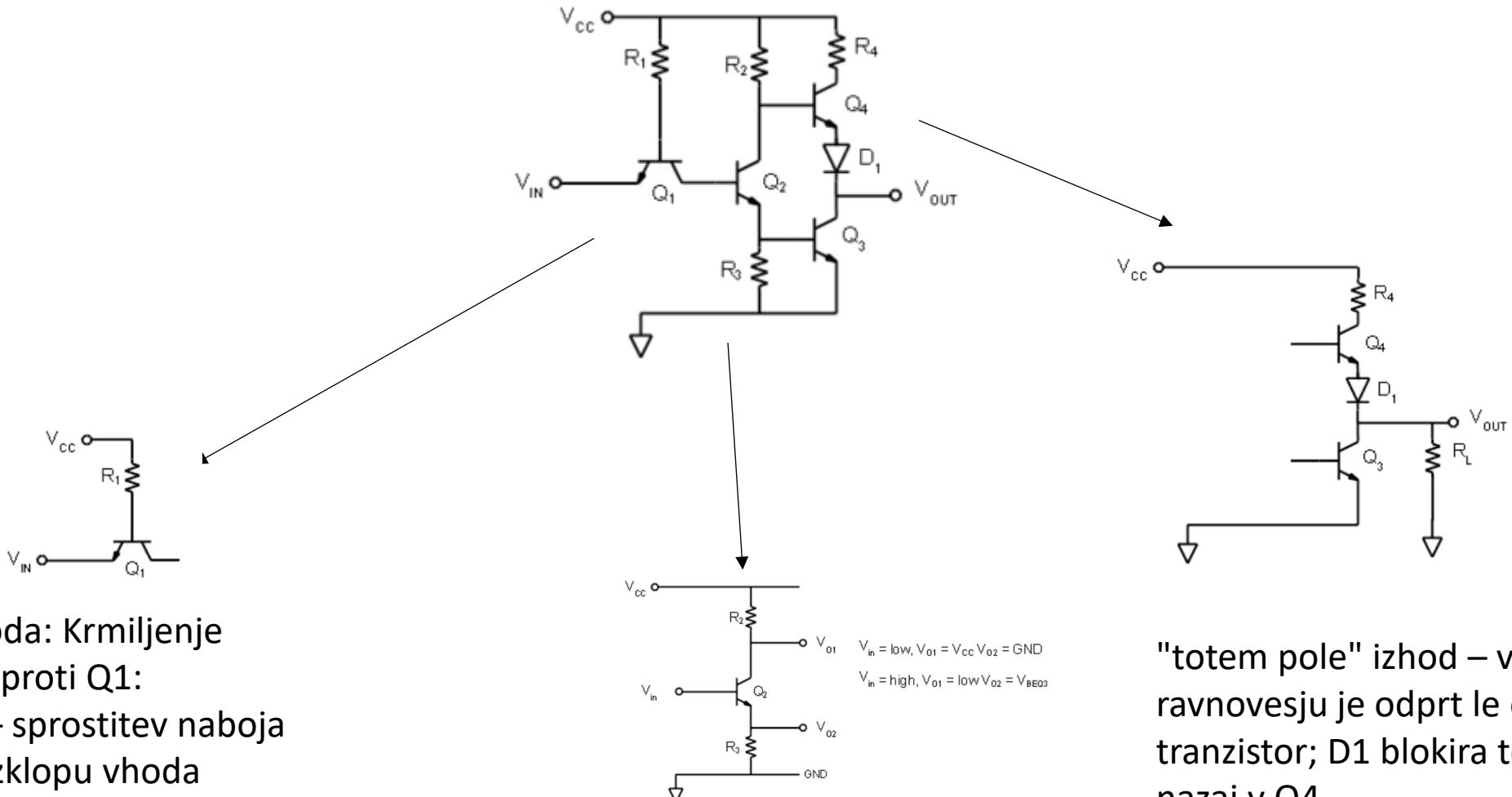

Zaščita vhoda: Krmiljenje  
toka od ali proti Q1:  
primarno – sprostitev naboja  
na Q2 ob izklopu vhoda

Phase splitter

"totem pole" izhod – v  
ravnovesju je odprt le en  
tranzistor; D1 blokira tok  
nazaj v Q4

# Slabosti TTL

veliko večja statična poraba (kot CMOS)

večja kompleksnost za izvedbo enake logične funkcije

Asimetričnost izhodov: LS-TTL izhod je lahko ponor 8mA v nizkem stanju, izvor zgolj 400 uA v visokem stanju

# TTL vs CMOS

CMOS ima boljšo odpornost na šum

CMOS ima veliko manjšo statično porabo moči kot TTL (rang 10 nW vs. rang 10 mW → faktor  $10^{**6}$ )

Dinamična poraba (pri preklopu prevajata oba tranzistorja) pri CMOS hitro narašča in lahko že pri 1 MHz preseže TTL

Zakasnitve CMOS so večje: 10 ns (TTL) vs. 20 – 50 ns (CMOS)

CMOS čipi so manjši in cenejši (za enako kompleksnost)

