


PROCESNA AVTOMATIKA

LABORATORIJSKE VAJE

VAJA 1: SPOZNAVANJE Z OPREMO - REŠITVE

Network 1: Naloga 1

Ko orbne mo ključ, naj zasveti leva rdeča lučka.

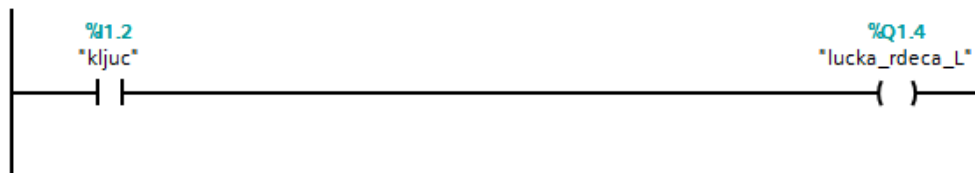

Network 2: Naloga 2

Logična funkcija XOR nad dvema vhodoma (zgornji črni tipki). Izhod je desna rumena lučka.

