

Domača naloga 2

Komentarji po točkah, ki so bile za opis navedene v nalogi

1)

Točke 1., 2., 3. so bile v poročilih primerno opisane. Ker niso bile vnaprej podane zahteve za postavitve zastavic in ker vemo, da pri določenih operacijah niso vse zastavice uporabne, bi bilo dobro tudi to definirati. V točki 1. ali 2., ko ste izbirali gradnike.

2)

Blok shema je manjkala pri večini poročil. Pomembna je za predstavitev vhodov, izhodov in modulov, ki sestavljajo načrtovano digitalno vezje.

3)

V točki 4. so pomembni opisi oziroma tabela logičnih funkcij, ki določajo zastavice N,Z,V,C.

4)

V točki 8. je pomembno, da so pri testiranju natančno opisani vsi izhodi, ki so za vhodne podatke in izbrano operacijo relevantni, kot npr.:

- Y je vedno določen in v primeru, ko niste dobili prave vrednosti zaradi predstavitve podatkov, je to smiselno komentirati in ugotoviti kaj je vzrok.
- zastavica Z je pri vseh operacijah pomembna, ne velja pa to za N,V,C. V primerih, kjer so zastavice nepomembne, jih označimo kot redundantne (x),
- če rezultat Y in zastavice niso bili pravilni je tudi pomembno, da je podana razlaga pri katerih vhodnih podatkih pride do takih primerov.