

# vaja 07

# UART

Digitalno načrtovanje – laboratorijske vaje  
asistent: Nejc Ilc

# UART

- Universal asynchronous receiver/transmitter
- Serijski protokol za neposredno komunikacijo med napravi
- Omogoča povezovanje plošče Nexys z/s:
  - računalnikom preko serijskih vrat (ali USB s pomočjo gonilnikov)
  - [razširitveni moduli](#) (vmesnik PMOD)
  - drugimi napravami, ki uporabljajo serijsko komunikacijo
    - protokoli RS-232, RS-422, RS-485
    - moduli Bluetooth, ZigBee ipd.

# UART (nad.)

- Prenos podatkov preko dveh žic (dodatne žice so za nadzor)
  - RX – sprejemanje (receiver)
  - TX – pošiljanje (transmitter)
- V mirovanju je na žici visoko stanje (logična 1)
- Napravi, ki komunicirata, ne delita ure – zato pravimo, da je protokol asinhron. Morata pa imeti enako frekvenco pošiljanja, t.i. *baud rate*:
  - to je število simbolov/pulzov na sekundo
  - v primeru prenosa binarnih podatkov velja: *baud rate = bit rate*


# Format paketa UART

<b>start bit</b> 1 bit	<b>podatki</b> 5 do 9 bitov	<b>pariteta</b> 0 ali 1 bit	<b>stop biti</b> 1 do 2 bita
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------


- **start bit:** žica je v mirovanju v visokem stanju (1), zato je start bit 0, da oznani začetek prenosa
- **podatki:** če ne uporabljamo paritetnega bita, lahko v ta del spravimo do 9 bitov, sicer do 8. Navadno se najprej pošlje bit z najmanjšo težo (LSB)
- **pariteta:** neobvezna; lahko je soda ali liha
- **stop biti:** z vzpostavitvijo visokega napetostnega stanja (1) na žici oznanijo konec prenosa
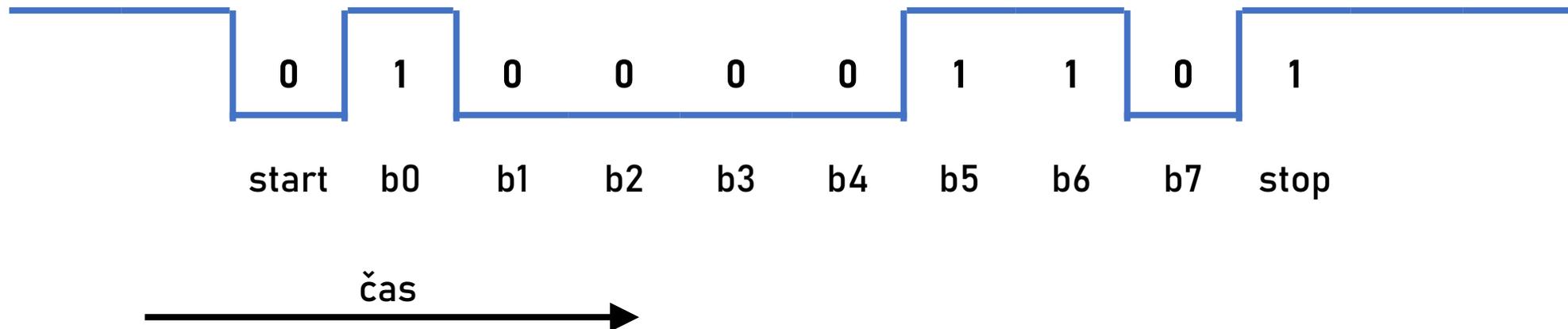
# Primer prenosa paketa

- Primer pošiljanja znaka ASCII 'a' (0x61) brez paritetnega bita in z enim stop bitom:



# Povezovanje naprav

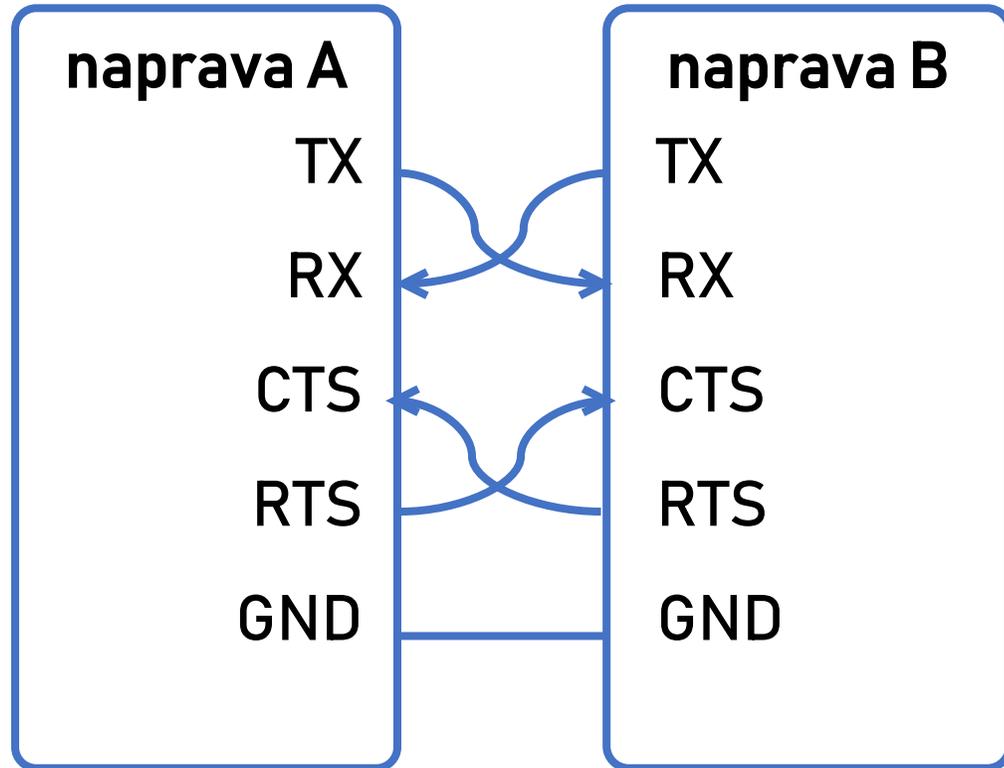

TX - pošiljanje (transmit)

RX - sprejemanje (receive)


Dodatni priključki za nadzor prenosa (*flow control*):

CTS - "clear to send"


RTS - "request to send"

Naprava pošilja, ko je njen vhod CTS nizek.


# V/I priključki

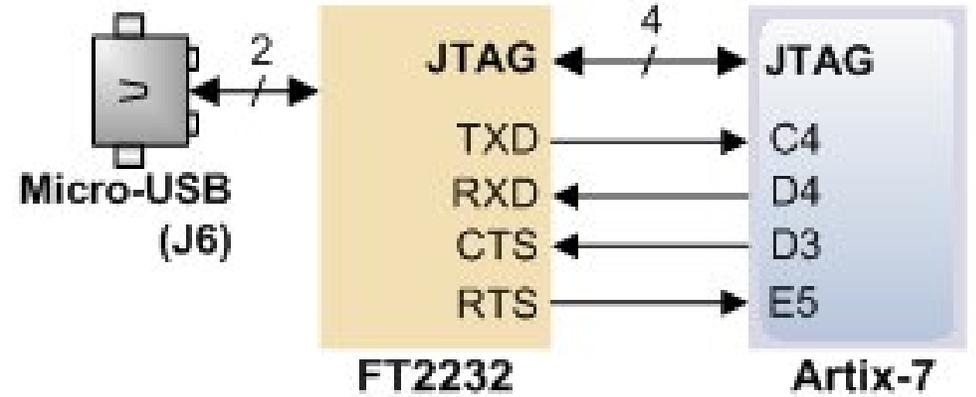


pretvornik USB v UART

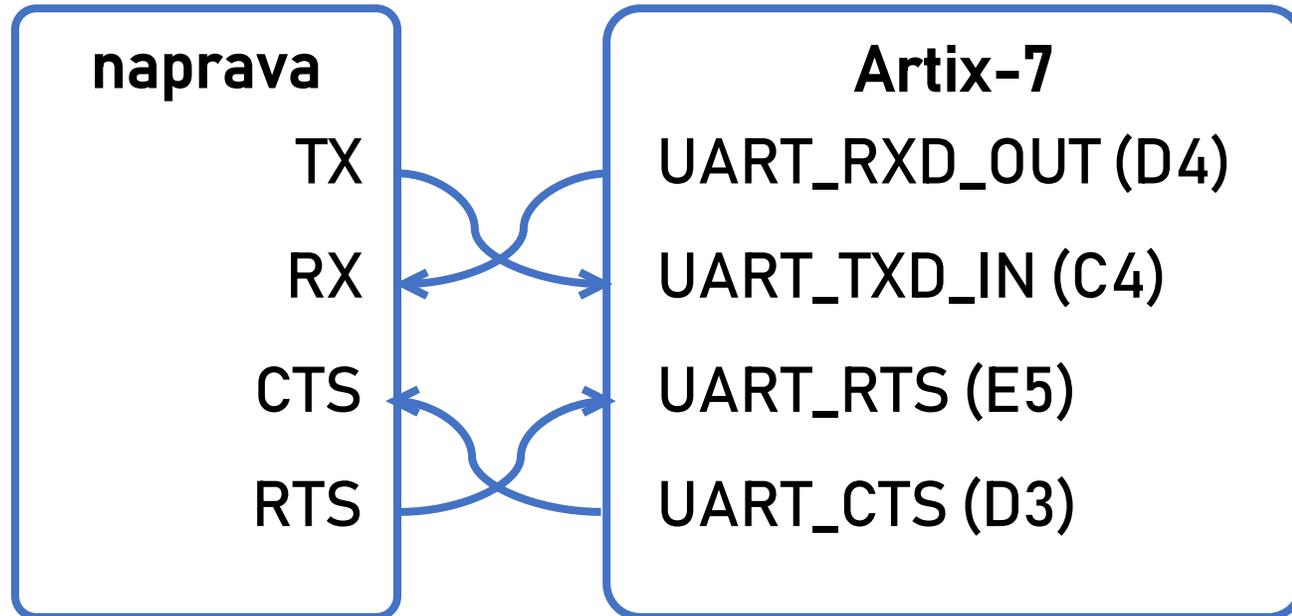

# Modul za pošiljanje

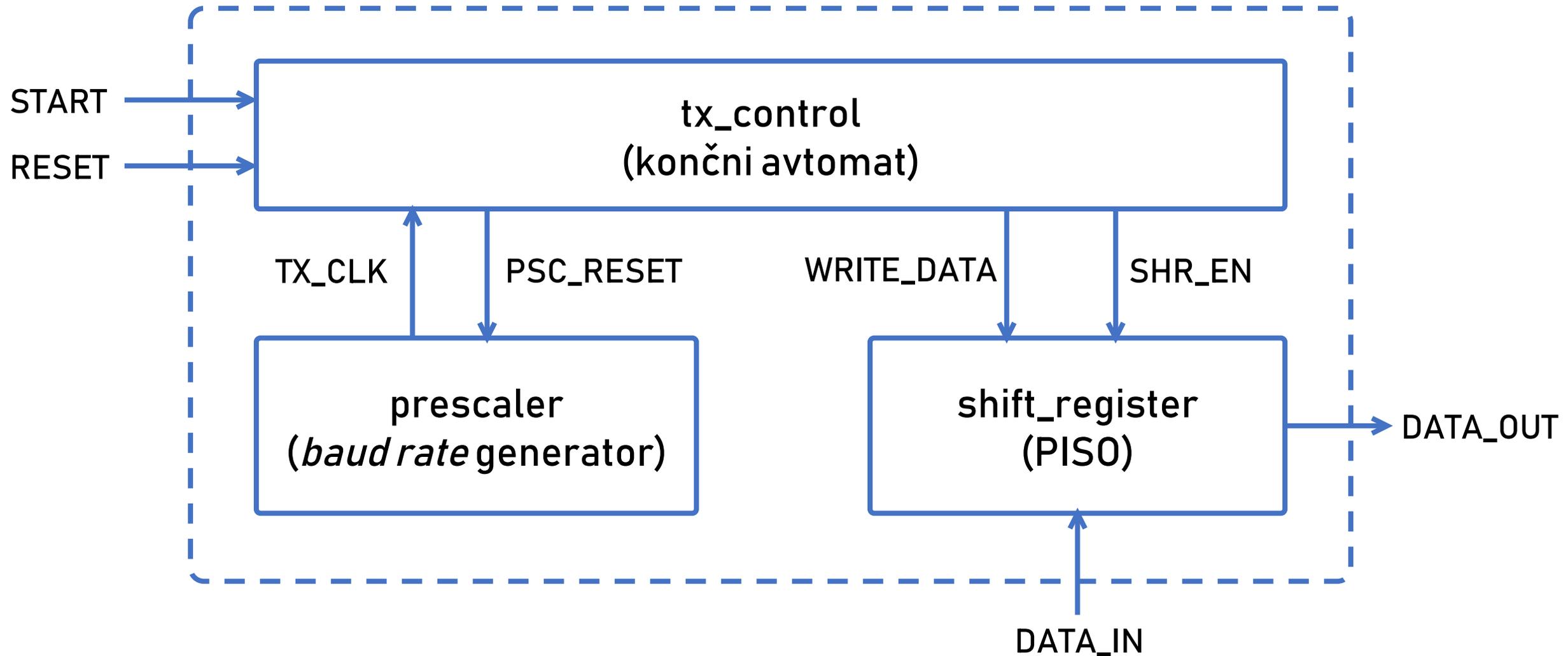

# Pošiljanje: diagram prehajanja stanj

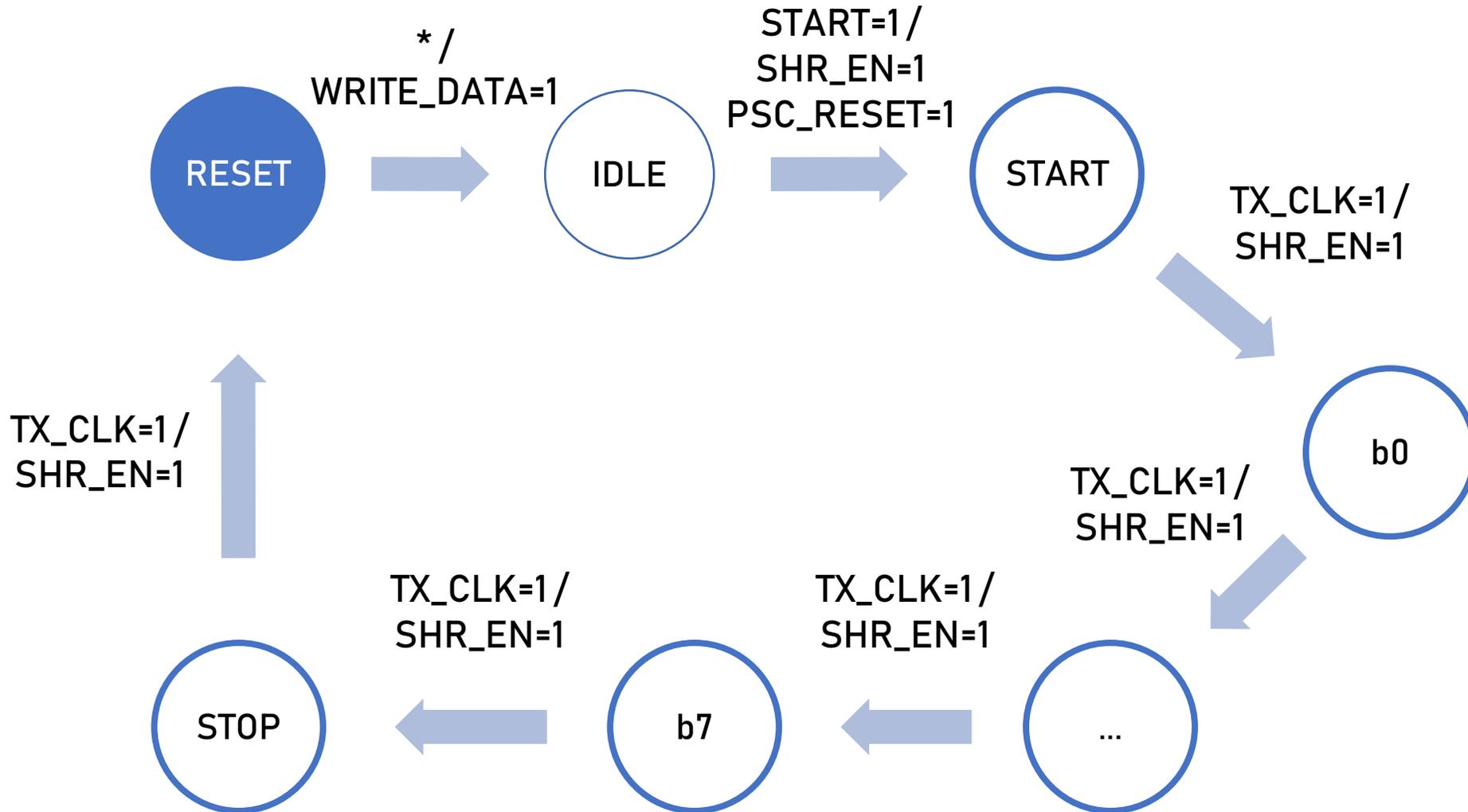

# Orodja za serijsko komunikacijo

- Windows

- gonilnik za navidezno napravo COM, ki pakete USB pretvori v protokol UART: <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>
- programi za komunikacijo:
  - Hercules: <https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility>
  - Free Serial Port Terminal: <https://freeserialportterminal.com>

- Linux

- povezava na Nexys je videti kot naprava USB, navadno ttyUSB0 in ttyUSB1 (JTAG in UART)  
`(sudo) dmesg | grep -i 'ttyUSB'`
- programi za komunikacijo: cu ali screen ali putty
- Nastavitev serijskih vrat (8 podatkovnih bitov, nič paritetnih, en stop bit)  
`(sudo) stty -F /dev/ttyUSB1 cs8 -parenb -cstopb -crtscts`
- Primer za screen:  
`(sudo) screen /dev/ttyUSB1 9600`  
CTRL + a + d = detach  
CTRL + a + k = kill

# Izziv

- Nadgradite realizacijo krmilnika za UART tako, da bo pošiljal zaporedje znakov
  - ob pritisku na gumb BTNC pošlje niz "Izziv premagan!"
  - uporabite končni avtomat